

Table des matières

Remerciements	v
Introduction générale.....	23
Chapitre I. Etat de l'art du système PV raccordé au réseau	33
I. Introduction	34
II. Architectures du système PV connecté au réseau électrique.....	37
II.1. Structure à connexion simple d'un système PV connecté au réseau.....	39
II.2. Structure avec un bus <i>DC</i> intermédiaire d'un système <i>PV</i> connecté au réseau	41
III. Etude bibliographique des constituants des systèmes PV connectés au réseau de distribution électrique	42
III.1. Rappel sur le générateur photovoltaïque (<i>GPV</i>).....	42
III.2. Les convertisseurs statiques pour les systèmes <i>PV</i> connectés au réseau	44
IV. Conclusion.....	64
Chapitre II : Modélisation et dimensionnement optimisé du système <i>PV</i> classique connecté au réseau électrique.....	69
I. Introduction	70
II. Description du système PV connecté au réseau électrique.....	71
II.1. La source d'énergie : le générateur PV (<i>GPV</i>)	72
II.2. Réseau de distribution électrique Tchadien (<i>SNE</i>)	72
II.3. Etude de l'onduleur de tension (approche temporelle).....	74
II.3.1. Tensions entre le neutre fictif et les points communs des bras d'onduleurs.....	75
II.3.2. Tensions de mode commun et tensions simples sur un réseau équilibré.....	76
II.3.3. Commande de l'onduleur	77
III. Calcul des éléments passifs du filtre LCL.....	81
III.1 Contrainte de la variation du facteur de puissance et calcul du condensateur <i>C</i>	82
III.2 Contrainte de la chute de tension et calcul des inductances <i>L</i> ₁ et <i>L</i> ₂	82
III.3 Choix de la résistance d'amortissement <i>Rf</i>	89
IV. Dimensionnement physique des éléments de filtrages <i>L</i> ₁ et <i>L</i> ₂	92
IV.1. Description de la méthode de dimensionnement physique des inductances (<i>L</i> ₁ et <i>L</i> ₂)	94
IV.2. Estimations des pertes dans les inductances (étape 6).....	95
IV.2.1. Pertes joule	95
IV.2.2. Pertes fer.....	98
IV.2.3. Déduction des pertes totales	100
IV.4. Evaluation de la température du circuit (Etape 8)	101
IV.5. Subdivision des inductances.....	104
IV.5.1. Fractionnement d'une inductance par deux.....	104
IV.5.2. Fractionnement d'une inductance par trois	105
V. Conclusion.....	109

Tables des matières

Chapitre III. Modélisation et dimensionnement du système PV connecté au réseau utilisant un onduleur multi-niveaux.....	113
I. Introduction	114
II. Description du système PV connecté au réseau de distribution électrique utilisant un onduleur entrelacé	114
III. Modélisation des constituants de la chaîne de conversion du système <i>PV</i> connecté au réseau de distribution électrique.....	116
III.1 Commande de l'onduleur entrelacé.....	116
III.2 Etude de l'onduleur entrelacé	117
III.2.1 Mise en équation des tensions : approche temporelle	118
III.2.2 Approche fréquentielle	123
III.2.2.1 Calcul des tensions	124
III.2.2.2 Calcul des courants.....	125
III.2.2.3 Ondulations de courants	126
III.2.3 Etude comparative des pertes dans un onduleur classique et multi-niveaux	128
III.2.3.1 Modèles de pertes des semi-conducteurs des onduleurs.....	129
III.2.3.2 Pertes dans l'onduleur classique.....	134
III.2.3.3 Pertes dans l'onduleur entrelacé	134
IV. Eléments passifs du filtre LCL	138
IV.1 Dimensionnement physique de l'inductance <i>L</i> 1.....	140
IV.2 Choix technologique du condensateur <i>C</i> du filtre et calcul des pertes dans <i>C</i> et <i>Rf</i>	142
V. Bilan des pertes et calcul de rendement.....	143
VI. Evaluation du coût et comparaison des volumes des filtrages	144
VI.1. Evaluation du coût du filtre passif	145
VI.2. Comparaison des volumes des filtrages.....	149
VII. Etude technico-économique	150
VIII. Conclusion.....	154
Chapitre IV. Stratégies des contrôles-commandes des systèmes PV connectés au réseau.....	158
I. Introduction	159
II. Commande <i>PQ</i> découpée appliquée au système <i>PV</i> classique connecté au réseau de distribution électrique	159
II.1. Modélisation du système en vue de la commande <i>PQ</i> découpée	160
III. Commande <i>PQ</i> découpée appliquée au système <i>PV</i> connecté au réseau de distribution électrique utilisant un onduleur entrelacé.....	168
III.1. Commande <i>PQ</i> découpée non équilibrante.....	168
III.2. Commande <i>PQ</i> découpée équilibrante	171
IV. Résultats de simulation et discussion	174
IV.1. Résultats de simulation du système classique.....	174
IV.2. Résultats de simulation du système avec onduleur entrelacé	182
V. Conclusion.....	190
Conclusion générale et Perspectives	194

<i>Valorisation des travaux :</i>	197
Bibliographie.....	:200
Annexes.....	211

Table des figures

Introduction générale :

Figure 1. Carte du rayonnement solaire de l'Afrique et du Moyen Orient [7].....	24
Figure 2. Part de la population sans accès au réseau électrique en Afrique, Source : IAE, World Energy Outlook, 2014 [8]	25
Figure 3. Formes d'ondes de tensions (a): onduleur classique, (b) : onduleur multi-niveaux et	26
Figure 4. Onduleur multi-niveaux parallèle	27
Figure 5. Spectre des tensions d'onduleur classique (bleu) et multi-niveaux (rouge)	27

Chapitre I:

Figure I. 1. Projections de capacité installée d'électricité renouvelable [9]	34
Figure I. 2. Proportion d'énergies renouvelables en Europe de l'Ouest [9]	34
Figure I. 3. Puissance disponible et en projet pour la ville d'Ndjamena [14]	36
Figure I. 4. Eclairage public de la ville d'Abéché [15]	36
Figure I. 5. Topologie des systèmes PV connectés au réseau de distribution électrique [16]	37
Figure I. 6. Configurations des onduleurs PV connectés au réseau.....	38
Figure I. 7. Synoptique d'un système PV connecté au réseau de distribution électrique	39
Figure I. 8. Structure à connexion simple et à convertisseur unique	40
Figure I. 9. Structure à connexion simple avec transformateur	41
Figure I. 10. Structure avec Boost intermédiaire d'un système PV connecté au réseau	41
Figure I. 11. Schéma équivalent d'une cellule PV	43
Figure I. 12. Courbes caractéristiques I-V et P-V d'une cellule PV [2].....	44
Figure I. 13. Différentes topologies du convertisseur Boost	45
Figure I. 14. Onduleurs monophasé et triphasé connectés au réseau [9].....	50
Figure I. 15. Différentes topologies d'onduleurs	51
Figure I. 16. Principe d'un onduleur multi-niveaux [27]	52
Figure I. 17. Topologies d'onduleurs multi-niveaux série	54
Figure I. 18. Topologies d'onduleurs parallèles	55
Figure I. 19. Effet du nombre des cellules sur les ondulations du courant de sortie	56
Figure I. 20. Effet de couplage des inductances sur les ondulations de courants des cellules [27].....	57
Figure I. 21. Topologies des filtres passifs [42]	58
Figure I. 22. Schéma électrique du réseau SNE d'Ndjamena [14].....	61

Chapitre II :

Figure II. 1. Synoptique du système PV classique connecté au réseau	72
Figure II. 2. Modèle simplifié du transformateur	73
Figure II. 3. Schéma simplifié du système	74
Figure II. 4. Tensions entre neutre fictif et les sorties de l'onduleur ($Vx0$)	75
Figure II. 5. Somme des tensions ($Va0$, $Vb0$ et $Vc0$) de l'onduleur par rapport au neutre fictif	76
Figure II. 6. Tensions simples de l'onduleur (Vxn)	77
Figure II. 7. Somme des tensions (Van , Vbn et Vcn) de l'onduleur par rapport au neutre du réseau ..	77
Figure II. 8. Schéma simplifié du filtre LCL	78
Figure II. 9. Schéma de principe de MLI	78
Figure II. 10. Evolution de la tension de l'onduleur en fonction du temps	79
Figure II. 11. Diagramme de Fresnel du système raccordé au réseau (phase a).....	80

Figure II. 12. Décomposition en série de Fourier de la tension de l'onduleur $V1$	83
Figure II. 13. Schéma simplifié modifié du filtre LCL (admittances).....	84
Figure II. 14. Principe d'extraction des enveloppes supérieures et inférieures du courant	86
Figure II. 15. Enveloppes inférieures et supérieures du courant du réseau	86
Figure II. 16. Evolution temporelle de l'ondulation du courant du réseau.....	87
Figure II. 17. Rapport entre l'ondulation du courant et sa valeur efficace ($\Delta I2 / I2$).....	87
Figure II. 18. Ondulation du courant $i2$ du côté réseau.....	88
Figure II. 19. Ondulation du courant $i1$ du côté onduleur.....	89
Figure II. 20. Ondulation du courant du côté du réseau (avec Rf)	91
Figure II. 21. Ondulation du courant du côté de l'onduleur (avec Rf)	91
Figure II. 22. Diagramme de Bode du filtre LCL non amorti ($Rf = 0 \Omega$) et amorti ($Rf = 3,86 \Omega$)	92
Figure II. 23. Organigramme du dimensionnement physique des passifs	94
Figure II. 24. Décompositions en série de Fourier (FFT) des courants ($i1$ et $i2$)	96
Figure II. 25. Décomposition en série de Fourier des pertes joule ($Pj1$ et $Pj2$)	97
Figure II. 26. Evolution des résistances en fonction de la fréquence ($R1$ et $R2$)	97
Figure II. 27. Pertes fer volumiques en fonction de fréquences et d'induction maximale [11]	98
Figure II. 28. Décompositions en série de Fourier des flux traversant les inductances	100
Figure II. 29. Modèles thermiques d'un circuit magnétique : $Rthfe$, résistance de convection entre le noyau et l'ambiant ; $Rccufe$, résistance de conduction entre les conducteurs et le noyau; $Rthcu$, résistance de convection des conducteurs vis-vis de l'ambiant.....	102
Figure II. 30. Volume du fer en fonction du nombre et type des noyaux.....	107

Chapitre III :

Figure III. 1. Architecture innovante du système PV connecté au réseau électrique (exemple à trois bras par phases $q = 3$)	115
Figure III. 2. Commande MLI de l'onduleur entrelacé (pour une phase)	116
Figure III. 3. Comparaison des ondes porteuses et onde modulante (onduleur entrelacé à $q = 4$).....	117
Figure III. 4. Simplifié du système PV connecté au réseau avec un onduleur entrelacé ($q = 4$).....	118
Figure III. 5. Tensions simples par rapport au neutre fictif d'onduleur	120
Figure III. 6. Somme des tensions (V_{10}^1 , V_{10}^2 et V_{10}^3) de l'onduleur par rapport au neutre fictif	121
Figure III. 7. Tension de mode commun (exemple à trois quatre bras par phase $q = 4$).....	121
Figure III. 8. Tension simples d'onduleur (par rapport au neutre du réseau N).....	122
Figure III. 9. Tensions de sortie de l'onduleur (tension commune) : exemple à $q = 4$, $L1 = 3,5 \text{ mH}$, $L2 = 3 \text{ mH}$, $C = 1,5 \mu\text{F}$ et $Rf = 3,86 \Omega$	123
Figure III. 10. Schéma simplifié du filtre LCL (admittances).....	124
Figure III. 11. FFT des tensions $V1n1(f)$ et $V1n(f)$ d'une phase d'onduleur (exemple à $q = 4$, $L1 = 3,5 \text{ mH}$, $L2 = 3 \text{ mH}$, $C = 1,5 \mu\text{F}$ et $Rf = 3,86 \Omega$).....	125
Figure III. 12. Enveloppes du courant du côté du réseau $i12$ (exemple à $q = 4$, $L1 = 3,5 \text{ mH}$, $L2 = 3 \text{ mH}$, $C = 1,5 \text{ nF}$ et $Rf = 3,86 \Omega$)	127
Figure III. 13. Evolution temporelle de l'ondulation du courant du réseau	128
Figure III. 14. Un bras d'onduleur.....	129
Figure III. 15. Energies de commutation d'un IGBT et d'une diode EON : amorçage de l'IGBT, $EOFF$: blocage de l'IGBT, $Erec$: recouvrement de la diode (module 1,2 kV/10 A, FS10R12VT3) [20] ...	132
Figure III. 16. Courbes caractéristiques d'un transistor $IGBT$ et d'une diode données par le constructeur (module 1,2 kV/10 A, FS10R12VT3) [20].....	133
Figure III. 17. Evolution des pertes dans le semi-conducteur en fonction du nombre de cellules q : sans homothétie sur la surface des $IGBT$	135
Figure III. 18. Evolution des pertes dans le semi-conducteur en fonction du nombre de cellules q : avec homothétie sur la surface des $IGBT$	137
Figure III. 19. Ondulations des courants en fonction de q	139
Figure III. 20. Rendement en fonction du nombre des cellules.....	144
Figure III. 21. Coût du système en fonction du nombre des cellules	148
Figure III. 22. Rapport coût/rendement en fonction du nombre des cellules	149
Figure III. 23. Irradiance journalière au Tchad	151

Chapitre IV :

Tables des figures

Figure IV. 1. Contrôle en boucle fermée du système PV avec une commande PQ	160
Figure IV. 2. Schéma simplifié de raccordement de l'onduleur classique au réseau électrique à l'aide du filtre LCL.....	161
Figure IV. 3. Boucle de régulation du courant	163
Figure IV. 4. Commande PQ découpée.....	164
Figure IV. 5. MLI interjective pour le contrôle de l'onduleur classique triphasé	165
Figure IV. 6. Boucle à verrouillage de phase PLL	166
Figure IV. 7. Schéma simplifié de la PLL.....	167
Figure IV. 8. Commande PQ découpée non équilibrante en boucle fermée	169
Figure IV. 9. Schéma simplifié du filtre LCL connectant un onduleur entrelacé au réseau.....	170
Figure IV. 10. Commande MLI d'une phase d'onduleur entrelacé.....	171
Figure IV. 11. Commande PQ découpée équilibrante de l'onduleur entrelacé	172
Figure IV. 12. Boucle de l'équilibrage + MLI	172
Figure IV. 13. Courant dans le repère de Park (onduleur classique).....	175
Figure IV. 14. Puissance active et réactive (onduleur classique)	175
Figure IV. 15. Forme d'ondes du courant de sortie de l'onduleur classique.....	176
Figure IV. 16. Forme d'ondes du courant du côté réseau (onduleur classique)	176
Figure IV. 17. Forme d'ondes de tension de sortie du côté onduleur classique.....	177
Figure IV. 18. Forme d'ondes de tension du côté réseau (onduleur classique).....	177
Figure IV. 19. THD du courant et de tension du réseau (onduleur classique)	178
Figure IV. 20. Variation de la puissance active dans le temps (onduleur classique)	179
Figure IV. 21. Variation de la puissance réactive dans le temps (onduleur classique)	180
Figure IV. 22. Résultat de simulation de la PLL : pulsation et angle de rotation estimés.....	181
Figure IV. 23. Synchronisation du système (classique) par la PLL	182
Figure IV. 24. Courant dans le repère de Park (onduleur entrelacé)	182
Figure IV. 25. Puissance active et réactive (onduleur entrelacé)	183
Figure IV. 26. Forme d'ondes du courant de sortie de l'onduleur entrelacé	183
Figure IV. 27. Forme d'ondes du courant du côté réseau (onduleur entrelacé)	184
Figure IV. 28. Forme d'ondes de tension de sortie de l'onduleur entrelacé.....	184
Figure IV. 29. Forme d'ondes de tension du côté réseau (onduleur entrelacé)	185
Figure IV. 30. THD du courant et de tension du réseau (onduleur entrelacé).....	185
Figure IV. 31. Courants des cellules: commande non équilibrante (onduleur entrelacé).....	187
Figure IV. 32. Courants des cellules: commande équilibrante (onduleur entrelacé).....	187
Figure IV. 33. Synchronisation du système (avec onduleur entrelacé) par la PLL	188
Figure IV. 34. Variation de la puissance active (onduleur entrelacé)	189
Figure IV. 35. Variation de la puissance de réactive (onduleur entrelacé).....	189
Figure A. 1. Mise en évidence des impédances.....	211
Figure A. 2. Modèle simplifié du transformateur	212

Table des tableaux

Chapitre I :

Tableau I. 1. Résumé de l'étude des différents Boost..... 48

Chapitre II :

Tableau II. 1. Valeur de la résistance d'amortissement 90

Tableau II. 2. Paramètres du système..... 92

Tableau II. 3. Eléments dimensionnés en utilisant un noyau par inductance..... 103

Tableau II. 4. Paramètres des inductances élémentaires 105

Tableau II. 5. Prix des noyaux en ferrite 107

Tableau II. 6. Paramètres des inductances reconstituées (une phase) 108

Chapitre III :

Tableau III. 1. Etats d'un interrupteur en fonction du courant de sortie 130

Tableau III. 2. Détermination de résistance R_{on} et de tension de seuil V_0 d'un interrupteur 133

Tableau III. 3. Ondulation en fonction du nombre des cellules 139

Tableau III. 4. Dimensionnement physique de L_1 avec un onduleur multicellulaire (pour une phase) 141

Tableau III. 5. Pertes et rendement du système en fonction de nombre des cellules (en triphasé) 143

Tableau III. 6. Prix en fonction du type et nombre du noyau [22] 146

Tableau III. 7. Coût du filtre et rendement du système (triphasé) 147

Annexes :

Tableau A. 1. Caractéristiques du transformateur..... 214

Tableau A. 2. Récapitulatif des éléments passifs du système **PV** connecté au réseau **BT** 218

Tableau A. 3. Epaisseur de peau en fonction de la fréquence..... 219

Notations

- AC : Alternative Current (Alternatif)
- A_{pn} : Produit des aires d'un noyau [mm⁴]
- A_{pn1} : Produit des aires du noyau de l'inductance L₁ [mm⁴]
- A_{pn2} : Produit des aires du noyau de l'inductance L₂ [mm⁴]
- A_{pl1} : Produit des aires calculé pour l'inductance L₁ [mm⁴]
- A_{pl2} : Produit des aires calculé pour l'inductance L₂ [mm⁴]
- A_e : Section du fer [mm²]
- a_1 : Cellule 1 de la phase a de l'onduleur entrelacé triphasé
- a_{ON} , b_{ON} et c_{ON} : Coefficients des pertes de commutation « ON »
- a_{OFF} , b_{OFF} et c_{OFF} : Coefficients des pertes de commutation « OFF »
- a_{rec} , b_{rec} et c_{rec} : Coefficients des pertes de recouvrement de la diode
- BT : Basse Tension (U ≤ 1000 V)
- B_{max} : Induction maximale du matériau magnétique (ferrite)
- C : Condensateur du filtre [μF]
- C_{max} : Condensateur maximal [μF]
- C_{oss} : Capacité de sortie du transistor [μF]
- $C_{p1}(p)$: Fonction du transfert du contrôleur PI utilisé dans la commande de l'onduleur classique
- $C_{p2}(P)$: Fonction du transfert du contrôleur PI utilisé dans la PLL
- $Coût_{Cu}$: Coût du cuivre [€]
- $Coût_N$: Coût des noyaux [€]
- $Coût_{Cu_1}$: Coût du cuivre de l'inductance L₁ [€]
- $Coût_{Cu_2}$: Coût du cuivre de l'inductance L₂ [€]
- $Coût_{NL_1}$: Coût des noyaux de l'inductance L₁ [€]
- $Coût_{NL_2}$: Coût des noyaux de l'inductance L₂ [€]
- $Coût_{L_1}$: Coût de l'inductance L₁ [€]
- $Coût_{L_2}$: Coût de l'inductance L₂ [€]
- $Coût_C$: Coût des condensateurs [€]
- $Coût_{Rf}$: Coût des résistances R_f [€]
- $Coût_{Sc}$: Coût des semi-conducteurs [€]
- $Coût_{système}$: Coût du système [€]
- $Coût_{inv}$: Coût d'investissement [€]
- C_3, η_3 : Coût [€] et rendement [%] du système avec onduleur entrelacé à q = 3
- C_4, η_4 : Coût [€] et rendement [%] du système avec onduleur entrelacé à q = 4
- DC : Direct Current (continu)
- D_h : Diode de l'interrupteur du haut du bras de l'onduleur
- D_b : Diode de l'interrupteur du bas du bras de l'onduleur
- D_{cu} : Diamètre du cuivre du conducteur [mm]
- D_{cu1} : Diamètre du cuivre du conducteur de l'inductance L₁ [mm]
- D_{cu2} : Diamètre du cuivre du conducteur de l'inductance L₂ [mm]
- D_{fil} : Diamètre du fil [mm]
- D_{brin} : Diamètre des brins du fil divisé [mm]
- DSF : Décomposition en série de Fourier
- DSF- i_{ix} : Décomposition en série de Fourier du courant de cellules i_{ix}
- DSF-B_{1max} : Décomposition en série de Fourier de l'induction maximale de l'inductance L₁
- DSF-B_{2max} : Décomposition en série de Fourier de l'induction maximale de l'inductance L₂

Diff_{gain} : Différence de gain ($\text{Diff}_{\text{gain}} = \text{Gain}_4 - \text{Gain}_3$) [€]
e : Longueur de l'entrefer [mm]
e₁ : Longueur de l'entrefer de l'inductance L₁ [mm]
e₂ : Longueur de l'entrefer de l'inductance L₂ [mm]
ENR : Energies Nouvelles et Renouvelables
ESR : Equivalent Serial Resistance (résistance série équivalente)
ESR₁ : Résistance série équivalente correspondant à l'inductance L₁
ESR₂ : Résistance série équivalente correspondant à l'inductance L₂
E_{com} : Energie de commutation [mj]
E_{ON} : Energie de commutation «ON» du transistor [mj]
E_{OFF} : Energie de commutation «OFF» du transistor [mj]
E_{rec} : Energie de recouvrement de la diode [mj]
f : Fréquence du travail [Hz]
f_r : Fréquence du réseau [Hz] ($f_r = 50$ Hz)
f_{res} : Fréquence de résonance du filtre [kHz]
f₁ : Fonction de modulation de l'interrupteur 1 du bras de l'onduleur
f₂ : Fonction de modulation de l'interrupteur 2 du bras de l'onduleur
f_{sw} : Fréquence de commutation [kHz] ($f_{\text{sw}} = 20$ kHz)
FFT : Fast Fourier Transform (Transformée de Fourier rapide)
FTBO(p) : Fonction de Transfert en Boucle Ouverte du système
FTBF(p) : Fonction de Transfert en Boucle Fermée du système
G : Eclairement [W/m²]
G_r : Eclairement de référence [W/m²] ($G_r = 1000$ W/m²)
Gain₃ : Gain réalisé avec l'onduleur à q = 3 [€]
Gain₄ : Gain réalisé avec l'onduleur à q = 4 [€]
G(p) : Fonction de Transfert en boucle ouverte de la PLL
GPV : Générateur photovoltaïque
h : Nombre des termes de la décomposition en série de Fourier
H(p) : Fonction de transfert du filtre
HF : Hautes Fréquences
HT : Haute Tension
HTA : Haute tension « A » ($1 \text{ kV} \leq U_n \leq 50 \text{ kV}$)
HTB : Haute Tension « B » ($U_n \geq 50 \text{ kV}$)
H_d(p) : Fonction du Transfert du filtre (composante directe) dans le repère du Park
H_q(p) : Fonction du Transfert du filtre (composante en quadrature) dans le repère du Park
H_{dq}(p) : Vecteur de la fonction du Transfert du filtre en (direct et quadrature) dans Park
H(p) : Fonction de Transfert en boucle fermée de la PLL
i : Numéro de la cellule ($i = 1,2,3 \dots q$)
i_s : Courant de sortie d'un convertisseur [A]
i_{ix} : Vecteur courant des cellules de l'onduleur entrelacé [A]
i_{a1} : Courant de la cellule 1 de la phase a de l'onduleur entrelacé triphasé [A]
i₁ : Courant de sortie de l'onduleur [A]
i₂ : Courant du réseau [A]
i_c : Courant traversant le condensateur [A]
i_{ix}* : Vecteur référence du vecteur courant des cellules [A]
i_{Kj} : Courant traversant un interrupteur [A]
i_{Tj} : Courant traversant le transistor de l'interrupteur [A]
i_{Dj} : Courant traversant la diode de l'interrupteur [A]
i_{T_{ON}} : Courant du transistor à l'état « ON » [A]
i_{T_{OFF}} : Courant du transistor à l'état « OFF » [A]
i_{D_{rec}} : Courant de recouvrement de la diode [A]
I : Courant nominal du réseau [A]
I_d* : Référence du courant direct dans le repère de Park [A]

- I_q^* : Référence du courant en quadrature dans le repère de Park [A]
 I_{\max} : Courant maximal [A]
 I_{\max} : Courant maximal des cellules de l'onduleur entrelacé [A]
 I_{eff} : Courant efficace des cellules de l'onduleur entrelacé [A]
 $I_{1\max}$: Courant maximal du côté onduleur (traversant L_1) [A]
 $I_{2\max}$: Courant maximal du côté réseau (traversant L_2) [A]
 I_{eff} : Courant efficace [A]
 $I_{1\text{eff}}$: Courant efficace du côté onduleur [A]
 $I_{2\text{eff}}$: Courant efficace du côté du réseau [A]
 $I_{1\text{heff}}$: Valeur efficace de la décomposition en série de Fourier du courant i_1 [A]
 $I_{2\text{heff}}$: Valeur efficace de la décomposition en série de Fourier du courant i_2 [A]
 I_{cheff} : Valeur efficace de la décomposition en série de Fourier du courant i_c [A]
 I_{keff} : Courant efficace dans l'interrupteur [A]
 I_d : Composante directe du courant dans le repère du Park [A]
 I_q : Composante en quadrature du courant dans le repère du Park [A]
 I_{kmoy} : Courant moyen dans l'interrupteur [A]
 I_{MPV} : Courant du module PV [A]
 I_{ph} : Photo-courant [A]
 I_{pv} : Courant débité par la cellule [A]
 I_s : Courant de saturation de la diode [A]
 I_c : Courant collecteur du transistor donné par le constructeur [A]
 J : Densité du courant [A/m^2]
 J_1 : Densité du courant côté onduleur [A/m^2]
 J_2 : Densité du courant côté réseau [A/m^2]
 K : Constante de Boltzmann [J/K] ($K = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$)
 K_t : Coefficient de température et de puissance maximale du panneau
 k_B : Coefficient de remplissage
 k_{p1}, k_{i1} : Paramètres du régulateur PI utilisé dans la commande de l'onduleur classique
 k_{p2}, k_{i2} : Paramètres du régulateur PI utilisé dans la PLL
 k_{p3}, k_{i3} : Paramètres du régulateur PI de la boucle interne de la commande équilibrante
 k_{p4}, k_{i4} : Paramètres du régulateur PI de la boucle externe de la commande équilibrante
 k_F : Coefficient de foisonnement
 K_i : Interrupteur de l'onduleur
 k_{st}, α_{st} et β_{st} : Coefficients de Steinmetz
 L : Inductance totale du filtre [mH]
 L_1 : Inductance du filtre du côté onduleur [mH]
 L_{2f} : Inductance du filtre du côté réseau [mH]
 L_c : Inductance du câble [mH]
 L_t : Inductance du transformateur [mH]
 $L_{2g} = L_g$: Inductance du réseau BT [mH]
 L_{1g} : Inductance du réseau MT [mH]
 L_2 : Inductance équivalente du côté réseau [mH]
 l_e : Longueur moyenne de la ligne de champ [mm]
 L_n : Longueur moyenne d'une spire [mm]
 MLI : Modulation de largeur d'impulsion
 M_{v_cu} : Masse volume du cuivre [g.cm^{-3}]
 M_{cu} : Masse du cuivre [g]
 M_{cu1} : Masse du cuivre de l'inductance L_1 [g]
 M_{cu2} : Masse du cuivre de l'inductance L_2 [g]
 MT : Moyenne Tension ($1 \text{ kV} \leq U_n \leq 50 \text{ kV}$)
 m : Rapport de transformation
 m_1 : Profondeur de modulation

NPC : Neutral point clamped (onduleur clampé par le neutre)
 n : Facteur d'idéalité de la cellule (n compris entre 1 et 2)
 η : Rendement du système [%]
 η_{PV} : Rendement du panneau PV
 N : Nombre de spires
 N_b : Nombre des brins du fil divisé
 N_1 : Nombre de spires de l'inductance L_1
 N_2 : Nombre de spires de l'inductance L_2
 N_S : Nombre des cellules PV connectées en série
 N_p : Nombre des cellules PV connectées en parallèle
 N_n : Nombre du niveau de tension
 N_H : Nombre de pont par phase
 N27 et N87 : Types des matériaux en ferrite
 n_{noyau} : Nombre des noyaux
 OFF : État bloqué d'un interrupteur
 ON: État passant d'un interrupteur
 p : Operateur de Laplace
 P : Puissance active [W]
 P^* : Référence de la puissance active [W]
 P_n : Puissance nominale [W]
 P_{ch} : Puissance active de la charge [W]
 P_{ond} : Puissance active de l'onduleur [W]
 P_r : Puissance active du réseau [W]
 $Prix_{cu}$: Prix du cuivre [€]
 $Prix_{noyau}$: Prix du noyau [€]
 $Prix_{achat}$: Prix d'achat du kWh [€]
 $Prix_{IGBT}$: Prix des IGBT (semi-conducteurs) [€]
 P_v : Pertes fer volumique [W/mm³]
 P_{v1} : Pertes fer volumiques dans l'inductance L_1 [W/mm³]
 P_{v2} : Pertes fer volumiques dans l'inductance L_2 [W/mm³]
 P_f : Pertes fer du système triphasé [mW]
 P_{fer1} : Pertes fer dans l'inductance L_1 [mW]
 P_{fer2} : Pertes fer dans l'inductance L_2 [mW]
 P_{tot1} : Pertes totales dans une inductance élémentaire L_1 [W]
 P_{totL1} : Pertes totales dans l'ensemble des inductances L_1 [W]
 P_{totL2} : Pertes totales dans l'inductance L_2 [W]
 P_{C,R_f} : Pertes dans le condensateur C et la résistance R_f [mW]
 P_j : Pertes joule du filtre *LCL* (en triphasé) [mW]
 P_{j1} : Pertes joule dans l'inductance L_1 [W]
 P_{j2} : Pertes joule dans l'inductance L_2 [W]
 P_{tot_LCL} : Pertes totales dans les composants passifs du filtre *LCL* [W]
 P_{tot} : Pertes totales du système (onduleur et filtre LCL) triphasé [W]
 P_{com} : Pertes par commutation des interrupteurs de l'onduleur [W]
 P_{con} : Pertes par conduction des interrupteurs de l'onduleur [W]
 P_{tot_Sc} : Pertes dans les semi-conducteurs [W]
 PV : Photovoltaïque
 PLL : Phase Locked Loop (boucle à verrouillage de phase)
 PM62,PM74,PM87,PM114 ,E65 et E55: Types des noyaux
 q : Nombre des cellules de commutation d'un convertisseur
 Q_c : Puissance réactive générée par le condensateur [VAR]
 Q_{ond} : Puissance réactive de l'onduleur [VAR]
 Q_{ch} : Puissance réactive de la charge [VAR]
 Q_r : Puissance réactive du réseau [VAR]

- Q : Puissance réactive [VAR]
 Q* : Référence de la puissance réactive [VAR]
 r : Rapport coût/rendement du système [€/%]
 R_s : Résistance série [Ω]
 R_{sh} : Résistance shunt [Ω]
 R₁ : Résistance interne de l'inductance L₁ [Ω]
 R₂ : Résistance interne de l'inductance L₂ [Ω]
 R_{2f} : Résistance interne de l'inductance L_{2f} [Ω]
 R_{sc} : Résistance interne du condensateur [Ω]
 R_c : Résistance du câble [Ω]
 R_t : Résistance du transformateur
 R_{2g} = R_g : Résistance du réseau BT [Ω]
 R_{1g} : Résistance du réseau MT [Ω]
 R_f : Résistance d'amortissement du filtre [Ω]
 R_{on} : Résistance à l'état passant de l'interrupteur [Ω]
 R_{thfe} : Résistance thermique de convection entre le noyau et l'ambiant [K/W]
 R_{thcu} : Résistance thermique de convection des conducteurs vis-vis de l'ambiant [K/W]
 R_{ccufe} : Résistance de conduction entre les conducteurs et le noyau [K/W]
 R_{fer} : Reluctance du fer [H⁻¹]
 R_{entrefer} : Reluctance d'entrefer [H⁻¹]
 R_{tot} : Reluctance totale du circuit magnétique [H⁻¹]
 R.I : Retour sur Investissement
 S_b : Surface bobinable [mm²]
 S_{brin} : Section des brins du fil divisé [mm²]
 S_{cu} : Section du cuivre [mm²]
 S_{cu1} : Section du cuivre de l'inductance L₁ [mm²]
 S_{cu2} : Section du cuivre de l'inductance L₂ [mm²]
 S_{eff} : Section effective du conducteur [mm²]
 S_{fil} : Section du fil (conducteur + isolant) [mm²]
 SNE : Société Nationale d'Electricité (du Tchad)
 S_{PV} : Surface du panneau PV [mm²]
 T : Température [°C]
 T₀ : Température de référence « 0 » du matériau [°C] (T₀ = 20 °C)
 T₁ : Température de référence « 1 » du matériau [°C] (T₁ = 100 °C)
 T_{max} : Température maximale [°C]
 T_{amb} : Température ambiante [°C]
 T_r : Température de référence [°C] (T_r = 25 °C)
 T_h : Transistor du haut du bras de l'onduleur
 T_b : Transistor de l'interrupteur du haut du bras de l'onduleur
 T_{sw} : Période de commutation (ou de découpage)
 T_{vj} : Température de jonction du semi-conducteur
 THD : Taux de distorsion harmonique (Total Harmonic Distortion en anglais)
 t : Temps [s]
 t_{i1} : Temps de réponse (ou constante du temps) du système classique [s]
 t_{i2} : Temps de réponse (ou constante du temps) du système de la PLL [s]
 t_{i3} : Constante du temps du système de la boucle interne [s]
 t_{i4} : Constante du temps du système de la boucle externe [s]
 tgδ : Angle de pertes ou facteur de dissipation du condensateur [%]
 U_n : Tension composée nominale [V]
 U_d : Composante directe de la tension de référence (non découplée) dans le repère de Park [V]
 U_q : Composante en quadrature de la tension de référence (non découplée) dans Park [V]
 U_d* : Composante directe de la tension de référence découplée dans le repère de Park [V]
 U_q* : Composante en quadrature de la tension de référence découplée dans le repère de Park [V]

- V: Tension simple nominale du réseau [V]
 V_{pv} : Tension photovoltaïque générée par la cellule [V]
 V_{mpv} : Tension du module PV [V]
 V_e : Tension d'entrée d'un convertisseur [V]
 V_s : Tension de sortie d'un convertisseur [V]
 dV/dt : Gradient temporel de tension
 V_{dc} : Tension d'entrée d'un onduleur [V]
 V_{CE} : Tension « Collecteur-Emetteur » donné par le constructeur [V]
 V_{x0} : Vecteur tension simple (entre phase et neutre fictif « 0 ») de l'onduleur classique [V]
 V_{xn} : Vecteur tension simple de l'onduleur [V]
 V_{i0}^j : Vecteur tension simple (entre phase et neutre fictif) de l'onduleur entrelacé [V]
 V_{in}^j : Vecteur de tensions simples de l'onduleur entrelacé [V]
 V_{n0} : Tension de mode commun [V]
 V_{x1} : Vecteur tension de l'onduleur ($x = a, b, c$) [V]
 V_{x2} : Vecteur tension du réseau [V]
 V_1 : Tension simple de sortie de l'onduleur [V]
 $V_2 = V_g$: Tension simple du réseau [V]
 V_m : Tension maximale du réseau ($V_m = V \sqrt{2}$) [V]
 V_0 : Tension du seuil du transistor [V]
 V_{1d} : Composante directe de la tension d'onduleur dans le repère de Park [V]
 V_{1q} : Composante en quadrature de la tension de l'onduleur dans le repère de Park [V]
 V_{2d} : Composante directe de la tension du réseau dans le repère de Park [V]
 V_{2q} : Composante en quadrature de la tension du réseau dans le repère de Park [V]
 V_{2dq} : Vecteur de tension du réseau dans le repère de Park [V]
 V_{2d}^* : Référence de la composante directe de la tension du réseau dans le repère de Park [V]
 V_{2q}^* : Référence de la composante en quadrature de la tension du réseau dans le repère de Park [V]
 $V_{\alpha\beta}$: Vecteur de tension dans le repère de Concordia [V]
 V_c : Tension aux bornes du condensateur du filtre [V]
 V_{a0_eff} : Tension efficace (simple) de la phase a de l'onduleur [V]
 V_{a0_moy} : Tension moyenne (simple) [V]
 V_x^* : Vecteur des tensions de référence de l'onduleur classique [V]
 V_j^* : Vecteur des tensions de référence de l'onduleur entrelacé [V]
 V_y^* : Vecteur des tensions de référence obtenu après équilibrage [V]
 V_{el} : Volume du noyau donné par le constructeur [mm^3]
 V_{cu} : Volume du cuivre [mm^3]
 V_{spire} : Volume d'une spire [mm^3]
 V_{L1} : Volume de l'inductance L_1 [mm^3]
 V_{L2} : Volume de l'inductance L_2 [mm^3]
 V_{cuL1} : Volume du cuivre de l'inductance L_1 [mm^3]
 V_{cuL2} : Volume du cuivre de l'inductance L_2 [mm^3]
 V_{eN1} : Volume des noyaux de l'inductance L_1 [mm^3]
 V_{eN2} : Volume des noyaux de l'inductance L_2 [mm^3]
 $V_{q=1}$: Volume de l'inductance L_1 avec un onduleur à $q = 1$ (onduleur classique) [mm^3]
 $V_{q=3}$: Volume de l'inductance L_1 avec un onduleur à $q = 3$ [mm^3]
 $V_{q=4}$: Volume de l'inductance L_1 avec un onduleur à $q = 4$ [mm^3]
 W_{hj} : Energie produite par jour [Wh]
 Wh_{ji} : Energie produite des tous les jours de l'année [Wh]
 Wh_a : Energie produite annuellement [Wh]
 Wh_{elec_a} : Energie électrique annuelle produite par les panneaux PV [Wh]
 Wh_r : L'énergie restituée [Wh]
 Wh_{r3} : Total de Watt heure restituée (ou énergie convertie) par l'onduleur à $q = 3$ [Wh]

- Wh_{r4} : Total de Watt heure restituée par l'onduleur à $q = 4$ [Wh]
 x : Nom de la phase ($x = a, b, c$)
 y : Nombre de phase avant l'équilibrage ($y = 1, 2, 3$)
 Y_1 : Conductance du filtre correspondant à L_1 [Ω^{-1}]
 Y_2 : Conductance du filtre correspondant à L_2 [Ω^{-1}]
 Y_3 : Conductance du filtre correspondant à C [Ω^{-1}]
 z : Facteur d'amortissement
 α : Rapport cyclique de la commande
 α' : Rapport cyclique relatif au courant de sortie
 α_{cu} : Coefficient de température du cuivre ($\alpha_{cu} = 0.0038$)
 γ_1 : Rapport volumique entre $V_{q=1}$ et $V_{q=3}$
 γ_2 : Rapport volumique entre $V_{q=1}$ et $V_{q=4}$
 ΔI_s : Ondulation du courant de sortie d'un convertisseur [A]
 ΔI_{cel} : Ondulation du courant des cellules d'un convertisseur [A]
 ΔT : Ecart de température [°C]
 ΔT_1 : Ecart de température dans l'inductance L_1 [°C]
 ΔT_2 : Ecart de température dans l'inductance L_2 [°C]
 ΔI_{1m} : Ondulation du courant du côté onduleur [A]
 ΔI_{2m} : Ondulation du courant du côté réseau [A]
 ΔV_L : Chute de tension au niveau de l'inductance L [V]
 $\Delta\theta$: Ecart des angles [rad]
 δ : Epaisseur de peau [m]
 δ_0 : Epaisseur de peau à la température $T_0 = 20$ °C [m]
 δ_1 : Epaisseur de peau à la température $T_1 = 100$ °C [m]
 θ_r : Angle du réseau ($\theta_r = \omega t$) [rad]
 θ_e : Angle estimé par la PLL [rad]
 μ_e : Permeabilité magnétique du fer [H/m]
 μ_r : Permeabilité magnétique relatif du matériau [H/m]
 μ_0 : Permeabilité magnétique du vide [H/m]
 ρ_0 : Résistivité du matériau à la température $T_0 = 20$ °C [$\Omega \cdot m$]
 ρ_1 : Résistivité du matériau à la température $T_1 = 100$ °C [$\Omega \cdot m$]
 σ_0 : Conductivité du matériau à la température $T_0 = 20$ °C [$\Omega \cdot m$]
 σ_1 : Conductivité du matériau à la température $T_1 = 100$ °C [$\Omega \cdot m$]
 Φ_m : Flux maximal qui embrasse une inductance [Wb]
 φ_{max} : Flux maximal d'une spire [Wb]
 φ : Déphasage entre la tension et le courant [rad]
 ω : Pulsation du réseau ($\omega = 2\pi f$) [rad/s]
 ω_{res} : Pulsation de résonance du filtre [rad/s]
 ω_h : Pulsation harmonique [rad/s]
 ω_{res} : Pulsation de résonance du filtre [rad/s]
 ω_{i1} : Pulsation propre du système de la commande classique [rad/s]
 ω_{i2} : Pulsation propre du système de la PLL [rad/s]
 ω_{i3} : Pulsation propre du système de la boucle interne de la commande équilibrante [rad/s]
 ω_{i4} : Pulsation propre du système de la boucle externe de la commande équilibrante [rad/s]

Introduction générale

Introduction générale

❖ Contexte général

Ces dernières années, la consommation mondiale en énergie électrique a augmenté considérablement. Ceci est dû à l'évolution démographique, au développement des nouvelles technologies et à la croissance des Pays émergents [1], [2], [3], [4]. Les systèmes actuels de production d'énergie électrique sont pour la plupart issus de sources fossiles (le pétrole, gaz et leurs dérivés) ou du nucléaire [2], notamment en France qui possède 58 réacteurs pour 67 millions d'habitants seulement [5]. Or ces sources ne sont pas inépuisables. On parle du tarissement du pétrole à l'horizon 2030 [3]. Ces sources ne pourront donc pas répondre, à elles seules, à nos besoins énergétiques sur le long terme [2]. De plus, la transformation des sources fossiles en énergie électrique s'accompagne d'un dégagement de gaz carbonique CO_2 qui a un impact non négligeable sur l'effet de serre et le réchauffement climatique. Le nucléaire, quant à lui, est une source dont les déchets radioactifs sont difficiles à traiter. Certains déchets ont des demi-vies extrêmement longues [6]. Les techniques d'enfouissement actuellement développées à Bures (Haute-Marne 52, France) permettront de stocker ces déchets en toute sécurité [7]. Cependant, nous léguerons, aux générations futures, le soin de les retrouver. Il est donc urgent de se tourner vers une énergie plus sûre qui nous permet de continuer à vivre normalement sans dégrader notre environnement et sans risques pour les populations.

Dans ce cadre, des nombreuses nations se sont engagées, à travers des conférences internationales sur le climat sous la bannière de l'Organisation des Nations Unies (*ONU*), à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces conférences on peut citer la *COP21* tenue à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015. Lors de cette rencontre, pour la première fois de l'histoire, les représentants des cent quatre-vingts quinze Etats, issus de tous les continents, se sont accordés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de stabiliser le réchauffement climatique en dessous de 2 °C d'ici 2100 par rapport à la température de l'ère préindustrielle (période de référence 1861 – 1880) [8]. Cette réduction du gaz à effet de serre passe par la production de l'énergie électrique à base des énergies renouvelables non émettrices ou à faible émission de gaz carboné et une meilleure efficacité énergétique.

L'une des formes d'énergies renouvelables la plus attractive est l'énergie solaire photovoltaïque (*PV*). En effet, l'énergie solaire *PV* est une énergie propre, renouvelable (non tarissable) dont la source, le soleil, est gratuite.

En outre, les pays de la zone subsaharienne (Tchad, par exemple) ont un taux d'irradiation solaire parmi les plus fort au monde [9] : entre 2200 kWh/m² et 2400 kWh/m² comme l'indique la Figure 1.

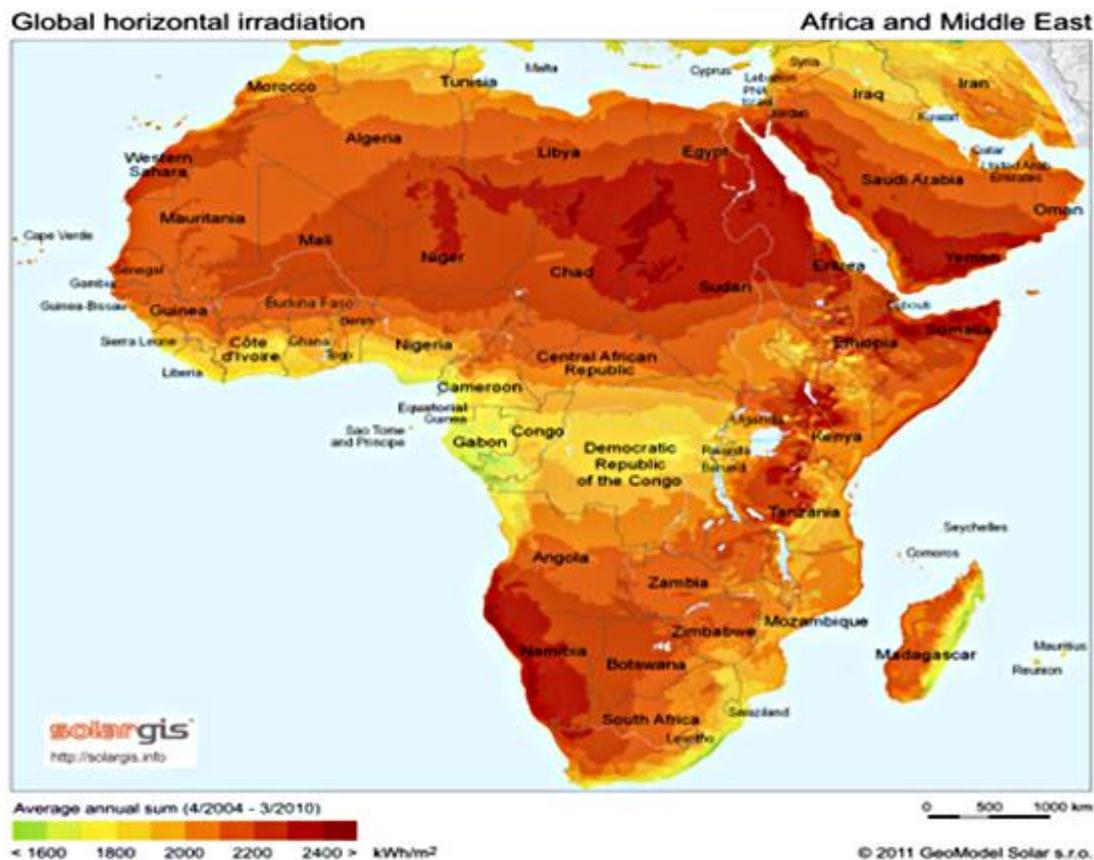


Figure 1. Carte d'irradiation solaire de l'Afrique et du Moyen Orient [9]

Cependant, l'accès à l'énergie électrique de ces pays reste faible (Figure 2). Nous prendrons pour exemple, dans ce manuscrit, le cas du Tchad (Chad en Anglais) où plus de soixante-quinze pour cent de la population n'a pas accès à l'électricité, comme le montre la Figure 2. Ceci est un frein considérable au développement de l'économie locale.

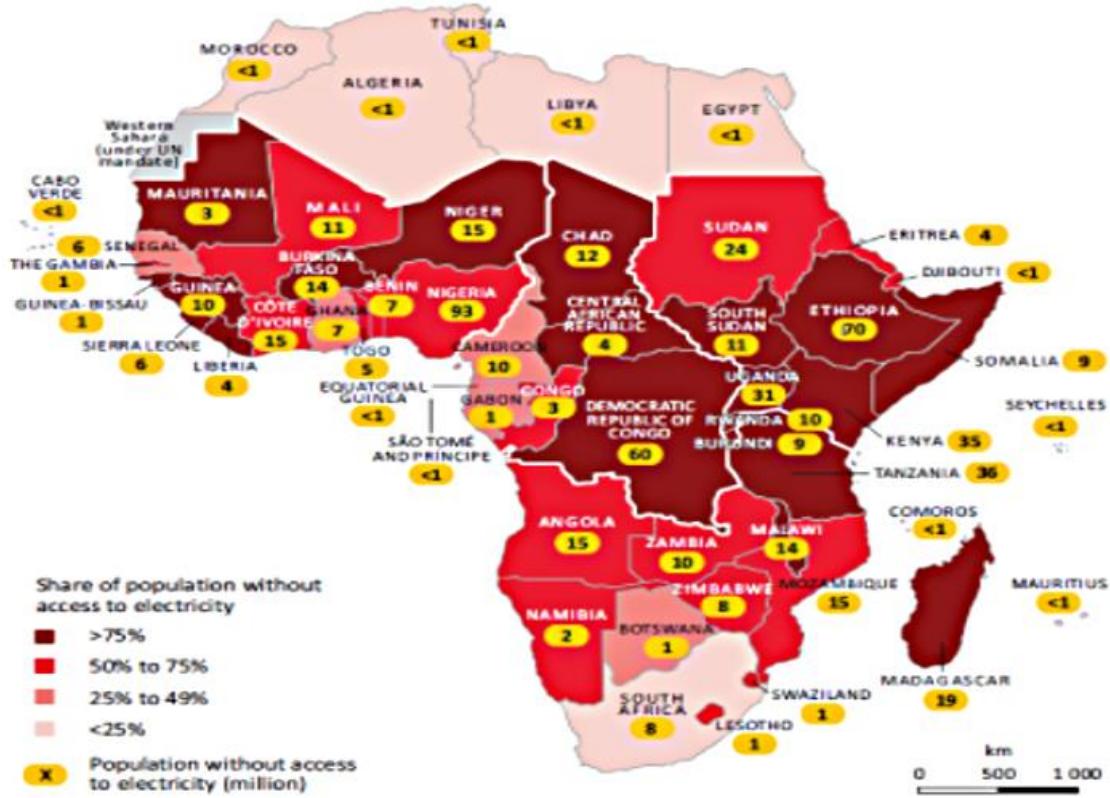


Figure 2. Part de la population sans accès au réseau électrique en Afrique, Source : IAE, World Energy Outlook, 2014 [10]

Le raccordement de cette source solaire à un réseau de distribution électrique n'est pas chose aisée. En effet, si cette énergie *PV* se présente comme l'énergie de l'avenir, elle a néanmoins l'inconvénient d'être intermittente (très dépendante de l'irradiance et de la température). Cette caractéristique influence négativement le réseau électrique [11]. En outre, la faible puissance de court-circuit du réseau tchadien le rend vulnérable. De plus, ce réseau est faiblement maillé. Toutes les villes du Tchad ne sont pas interconnectées. La fréquence et les niveaux de tensions sont donc fluctuants. Les coupures du réseau sont, par conséquent, fréquentes.

De plus, l'économie actuelle du pays ne lui permet pas d'investir massivement dans des systèmes de production photovoltaïque moderne et à haut rendement. Une grande partie du coût d'un système *PV* se trouve dans les éléments de filtrage qui assurent la qualité de l'énergie. Leurs valeurs importantes s'expliquent par la forte différence entre la tension de sortie des onduleurs classiquement utilisés dans le domaine *PV* et la tension du réseau, comme le montre la Figure 3 (Figure 3.a vs Figure 3.c). Ceci oblige à travailler avec des composants passifs (*L*, *C*) du filtre volumineux, lourds et chers.

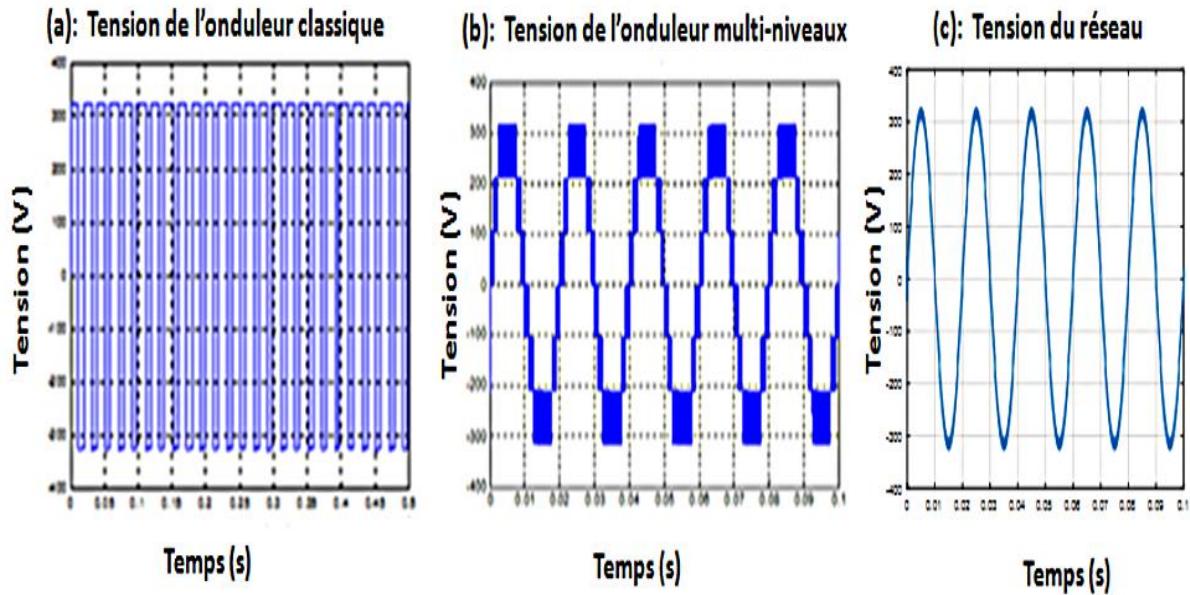


Figure 3. Formes d'onde de tensions (a): onduleur classique, (b) : onduleur multi-niveaux et (c): tension du réseau

Nous proposons de modifier l'architecture de l'onduleur afin que ce dernier produise une onde de tension plus proche de celle du réseau (Figure 3.b. vs Figure 3.c) que celle fournie par un onduleur classique. L'onduleur multi-niveaux parallèle (appelé également onduleur multicellulaire entrelacé), dont le schéma est présenté à la Figure 4, permet de générer, au point étoile des inductances de liaisons, une onde de tension « plus propre ». En effet, comme le montre la Figure 5, à fréquence de découpage équivalente, le contenu harmonique de la tension de sortie d'un onduleur multi-niveaux parallèle est rejeté vers les hautes fréquences ($q \cdot f_{sw}$; q étant le nombre des cellules de commutation et f_{sw} la fréquence de découpage) et réduit en amplitude. Les valeurs des composants dédiés au filtrage peuvent alors être réduites. Le volume, le poids et le prix du convertisseur devraient alors être plus adaptés aux pays en développement. C'est que ce que nous souhaitons vérifier dans ce manuscrit.

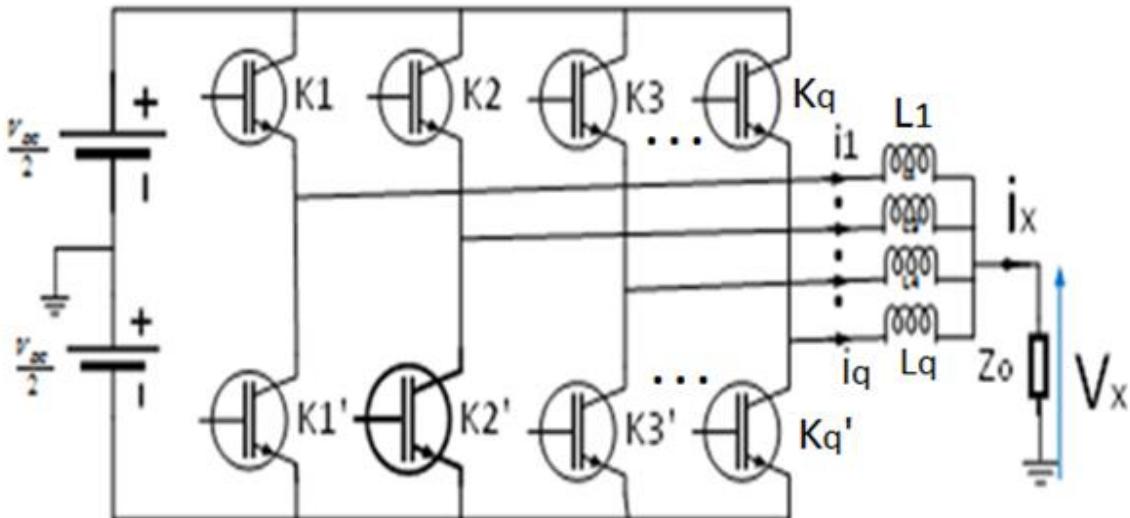


Figure 4. Onduleur multi-niveaux parallèle (à q cellules par phase)

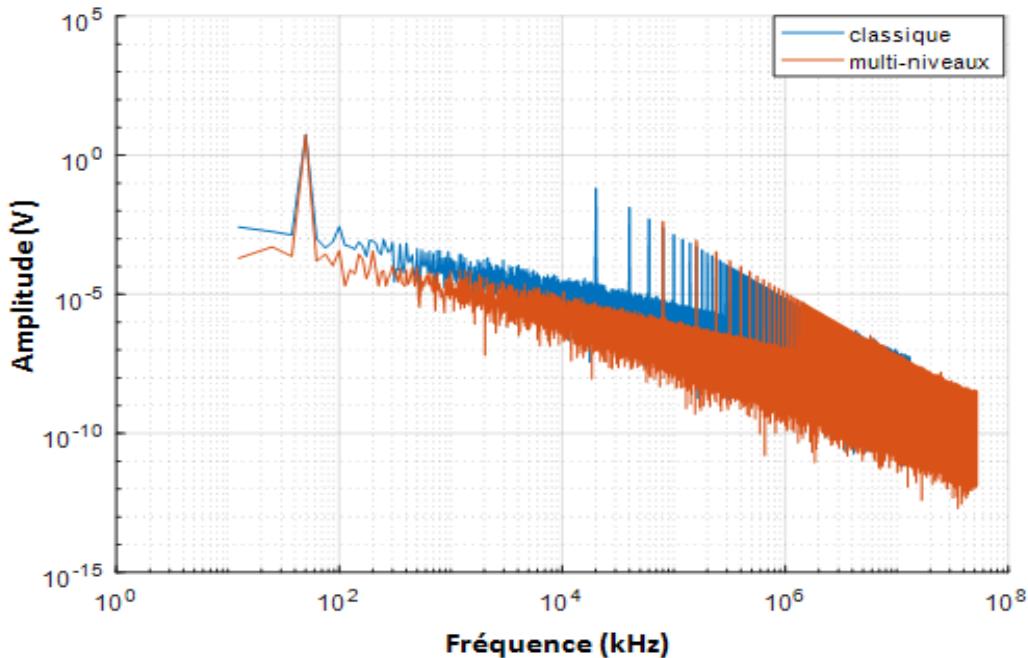


Figure 5. Spectre des tensions d'onduleur classique (bleu) et multi-niveaux (rouge) : exemple à $q = 4$

❖ Objectifs et méthodologies

L'objectif principal de cette thèse est d'étudier et de comparer deux architectures du système *PV* connecté au réseau électrique, l'une utilisant un onduleur classique et l'autre un onduleur multi-niveaux. On s'intéresse particulièrement au dimensionnement et à la commande de ce système, dans un contexte particulier : celui d'un pays africain (Tchad) où l'on doit tenir

Introduction générale

compte aussi bien des problématiques de la qualité de l'énergie que celles du coût et de la fiabilité du système.

Divers objectifs sont visés pour cette thèse :

- Améliorer la qualité de l'énergie,
- Fiabiliser le système de conversion,
- Réduire le coût global du système *PV*,
- Diminuer le volume global de filtrage,
- Améliorer la dynamique du système.

Cela nécessite :

- Une modélisation des différents éléments du système,
- Un bon dimensionnement du filtre de raccordement en respectant les exigences de la norme *IEEE1547* [12] : ondulation du courant à injecter sur le réseau, fluctuations de la tension, *THD* du courant et de tension ;
- Une bonne stratégie de contrôle-commande du système pour régler le courant à injecter au réseau, régler la tension en sortie de l'onduleur et synchroniser le système au réseau.

❖ Organisation de la thèse

Cette thèse s'articule autour des chapitres suivants :

- le chapitre I fera un état de l'art du système *PV* raccordé au réseau,
- le chapitre II sera consacré au dimensionnement optimisé du filtre *LCL* raccordant un système *PV* classique connecté au réseau de distribution *BT* : certaines hypothèses seront adoptées quant aux lois de commande de l'onduleur,
- le chapitre III abordera le dimensionnement optimisé du système *PV* connecté au réseau en utilisant des onduleurs multi-niveaux à q cellules non couplées magnétiquement : les mérites respectifs des deux systèmes sur les plans des performances et des coûts seront présentés via une analyse des résultats de simulation ; en particulier nous déterminerons la valeur optimale de q ,
- le chapitre IV traitera du contrôle-commande de ces deux systèmes en présence des filtres *LCL* et en tenant compte des fluctuations de l'impédance du réseau,
- enfin, une conclusion générale sera tirée et des perspectives faisant suite à cette recherche seront proposées.

Chapitre I : Etat de l'art du système PV raccordé au réseau

Chapitre I. Etat de l'art du système PV raccordé au réseau

Sommaire :

I.	Introduction	34
II.	Architecture des systèmes PV connecté au réseau électrique	37
II.1.	Structure à connexion simple d'un système PV connecté au réseau.....	39
II.1.1.	Structure à convertisseur unique	39
II.1. 2.	Structure à connexion simple avec transformateur	40
II.2.	Structure avec un bus <i>DC</i> intermédiaire d'un système <i>PV</i> connecté au réseau	41
III.	Etude bibliographique des constituants des systèmes PV connectés au réseau de distribution électrique.....	42
III.1.	Rappel sur le générateur photovoltaïque (<i>GPV</i>).....	42
III.1.1.	Définition	42
III.1.2.	Modélisation du GPV.....	42
III.2.	Les convertisseurs statiques pour les systèmes <i>PV</i> connectés au réseau	44
III.2.1.	Les convertisseurs statiques <i>DC/DC</i>	44
b)	Boost entrelacé.....	46
c)	Boost à trois niveaux de tension.....	46
d)	Boost en cascade	47
e)	Boost de Nomura (à haut gain en tension)	47
III.2.2.	Les convertisseurs statiques <i>DC/AC</i>	48
III.2.2.1.	Onduleur classique	51
III.2.2.2.	Onduleurs multi-niveaux	52
III.2.3.	Les filtres passifs du raccordement au réseau électrique	58
III.2.4.	Constitution du réseau tchadien de distribution électrique (<i>SNE</i>).....	59
IV.	Conclusion.....	64

I. Introduction

Selon une étude réalisée par le conseil européen des énergies renouvelables et rapportée par les travaux de [11], l'énergie solaire *PV* sera sans doute une composante importante du mix énergétique renouvelable du futur. La Figure I. 1 compare la progression attendue de production entre différentes sources d'énergie renouvelable. Cette figure montre que les productions à partir de systèmes photovoltaïques et éoliens ont le potentiel et la dynamique la plus forte. Elles peuvent évoluer respectivement de 172 % et 58,5 % entre 2020 et 2050.

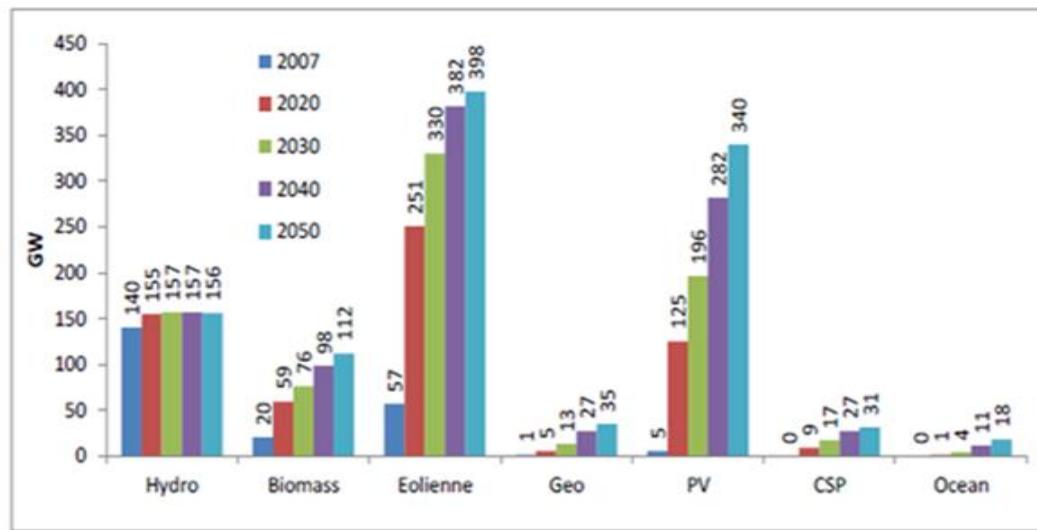


Figure I. 1. Projections de capacité installée d'électricité renouvelable [11]

La même source indique que d'une manière globale, 20 % de l'énergie primaire de l'Union Européenne (23 % en France) proviendra des Energies Nouvelles et Renouvelables (*ENR*) d'ici à l'horizon 2020 (Figure I. 2).

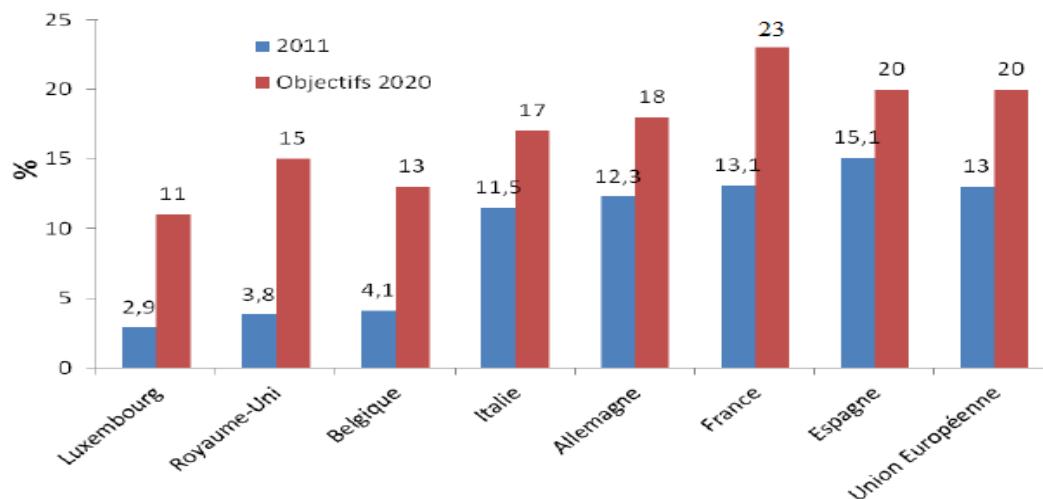


Figure I. 2. Proportion d'énergies renouvelables en Europe de l'Ouest [11]

En ce qui concerne le continent africain, faute de données pour l'ensemble des pays, nous citons quelques pays d'Afrique francophone qui ont récemment réalisé des projets *PV*. On peut citer entre autres :

- le Maroc avec le lancement de la construction de la centrale *PV* dénommée Noor IV à 20 km de Ouarzazate. Cette dernière se développera sur une surface de 137 hectares et aura une capacité de production de 72 MWc pour un coût estimé à 70 millions d'euros [13]. Financée principalement par la banque allemande *KFW Bankengruppe* à hauteur de 61 millions d'euros, cette centrale entrera en service au premier trimestre de 2018 selon ses promoteurs. Le Maroc avait également inauguré en février 2016, le projet Noor I et lancé la construction des volets II et III de ce complexe solaire dont les travaux sont avancés à respectivement 76 % et 74 % selon l'agence officielle *MAP* (Maghreb Arabe Presse). Une fois finalisé, le complexe Noor aura une capacité de production de 582 MWc [13]. Ce qui ferait du Maroc le premier producteur d'énergies renouvelables en Afrique francophone.

- La Tunisie avec la signature d'un accord de projet d'étude de faisabilité des centrales solaires *PV* de 50 MWc (avec une possibilité d'extension jusqu'à 300 MWc). L'accord de ce projet a été signé en 2016 par l'agence coréenne de coopération internationale (*KOICA*), la société tunisienne de l'électricité et du gaz (*STEG*) et le ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale [14].

- Le Sénégal, quant à lui, poursuit ses efforts avec la construction en 2016 de la centrale solaire de Bokhol (à 400 km au nord de Dakar) d'une capacité de 20 MWc. Cette centrale est constituée de 77 000 panneaux *PV* installés sur 50 hectares et alimente 9 000 foyers. Son coût est estimé à environ 17 milliards de FCFA (soit 25,9 millions d'euros) [15]. Ce qui équivaut à près de 22 % du *PIB* de ce Pays.

- Enfin, nous pouvons citer le Tchad avec la signature du contrat d'un grand projet de deux centrales *PV*, de 60 MWc chacune. Cet accord a été signé par les sociétés *SUNNVEST*, *CITELUM* et l'Etat tchadien (Cf. Figure I. 3). Ces centrales de 120 MWc seront implantées au nord de la ville de N'djamena, la capitale du Tchad. Elles permettront de doubler la puissance actuellement disponible dans cette ville [16].

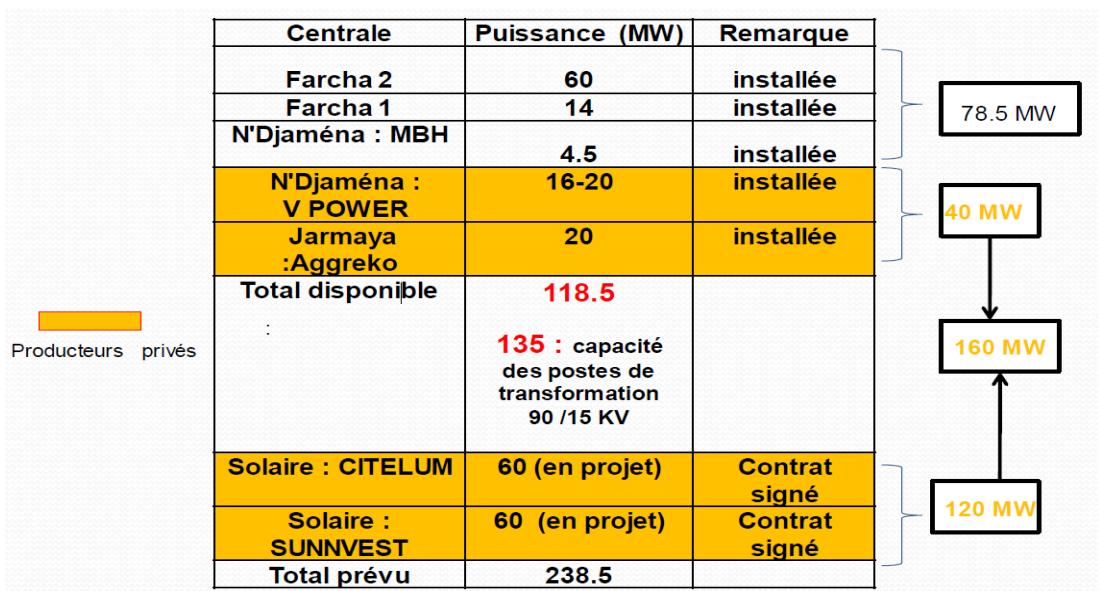


Figure I. 3. Puissance disponible et en projet pour la ville d'Ndjamena [16]

De plus, une association de panneaux photovoltaïques et de batteries est utilisée pour l'éclairage public de la ville d'Abéché, à l'est du Tchad, comme en témoigne la Figure I. 4. Ce projet a été réalisé en 2010 par la société chinoise CGCOC. Il est décrit comme une première expérience au Tchad en matière d'énergie solaire photovoltaïque. Ce projet permet l'alimentation d'environ 800 points d'allumages installés sur les 20 km de routes bitumées de la ville. Ils sont composés de poteaux à deux crosses pour les routes à doubles voies et de poteaux à simple crosse pour celles à une seule voie [17]. La photographie de la Figure I. 4 en montre un exemple.



Figure I. 4. Eclairage public de la ville d'Abéché [17]

Tous ces éléments énumérés ci-dessus montrent bien l'importance de l'énergie solaire en général et la technologie *PV* en particulier sur le continent africain.

II. Architectures du système PV connecté au réseau électrique

Les systèmes *PV* connectés au réseau ont été très étudiés dans la littérature. En particulier dans les travaux de [1], [11], [18], [19] et [20]. L'onduleur est un élément central dans une architecture de système *PV* connecté au réseau de distribution électrique. En effet, il convertit le courant électrique continu produit par le générateur photovoltaïque en courant électrique alternatif qui est injecté au réseau. De nos jours, il existe principalement trois types d'associations de modules *PV* et onduleurs comme indiqué à la Figure I. 5 :

- Le système centralisé où un seul onduleur est dimensionné en fonction de la puissance totale. Cette option est plutôt adaptée aux petites installations.
- Le système modulaire appelé également onduleurs string où plusieurs onduleurs sont reliés à une série des modules *PV*. Cette solution est demandée lorsque plusieurs champs de modules *PV* sont orientés différemment. Elle est destinée aux installations de forte puissance (de l'ordre de *MW*).
- Enfin le système avec onduleurs intégrés aux modules *PV*. Cette technique est également destinée aux installations de forte puissance (de l'ordre de *MW*).

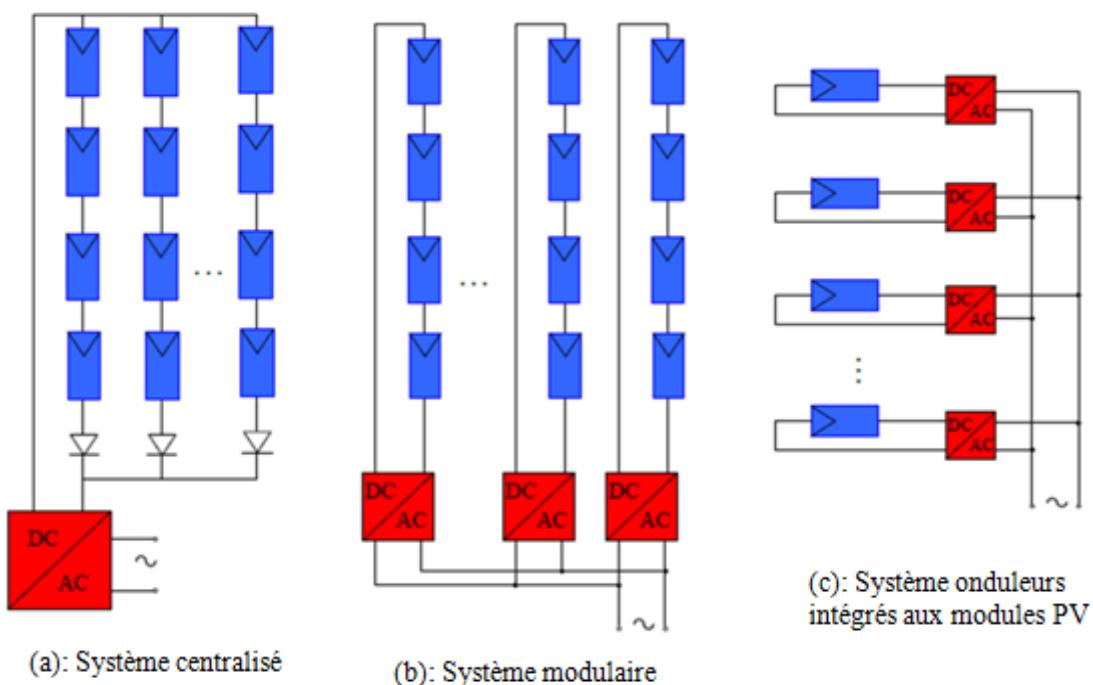


Figure I. 5. Topologie des systèmes PV connectés au réseau de distribution électrique [11]

Ces différentes topologies ont été étudiées en détails dans les travaux de [11] et [20].

Dans une architecture *PV* connectée au réseau, un isolement galvanique de l'onduleur est parfois nécessaire. Cet isolement galvanique dépend des normes en vigueur dans chaque pays. Dans certains pays comme les *USA*, l'isolement galvanique de l'onduleur connecté au réseau est toujours exigé. Il est généralement réalisé par un transformateur intercalé entre l'onduleur et le réseau. Ce dernier est donc dimensionné pour transmettre une puissance à basse fréquence (60 Hz aux *USA*). Il est donc volumineux et sources de pertes. La Figure I. 6, inspirée des travaux de [11] et [19], montre les différentes configurations possibles d'un onduleur *PV* connecté au réseau.

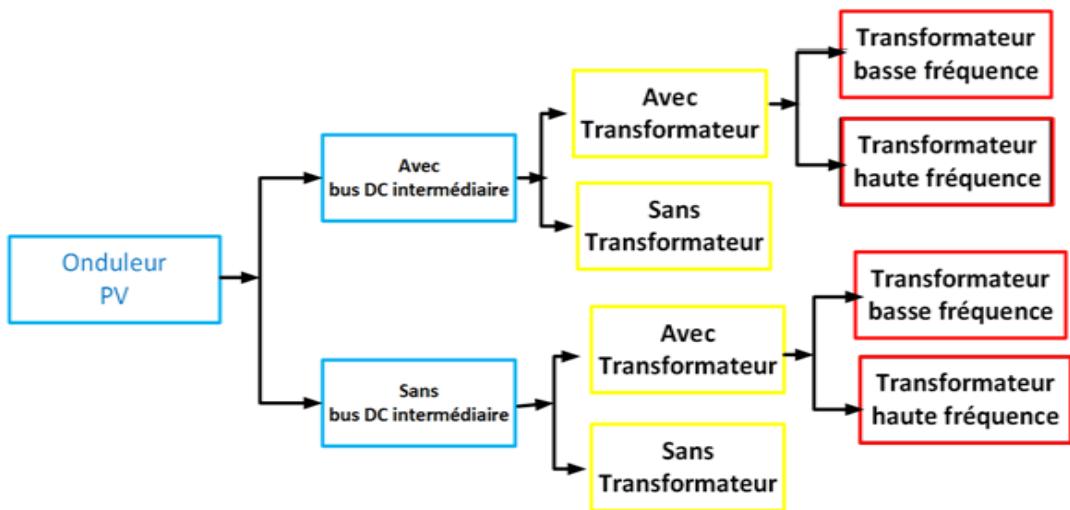


Figure I. 6. Configurations des onduleurs PV connectés au réseau

L'onduleur avec transformateur a par conséquent un rendement plus faible que l'onduleur sans transformateur [19], [11]. Dans les travaux de [19], l'auteure affirme que sous les mêmes conditions, le rendement d'un système sans transformateur est supérieur de 2 % par rapport à un système avec transformateur. Le rendement étant un critère important dans notre application, la topologie qui semble adaptée à notre système est la topologie de l'onduleur non isolé. Le Tchad n'impose par ailleurs pas l'isolement galvanique.

De ce qui précède, il ressort que l'architecture d'un système photovoltaïque connecté au réseau contient un générateur photovoltaïque (*GPV*) qui est constitué d'un ensemble des modules *PV*, d'une interface d'électronique de puissance, d'un filtre passif de raccordement (filtre de sortie) et du réseau de distribution électrique. L'interface d'électronique de puissance peut être composée uniquement d'un onduleur : structure à connexion simple, ou d'un ensemble convertisseur *DC/DC* et d'un onduleur : on parle alors de structure avec bus continu intermédiaire [1], [19]. Dans la Figure I. 7, nous présentons le synoptique du système *PV*

connecté au réseau de distribution électrique, dans le cas où l'on considère la structure avec un bus *DC* intermédiaire.

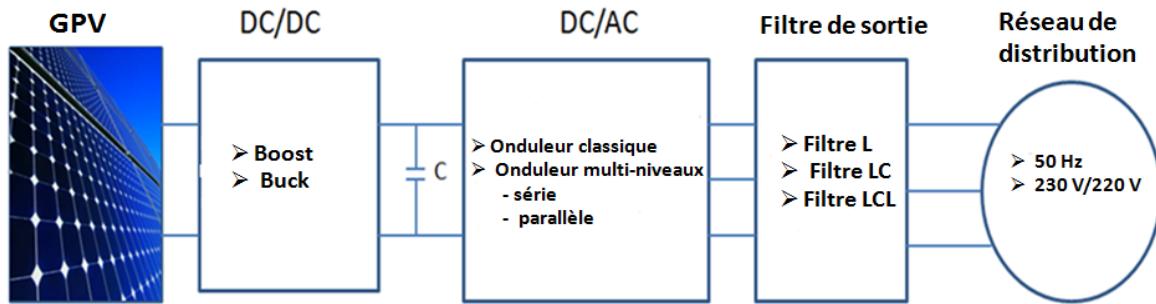


Figure I. 7. Synoptique d'un système PV connecté au réseau de distribution électrique

II.1. Structure à connexion simple d'un système PV connecté au réseau

La structure à connexion simple comporte un générateur photovoltaïque (*GPV*), un convertisseur *DC/AC* (onduleur), un filtre passif et un réseau de distribution électrique [1]. Cette structure elle-même existe sous deux configurations possibles : la structure à convertisseur unique (sans transformateur) et la structure avec transformateur.

II.1.1. Structure à convertisseur unique

Cette structure comporte le *GPV*, l'onduleur de tension, le filtre passif de raccordement et le réseau de distribution. La particularité de cette structure se trouve dans le fait que le *GPV* est obtenu en associant plusieurs modules *PV* en série afin d'obtenir une tension *DC* suffisante à l'entrée de l'onduleur. Cette tension sera convertie par l'onduleur de sa forme *DC* en une forme alternative (*AC*) dont la valeur moyenne sur une période de découpage s'écrit sous la forme suivante :

$$V_{moy} = \frac{V_{dc}}{2}(2\alpha - 1) \quad \text{Eq.I.1}$$

Avec : V_{moy} est la tension moyenne en sortie de l'onduleur, V_{dc} est la tension du bus continu à l'entrée de l'onduleur et α est le rapport cyclique de la commande.

Le rapport cyclique de la commande en fonction du temps s'écrit comme suit (voir chapitre II, paragraphe II.3.3.b) :

$$\alpha(t) = \frac{m_1 \sin(2\pi f_r t + \varphi) + 1}{2} \quad \text{Eq.I.2}$$

Avec : m_1 est la profondeur de modulation, f_r est la fréquence du réseau ($f_r = 50$ Hz) et φ est le déphasage par rapport à la référence de phase.

La Figure I. 8, inspirée de [1], présente le schéma de principe de la structure à convertisseur unique (avec onduleur triphasé).

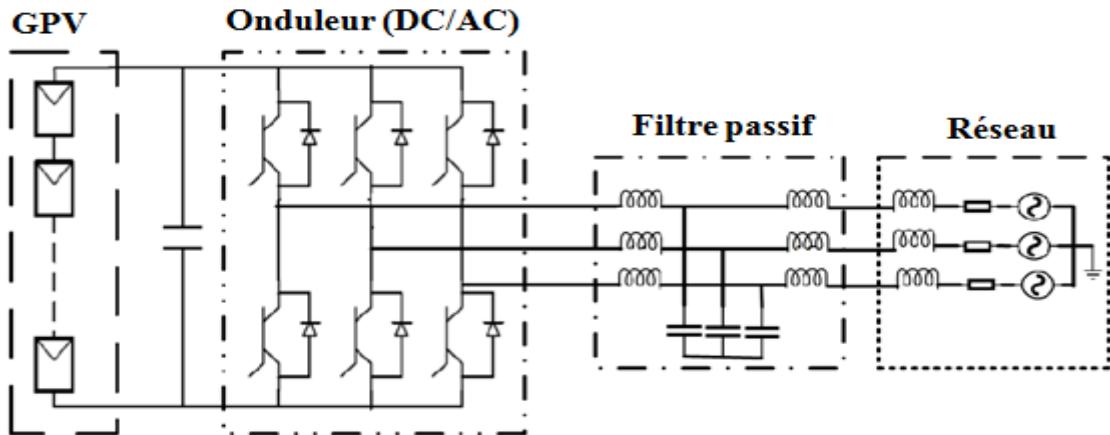


Figure I. 8. Structure à connexion simple et à convertisseur unique

Parmi les avantages de la structure à connexion simple et à convertisseur unique, on peut citer la simplicité de la structure (moins de composants) et le rendement élevé mais elle présente l'inconvénient d'une coupure immédiate en cas de problèmes en amont de l'onduleur (un creux de tension par exemple) [1].

II.1. 2. Structure à connexion simple avec transformateur

Contrairement à la structure à connexion simple et à convertisseur unique, dans le cas de la structure avec transformateur, le générateur PV (GPV) est constitué d'un seul module PV (ou de plusieurs en parallèle) générant une faible tension DC à l'onduleur. L'onduleur convertit cette tension DC en tension alternative de fréquence égale à 50 Hz mais dont l'amplitude est généralement faible car la source est constituée d'un seul module PV. Pour que son amplitude satisfasse aux exigences du réseau, il faut intercaler un transformateur élévateur de tension entre l'onduleur et le réseau [1]. Cette structure semble plutôt adaptée à l'injection de faibles puissances au réseau. La Figure I. 9 présente la structure avec transformateur.

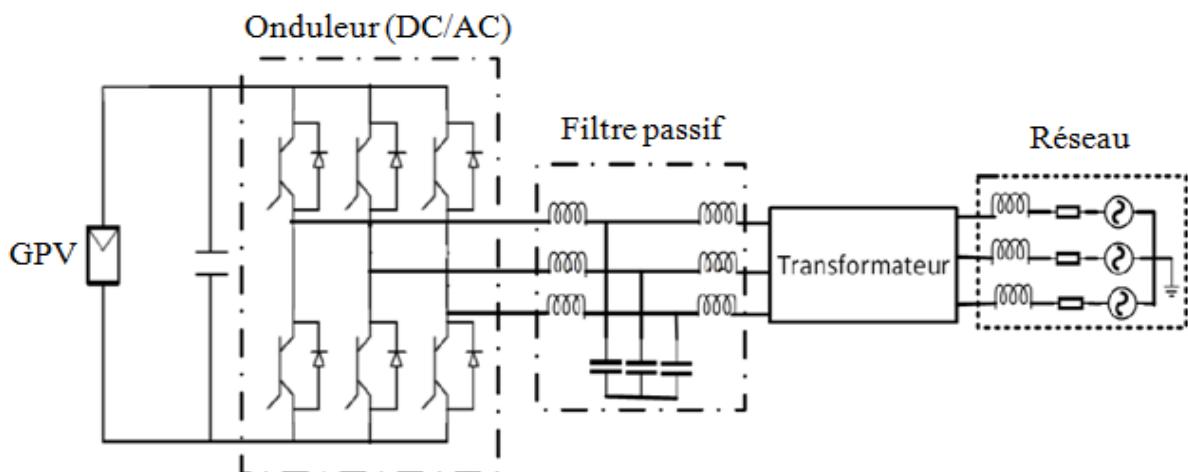


Figure I. 9. Structure à connexion simple avec transformateur

Cette structure présente l'avantage de la sécurité du personnel du fait du faible niveau de la tension *DC* cependant, elle présente un rendement plus faible comparée à la structure sans transformateur (90 à 92 % vs 92,5 à 94%) [1], [19].

II.2. Structure avec un bus *DC* intermédiaire d'un système PV connecté au réseau

La structure avec bus *DC* intermédiaire d'un système *PV* connecté au réseau est composée d'un *GPV*, d'un convertisseur *DC/DC*, d'un onduleur de tension, d'un filtre passif de raccordement au réseau et du réseau de distribution électrique. Le bus *DC* intermédiaire est un convertisseur *DC/DC* qui peut être un hacheur Boost ou Buck [1]. Cependant, un Buck/Boost est souvent utilisé pour des raisons de simplicité d'une part et d'autre part lorsqu'un rapport d'élévation de tension inférieur à trois permet d'obtenir un rendement correct [19], [11]. La Figure I. 10 présente cette structure avec un bus *DC* intermédiaire dans le cas où le bus *DC* est un Boost.

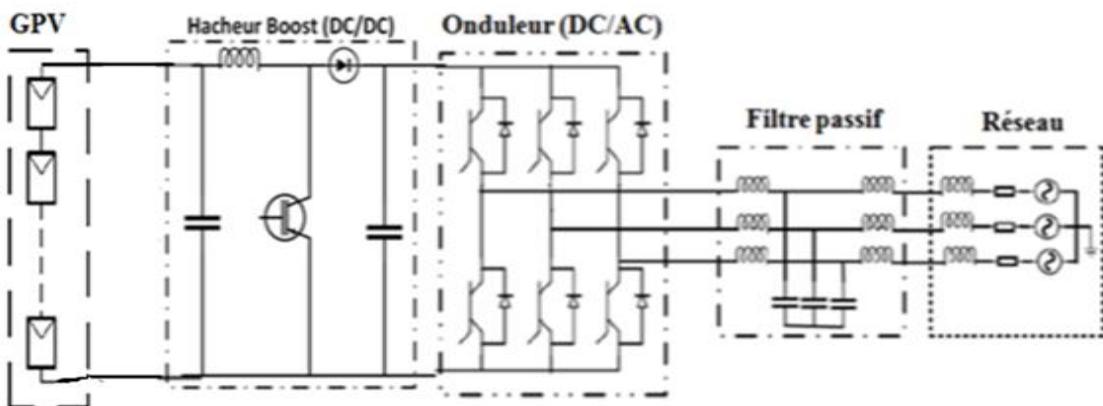


Figure I. 10. Structure avec Boost intermédiaire d'un système PV connecté au réseau

Nous venons de présenter quelques architectures classiques des systèmes *PV* connectés au réseau utilisant un onduleur classique. Dans la plupart des cas, dans un système *PV* classique connecté au réseau, on trouve un filtre passif de type *LCL*. C'est le cas par exemple des travaux de [21], [22], [23], [24] et [25]. Les auteurs indiquent que le filtre *LCL* associé à un onduleur classique est le plus adéquat en termes d'efficacité de filtrage des harmoniques hautes fréquences (*HF*) générés par l'onduleur comparé à un filtre simple de type *L* ou *LC*. Il existe également d'autres architectures à filtre de type *L* pour des raisons de simplicité de commande [1], [11]. Mais elles nécessitent un composant *L* très volumineux pour pouvoir supprimer certains harmoniques *HF*.

Enfin, il existe également d'autres architectures des systèmes *PV* connectés au réseau utilisant des onduleurs multi-niveaux. Comme c'est le cas des travaux de [26] où l'auteure associe un onduleur multi-niveaux série (NPC) à un filtre *LC*.

III. Etude bibliographique des constituants des systèmes PV connectés au réseau de distribution électrique

III.1. Rappel sur le générateur photovoltaïque (*GPV*)

III.1.1. Définition

L'élément fondamental qui convertit les rayons solaires en énergie électrique dans un système photovoltaïque est la cellule solaire photovoltaïque (*PV*). Elle est composée d'une jonction *PN* d'un matériau semi-conducteur (généralement du silicium). Un module *PV* (ou panneau *PV*) est formé par assemblage d'un certain nombre des cellules *PV* connectées en série/parallèle pour fournir une tension et un courant désirés. L'ensemble des modules montés en série/parallèle forme un champ photovoltaïque [2]. Comme nous l'avons déjà vu dans le paragraphe II, le *GPV* peut être soit constitué d'un seul module *PV*, soit de l'association des plusieurs modules *PV*. Dans le cas d'un système dit « string », le *GPV* est constitué des strings montés en série ou en parallèle auxquels une diode de protection « by-pass » est connectée.

III.1.2. Modélisation du *GPV*

Dans le cas idéal, une cellule *PV* peut être modélisée par un générateur de courant en parallèle avec une diode. Dans cette configuration, le courant injecté par la source est représentatif de l'ensoleillement énergétique (appelé aussi irradiance) et de la surface de la cellule *PV*. La caractéristique courant-tension *I(V)* de la diode est non linéaire et rend compte, assez fidèlement du comportement *I(V)* des cellules.

Un modèle plus fin ajoute deux résistances. L'une en série (R_s) et l'autre en parallèle (R_{sh}). La résistance R_s caractérise les chutes de tension dues aux contacts de connexion entre les

différentes cellules tandis que la résistance R_{sh} caractérise le courant de fuite dans la diode [1], [2]. Le modèle électrique équivalent d'une cellule *PV* est donné à la Figure I. 11.

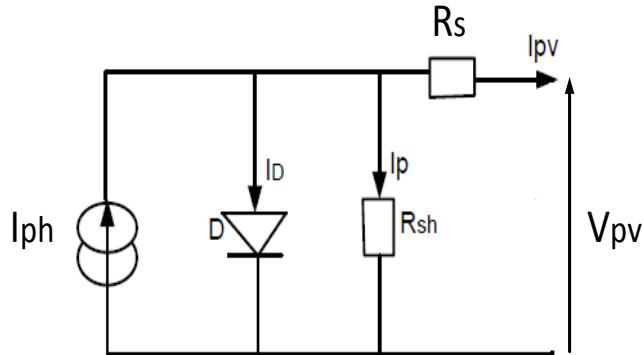


Figure I. 11. Schéma équivalent d'une cellule PV

Le modèle mathématique qui régit le schéma de la Figure I. 11 est indiqué à l'équation Eq.I.3. Les détails concernant la modélisation de la cellule *PV* sont donnés dans les travaux de [1] et [2].

$$I_{pv} = I_{ph} - I_s \left[e^{\frac{Q(V_{pv} + R_s \cdot I_{pv})}{n \cdot K \cdot T}} - 1 \right] - \frac{V_{pv} + R_s \cdot I_{pv}}{R_{sh}} \quad \text{Eq.I.3}$$

Avec :

I_{ph} : le photocourant [A]

I_{pv} : courant débité par la cellule [A]

V_{pv} : tension générée par la cellule [V]

I_s : courant de saturation de la diode [A]


T : température de la cellule [K]

n : facteur d'idéalité de la cellule (n compris entre 1 et 2)

K : constante de Boltzmann, $K = 1,38 \cdot 10^{-23}$ [J/K]

Q : charge d'un électron, $Q = 1,6 \cdot 10^{-19}$ [C]

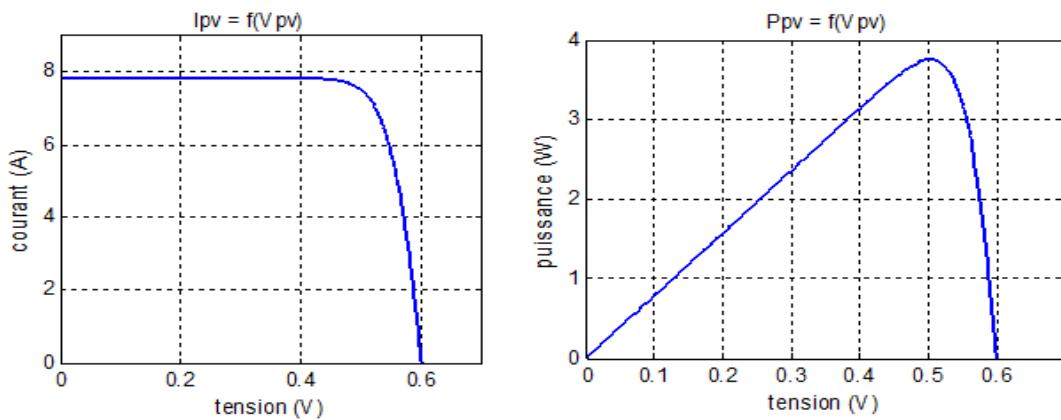Les courbes caractéristiques courant-tension $I(V)$ et puissance-tension $P(V)$ de la cellule *PV* obtenues à partir de l'équation Eq.I.3 sont indiquées à la Figure I. 12.



Ainsi, le modèle mathématique du module *PV* peut être obtenu en considérant les équations suivantes [2] :

$$I_{mpv} = N_p \cdot I_{pv} \quad \text{Eq.I.4}$$

$$V_{mpv} = N_s \cdot V_{pv} \quad \text{Eq.I.5}$$

Avec :

I_{mpv} : courant du module *PV* [A],

V_{mpv} : tension du module *PV* [V],

N_s : nombre des cellules *PV* connectées en série,

N_p : nombre des cellules *PV* connectées en parallèle.

III.2. Les convertisseurs statiques pour les systèmes *PV* connectés au réseau

L'adaptation et la conversion de la puissance continue produite par le *GPV* en puissance alternative adaptée à celle du réseau sont assurées par les convertisseurs statiques qui sont les convertisseurs *DC/DC* (hacheurs) et les convertisseurs *DC/AC* (onduleurs).

III.2.1. Les convertisseurs statiques *DC/DC*

Un convertisseur statique *DC/DC* est un convertisseur d'énergie qui convertit une tension (ou courant) continue *DC* fixe en une tension continue *DC* (ou courant) variable [27].

Compte tenu de notre application (système *PV*), nous nous intéressons essentiellement au convertisseur élévateur de tension (Boost). En effet, dans un système photovoltaïque (*PV*) de petite et moyenne puissance, souvent, la tension délivrée par le générateur photovoltaïque (*GPV*) est inférieure à la tension d'entrée nécessaire de l'onduleur. Il faut donc éléver la tension fournie par le *GPV*. C'est le rôle du convertisseur Boost.

Dans la littérature, le hacheur Boost lui-même se divise en quatre structures principales [27] comme présentées à la Figure I. 13. En effet, on peut être amené lorsque le courant d'entrée est plus important (cas d'une source PV formée par plusieurs panneaux en parallèle ou une source de pile à combustible) à segmenter le courant d'entrée en mettant deux ou plusieurs cellules élémentaires en parallèle (Figure I. 13.b). Ceci permet de diminuer les contraintes en courant pour les interrupteurs (transistors et diodes) formant la structure du convertisseur. On peut également diminuer les contraintes en tension en mettant deux ou plusieurs cellules élémentaires en série (Figure I. 13.c).

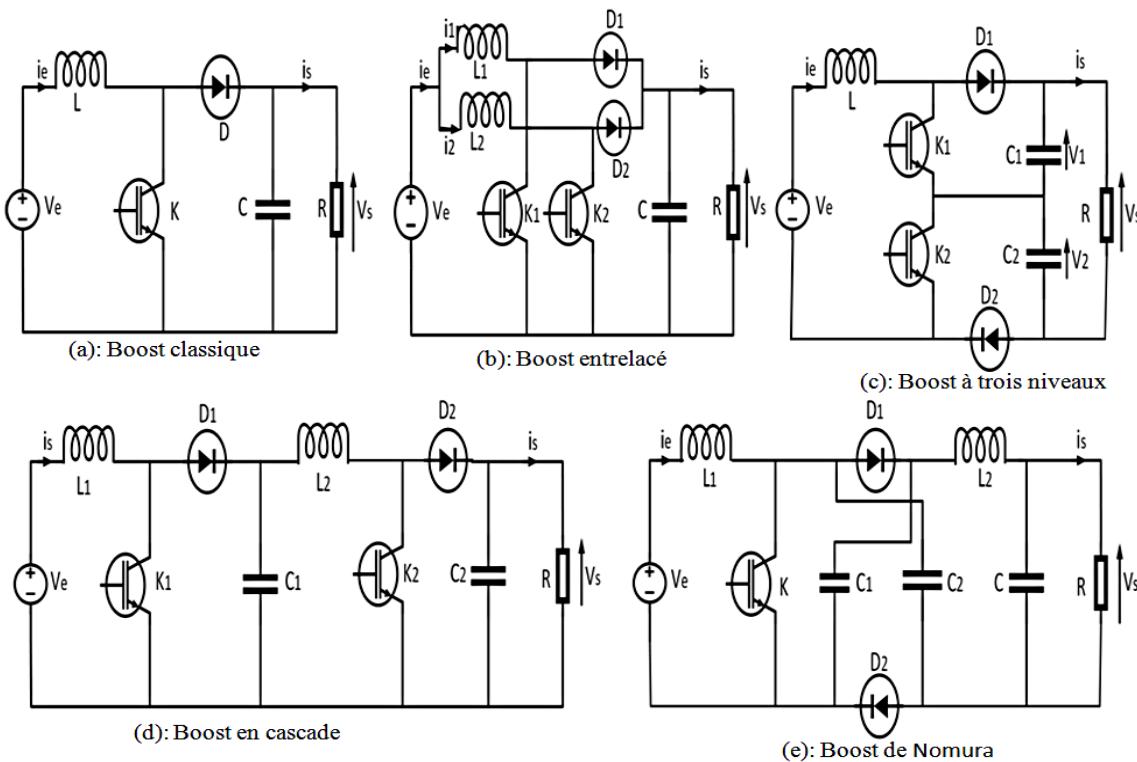


Figure I. 13. Différentes topologies du convertisseur Boost

a) Boost classique

Le convertisseur Boost de base est représenté à la Figure I. 13.a. L'avantage de ce convertisseur est qu'il est facile à commander comparé aux autres structures vu le nombre de composants mis en jeu [27]. Mais si on monte en puissance, ce montage présente des inconvénients majeurs : contraintes en tension et en courant ainsi que des ondulations du courant d'entrée et de la tension de sortie élevées à la fréquence de découpage. En effet, à l'état « OFF », l'interrupteur doit bloquer la pleine tension de sortie qui est trop élevée et à l'état « ON » il doit également supporter la totalité du courant d'entrée. Ces deux conditions vont influencer le prix des composants électroniques et par conséquent le prix du convertisseur [27].

b) Boost entrelacé

Le Boost entrelacé est utilisé de nos jours dans plusieurs domaines d'application dits basse tension/fort courant. Par exemple, les applications *VRM* (Voltage Regulator Module) qui assure l'alimentation des cartes microprocesseurs et leurs périphériques. Les applications de moyenne et forte puissance telles que le système de secours à alimentation sans interruption (*ASI*) utilisent aussi ce type de convertisseur. Il en est de même pour les applications dédiées aux énergies embarquées (Véhicule électrique et hybride, avionique, tramway, naval etc.) [28].

La structure de ce type de convertisseur est formée par l'association en parallèle de deux ou plusieurs cellules élémentaires. Cette mise en parallèle permet de partager le courant entre les différentes cellules. Dans le cas où deux cellules sont mises en parallèle, le schéma du Boost entrelacé est donné à la Figure I. 13.b. Dans cette structure, chaque cellule élémentaire est commandée avec le même rapport cyclique α et les commandes sont décalées d'un temps égal à la période de découpage divisé par le nombre de cellules de commutations (q). Dans ce cas, le courant traversant chaque cellule est divisé par q . On réduit ainsi, les contraintes en courant subies par les interrupteurs. Un autre avantage de ce montage est la diminution de l'ondulation du courant d'entrée. En effet, la mise en parallèle de q cellules élémentaires multiplie par q la fréquence apparente des harmoniques de découpage du courant d'entrée et de sortie (voir Eq.I.9). Ceci permet de réduire le volume du filtrage et ainsi miniaturiser l'ensemble convertisseur-filtre de sortie [28]. Cela permet également d'une part, d'améliorer la dynamique du convertisseur (d'autant plus qu'on peut même choisir des MOSFETS et profiter de leurs performances en rapidité) et de réduire le coût global de la fabrication du convertisseur Boost d'autre part. Cependant, cette structure présente l'inconvénient dû au nombre de composants utilisés pour la fabrication du convertisseur et au problème d'équilibrage des courants traversant les différentes cellules élémentaires. Le Boost entrelacé a été étudié en détail dans les travaux de thèse de [27].

c) Boost à trois niveaux de tension

Le Boost à trois niveaux est indiqué à la Figure I. 13.c. Ce convertisseur utilise une seule inductance mais deux interrupteurs commandés, deux diodes et deux condensateurs. L'intérêt de ce montage est de diviser par deux les contraintes en tension des interrupteurs. Ces interrupteurs sont, comme dans le Boost entrelacé, commandés par le même rapport cyclique mais leurs commandes sont décalées d'une demi-période [27]. Ce convertisseur est également capable de doubler la fréquence apparente du courant d'entrée, ce qui se traduit par une réduction de l'ondulation du courant d'entrée pour une même valeur d'inductance. Les

contraintes en courant sur les transistors et les diodes sont identiques à celles d'un Boost classique alors que les contraintes en tensions sur les composants semi-conducteurs sont réduites de moitié.

Remarque : l'auteur [27] indique que les trois structures précédentes (Boost classique, Boost entrelacé et Boost à trois niveaux de tension) possèdent le même rapport de tension indiqué à l'équation Eq.I.6.

$$\frac{V_s}{V_e} = \frac{1}{1-\alpha} \quad \text{Eq.I.6}$$

Avec : V_e est la tension d'entrée du convertisseur, V_s est la tension de sortie et α est le rapport cyclique de la commande.

d) Boost en cascade

Le schéma de principe de ce convertisseur est présenté à la Figure I. 13.d. Ce convertisseur est obtenu par l'association en cascade de deux Boosts élémentaires identiques. Il a l'avantage d'un rapport de tension très élevé par rapport aux structures précédentes mais présente l'inconvénient de la difficulté de contrôle due à l'augmentation de l'ordre du système [27]. Le rapport de tension de ce convertisseur est indiqué à l'équation Eq.I.7.

$$\frac{V_s}{V_e} = \frac{1}{1-\alpha_1} \cdot \frac{1}{1-\alpha_2} \quad \text{Eq.I.7}$$

Avec : α_1 est le rapport cyclique de la commande de l'interrupteur 1 et α_2 est celui de l'interrupteur 2.

e) Boost de Nomura (à haut gain en tension)

Le schéma de ce convertisseur est indiqué à la Figure I. 13.e. Le Boost de Nomura (appelé également Boost à haut gain en tension) a l'avantage d'obtenir un rapport de tension élevé avec un seul interrupteur commandé. Mais il utilise deux condensateurs identiques connectés à travers deux diodes. Les contraintes en courant sur l'interrupteur sont plus importantes que celles du Boost classique. Par contre, ces contraintes sont plus faibles sur les diodes que celles du Boost classique [27]. Le rapport de tension de ce convertisseur est celui de l'équation Eq.I.8.

$$\frac{V_s}{V_e} = \frac{1+\alpha}{1-\alpha} \quad \text{Eq.I.8}$$

Ces convertisseurs sont étudiés en détails dans les travaux de [27]. Nous pouvons les récapituler dans le Tableau I. 1. Pour plus des précisions notamment sur les contraintes en tension et en courant de ces convertisseurs voir la thèse de HUANG Bin [27].

Tableau I. 1. Résumé de l'étude des différents Boost

Structures	Boost classique	Boost entrelacé (2 cellules)	Boost à trois niveaux (à 2 cellules)	Boost en cascade (2 cellules)	Boost de Nomura
But	élévation de la tension de sortie	- élévation de la tension de sortie - réduction de l'ondulation du courant d'entrée, du poids et du volume du convertisseur	- élévation de la tension de sortie - réduction de l'ondulation du courant d'entrée	- élévation de la tension de sortie - gain en tension élevé	- élévation de la tension de sortie - gain en tension élevé
Nombre des composants	4	7	7	8	8
Contraintes en courant	importantes	faibles	importantes	importantes	importantes
Contraintes en tensions	importantes	importantes	faibles	importantes	importantes
Gain en tension	$\frac{1}{1 - \alpha}$	$\frac{1}{1 - \alpha}$	$\frac{1}{1 - \alpha}$	$\frac{1}{1 - \alpha_1} \cdot \frac{1}{1 - \alpha_2}$	$\frac{1 + \alpha}{1 - \alpha}$
Avantages	commande simple, moins coûteux	miniaturisation du convertisseur et réduction de contraintes en courants	miniaturisation du convertisseur et réduction de contraintes en tension	gain en tension élevé	gain en tension élevé
Inconvénients	Ondulation du courant d'entrée importante ; à puissance élevée, composants volumineux et couteux	coût de la commande assez important mais la commande n'est pas trop compliquée	coût de la commande assez important mais la commande n'est pas trop compliquée	commande compliquée à cause de l'augmentation de l'ordre du système	$\frac{V_s}{V_e}$ faible pour α grand : si un haut gain en tension est exigé, il n'est pas satisfaisant

III.2.2. Les convertisseurs statiques DC/AC

Connus sous les appellations d'onduleurs, les convertisseurs statiques *DC/AC* sont largement étudiés dans la littérature. Par exemple dans les travaux de [29], [30], [20], [31], [32], [33], [1] et [11]. Un onduleur est un convertisseur statique d'électronique de puissance qui convertit une tension (ou courant) continue *DC* en une tension (ou courant) alternative *AC*. Il existe principalement deux types d'onduleurs de tension connectés au réseau selon le niveau de puissance à injecter : l'onduleur monophasé et l'onduleur triphasé [1], [11].

❖ L'onduleur **PV** monophasé connecté au réseau

La topologie d'onduleur *PV* monophasé est largement utilisée dans les onduleurs *PV* commercialisés [11], [33]. La gamme de puissance de l'onduleur photovoltaïque monophasé est généralement entre 2,2 kW et 6 kW [34]. Nous pouvons citer quelques exemples d'onduleurs photovoltaïques monophasés disponibles dans le marché [11] :

- ✓ RIELLO type Helios Power HP 4065REL-D,
- ✓ SMA type Sunny Boy 2100TL,
- ✓ AROS type Sirio 4000,
- ✓ SCHNEIDER type SunEzy 2000,4000,400E,
- ✓ SPUTNIK type Solarmax 2000C/3000C,
- ✓ SPUTNIK type Solarmax 2000S/3000 S,
- ✓ HOENIXTEC POWER série Sunville,
- ✓ Etc..

L'avantage du système *PV* avec onduleurs monophasés se trouve au niveau de la simplicité de sa topologie et du coût d'investissement mais il est limité en termes de puissance transmise et sa commande est assez complexe à cause de difficulté résultant de champs d'information plus réduit [1]. Par exemple pour synchroniser le système triphasé, on peut utiliser une simple *PLL* utilisant la transformée de Park tandis que pour synchroniser le système monophasé, il faut rajouter un bloc « quadrature » de démodulation [11].

❖ Topologies d'onduleur **PV** triphasé connecté au réseau

Le système *PV* triphasé connecté au réseau est capable de produire une puissance plus importante par rapport au système *PV* monophasé [1], [11], [33]. Il est indiqué dans la référence [35] que pour une installation ≥ 5 kW, la solution triphasée est demandée. Néanmoins il existe des onduleurs *PV* monophasés pour une installation de 6 kW comme nous l'avons montré ci-haut. On cite quelques exemples de produits commerciaux d'onduleurs *PV* triphasés :

- ✓ RIELLO type Helios Power 10065
- ✓ DANFOSS série TLX

La Figure I. 14 montre un exemple des systèmes *PV* connectés au réseau : systèmes *PV* avec onduleur monophasé et avec onduleur triphasé.

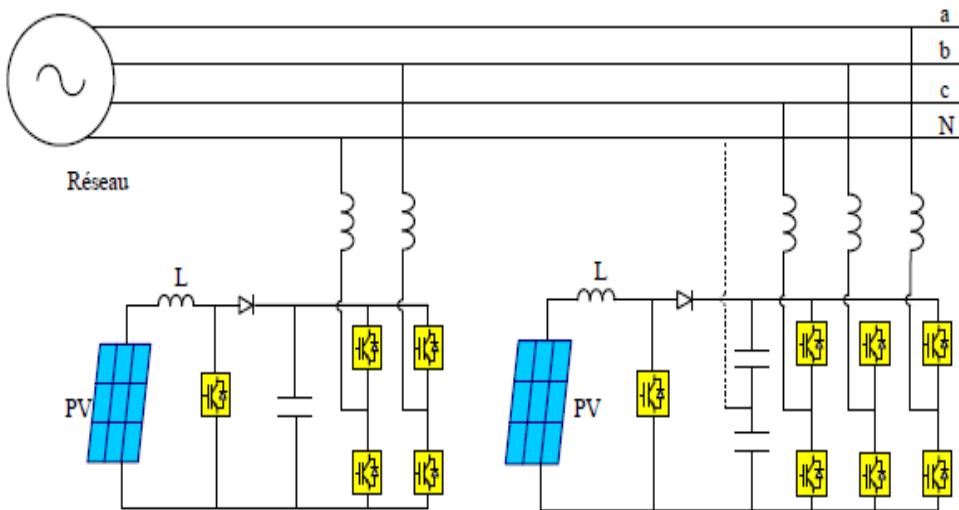


Figure I. 14. Onduleurs monophasé et triphasé connectés au réseau [11]

Que ce soit en monophasé ou en triphasé, on peut classifier les onduleurs de tension en deux catégories : l'onduleur classique (à 2 niveaux) et l'onduleur multicellulaire (multi-niveaux) quand une phase est constituée par l'association de plusieurs cellules de commutation. Les onduleurs multicellulaires sont classifiés en multicellulaires « série » ou « parallèle » [32], selon que les cellules de commutations sont associées en série ou en parallèle. La Figure I. 15 présente un organigramme de classification des onduleurs. Ce schéma non exhaustif, montre les principaux onduleurs qui existent dans la littérature. Il existe également d'autres sous catégories qu'on ne va pas évoquer dans ce manuscrit.

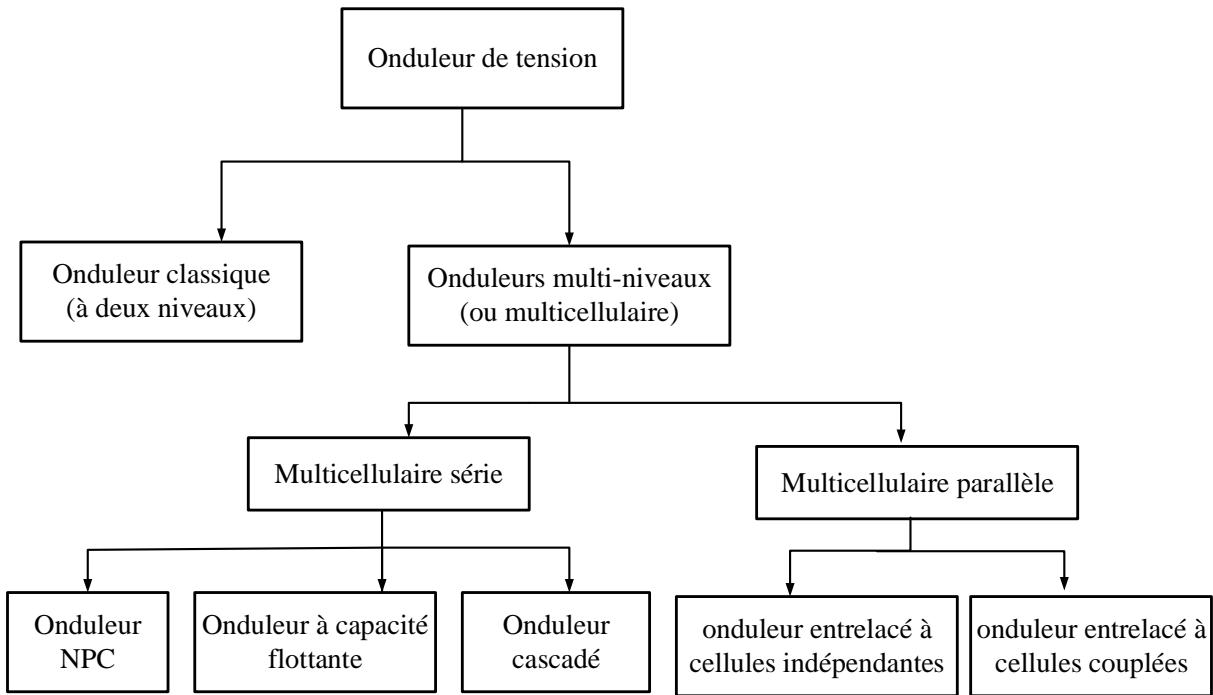


Figure I. 15. Différentes topologies d'onduleurs

III.2.2.1. Onduleur classique

L'onduleur classique a été montré précédemment sur les Figure I. 8, I.9, I.10 (topologie triphasée) et sur la Figure I. 14 (topologies monophasée et triphasée). L'avantage de ce convertisseur se trouve au niveau de la simplicité de sa structure. Néanmoins il présente l'inconvénient d'être limité en forte puissance [1]. C'est pour cette raison que cette structure est utilisée dans : les *TGV* (train à grande vitesse) par Alstom ; l'*ICE* (Intercity-express) par Siemens et dans presque tous les véhicules électriques. De plus, il faut lui associer un filtre de sortie dont les composants passifs doivent être spécifiquement dimensionnés (outre la contrainte de filtrage) pour obtenir un bon rendement du système (faibles pertes dans les composants inductifs). Cette contrainte augmente le volume du filtre et diminue la dynamique du système. Pour augmenter cette dynamique on peut utiliser des petits composants passifs (L, C) mais dans ce cas, on dégrade le rendement du système à cause de l'augmentation des ondulations de courant traversant les inductances du filtre. Il y a donc bien un compromis entre la dynamique et le rendement du système. L'onduleur classique est généralement contrôlé par une commande *MLI* intersective ou vectorielle. Dans notre cas, nous opterons pour la *MLI* intersective (pour des raisons de simplicité) qui sera présentée dans les chapitres II et IV.

III.2.2.2. Onduleurs multi-niveaux

Les formes d'ondes des onduleurs multi-niveaux sont montrées à la Figure I. 16. Nous pouvons constater que plus le nombre de niveaux augmente, plus la forme d'ondes est meilleure (proche d'une sinusoïde).

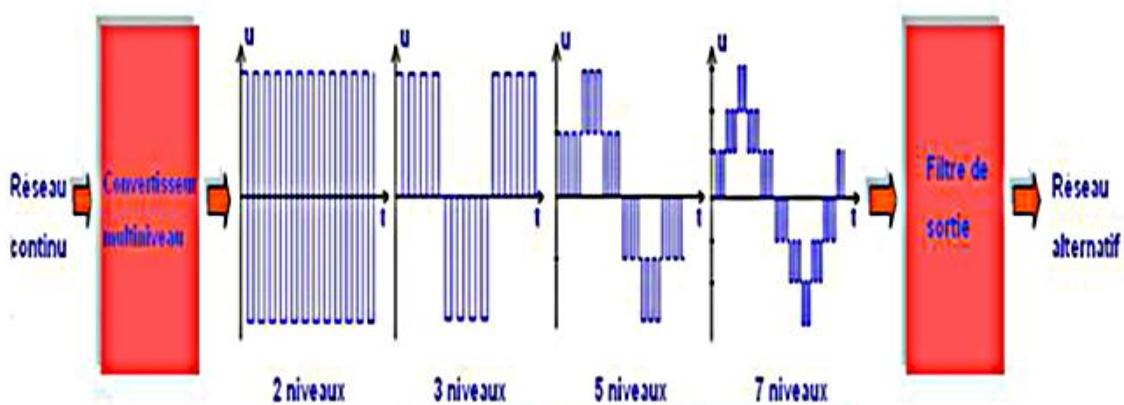


Figure I. 16. Principe d'un onduleur multi-niveaux [29]

Nous commençons par présenter les onduleurs multi-niveaux « série » et par la suite ceux dit multi-niveaux « parallèle » seront également présentés.

❖ Onduleurs multi-niveaux série

Les convertisseurs multi-niveaux série sont présentés dans plusieurs travaux [36], [37], [38], [29] et [32]. Reposant sur le principe d'une combinaison série de plusieurs cellules élémentaires, les convertisseurs multi-niveaux série assurent une alimentation en haute tension des actionneurs électriques de moyenne et forte puissance, en fractionnant la tension d'entrée au niveau du convertisseur (onduleur ou hacheur). De plus, ces techniques offrent l'avantage d'obtenir des formes d'ondes de courant et de tension d'une meilleure qualité. Ceci se traduit par une réduction des ondulations de courant et de tension et par conséquent une diminution des pertes dues aux harmoniques hautes fréquences.

Ces structures offrent plusieurs avantages qui peuvent répondre aux différents objectifs de l'injection de puissance au réseau électrique :

- elles sont destinées aux applications haute tension (ferroviaires, réseaux de distribution électrique moyenne tension avec des tensions de quelques kilovolts) [29],
- si on augmente le nombre de cellules q , l'amplitude de l'ondulation de la tension (et du courant) de sortie du convertisseur diminue (voir Eq.I.9). Cette réduction de

l'ondulation engendre une diminution de la section de fer des circuits magnétiques des filtres de sortie, donc de la masse du filtrage [29],

- une augmentation de la fréquence apparente de l'ondulation du courant et de la tension de sortie (généralement en $q \cdot f_{sw}$), ce qui permet aussi de réduire le volume et/ou la masse du filtre de sortie [29],
- une utilisation de composants à calibre plus faible car la puissance commutée est divisée par le nombre des cellules.

Il existe différentes topologies d'onduleurs multi-niveaux série. On peut citer entre autres :

- la topologie des convertisseurs multi-niveaux clampés par diodes : *NPC* (neutral point clamped) [36]. On les appelle aussi les "onduleurs à potentiels distribués",
- les onduleurs à convertisseurs cascadés en pont *H* [38], [37],
- et les onduleurs à cellules imbriquées qu'on appelle également onduleurs à capacités flottantes (*Flying Capacitor*).

Le nombre des niveaux dans un convertisseur est défini par le nombre de tensions différentes qu'on peut obtenir sur une phase du convertisseur. Dans le cas des onduleurs *NPC*, et des onduleurs à cellules imbriquées, le nombre de niveaux est déterminé par le nombre de demi-bas + 1 [29]. Autrement dit, si q est le nombre total des cellules mises en série sur un bras et N_n le nombre des niveaux de tension de sortie sur une phase de l'onduleur alors ce nombre est :

$$N_n = \frac{q}{2} + 1.$$

Dans le cas des onduleurs cascadés en pont *H* (Figure I. 17.c), ce nombre N_n devient

$$N_n = 2 * N_H + 1 ; \text{ avec } N_H \text{ nombre de pont par phase.}$$

La Figure I. 17 montre les trois topologies précitées. Il s'agit d'un bras d'onduleur de cinq niveaux de tension pour les structures *NPC* et à cellules imbriquées et de sept niveaux dans le cas de la structure cascadée [29].

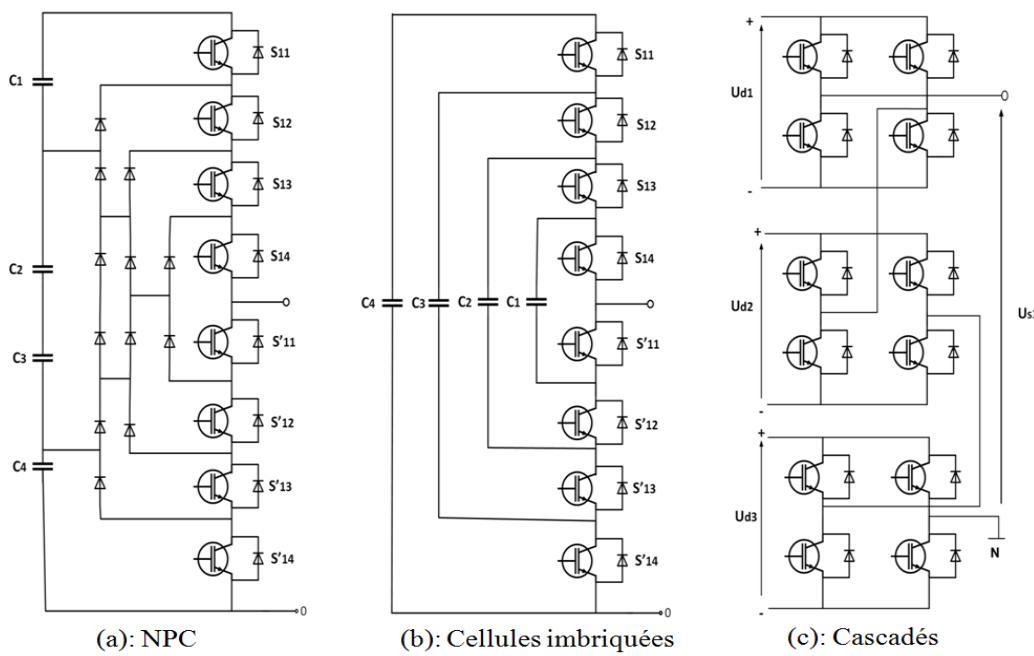


Figure I. 17. Topologies d'onduleurs multi-niveaux série

✓ Onduleurs multi-niveaux *NPC*

Dans le cas de la structure *NPC* (Figure I. 17.a), les diodes de clamp connectées aux points milieux des sources de tension permettent de protéger les interrupteurs externes contre les tensions excessives [29]. Cette topologie nécessite un contrôle rigoureux des tensions de chaque condensateur et l'équilibrage des tensions devient trop complexe pour une structure au-delà de trois niveaux [39], [29]. De plus le nombre de diodes augmente très rapidement avec le nombre de niveaux [29].

✓ Onduleurs multi-niveaux à cellules imbriquées

Appelés également onduleurs à capacités flottantes (flying capacitor), les onduleurs à cellules imbriquées (Figure I. 17.b) possèdent des cellules totalement indépendantes et offrent la particularité de jouer sur un degré de liberté supplémentaire, en particulier le déphasage [29]. Ceci permet à certaines stratégies de commandes d'utiliser ce déphasage pour décaler légèrement les commandes des deux cellules et éviter ainsi la sommation des gradients temporels (dV/dt) de commutation [29], [30]. C'est aussi un moyen d'équilibrage des tensions aux bornes des condensateurs.

✓ Les onduleurs cascadés

Les structures à convertisseurs cascadés (Figure I. 17.c) sont basées sur la mise en série d'onduleurs monophasés en pont H . Chaque pont H est alimenté par une source indépendante

isolée. En plus d'assurer un équilibrage naturel des tensions, cette topologie permet d'alimenter une charge moyenne ou haute tension à partir de plusieurs sources basses tensions [29]. Il est nécessaire de disposer d'autant des sources que des pont H mis en cascade [39].

❖ Onduleurs multi-niveaux parallèle

Les onduleurs multi-niveaux (multicellulaires) parallèles se trouvent principalement sous deux formes : l'onduleur entrelacé à inductances indépendantes et l'onduleur entrelacé à inductances couplées. Ces topologies permettent de réduire le volume du filtre de sortie en offrant un accroissement de la fréquence apparente de l'ondulation du courant et de la tension de sortie [32], [29]. Le fait de mettre plusieurs cellules en parallèle peut également accélérer le temps de réponse du convertisseur et augmenter la densité de la puissance [40] et [41]. La Figure I. 18, présente les deux topologies d'onduleur parallèle.

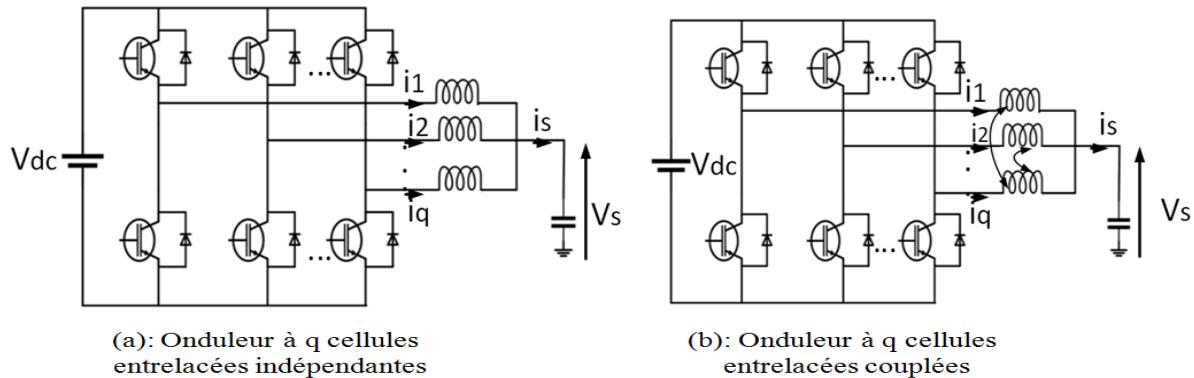


Figure I. 18. Topologies d'onduleurs parallèles [32], [29]

✓ Onduleur entrelacé à inductances indépendantes

L'onduleur entrelacé à inductances indépendantes permet d'obtenir une atténuation des ondulations du courant de sortie. En effet, les ondulations du courant de sortie sont à la fréquence apparente du courant de sortie qui est égale à q fois la fréquence de découpage [42]. Avec q est le nombre des cellules. Ces ondulations sont exprimées, en fonctionnement hacheur, par l'équation Eq.I.9 [29], [28], [43]. En fonctionnement DC/AC , il est difficile d'exprimer ces ondulations du fait que le rapport cyclique évolue dans le temps et la tension de sortie est également fonction du temps et dépend de celle du réseau (dans notre cas). Néanmoins nous les avons exprimées par simulation dans le chapitre II.

$$\Delta I_s = \frac{V_{dc} \cdot \alpha' (1 - \alpha')}{q^2 \cdot L \cdot f_{sw}} \quad \text{Eq.I.9}$$

Avec : ΔI_s est l'ondulation du courant de sortie, V_{dc} est la tension du bus DC , α' est le rapport cyclique relatif au courant de sortie ($\alpha' = q \cdot \alpha$, avec α est le rapport cyclique de la commande), q est le nombre de cellules, L est l'inductance d'entrelacement et f_{sw} est la fréquence de découpage. La Figure I. 19 indique l'impact du nombre des cellules sur l'ondulation du courant de sortie que nous avons tracé par un programme Matlab en nous basant sur les travaux de [29] et [42]. On y voit effectivement que plus q augmente, plus l'amplitude des ondulations du courant de sortie diminue.

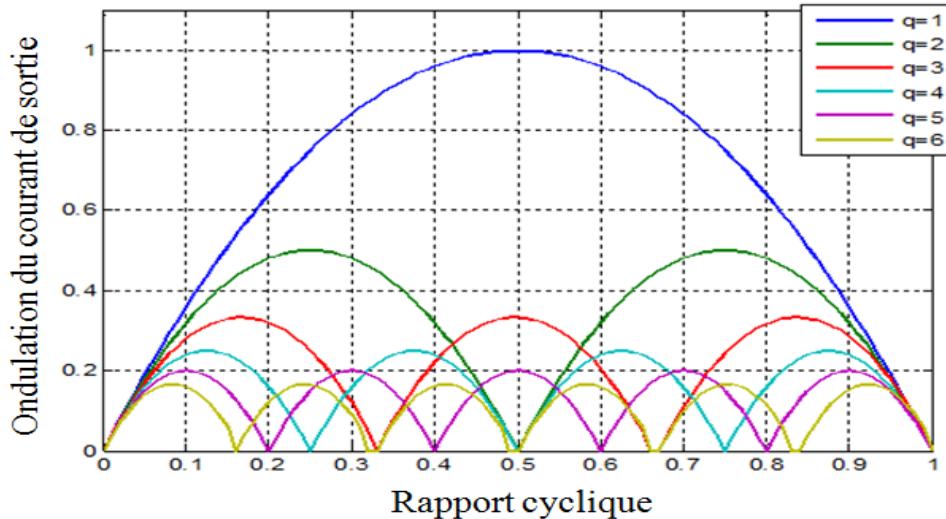


Figure I. 19. Effet du nombre des cellules sur les ondulations du courant de sortie

Cependant les convertisseurs basés sur cette stratégie permettent une atténuation des ondulations de courant seulement en entrée et sortie du système. Les ondulations de courant traversant chaque inductance demeurent importantes et sont à la fréquence de découpage [42], [29]. Ces ondulations sont déterminées (en fonctionnement DC/DC) comme dans le cas classique, par l'équation Eq.I.10 [29].

$$\Delta I_{cel} = \frac{V_{dc} \cdot \alpha \cdot (1-\alpha)}{L \cdot f_{sw}} \quad \text{Eq.I.10}$$

Il est évident d'après l'équation Eq.I.10 que si l'inductance L diminue, les ondulations augmentent. En fait, la diminution de la valeur des inductances des filtrages accélère le temps de réponse du convertisseur mais augmente les amplitudes des ondulations du courant des cellules. Les pertes dans les semi-conducteurs et dans les enroulements de chaque cellule augmentent du fait d'une plus grande amplitude des ondulations du courant [42]. Il y a donc un compromis entre le rendement et le temps de réponse avec ce type de convertisseur.

✓ Onduleur entrelacé à inductances couplées

Le couplage des inductances vient remédier aux inconvénients de l'onduleur à cellules entrelacées magnétiquement indépendantes [42], [32], [29]. En effet, en couplant magnétiquement les cellules, une diminution des ondulations des courants traversant les inductances peut être obtenue [29].

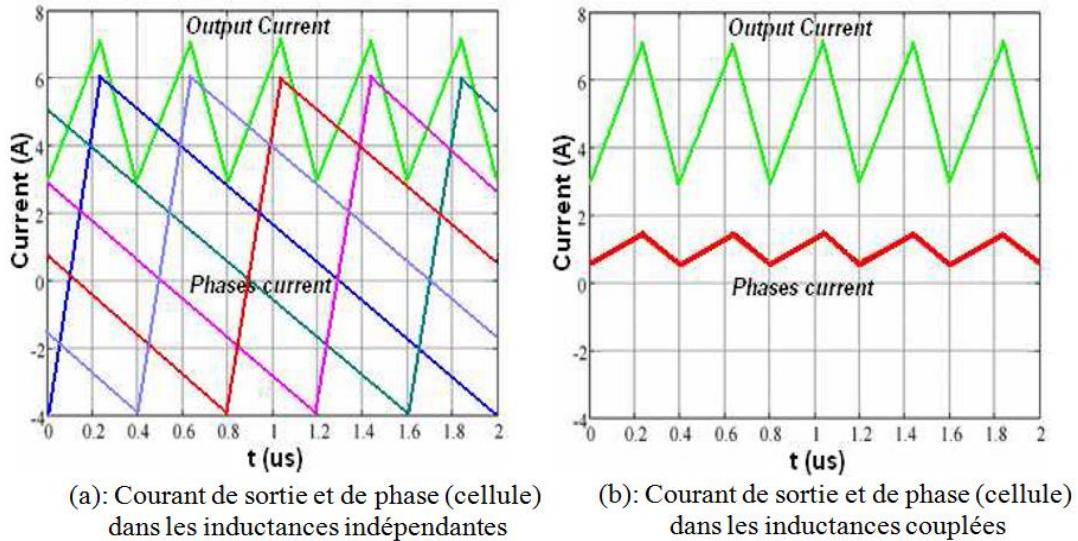


Figure I. 20. Effet de couplage des inductances sur les ondulations de courants des cellules [29]

Cette Figure I. 20, reprise des travaux de [29], montre a priori l'intérêt du couplage magnétique entre les différentes cellules entrelacées. L'ondulation de courant dans les différentes cellules est transposée à $q \cdot f_{sw}$ et réduite en amplitude [29], [32]. Ceci permet de choisir des inductances des faibles valeurs et par conséquent de réduire davantage le volume du filtre de sortie. Le temps de réponse du système peut également être diminué sans pour autant sacrifier le rendement (ondulation faible).

Il n'en demeure pas moins que le couplage des inductances a aussi des inconvénients. Par exemple, en cas de déséquilibre entre les différentes cellules, avec un onduleur entrelacé à cellules magnétiquement couplées, on risquerait de perdre le contrôle de tout le système. Les cellules étant magnétiquement couplées, un déséquilibre sur une cellule/phase impactera les autres cellules. Ceci disqualifie ce type d'onduleur pour notre application où la fiabilité et le coût du système importent sur la réduction du volume (et la masse) [2].

III.2.3. Les filtres passifs du raccordement au réseau électrique

Les filtres passifs du raccordement au réseau électrique ont pour rôle de supprimer certains harmoniques *HF* générés par l'onduleur afin d'injecter le courant au réseau électrique dans le respect des normes relatives aux harmoniques réseau et à la compatibilité électromagnétique. Il existe principalement deux types des filtres passifs de raccordement au réseau : le filtre *L*, et le filtre *LCL*. La Figure I. 21 montre ces trois filtres passifs.

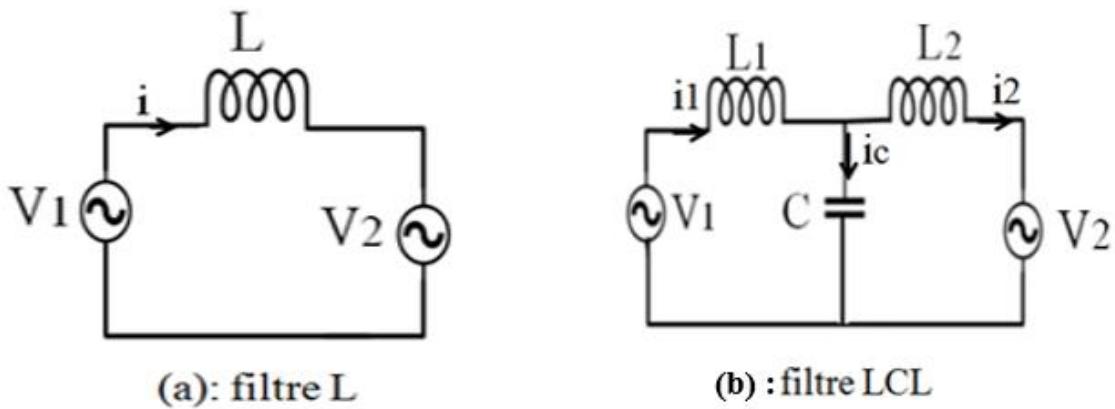


Figure I. 21. Topologies des filtres passifs [44]

Avec : V_1 et i_1 sont la tension et le courant de sortie de l'onduleur, V_2 et i_2 sont la tension et le courant du réseau, i_c est le courant circulant dans le condensateur, C est le condensateur du filtre et L , L_1 , L_2 sont les inductances du filtre.

a) Filtre *L*

Le filtre de base utilisé dans la connexion au réseau électrique est constitué par une inductance. Ce composant est absolument nécessaire pour contrôler le courant entre les deux sources de tension que sont l'onduleur et le réseau : c'est donc plus qu'un filtre mais un élément fonctionnel du système, il contribue aussi à filtrer au premier ordre les harmoniques de courant *HF*. Cependant, ce filtre simple ne permet pas une atténuation suffisante des harmoniques du courant à injecter au réseau [22] et [23]. La fonction de transfert du filtre *L* , dans le cas où on néglige la résistance interne de l'inductance et lorsque $V_2 = 0$, est donnée à l'équation Eq.I.11 (p est l'opérateur de Laplace). Il s'agit d'un filtre du premier ordre et possède une atténuation théorique de $-20dB/décade$. Pour diminuer les ondulations il faudrait augmenter la valeur de l'inductance ce qui ralentit la dynamique de régulation en courant et engendre une augmentation

du volume et du poids de l'onduleur [23]. De plus, une chute de tension significative est produite avec ce filtre [22] à la fréquence du réseau. Le filtre L est plutôt adapté pour le raccordement d'un convertisseur ayant une fréquence de commutation élevée où l'atténuation est suffisante [44].

$$H(p)_L = \left. \frac{I(p)}{V_1(p)} \right|_{V_2=0} = \frac{1}{L \cdot p} \quad \text{Eq.I.11}$$

b) Filtre LCL

Le filtre LCL est la structure la plus souvent utilisée pour connecter un onduleur au réseau [22]. Il permet une bonne atténuation des harmoniques de courant même avec des faibles inductances. La fonction de transfert du filtre LCL lorsque $V_2 = 0$ est indiquée à l'équation Eq.I.12. C'est un filtre de troisième ordre qui possède une atténuation théorique de $-60dB/décade$ (meilleure que celle du filtre L). Le filtre LCL réalise un meilleur découplage entre le filtre et l'impédance du réseau car il possède une sortie inductive au point commun de connexion au réseau [44], [45], [46]. Donc, il y a deux raisons principales d'utiliser un filtre LCL au détriment d'un filtre L : premièrement, pour la même taille (volume), le filtre LCL a une meilleure atténuation que le filtre L ; deuxièmement, le filtre LCL évite le problème de la chute de tension qu'on pourrait avoir avec le filtre L et diminue davantage l'ondulation du courant à injecter au réseau.

$$H(p)_{LCL} = \left. \frac{I_2(p)}{V_1(p)} \right|_{V_2=0} = \frac{1}{L_1 C L_2 p^3 + (L_1 + L_2)p} \quad \text{Eq.I.12}$$

III.2.4. Constitution du réseau tchadien de distribution électrique (SNE)

La Figure I. 22 montre le schéma du réseau tchadien de distribution électrique *SNE* de la capitale Ndjamena et de ses environs. Pour ce manuscrit, notre système *PV* sera dimensionné pour être raccordé au poste *T100* (se trouvant entre le poste *LAMADJI* et le Poste *GASSI*).

a) Aperçu sur le réseau électrique SNE

Le réseau tchadien de distribution électrique (voir Figure I. 22), dénommé Société Nationale d'Electricité (*SNE*), est un réseau *HTB* récent. Les postes *HTB/HTA* et les lignes *HTB* ont été mis sous tension graduellement à partir du mois de Mars 2013 [16]. Il contient :

- trois lignes aériennes *HT* (une liaison double terne et deux liaisons simples ternes),
- une liaison souterraine *HT*,
- un poste conventionnel *HT/HT*,
- trois postes conventionnels *HT/MT*,
- un poste blindé *HT* (*Gaz Insulated Switchgear*),

-
- un poste blindé *HT/MT* (Gaz Insulated Switchgear).

b) Caractéristiques des lignes et des câbles HT du réseau SNE

Les caractéristiques des lignes et des câbles de transport d'électricité 90/66 kV du réseau *SNE* sont les suivantes (pour la ville d'Ndjamena et ses environs) [16] :

- départ 1 : une ligne aérienne à simple terne du poste LAMADJI au poste GARUNGOUSSO, de section 500 mm² et d'environ 12,435 km de long (mise en service le 11 février 2015).
- départ 2 : une ligne aérienne à simple terne du poste LAMADJI au poste GASSI, de section 500 mm² et d'environ 22,389 km de long (mise en service le 02 décembre 2014).
- départ 3 : un départ aéro-souterrain à simple terne du poste GASSI au poste N'DJAMENA, de section 500 mm², d'environ 3,812 km de long, et une partie câble à simple terne de section 3 × 1 × 800 mm² et d'environ 11,098 km de long (mis en service le 29 janvier 2015).
- départ 4 : un départ souterrain à simple terne de section 3 × 1 × 800 mm² et d'environ 6,078 km de long du poste N'DJAMENA au poste GARANGOUSSO (mis en service le 29 janvier 2015).
- départs 5 : une ligne aérienne double terne du poste DJERMAYA jusqu'au poste LAMADJI de 66 kV, de section 185 mm² et d'environ 29,2 km de long (en service depuis mars 2013).

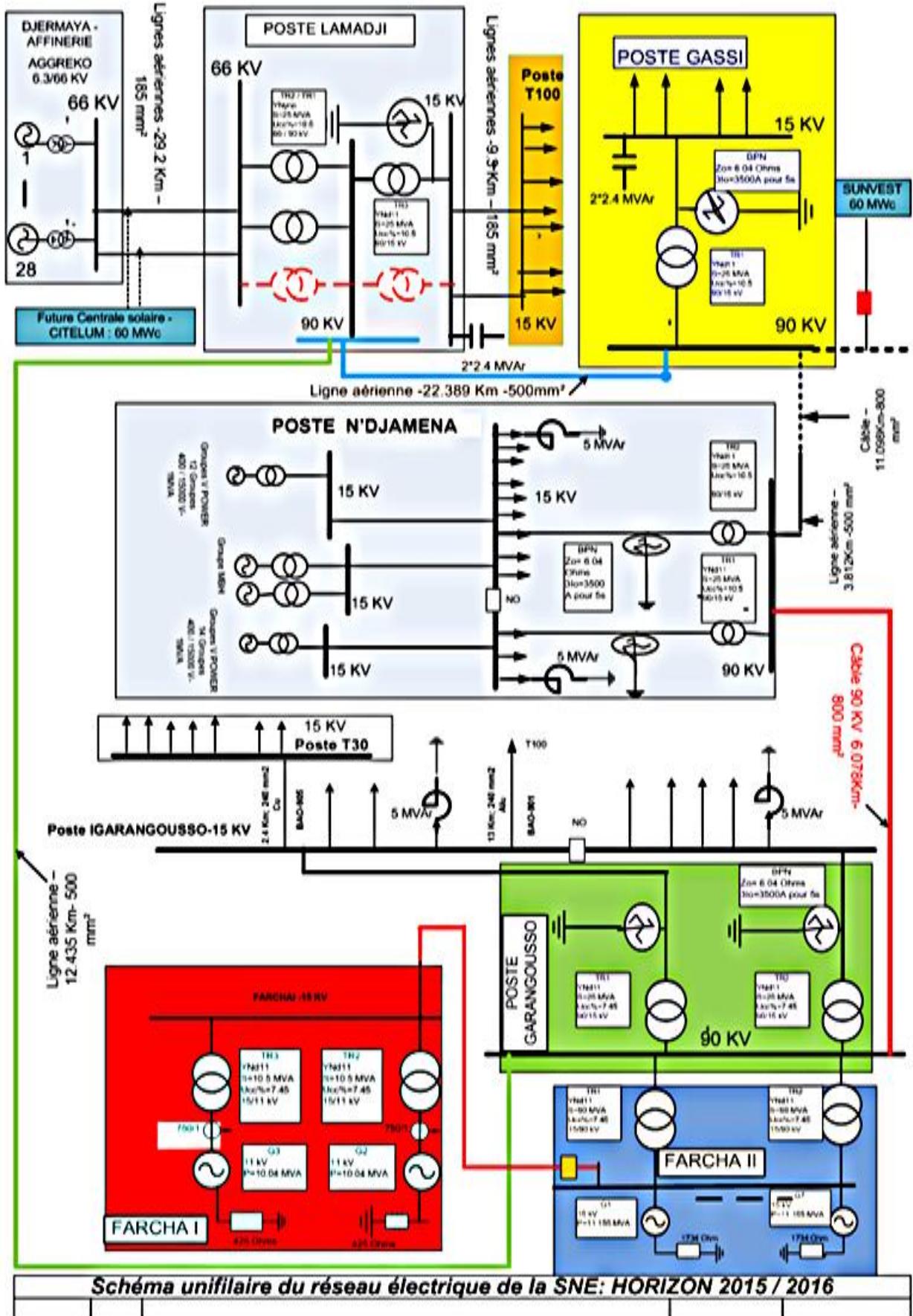


Figure I. 22. Schéma électrique du réseau SNE de la ville d'Ndjamena [16]

c) Postes de transformation HTB/HTA du réseau SNE

Les postes de transformation sont décrits ci-dessous [16] :

- Poste Lamadji : un poste conventionnel composé de :
 - deux transformateurs *HT/HT* : 66 / 90 kV de capacité égale à 2×25 MVA,
 - un transformateur *HT / MT* : 90 / 15 kV de capacité égale à 25 MVA,
 - deux batteries de condensateurs de 2,4 MVAr chacune.

Ce poste a été mis sous tension le 03 mars 2013.

- Poste GARANGOUSSO : poste conventionnel constitué de :
 - deux transformateurs *HT / MT* : 90 / 15 kV de capacité égale à 2×25 MVA,
 - deux bobines de réactance 5 MVAr chacune.

Ce poste a été mis en service le 31 décembre 2013.

- Poste GASSI : poste conventionnel constitué de :
 - un transformateur *HT / MT* : 90 / 15 kV de capacité égale à 25 MVA,
 - deux batteries de condensateurs de 2,4 MVAr chacune.

Ce poste a été mis en tension le 02 décembre 2014.

- Poste N'DJAMENA : poste blindé composé de :
 - deux transformateurs *HT / MT* : 90 / 15 kV de capacité égale à 2×25 MVA,
 - deux bobines de réactance 5 MVAr chacune.

Ce poste a été mis en service le 29 janvier 2015.

- Poste de djarmaya : poste blindé, composé de :
 - cinq disjoncteurs *HT* 66 kV.

Ce poste a été mis sous tension le 03 mars 2013.

d) Constitution du réseau de transport de la SNE

Quant au réseau de transport, il est constitué de [16] :

- 93 km de ligne (66 kV et 90 kV),
- 17 km de câbles 90 kV,
- deux transformateurs *HT/HT*,
- six transformateurs *HT/MT*,
- quatre bobines de réactance de 5 MVAr chacune,
- quatre batteries de condensateurs de 2,4 MVAr chacune.

Tous ces ouvrages sont actuellement en service. Notre point de connexion est le poste T100 (se trouvant entre le poste LAMADJI et le Poste GASSI ; voir Figure I. 22) dont les caractéristiques (ligne Moyenne Tension *MT*) sont : une distance $d = 9,3$ km et une section $S = 185$ mm².

Notre installation *PV* est supposée se trouvée à une distance de 200 m du transformateur public sur lequel se raccordent les clients du réseau.

❖ Choix du système PV connecté au réseau

De ces premières investigations bibliographiques et de notre cahier des charges, il apparaît qu'un système *PV* est composé d'une partie continue *DC* et d'une partie alternative *AC*. La partie *DC* est généralement constituée d'un générateur photovoltaïque (*GPV*) formé par un ensemble des panneaux *PV* et d'un convertisseur *DC/DC* de type boost. Tandis que la partie *AC* est constituée d'un onduleur (et sa commande), d'un filtre passif de raccordement (filtre de sortie) et du réseau de distribution électrique. La partie *DC* du système est généralement contrôlée par un algorithme de maximisation de puissance *MPPT*. Dans notre thèse, cette partie *DC* (et son *MPPT*) sera remplacée par une tension *DC* et par conséquent, on ne s'intéresse qu'à la partie *AC*. Plus particulièrement, le cœur de notre étude est au niveau de l'onduleur associé à un filtre passif de raccordement. Par ailleurs il apparaît que, pour la puissance de notre système à raccorder (5,2 kW), soit la structure classique non isolée à couplage direct des panneaux photovoltaïques à l'onduleur triphasé, soit la structure à q onduleurs en parallèle entrelacés par q inductances indépendantes, couplée au réseau via un filtre *LCL* sont des solutions potentielles bien adaptées dont il conviendra toutefois de départager les mérites dans le cadre de cette thèse. Cette approche sera entièrement basée sur des simulations et sur des données issues du réseau tchadien, ce qui nécessite de mettre en place différents modèles pour les éléments constitutifs du système.

❖ Originalité de nos travaux

L'originalité de nos travaux se situe à trois niveaux :

- premièrement nous allons proposer dans le chapitre I, une méthode de dimensionnement d'un filtre *LCL* raccordant un onduleur classique plus complète que ce qu'on trouve dans la littérature. Le calcul des éléments du filtre est fait numériquement par un programme Matlab en utilisant la *FFT* des tensions et courants de part et d'autre du filtre afin de déterminer les courants et leurs ondulations qui dimensionnent les éléments passifs (L_1 , L_2 et C) du filtre. De plus, afin de réduire le coût et le volume du filtre, nous allons proposer de fragmenter les inductances du filtre. Cela permettra d'optimiser le choix des noyaux des inductances.
- deuxièmement, partant du dimensionnement du système classique optimisé, nous allons proposer (dans le chapitre III) de modifier l'architecture du système *PV* connecté au réseau en remplaçant l'onduleur classique par un onduleur multi-niveaux. Cela permettra de réduire

encore le coût, d'augmenter le rendement et la fiabilité du système tout en conservant le volume du filtre par rapport au système classique optimisé.

- enfin troisièmement, au lieu de contrôler le système *PV* à l'aide d'une commande sophistiquée (et couteuse) telle que la commande prédictive, la commande par mode glissant etc., nous allons appliquer une commande *PQ* classique et montrer qu'elle est bien adaptée au système *PV* utilisant un onduleur multi-niveaux. En d'autres termes, nous allons complexifier la structure de l'onduleur pour obtenir une commande *PQ* classique mais plus performante. Ses performances en termes de poursuite des consignes et d'amélioration des régimes transitoires seront mises en avant. De plus, l'influence de nos voisins sur notre système sera étudiée.

IV. Conclusion

Ce chapitre a été consacré à l'état de l'art, qui ne se veut pas exhaustif, des systèmes photovoltaïques connectés au réseau de distribution électrique. Après une étude du contexte du développement de l'énergie solaire *PV* en Europe et en Afrique francophone, nous avons présenté les différentes architectures des systèmes *PV* connectés au réseau. Dans la troisième partie, nous avons abordé une étude bibliographique sur les constituants des systèmes *PV* connectés au réseau. Nous y avons en particulier passé en revue les différentes topologies des convertisseurs statiques et les filtres passifs et montré les avantages et les inconvénients de chaque élément. Enfin, nous avons clôt le chapitre par une brève présentation du réseau tchadien *SNE* sur lequel notre système sera connecté.

Ainsi, il se dégage de ce chapitre d'introduction que le choix d'une architecture de système *PV* connecté au réseau dépend de la puissance qu'on souhaite injecter sur le réseau, du budget alloué pour le projet (coût), du rendement et de la qualité de l'énergie produite liée aux normes à respecter selon le pays (*USA*, Europe). Les Pays africains sont généralement calqués aux normes européennes. C'est le cas du Tchad.

Notre cahier des charges impose une puissance à injecter au réseau triphasé de distribution (400 V/50 Hz) de 5,2 kW ; la qualité de ce réseau est assez médiocre, son impédance est fluctuante et de valeurs assez élevées (ces éléments seront précisés lorsque de besoin). Le coût de fabrication, le rendement et la robustesse du système sont des éléments importants pour le marché tchadien, il conviendra donc de les optimiser. Enfin, le gestionnaire du réseau impose de respecter des normes de réinjection d'harmoniques et de *CEM* définies par les normes *IEEE1547* [12].

Nous allons à présent aborder le dimensionnement optimisé du système *PV* classique dans le chapitre II.

Chapitre II : Modélisation et dimensionnement optimisé du système *PV* classique connecté au réseau électrique

Chapitre II : Modélisation et dimensionnement optimisé du système PV classique connecté au réseau électrique

Sommaire :

I.	Introduction	70
II.	Description du système PV connecté au réseau électrique.....	71
II.1.	La source d'énergie : le générateur PV (<i>GPV</i>)	72
II.2.	Réseau de distribution électrique Tchadien (<i>SNE</i>)	72
II.3.	Etude de l'onduleur de tension	74
II.3.1.	Tensions entre le neutre fictif et les points communs des bras d'onduleurs.....	75
II.3.2.	Tensions de mode commun et tensions simples sur un réseau équilibré.....	76
II.3.3.	Commande de l'onduleur	77
III.	Calcul des éléments passifs du filtre LCL.....	81
III.1	Contrainte de la variation du facteur de puissance et calcul du condensateur C	82
III.2	Contrainte de la chute de tension et calcul des inductances $L1$ et $L2$	82
III.3	Choix de la résistance d'amortissement Rf	89
IV.	Dimensionnement physique des éléments de filtrages $L1$ et $L2$	92
IV.1.	Description de la méthode de dimensionnement physique des inductances ($L1$ et $L2$)	94
IV.2.	Estimations des pertes dans les inductances (étape 6).....	95
IV.2.1.	Pertes joule	95
IV.2.2.	Pertes fer.....	98
IV.2.3.	Déduction des pertes totales	100
IV.4.	Evaluation de la température du circuit (Etape 8)	101
IV.5.	Subdivision des inductances.....	104
IV.5.1.	Fractionnement d'une inductance par deux	104
IV.5.2.	Fractionnement d'une inductance par trois	105
V.	Conclusion.....	109

I. Introduction

Dans un système photovoltaïque (*PV*) connecté au réseau électrique un onduleur est intercalé entre la source *PV* et le réseau (voir Figure II. 1). Un filtre de raccordement entre l'onduleur et le réseau est alors nécessaire afin de filtrer les courants harmoniques produits par l'onduleur [22], [25]. La qualité de l'onde de tension (et du courant) est régie par la norme *IEEE1547* [12].

Il existe deux types de filtre de raccordement comme mentionné au chapitre I : le filtre *L*, et le filtre *LCL*. Dans un système *PV* classique on utilise quasi-systématiquement le filtre *LCL* pour ses performances bien meilleures.

Pour dimensionner un filtre *LCL*, de nombreux auteurs choisissent les hypothèses simplificatrices consistant :

- à relier le neutre du réseau au point milieu du bus *DC* [22], [21],
- à exprimer l'ondulation du courant de sortie maximale de façon simplifiée (formulation correspondant à un hacheur *DC/DC*) en fonction de l'inductance, de la fréquence de découpage, de la tension du bus *DC* et du rapport cyclique [22], [21], [44], [48], [23].

Ce calcul permet de déterminer l'inductance côté onduleur, notée L_1 . La valeur du condensateur C est déterminée en considérant la puissance réactive générée par ce condensateur. Généralement, on admet que la puissance réactive produite par C doit rester inférieure à 5 % de la puissance active afin que la puissance apparente qui dimensionne les semi-conducteurs reste très proche de la puissance active. C'est la démarche adoptée dans les travaux de [22], [25], [23] et [21]. Enfin, la fonction de transfert du filtre *LCL*, exprimant la relation entre le courant côté réseau i_2 et la tension côté onduleur V_1 (voir Figure II. 8), permet de calculer l'inductance du côté du réseau, notée L_2 .

Cette méthode est la plus classique pour le calcul des éléments de filtrage *LCL* mais elle est basée sur des hypothèses assez peu réaliste. En effet, dans le cas de l'onduleur, le rapport cyclique évolue dans le temps, idem pour la tension réseau. Il en résulte que l'ondulation du courant de sortie fluctue et que son expression diffère du cas simplifié évoqué plus haut. De plus, relier le neutre du réseau au point milieu du bus continu permet de faciliter le calcul en imposant une tension de mode commun nulle. Cette solution n'est pas souhaitable car elle autorise la circulation d'un régime homopolaire de courant et nécessite un conducteur supplémentaire qui doit être dimensionné en conséquence, de même pour les condensateurs du

filtre. En ne reliant pas le neutre au point milieu capacitif, le calcul de l'expression de l'ondulation devient plus complexe car il faut tenir compte de la tension de mode commun [48].

Les objectifs de ce chapitre sont :

- proposer une méthode pour dimensionner les éléments du filtre *LCL* raccordant un onduleur classique au réseau en respectant les exigences de la norme IEEE1547 [12] en tenant compte de la tension de mode commun et en utilisant une méthode de dimensionnement basée sur la décomposition en série de Fourier (*FFT*) des courants et des tensions.
- comparer dans un second temps différentes méthodes de dimensionnement d'inductances, en termes de volume, poids et pertes : un seul composant magnétique ou mise en série de plusieurs inductances. Le gain sur le volume global et sur le coût de ces inductances sera alors évalué.

II. Description du système PV connecté au réseau électrique

Le schéma du système *PV* raccordé au réseau, utilisant un onduleur classique, est indiqué à la Figure II. 1. On rappelle que, la partie continue *DC* du système (*GPV*, Boost et MPPT) ne sera pas étudiée ici. Nous allons donc étudier uniquement la partie alternative *AC* qui constitue le cœur de nos travaux. Dans ce cas, le système est composé d'un générateur photovoltaïque *GPV* (qui sera remplacé par une tension V_{dc} plus tard), d'un onduleur triphasé, d'un filtre *LCL* et du réseau de distribution électrique caractérisé par son impédance, sa fréquence et sa tension efficace. Une résistance d'amortissement R_f est ajoutée en série avec le condensateur du filtre afin d'amortir les effets de résonance du filtre [44]. Cette résistance peut également être connectée en parallèle avec le condensateur. Par ailleurs il existe d'autres procédés tel que l'amortissement actif ou d'autres types d'amortissement passif mais nous avons choisi ici le cas le plus simple à savoir l'amortissement passif obtenu par l'ajout de la résistance en série avec le condensateur. La charge *RL* (Cf. Figure II. 1), connectée entre le filtre *LCL* et le réseau *SNE*, représente la consommation des voisins raccordés sur le même réseau que notre système.

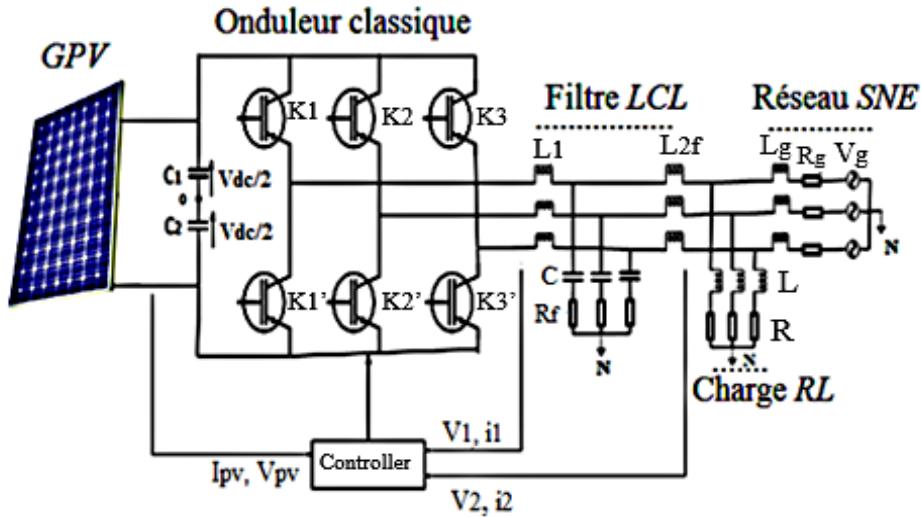


Figure II. 1. Synoptique du système PV classique connecté au réseau

II.1. La source d'énergie : le générateur PV (GPV)

Le générateur *PV* a déjà été présenté au chapitre I paragraphe III.1.2. Il ne sera par ailleurs pas étudié dans ce manuscrit et sera donc remplacé par une source de tension continue (V_{dc}) qui est la tension d'entrée de l'onduleur.

II.2. Réseau de distribution électrique Tchadien (SNE)

Dans le chapitre I, paragraphe III.2.4, nous avons indiqué que le système allait être raccordé au poste *T100* (se trouvant entre le poste *LAMADJI* et le Poste *GASSI*) du réseau tchadien *SNE* (Société Nationale d'Electricité). La ligne Moyenne Tension (*MT*) considérée du réseau *SNE* a une longueur $d = 9,3$ km et une section $S = 185 \text{ mm}^2$ [16] (voir chapitre I, Figure I. 22). Il s'agit d'une ligne en aluminium de 15 kV. La résistance de cette ligne *MT* est calculée selon Eq.II. 1.

$$R_{1g} = \frac{\rho \cdot d}{S} \quad \text{Eq.II. 1}$$

Compte tenu de la hauteur par rapport au sol et de la topologie des poteaux qui soutiennent la ligne, la réactance linéique de la ligne est égale à $X_l = 0,4 \Omega/km$ [16]. L'inductance de la ligne peut être déduite comme suit :

$$L_{1g} = \frac{X_l \cdot d}{\omega} \quad \text{Eq.II. 2}$$

Avec : R_{1g} et L_{1g} respectivement la résistance et l'inductance de la ligne du côté moyenne tension, ρ est la résistivité de l'aluminium et ω est la pulsation. Les aspects capacitifs de la ligne ont été négligés, par conséquent, l'impédance du réseau est composée uniquement par sa résistance et son inductance.

Les éléments de l'impédance du réseau du côté *MT* ainsi connus, on utilise le modèle de transformateur de la Figure II. 2 pour déterminer le modèle basse tension *BT* de ce réseau avec : V_{1g} et V_{2g} sont les tensions simples du côté moyenne tension et basse tension respectivement ; i_{1g} et i_{2g} sont les courants du réseau du côté moyenne et basse tension respectivement ; Z_{1g} et Z_{2g} sont les impédances du réseau du côté moyenne tension et basse tension ; R_{1g} et R_{2g} sont les résistances du réseau du côté moyenne tension et basse tension ; L_{1g} et L_{2g} sont les inductances du réseau du côté moyenne tension et basse tension ; m est le rapport de transformation.

En se basant sur ce modèle où l'impédance du transformateur est rapportée au secondaire et en négligeant son impédance magnétisante, nous pouvons exprimer l'impédance de ligne primaire Z_{1g} rapportée au secondaire Z_{2g} comme suit :

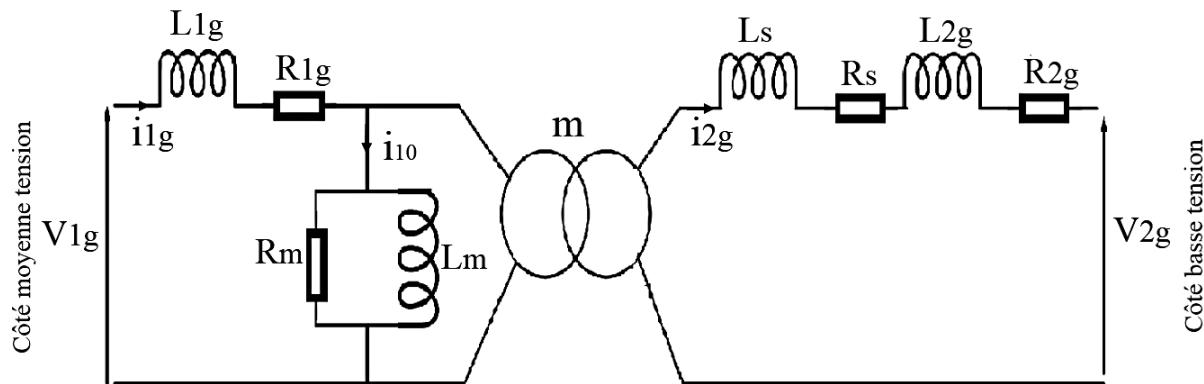


Figure II. 2. Modèle simplifié du transformateur

$$Z_{2g} = m^2 \cdot Z_{1g} \quad \text{Eq.II. 3}$$

Par conséquent les éléments du modèle *BT* de l'impédance du réseau sont :

$$\begin{cases} R_{2g} = m^2 \cdot R_{1g} \\ L_{2g} = m^2 \cdot L_{1g} \end{cases} \quad \text{Eq.II. 4}$$

Ainsi, l'impédance équivalente du réseau côté *BT* au point de connexion de l'onduleur peut s'écrire :

$$\begin{cases} R_g = R_S + m^2 \cdot R_{1g} \\ L_g = L_S + m^2 \cdot L_{1g} \end{cases} \quad \text{Eq.II. 5}$$

Les modèles *MT* et *BT* de l'impédance du réseau ainsi que l'impédance interne du transformateur seront détaillés en annexe B.

II.3. Etude de l'onduleur de tension (approche temporelle)

Le générateur photovoltaïque (*GPV*) et les condensateurs d'entrée de l'onduleur sont représentés par deux sources de tension en série $V_{dc}/2$. Le point commun sera appelé « neutre fictif ». L'onduleur est commandé en modulation de largeur d'impulsion (*MLI*) intersective (Figure II. 9). Les interrupteurs d'un même bras sont commandés de manière complémentaire. On ne s'intéresse à aucune stratégie de régulation particulière dans cette partie. L'influence des consommateurs branchés sur le réseau, représentée par la charge RL (Cf. Figure II. 1), n'est pas prise en compte. La Figure II. 3 représente le système de conversion sous ces hypothèses.

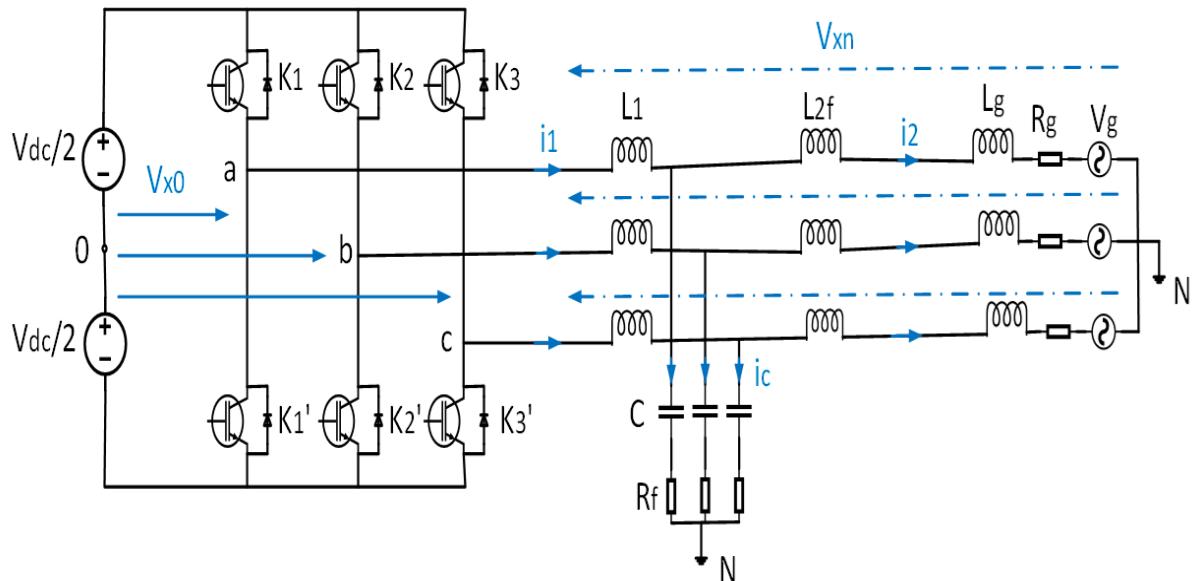


Figure II. 3. Schéma simplifié du système

Nous allons maintenant nous intéresser aux formes d'onde de tension issues de ce dispositif.

II.3.1. Tensions entre le neutre fictif et les points communs des bras d'onduleurs

Les tensions entre le neutre fictif et les sorties de l'onduleur, notées V_{x0} , ne peuvent prendre que deux valeurs discrètes selon la commande des interrupteurs.

$$\begin{cases} V_{x0} = \frac{V_{dc}}{2}, \text{ si } K_i = 1 \text{ et } K'_i = 0 \\ V_{x0} = -\frac{V_{dc}}{2}, \text{ si } K_i = 0 \text{ et } K'_i = 1 \end{cases} \quad \text{Eq.II. 6}$$

Avec x est le nom de la phase et i est le numéro de la cellule ($x = a, b, c$ et $i = 1, 2, 3$).

La Figure II. 4 montre l'évolution de ces tensions sur deux périodes de découpage. La somme instantanée de ces trois tensions n'est jamais nulle comme le montre la Figure II. 5. Par conséquent, la tension homopolaire de ce système de tensions n'est pas nulle. Il ne peut donc être relié au réseau électrique sans générer de fort courants de mode commun.

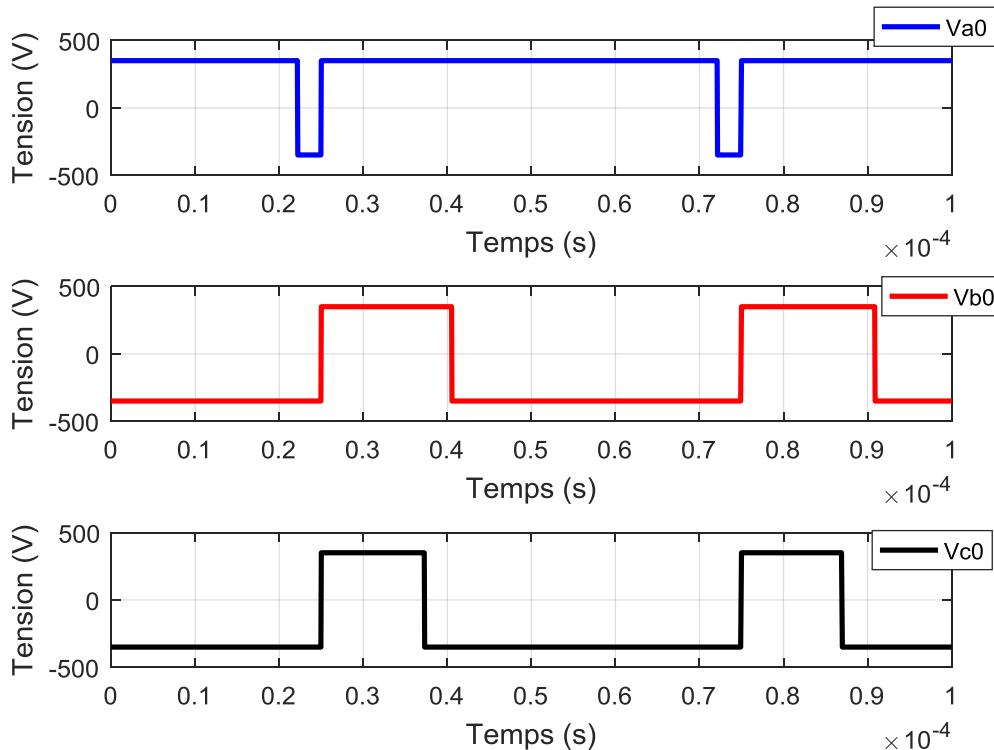


Figure II. 4. Tensions entre neutre fictif et les sorties de l'onduleur (V_{x0})

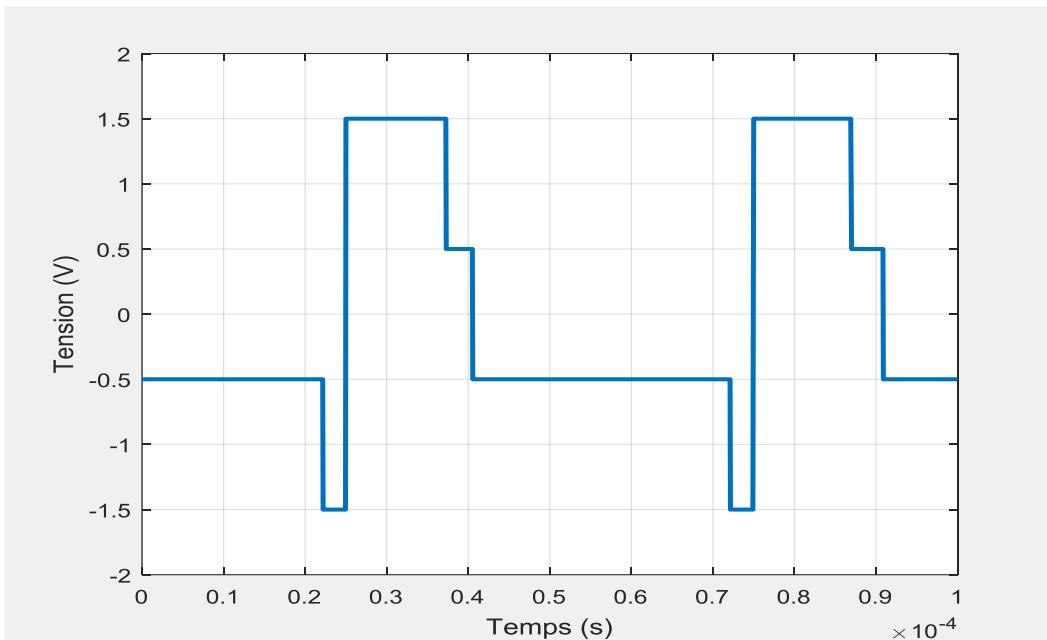


Figure II. 5. Somme des tensions (V_{a0} , V_{b0} et V_{c0}) de l'onduleur par rapport au neutre fictif

II.3.2. Tensions de mode commun et tensions simples sur un réseau équilibré

Selon la loi des mailles, les tensions simples en sortie de l'onduleur s'expriment par :

$$\begin{cases} V_{an} = V_{a0} - V_{n0} \\ V_{bn} = V_{b0} - V_{n0} \\ V_{cn} = V_{c0} - V_{n0} \end{cases} \quad \text{Eq.II. 7}$$

Le réseau de tension étant supposé équilibré, la somme de ces équations donne l'expression de la tension de mode commun V_{n0} .

$$V_{n0} = \frac{1}{3}(V_{a0} + V_{b0} + V_{c0}) \quad \text{Eq.II. 8}$$

Avec : V_{n0} , la tension de mode commun ; V_{a0} , V_{b0} et V_{c0} , les tensions entre phase et neutre fictif de l'onduleur ; V_{an} , V_{bn} et V_{cn} , les tensions simples (entre phase et le neutre du réseau).

Les tensions simples peuvent alors être calculées à partir des équations Eq.II. 7. La Figure II. 6 montre les formes d'ondes des tensions précédemment présentées. On peut remarquer effectivement que la somme de trois tensions est nulle à chaque instant (Cf. Figure II. 7). Par conséquent il s'agit bien d'un système triphasé équilibré.

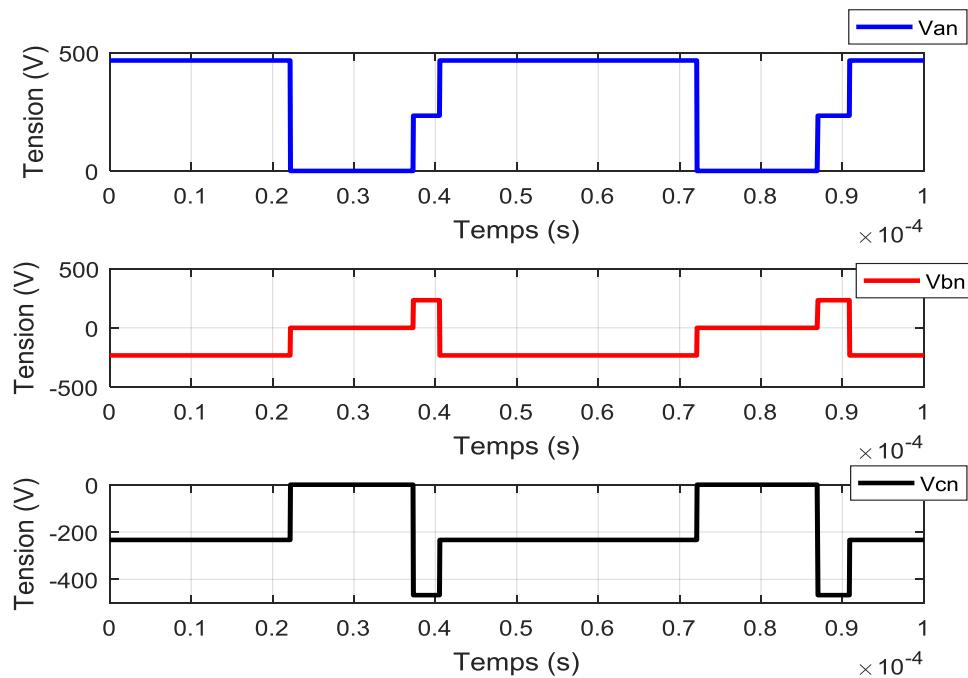


Figure II. 6. Tensions simples de l'onduleur (V_{xn})

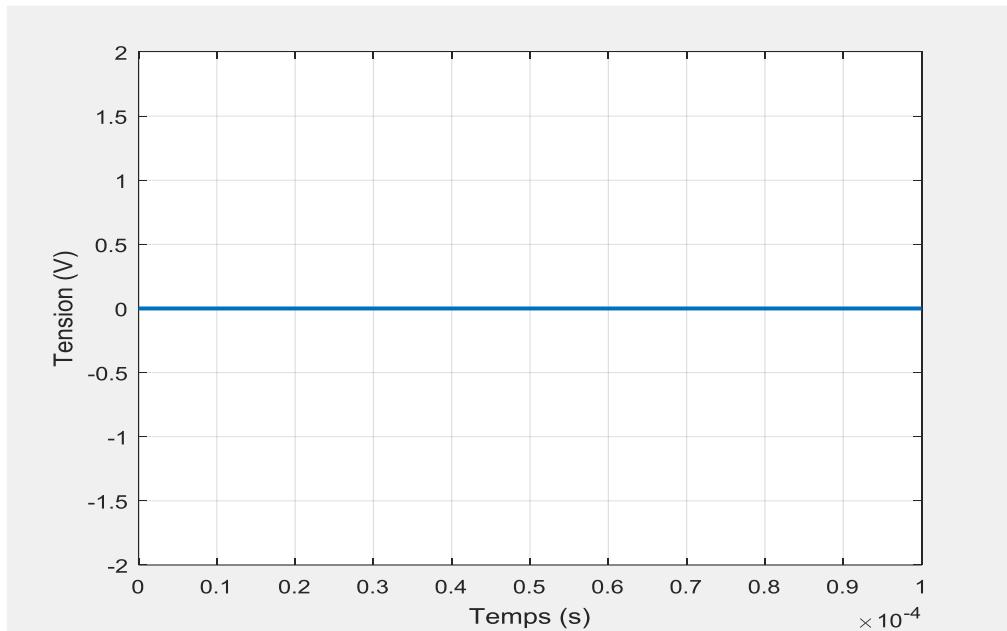


Figure II. 7. Somme des tensions (V_{an} , V_{bn} et V_{cn}) de l'onduleur par rapport au neutre du réseau

II.3.3. Commande de l'onduleur

Le réseau de tension étant équilibré, nous nous intéresserons qu'à une seule phase. Nous poserons : $V_{xn} = V_1$. Les inductances des lignes et de fuite du transformateur rapportées

côté BT (L_g) ainsi que celle du filtre du côté réseau (L_{2f}) sont regroupées en une seule inductance notée L_2 . Nous appellerons la tension simple du réseau $V_g = V_2$. Le schéma simplifié du filtre LCL peut être représenté par un schéma équivalent monophasé comme indiqué à la Figure II. 8. Pour simplifier, les résistances internes R_1 et R_2 , représentant respectivement les résistances internes aux bobinages de L_1 et L_2 sont négligées dans ce modèle. La tension simple de sortie de l'onduleur est appelée V_1 .

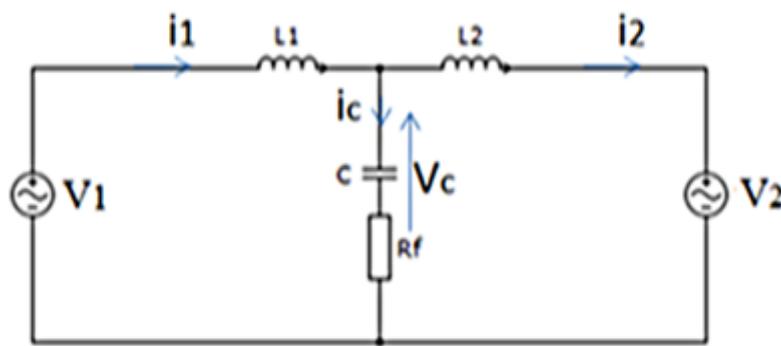


Figure II. 8. Schéma simplifié du filtre LCL

L'onduleur est piloté en MLI intersective, dont le principe est représenté sur la Figure II. 9. La commande des trois bras a , b et c est obtenue par la comparaison d'une onde modulante sinusoïdale de fréquence $f_r = 50 \text{ Hz}$ à une onde porteuse triangulaire haute fréquence de fréquence $f_{sw} = 20 \text{ kHz}$.

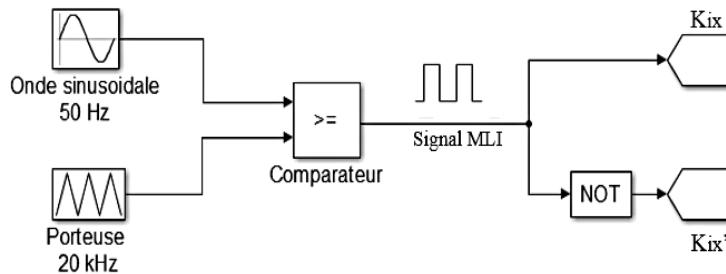


Figure II. 9. Schéma de principe de MLI

Les interrupteurs d'un même bras sont commandés de manière complémentaire ($K_{ix} = K_{ix}'$; $x = a, b, c$ est le nom de la phase et $i = 1, 2, 3$ est le numéro de la cellule).

a. Expression de la valeur moyenne de la tension côté onduleur

L'évolution de la tension $V_{ao}(t)$ prend la forme d'un crêteau dont le rapport cyclique évolue dans le temps, comme le montre la Figure II. 10.

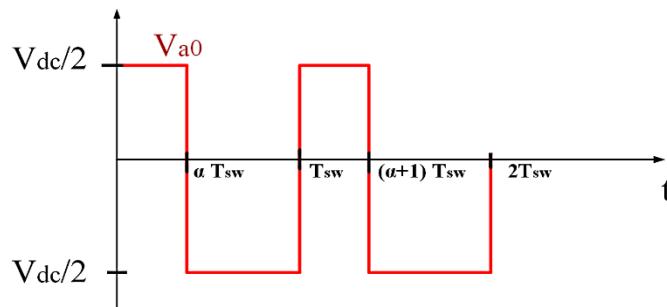


Figure II. 10. Evolution de la tension de l'onduleur en fonction du temps

La variation temporelle de la valeur moyenne de la tension sur une période de découpage de l'onduleur est calculée à l'équation Eq.II. 9.

$$V_{ao_moy} = \frac{1}{T_{sw}} \int_0^{T_{sw}} V_{ao}(t) dt = \frac{V_{dc}}{2} [2 \cdot \alpha(t) - 1] \quad \text{Eq.II. 9}$$

Avec T_{sw} est la période de commutation (période de découpage).

b. Expression du rapport cyclique

L'expression temporelle du rapport cyclique est la suivante :

$$\alpha(t) = m_1 \sin(\omega t + \varphi) \quad \text{Eq.II. 10}$$

Avec : m_1 est la profondeur de modulation et φ est le déphasage par rapport à la référence de phase.

La fonction sinus est bornée entre -1 et 1 . Or on sait que le rapport cyclique doit être encadré entre 0 et 1 : $\alpha(t) \in [0 \ 1]$. Pour cela, on norme la fonction avec l'expression suivante :

$$\alpha(t) = \frac{1}{2} + \frac{m_1}{2} \sin(\omega t + \varphi) \quad \text{Eq.II. 11}$$

D'autre part, en négligeant le courant à 50 Hz circulant dans le condensateur (on rappelle que le rôle du condensateur est de filtrer la tension réseau vis-à-vis de la fréquence de découpage, son impédance est donc grande à 50 Hz), le système de la Figure II. 8 peut être représenté pour le fondamental à 50 Hz par le diagramme de Fresnel de la Figure II. 11 ($I_1 = I_2 = I$) en supposant que la commande de l'onduleur est telle que le courant I est en phase avec la tension V_2 du réseau. On pose : $L = L_1 + L_2$.

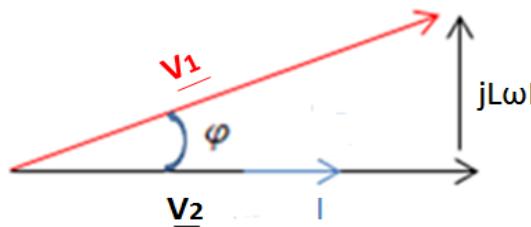


Figure II. 11. Diagramme de Fresnel du système raccordé au réseau (phase a)

A partir de la Figure II. 11, on peut écrire l'équation Eq.II. 12.

$$V_1 = V_2 + jL\omega I \quad \text{Eq.II. 12}$$

Or le courant I peut s'exprimer en fonction de la puissance nominale et de la tension efficace du réseau V_2 comme suit :

$$I = \frac{P_n}{3 \cdot V_2} \quad \text{Eq.II. 13}$$

Donc l'angle de déphasage φ de la Figure II. 11 peut être exprimé à partir des équations Eq.II. 12 et Eq.II. 13 comme suit :

$$\varphi = \arctan \left(\frac{L\omega P_n}{V_2^2} \right) \quad \text{Eq.II. 14}$$

En remplaçant l'expression du courant I dans Eq.II. 12, la valeur efficace de la tension côté onduleur est exprimée comme suit :

$$|V_1| = V_1 = \sqrt{V_2^2 + \left(L\omega \frac{P_n}{3 \cdot V_2} \right)^2} \quad \text{Eq.II. 15}$$

En injectant Eq.II. 14 dans Eq.II. 11 puis Eq.II. 11 dans Eq.II. 9, on obtient l'expression de la valeur moyenne de la tension côté onduleur à l'équation Eq.II. 16.

$$V_{a0_moy} = \frac{m_1 \cdot V_{dc}}{2} \sin \left(\omega t + \arctan \left(\frac{L\omega P_n}{V_2^2} \right) \right) \quad \text{Eq.II. 16}$$

D'autre part, à partir de l'équation Eq.II. 16, on déduit la valeur efficace de la tension côté onduleur à l'équation Eq.II. 17.

$$V_{a0_eff} = V_1 = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{m_1 \cdot V_{dc}}{2\sqrt{2}} \quad \text{Eq.II. 17}$$

Avec V_m est la tension maximale de la sortie de l'onduleur.

Par identification entre Eq.II. 17 et Eq.II. 15 on obtient l'expression de la profondeur de modulation à l'équation Eq.II. 18.

$$m_1 = \frac{2\sqrt{2} \cdot \sqrt{V_2^2 + \left(L\omega \frac{P_n}{3 \cdot V_2}\right)^2}}{V_{dc}} \quad \text{Eq.II. 18}$$

Finalement, en plaçant l'expression de m_1 dans l'équation Eq.II. 11, on trouve l'expression temporelle du rapport cyclique à l'équation Eq.II. 19.

$$\alpha(t) = \frac{1}{2} + \frac{2\sqrt{2} \cdot \sqrt{V_2^2 + \left(L\omega \frac{P_n}{3 \cdot V_2}\right)^2}}{2V_{dc}} \cdot \sin\left(\omega t + \arctan\left(\frac{L\omega P_n}{V_2^2}\right)\right) \quad \text{Eq.II. 19}$$

Ainsi, la loi de commande de l'onduleur dépend du temps, de la tension côté onduleur et de l'inductance totale L . Par ailleurs, m_1 étant bornée entre 0 et 1 ; V_{dc} , V_2 et P_n étant constants, V_1 est déterminée grâce à l'équation Eq.II. 17. Donc l'inductance L peut être calculée comme suit :

$$L = \sqrt{\frac{\left(\frac{m_1 \cdot V_{dc}}{2\sqrt{2}}\right)^2 - V_2^2}{\left(\omega \frac{P_n}{3 \cdot V_2}\right)^2}} \quad \text{Eq.II. 20}$$

Remarque : pour que l'équation Eq.II. 20 soit réelle, il faut que $V_1 = \frac{m_1 \cdot V_{dc}}{2\sqrt{2}} > V_2$. La tension du réseau est égale à $V_2 = 220$ V. Pour que V_1 soit supérieur à V_2 , il faut que le terme $m_1 \cdot V_{dc}$ soit supérieur à $220 \cdot 2\sqrt{2}$. Comme m_1 est bornée entre 0 et 1, il faut que $V_{dc} > 220 \cdot 2\sqrt{2}$. Donc la tension V_{dc} doit être supérieure à 622,25 V. Nous la fixons à $V_{dc} = 700$ V. Cela suppose que $m_1 \in [0,89 \ 1]$. C'est-à-dire que si $V_{dc} = 700$ V, on doit moduler au moins à $m_1 = 0,89$ pour que le terme $m_1 \cdot V_{dc}$ soit > 622,25 V. Si $m_1 = 1$ et $V_{dc} = 700$ V, nous obtenons une valeur $L = 45$ mH. Cette valeur est trop grande et engendre une chute de tension importante à 50 Hz en plus de ralentir le système. Si $m_1 = 0,89$ et $V_{dc} = 700$ V, on obtient une valeur de $L = 4,4$ mH (valeur minimale de L).

Donc on sait maintenant que L est comprise entre 4,4 mH et 45 mH : $L \in [4,4 \text{ mH} \ 45 \text{ mH}]$. Nous allons déterminer plus tard, la valeur exacte de L qui permettra de respecter les exigences en termes de chute de tension de la norme IEEE1547 [12].

III. Calcul des éléments passifs du filtre LCL

Nous nous intéressons d'abord au calcul du condensateur du filtre avant de nous intéresser au calcul des inductances.

III.1 Contrainte de la variation du facteur de puissance et calcul du condensateur C

La valeur du condensateur C est choisie de manière à ne pas dégrader le facteur de puissance [21]. Pour cela, la puissance réactive générée par ce condensateur doit, en valeur numérique, rester inférieure ou égale à 5 % de la puissance active nominale de l'installation ($Q_c \leq 5\% \cdot P_n$). En négligeant la chute de tension dans L_2 , l'expression de la puissance réactive (en triphasé) est donnée à l'équation Eq.II. 21.

$$Q_c = 3 \cdot C \cdot \omega \cdot V_2^2 \quad \text{Eq.II. 21}$$

Soit l'expression de la valeur d'un seul condensateur :

$$C_{max} = \frac{0,05 \cdot P_n}{3 \cdot 2\pi f_r \cdot V_2^2} \quad \text{Eq.II. 22}$$

Avec : P_n est la puissance nominale, f_r est la fréquence du réseau et V_2 est la valeur efficace de la tension simple du réseau.

En utilisant le cahier des charges (Cf. Tableau II. 2), on trouve $C_{max} \approx 2 \mu\text{F}$.

Le courant maximal traversant le condensateur peut alors être exprimé comme suit :

$$i_{cmax} = C_{max} \cdot \omega \cdot V_c \quad \text{Eq.II. 23}$$

Avec : V_c est la tension efficace aux bornes du condensateur et ω est la pulsation du réseau ($V_c = V_2$ si on néglige la chute de tension dans L_2 et qu'on néglige R_f).

Le courant i_{cmax} est donc proportionnel à C_{max} (i_{cmax} est négligeable à 50 Hz car C_{max} est faible).

III.2 Contrainte de la chute de tension et calcul des inductances L_1 et L_2

L'inductance totale ($L = L_1 + L_2$) peut être calculée à partir de l'équation Eq.II. 20. Cependant, cette formule nous donne plusieurs valeurs de L . Afin de calculer la valeur exacte de L on choisit d'exprimer L en fonction de sa chute de tension (ΔV_L) indiquée à l'équation Eq.II. 24. En effet, le fondamental du courant à 50 Hz traversant le condensateur étant faible devant celui appelé par le réseau, l'expression du courant (voir schéma Figure II. 8) peut être simplifiée par $i_1 = i_2 = i$. Sa valeur efficace est notée I . Donc, la chute de la tension au niveau de l'inductance L s'exprime par :

$$\Delta V_L = L \cdot \omega \cdot I \quad \text{Eq.II. 24}$$

Avec ω est la pulsation du réseau ($\omega = 2\pi f_r$).

D'autre part, la norme *IEEE1547* admet une chute de tension égale à 10 % de la tension nominale [12] : $\Delta V_L = 10\% \cdot V_2$. Par conséquent, en utilisant l'expression de I indiquée à l'équation Eq.II. 13 et grâce à Eq.II. 24, on exprime l'inductance totale maximale à l'équation Eq.II. 25.

$$L = \frac{10\% \cdot 3 \cdot V_2^2}{\omega \cdot P_n} \quad \text{Eq.II. 25}$$

Où V_2 est la tension simple nominale du réseau ($V_2 = 220$ V).

En appliquant la formule de l'équation Eq.II. 25 on trouve une valeur de l'inductance totale $L = 8,8$ mH. Si on remplace cette valeur dans Eq.II. 18, on trouve alors une valeur de profondeur de modulation égale à $m_1 = 0,8933$ (pour $V_{dc} = 700$ V). Si maintenant on injecte cette valeur de m_1 dans Eq.II. 20, on trouve exactement la valeur calculée à l'aide de l'équation Eq.II. 25 qui passe la norme *IEEE1547* ($L = 8,8$ mH). Par conséquent, notre modèle de la Figure II. 11 admet une chute de tension de 10% pour $m_1 = 0,8933$ et $V_{dc} = 700$ V.

❖ Approche fréquentielle

La tension V_1 en sortie de l'onduleur est chargée en composantes hautes fréquences liées au découpage. La Figure II. 12 montre la décomposition en série de fourrier (FFT : Fast Fourier Transform) de la tension V_1 .

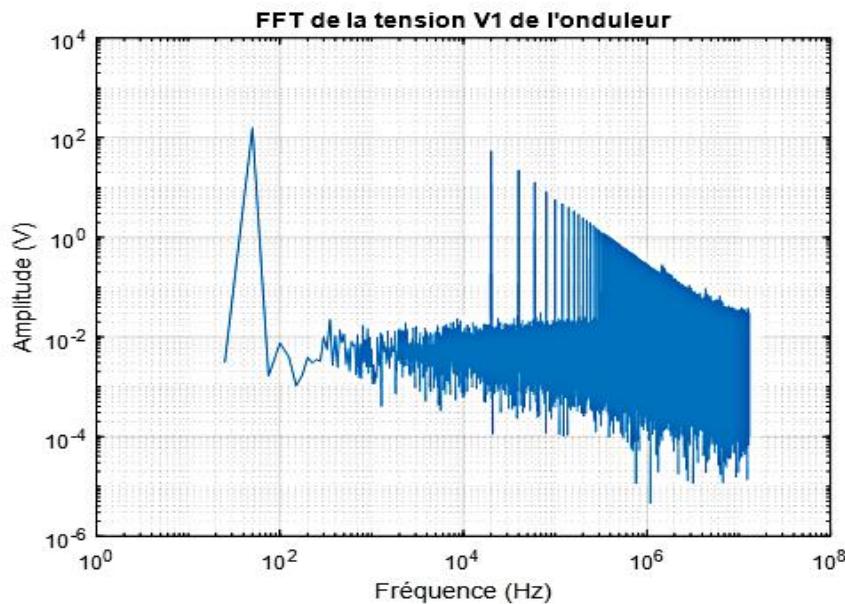


Figure II. 12. Décomposition en série de Fourier de la tension de l'onduleur V_1

La qualité du courant injecté au réseau i_2 étant régie par la norme IEEE1547 [12], son ondulation maximale ΔI_{2m} , rapportée à sa valeur fondamentale, est fixée à 0,3 % selon cette norme.

Afin de dimensionner les éléments L_1 et L_2 , nous allons nous appuyer sur le schéma équivalent ci-dessous (Figure II. 13) qui ne prend en considération que les composants au premier ordre. Cette figure reprend la Figure II. 8 afin de faire apparaître des admittances et la tension V_3 (V_3 , la tension commune).

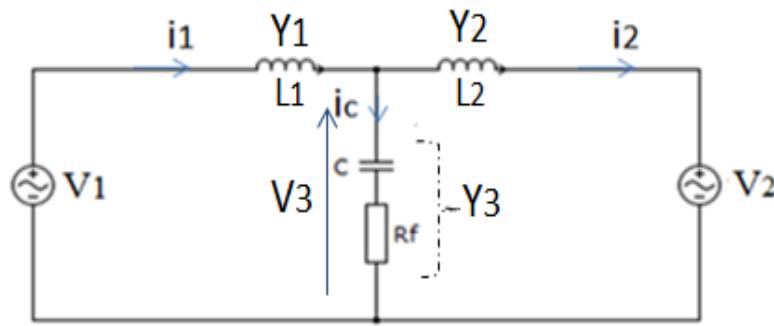


Figure II. 13. Schéma simplifié modifié du filtre LCL (admittances)

La démarche adoptée est basée sur un raisonnement fréquentiel. Partant de la connaissance de la fonction de transfert du filtre et de la *FFT* de la tension V_1 , nous allons calculer dans le domaine fréquentiel les composantes harmoniques complexes du courant i_2 . Puis, grâce à une *FFT* inverse, calculer son évolution temporelle et ainsi remonter à l'ondulation du courant i_2 . Ainsi, à partir des équations de la commande d'onduleur, nous calculons numériquement l'évolution temporelle, ainsi que la *FFT* de la tension V_1 . Dans le domaine fréquentiel, les admittances Y_1 , Y_2 et Y_3 s'expriment par :

$$\begin{cases} Y_1(f) = \frac{1}{jL_1\omega_h} \\ Y_2(f) = \frac{1}{jL_2\omega_h} \\ Y_3(f) = \frac{1}{R_f + \frac{1}{jC\omega_h}} \end{cases} \quad \text{Eq.II. 26}$$

Avec ω_h , la pulsation harmonique ; f est la fréquence du travail (fondamental + harmonique).

En appliquant le théorème de Millman, on calcule l'expression de la tension commune (V_3).

$$V_3(f) = \frac{V_1(f)Y_1(f) + V_2(f)Y_2(f)}{Y_1(f) + Y_2(f) + Y_3(f)} \quad \text{Eq.II. 27}$$

La tension V_2 ne présentant qu'une seule composante à la fréquence du réseau et d'amplitude $220.\sqrt{2}$ V, les *FFT* des courants i_1 et i_2 s'expriment alors simplement par l'équation Eq.II. 28.

$$\begin{cases} i_1(f) = \frac{V_1(f)-V_3(f)}{jL_1\omega_h} \\ i_2(f) = \frac{V_3(f)-V_2(f)}{jL_2\omega_h} \end{cases} \quad \text{Eq.II. 28}$$

Il est alors possible de calculer numériquement la transformée de Fourier inverse du courant i_1 et i_2 permettant de connaître leurs évolutions temporelles.

❖ Approche temporelle

Comme le montre la Figure II. 15, les enveloppes inférieures i_{2inf} et supérieures i_{2sup} de l'ondulation du courant i_2 sont extraites.


Remarque : pour illustrer numériquement ce procédé, nous devons fixer des valeurs de L_1 , L_2 et C . Nous choisissons les valeurs suivantes qui correspondent à un optimum qu'on explicitera plus loin : $L_1 = 3,5$ mH, $L_2 = 3$ mH et $C = 1,5$ μ F.

Le principe de l'extraction des enveloppes supérieures et inférieures du courant est le suivant :


- **Extraction des enveloppes supérieures et inférieures du courant**

La Figure II. 14 indique le principe d'extraction des enveloppes du courant. Ce principe consiste à repérer les instants où l'ondulation du courant passe par un maximum local et affecter les valeurs correspondantes à $I_{1,2sup}$ (enveloppes supérieures). De même, on repère les instants où l'ondulation du courant passe par un minimum local et on affecte leurs valeurs à $I_{1,2inf}$ (enveloppes inférieures).

Ainsi, tant que l'ondulation du courant (ΔI) est croissante, sa dérivée est positive et tant qu'elle est décroissante, sa dérivée est négative (Cf. Figure II. 14.a vs Figure II. 14.b). Cette opération est effectuée en cherchant le signe du gradient de l'ondulation comme indiqué à la Figure II. 14.b. Ensuite, on repère l'instant entre les deux passages en dérivant le signe du gradient de l'ondulation du courant comme le montre la Figure II. 14.c.

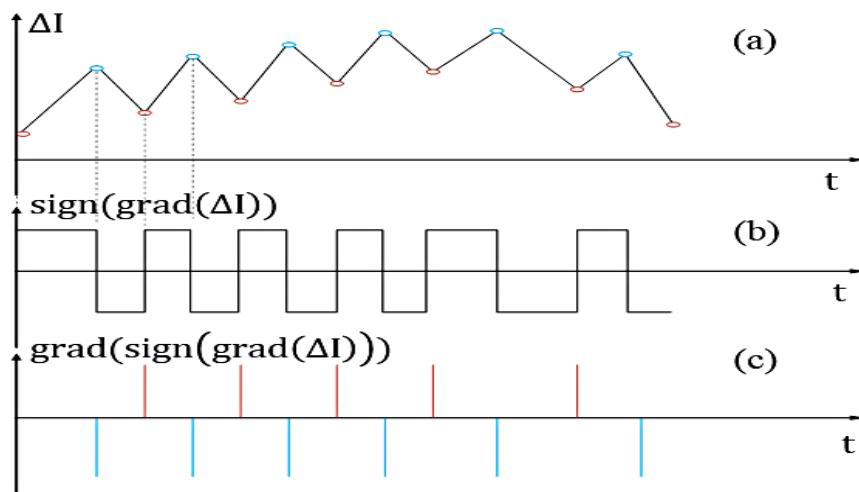

On trouve ainsi les enveloppes supérieures et inférieures du courant du côté réseau (i_2) comme l'indique la Figure II. 15 ci-dessous. Nous procédons de la même manière pour l'ondulation du courant côté onduleur i_1 . Nous rappelons que tous les calculs effectués dans ce manuscrit sont faits en considérant un système triphasé où la tension de mode commun V_{n0} (tension homopolaire) est prise en compte. Mais pour faciliter l'étude, nous avons choisi de ne présenter qu'une seule phase du système (la phase a).

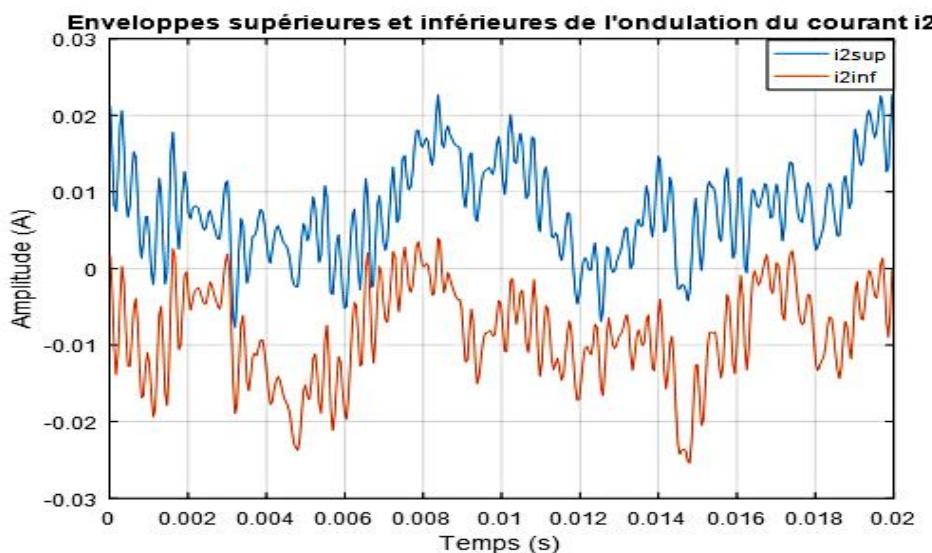

L'ondulation du courant i_2 , notée δ_{i2} est alors définie temporellement par :

$$\delta_{i2} = i_{2sup} - i_{2inf} \quad \text{Eq.II. 29}$$

Son évolution temporelle est donnée sur la Figure II. 16.

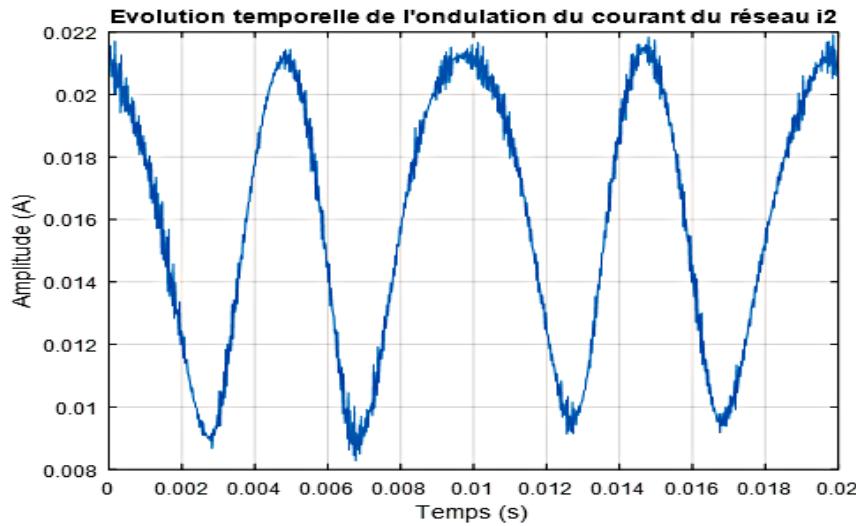


Figure II. 16. Evolution temporelle de l'ondulation du courant du réseau

Afin de mettre en exergue l'ondulation relative du courant par rapport à sa valeur efficace ($\frac{\Delta I_2}{I_2}$), nous traçons le rapport de l'ondulation sur le courant efficace à la Figure II. 17.

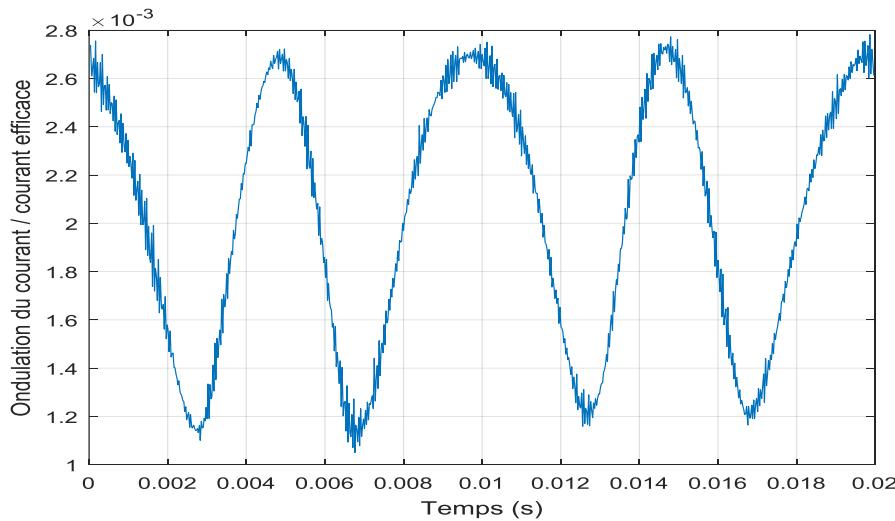


Figure II. 17. Rapport entre l'ondulation du courant et sa valeur efficace ($\frac{\Delta I_2}{I_2}$)

Nous remarquons sur la Figure II. 17 que l'amplitude maximale du rapport entre l'ondulation et la valeur efficace du courant est toujours inférieure à 0,28 %. Cela explique que l'exemple considéré des valeurs des éléments passifs passe correctement la norme

IEEE1547 qui fixe le maximum de l'ondulation du courant côté réseau à 0,3 % (et le maximum de l'ondulation du courant côté onduleur est fixé à 20 %) [12].

Les valeurs des éléments passifs L_1 , L_2 et C sont déterminées à partir de la connaissance de l'ondulation du courant. En effet, connaissant l'allure de l'ondulation du courant, nous pouvons maintenant faire varier la valeur des éléments L_1 , L_2 et C , en tenant compte de leurs valeurs maximales et minimales définies par la norme *IEEE1547* et observer l'évolution de l'ondulation maximale du courant i_2 que nous noterons ΔI_{2m} .

Compte tenu de notre cahier des charges et en appliquant cette norme *IEEE1547*, on obtient les contraintes suivantes : $L = L_1 + L_2 \leq 8,8 \text{ mH}$, $C \leq 2 \mu\text{F}$, $\Delta I_{1m} \leq 1,57 \text{ A}$ et $\Delta I_{2m} \leq 23,6 \text{ mA}$ (pour plus des précisions, voir Tableau II. 2). La question à laquelle nous devons répondre est donc de savoir quelles sont les valeurs optimales de L_1 , L_2 et C pour respecter ces contraintes.

Pour cela, nous avons écrit un programme Matlab avec lequel nous traçons les courbes en trois dimensions de l'ondulation du courant ΔI_{2m} en fonction de L_1 , L_2 et C (on néglige R_f dans un premier temps), en faisant varier L_1 et L_2 de 1 mH à 8,8 mH pour différentes valeurs de C comprises entre 1 μF et 2 μF . On s'intéresse uniquement aux valeurs normalisées des condensateurs non polarisés (*E12*). Le programme nous indique que le meilleur cas est celui où $C = 1,5 \mu\text{F}$ et deux valeurs symétriques L_1 et L_2 (3 mH, 3,5 mH) ou (3 mH, 3,5 mH) comme indiqué à la Figure II. 18 (voir légendes X, Y et Z).

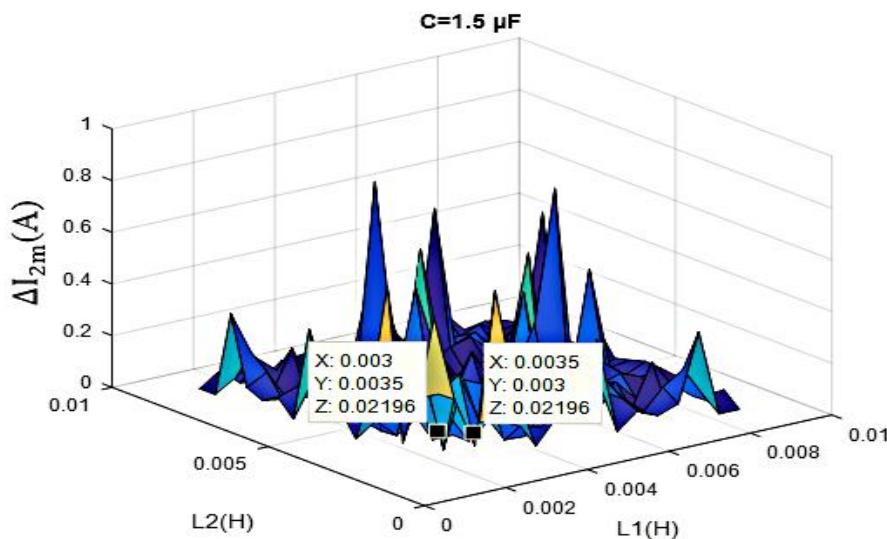


Figure II. 18. Ondulation du courant i_2 du côté réseau

Remarque : la courbe de la Figure II. 18 est si fluctuante car à ce niveau, le filtre n'est pas encore amorti (R_f négligée). Donc cette fluctuation est due au phénomène de résonance.

A ce stade, nous ne pouvons pas savoir laquelle de L_1 ou de L_2 doit être privilégiée (doit être grande). Pour le savoir, nous traçons la courbe de l'ondulation du courant du côté onduleur à la Figure II. 19.

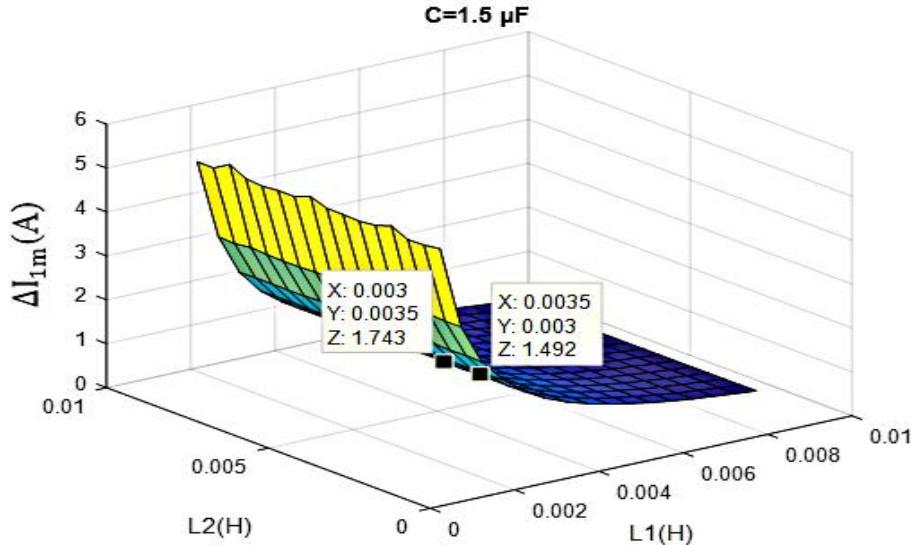


Figure II. 19. Ondulation du courant i_1 du côté onduleur

D'après la Figure II. 19, l'ondulation du courant d'onduleur est plus faible ($\Delta I_{1m} = 1,49 \text{ A}$) si $L_1 = 3,5 \text{ mH}$ et $L_2 = 3 \text{ mH}$ que si $L_1 = 3 \text{ mH}$ et $L_2 = 3,5 \text{ mH}$ ($\Delta I_{1m} = 1,74 \text{ A}$). Par ailleurs, l'ondulation du courant côté réseau est constante ($\Delta I_{2m} = 22 \text{ mA}$) quelle que soit la combinaison de (L_1, L_2) comme indiquée à la Figure II. 18. Donc il convient de choisir : $L_1 = 3,5 \text{ mH}$, $L_2 = 3 \text{ mH}$ et $C = 1,5 \mu\text{F}$.

III.3 Choix de la résistance d'amortissement R_f

La fonction de transfert du filtre LCL (lorsque $V_2 = 0$) est indiquée à l'équation Eq.II. 30 [44] dont on tire les expressions de la fréquence de résonance et de la résistance d'amortissement R_f dans l'équation Eq.II. 31.

$$H(p) = \frac{I_2(p)}{V_1(p)} \Big|_{V_2=0} = \frac{1}{(L_1+L_2)p} \cdot \frac{C \cdot R_f \cdot p + 1}{L_1 \cdot L_2 - C \cdot p^2 + C \cdot R_f \cdot p + 1} \quad \text{Eq.II. 30}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_{res} = \sqrt{\frac{L_1+L_2}{L_1.C.L_2}} \\ R_f = \frac{2.z.\omega_{res}.L_1.L_2}{L_1+L_2} = \frac{2.z}{\omega_{res}.C} \end{array} \right. \quad \text{Eq.II. 31}$$

Avec ω_{res} est la pulsation de résonance ($f_{res} = \frac{\omega_{res}}{2\pi}$) et z est le facteur d'amortissement.

Dans la littérature, il est mentionné que la fréquence de résonance doit respecter l'équation Eq.II. 32 pour qu'il y ait une stabilité suffisante du système [25], [23], [22]. Où f_{sw} est la fréquence de découpage ; f_r est la fréquence du réseau et f_{res} est la fréquence de résonance.

$$10 f_r < f_{res} < 0,5 f_{sw} \quad \text{Eq.II. 32}$$

Pour déterminer R_f , nous faisons varier z dans l'intervalle $[0, 1]$ en utilisant l'équation Eq.II. 31 et déterminons le Tableau II. 1.

Tableau II. 1. Valeur de la résistance d'amortissement

Facteur d'amortissement z	Résistance d'amortissement R_f (Ω)
0	0
0,0588	3,86
0,166	10,89
0,707	46,4
1	65,63

Par la suite, nous avons testé par simulation ces différentes valeurs et avons trouvé que la valeur optimale de la résistance est $R_f = 3,86 \Omega$ (car cette valeur ne modifie pas les ondulations ΔI_{1m} et ΔI_{2m}). En effet, les Figure II. 20 et Figure II. 21 indiquent les ondulations des courants du réseau et d'onduleur lorsque $R_f = 3,86 \Omega$. On retrouve pratiquement les mêmes valeurs d'ondulations (ΔI_{1m} et ΔI_{2m}) que lorsque R_f a été négligée. Nous pouvons également remarquer que le phénomène de résonance de la Figure II. 18 (les pics) a été atténué, si l'on compare à la Figure II. 20.

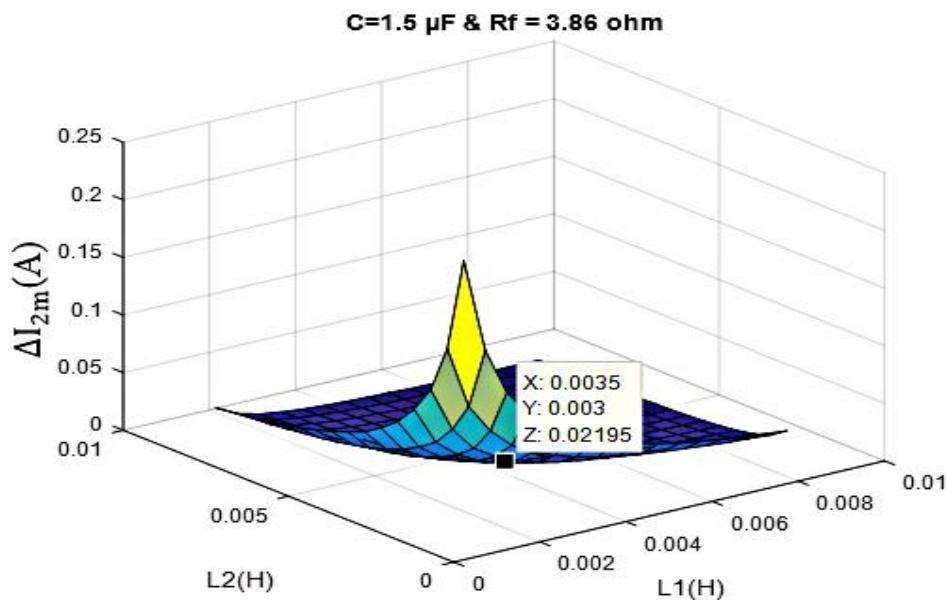


Figure II. 20. Ondulation du courant du côté du réseau (avec R_f)

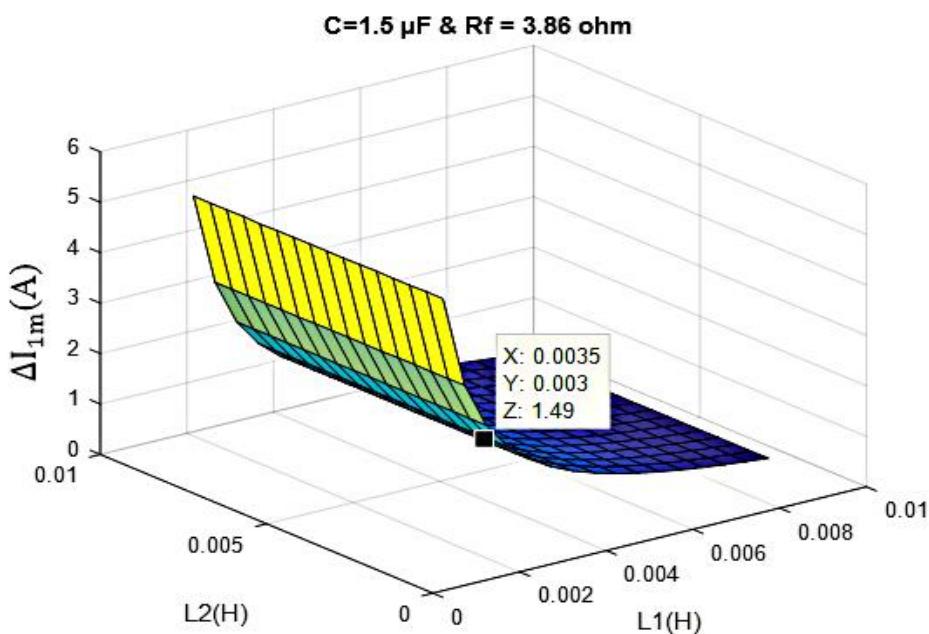


Figure II. 21. Ondulation du courant du côté de l'onduleur (avec R_f)

Le diagramme de Bode du filtre est indiqué dans la Figure II. 22.

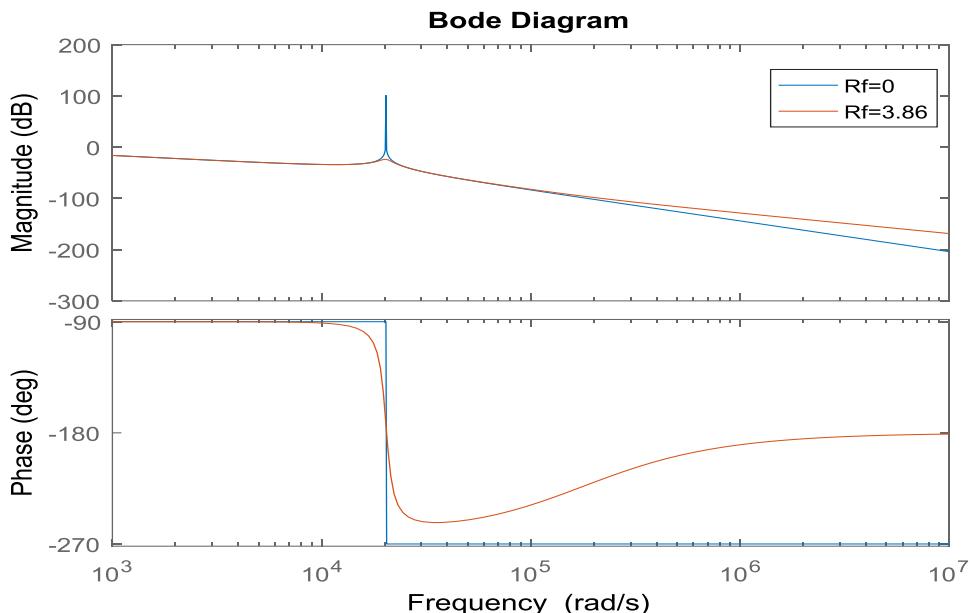


Figure II. 22. Diagramme de Bode du filtre *LCL* non amorti ($R_f = 0 \Omega$) et amorti ($R_f = 3,86 \Omega$)

La Figure II. 22 montre bien que l'insertion de la résistance R_f en série avec le condensateur a permis de supprimer le pic dû au phénomène de résonance (courbe en rouge).

Ainsi, les valeurs des paramètres du filtre *LCL* sont : $L_1 = 3,5 \text{ mH}$, $L_2 = 3 \text{ mH}$, $C = 1,5 \mu\text{F}$ et $R_f = 3,86 \Omega$. Avec ces valeurs, nous trouvons $\omega_{res} = 20315 \text{ rad/s}$ et $f_{res} = 3233 \text{ Hz}$. Donc la condition de stabilité donnée par l'équation Eq.II. 32 est vérifiée. Ceci permet de valider les paramètres électriques du filtre *LCL* précédemment calculés (L_1 , L_2 , C et R_f).

IV. Dimensionnement physique des éléments de filtrages L_1 et L_2

- Cahier des charges

Les paramètres électriques nécessaires au dimensionnement de notre système sont indiqués au Tableau II. 2. Connaissant les valeurs des composants passifs L_1 et L_2 on s'intéresse à leur dimensionnement physique qui consiste à déterminer le noyau magnétique, le nombre des spires, la valeur d'entrefer, les pertes joule, les pertes fer et l'élévation de température de chaque inductance. Pour cela, nous nous sommes basés sur la méthode du produit des aires présentée dans [49].

Tableau II. 2. Paramètres du système

Symbole	Paramètre	Valeur	Unité
P_n	Puissance nominale	5,2	kVA

V_2	Tension simple nominale	220	V
V_{dc}	Tension du bus DC	700	V
f_{sw}	Fréquence de découpage	20	kHz
f_r	Fréquence du réseau	50	Hz
ω	Pulsation du réseau	$2\pi f$	rad/s
ΔI_{1m}	Ondulation du courant d'onduleur	$20\% \cdot 7,87 = 1,57$	A
ΔI_{2m}	Ondulation du courant du réseau	$0,3\% \cdot 7,87 = 23,6$	mA
ΔV_{Lm}	Chute de tension	$\Delta V_{Lm} = 10\% \cdot 220 = 22$	V
C_m	Condensateur maximal	2	μF
L	Inductance totale maximale	8,8	mH
L_1	Inductance du filtre côté onduleur	3,5	mH
L_2	Inductance du filtre côté réseau	3	μF
C	Condensateur du filtre	1,5	μF
R_f	Résistance d'amortissement	3,86	Ω

En nous basant sur ce Tableau II. 2, les courants crête et efficace (côté réseau) sont calculés comme suit :

$$\begin{cases} I_{max} = \frac{P_n \cdot \sqrt{2}}{3 \cdot V_2} = 11,14 \text{ A} \\ I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} = 7,87 \text{ A} \end{cases} \quad \text{Eq.II. 33}$$

Nous aurions pu utiliser la valeur efficace indiquée à l'équation

Eq.II. 33 pour dimensionner les inductances mais ceci ne sera pas correcte car il ne s'agit ici que de la composante fondamentale alors qu'il faut tenir compte aussi des ondulations des courants δ_{i1} et δ_{i2} . Afin de dimensionner correctement les inductances, nous devons tenir compte de ces ondulations de courants (δ_{i1} et δ_{i2}) qui viennent s'ajouter à la composante à 50 Hz du courant traversant le filtre. Donc nous devons considérer tous les signaux des courants (fondamental + ondulation) : i_1 et i_2 . Dans ce cas, les courants efficaces sont indiqués à l'équation Eq.II. 34.

$$\begin{cases} I_{1eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T (i_1(t))^2 dt} \\ I_{2eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T (i_2(t))^2 dt} \end{cases} \quad \text{Eq.II. 34}$$

A l'aide de Matlab, on utilise la commande « rms » qui calcule directement les valeurs efficaces des courants. On trouve ainsi : $I_{1eff} = 7,88 \text{ A}$ et $I_{2eff} = 7,87 \text{ A}$.

Maintenant que les courants efficaces (I_{1eff} et I_{2eff}) traversant les inductances (L_1 et L_2) sont connus, nous pouvons aborder le dimensionnement physique de ces inductances.

IV.1. Description de la méthode de dimensionnement physique des inductances (L_1 et L_2)

La méthode de dimensionnement peut être récapitulée à l'organigramme de la Figure II. 23 qui suit ; cette méthode du produit des aires est bien connue [49], elle permet de choisir le noyau pour chaque inductance.

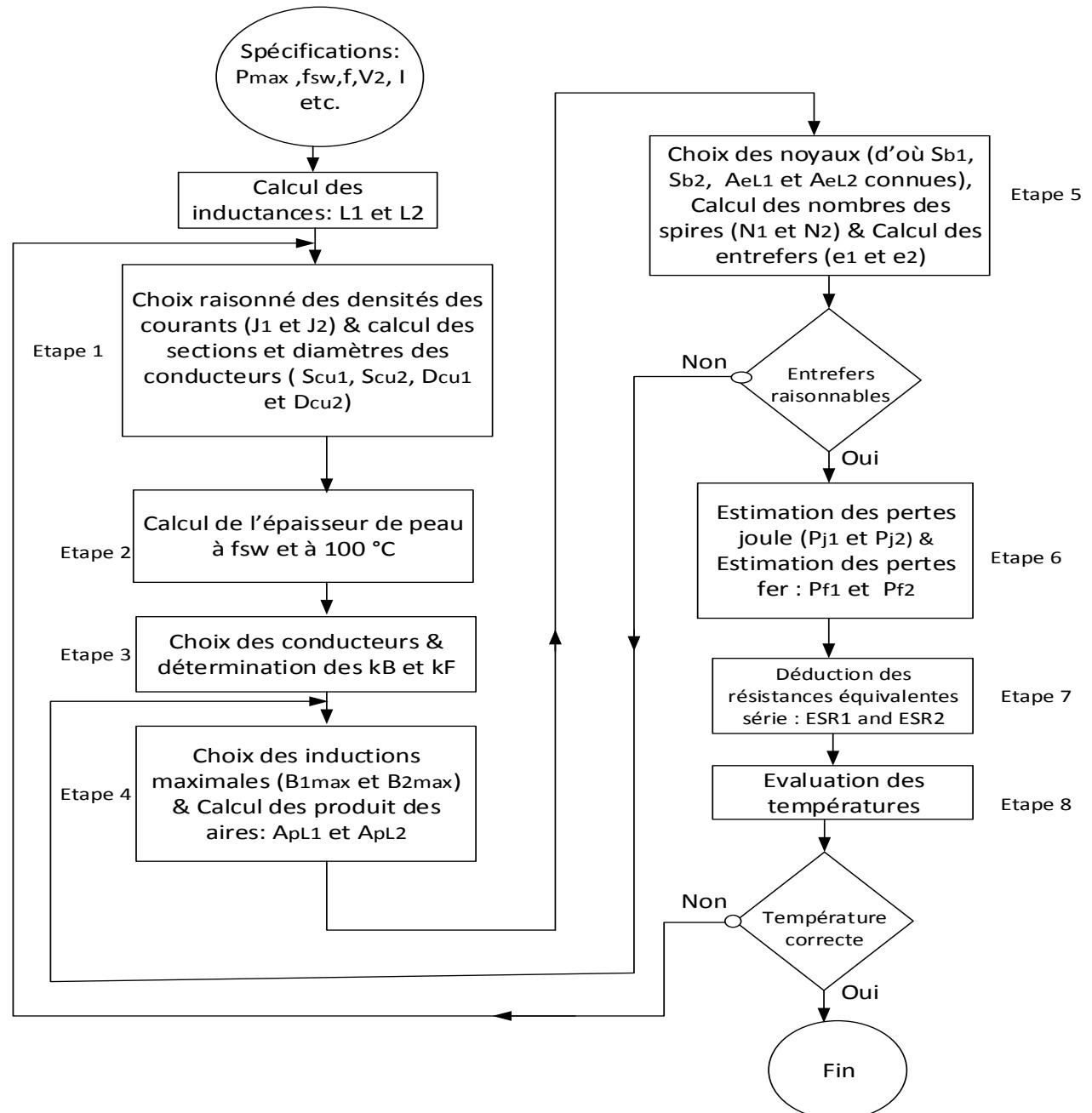


Figure II. 23. Organigramme du dimensionnement physique des passifs

Connaissant la valeur efficace du courant traversant chaque inductance, on peut choisir raisonnablement une densité de courant et ainsi calculer la section du conducteur qu'il faut pour réaliser le bobinage de l'inductance en question. Dans ce travail, deux types des conducteurs seront considérés : le conducteur classique et le conducteur divisé (fil divisé).

Comme le montre la Figure II. 23, le dimensionnement physique d'un composant magnétique s'effectue en huit étapes principales. Les étapes classiques de cette méthode (de l'étape 1 à l'étape 5) sont détaillées dans l'annexe B. Nous allons donc présenter la méthode (dans ce chapitre) à partir de l'étape 6, c'est-à-dire à partir des estimations des pertes.

IV.2. Estimations des pertes dans les inductances (étape 6)

Les pertes dans un circuit magnétique sont composées de pertes joule et de pertes fer. Les pertes fer dans les inductances sont plus faibles devant les pertes joule du fait de la petite ondulation du courant dans les inductances [50]. Par conséquent, les pertes que nous allons d'abord considérer sont essentiellement des pertes cuivre par effet joule. Elles peuvent être minimisées en jouant sur la longueur et le nombre des spires.

IV.2.1. Pertes joule

Pour calculer les pertes par effet joule, nous avons besoin de connaître les expressions des résistances internes (R_1 et R_2) des bobines (L_1 et L_2). Pour cela, nous partons de paramètres (diamètre et section) des conducteurs calculés à l'étape 1 (voir annexe B) : S_{cu} , la section du cuivre ; D_{cu} , le diamètre du cuivre. L'expression de la section effective du câble $S_{eff}(f)$ en fonction de l'épaisseur de peau lorsqu'on considère toutes les composantes harmoniques est indiquée à l'équation Eq.II. 35.

$$S_{eff}(f) = \begin{cases} \frac{\pi \cdot D_{cu}^2}{4}; & \text{si } 2\delta(f) > D_{cu} \\ \frac{\pi \cdot D_{cu}^2}{4} - \frac{\pi \cdot [D_{cu} - 2\delta(f)]^2}{4}; & \text{si } 2\delta(f) < D_{cu} \end{cases} \quad \text{Eq.II. 35}$$

Et les expressions des R_1 et R_2 sont montrées à l'équation Eq.II. 36 [50].

$$\begin{cases} R_1(f) = \frac{\rho \cdot N_1 \cdot L_n}{S_{eff}(f)} \\ R_2(f) = \frac{\rho \cdot N_2 \cdot L_n}{S_{eff}(f)} \end{cases} \quad \text{Eq.II. 36}$$

Avec : δ , épaisseur de peau ; ρ , résistivité du matériau ; L_n , longueur moyenne d'une spire ; f , fréquence du travail ; N_1 et N_2 , nombres des spires des bobinages des L_1 et L_2 respectivement. Les pertes joule sont obtenues en sommant le produit de la résistance (pour toutes les composantes de fréquence) et la valeur efficace de la décomposition en série de Fourier du courant élevée au carré, comme indiquée à l'équation Eq.II. 37.

$$\begin{cases} P_{j1}(f) = \sum_{i=1}^h R_1(f) \cdot I_{1heff}(f)^2 \\ P_{j2}(f) = \sum_{i=1}^h R_2(f) \cdot I_{2heff}(f)^2 \end{cases} \quad \text{Eq.II. 37}$$

Avec : P_{j1} et P_{j2} sont les pertes joule dans L_1 et L_2 respectivement ; h , étant le nombre des termes de la décomposition en série de Fourier des courants.

Les décompositions en série de Fourier (FFT) des courants (i_1 et i_2), des pertes joule (P_{j1} et P_{j2}) ainsi que l'évolution des résistances (R_1 et R_2) sont montrées respectivement par les Figure II. 24, Figure II. 25 et Figure II. 26.

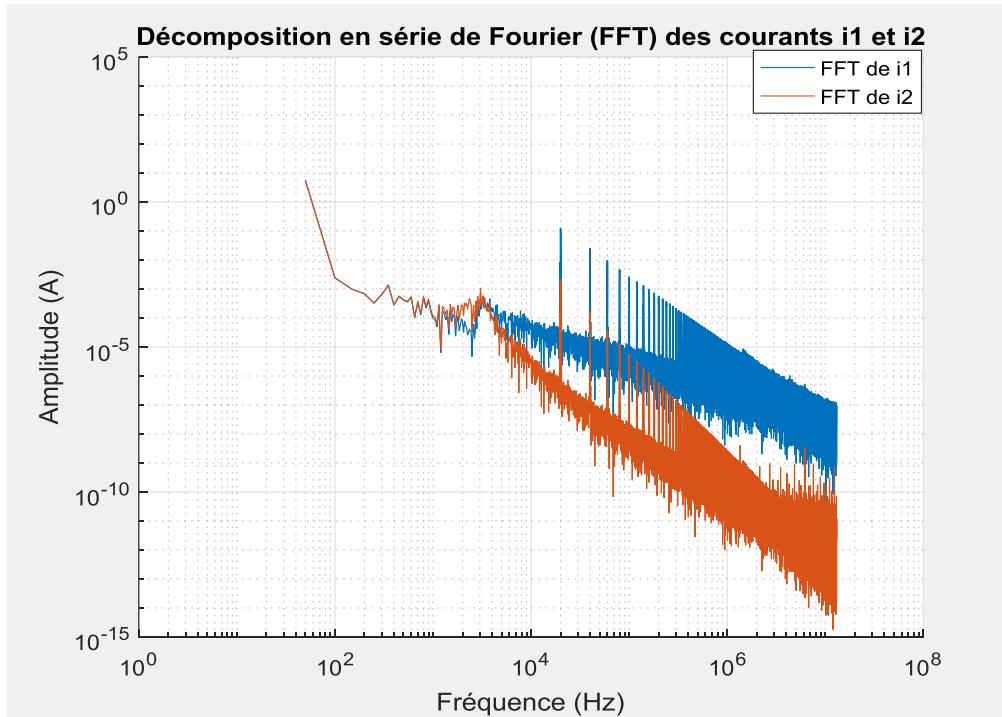


Figure II. 24. Décompositions en série de Fourier (FFT) des courants (i_1 et i_2)

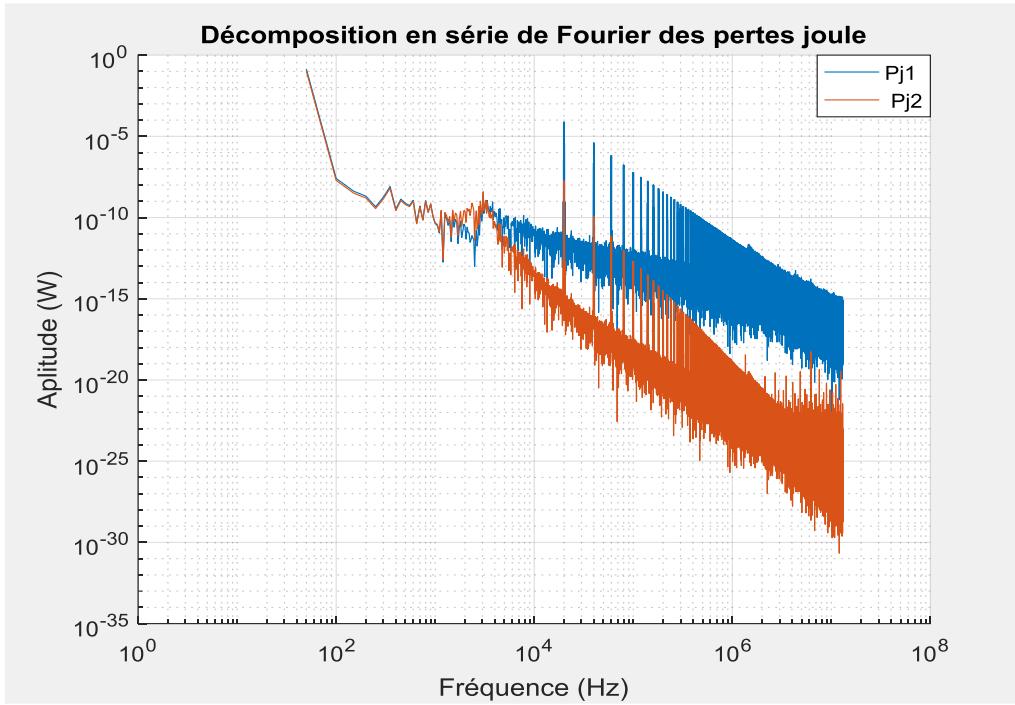


Figure II. 25. Décomposition en série de Fourier des pertes joule (P_{j1} et P_{j2})

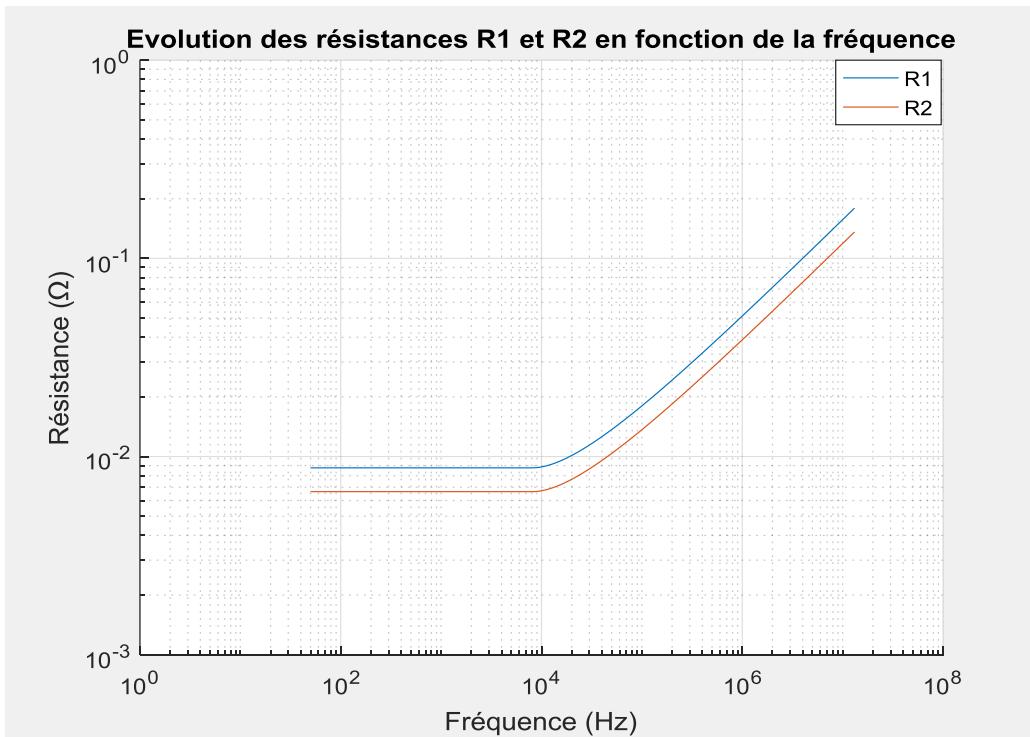


Figure II. 26. Evolution des résistances en fonction de la fréquence (R_1 et R_2)

On remarque que sur les Figure II. 24 et Figure II. 25 qu'à partir de la fréquence de découpage $f_{sw} = 20$ kHz les amplitudes des courants et des pertes joule sont faibles. On peut aussi remarquer sur la Figure II. 26 que les résistances sont constantes pour les fréquences inférieures à la fréquence de découpage ($f_{sw} = 20$ kHz). Mais elles ont tendance à croître en fonction de la fréquence à partir des fréquences avoisinant f_{sw} .

IV.2.2. Pertes fer

Pour estimer les pertes fer, nous partons du modèle de Steinmetz. Selon ce modèle, les pertes fer volumiques P_v sont données à l'équation Eq.II. 38.

$$P_v = k_{st} \cdot B_{max}^{\alpha_{st}} \cdot f^{\beta_{st}} \quad \text{Eq.II. 38}$$

Avec : B_{max} en mT, f en kHz et P_v en kW/m³ sont l'induction maximale du matériau (ferrite), la fréquence du travail, les pertes fer volumique et k_{st} , α_{st} et β_{st} sont les coefficients de Steinmetz (sans unité). Pour calculer la valeur de ces coefficients, on considère les courbes de pertes fer volumiques données par le constructeur [51], en fonction de fréquence et de l'induction pour la température à 100 °C (courbes en pointillé) comme indiqué à la Figure II. 27.

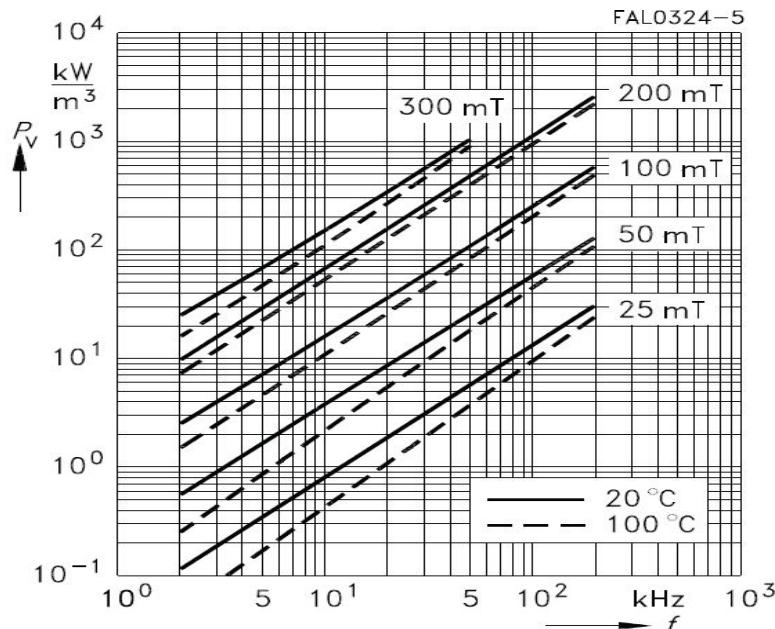


Figure II. 27. Pertes fer volumiques en fonction de fréquences et d'induction maximale [51]

Ensuite, pour quelques valeurs de f et B_{max} , nous prélevons les valeurs de P_v correspondantes et en utilisant l'outil « Curve Fitting » de Matlab, les coefficients de Steinmetz sont obtenus comme suit : $k_{st} = 1,47 \cdot 10^{-8}$, $\alpha_{st} = 3,041$ et $\beta_{st} = 1,886$. Nous précisons que ces coefficients sont déterminés en fonction des unités ci-haut mentionnées : B_{max} [mT], f [kHz] et P_v [kW/m³]. Il convient donc de convertir le résultat final du calcul des pertes fer en unité du système international (SI).

Ces coefficients sont utilisés dans le programme Matlab de dimensionnement, en considérant la décomposition en série de Fourier des inductions dans les inductances (L_1 et L_2) comme le montre l'équation Eq.II. 39.

$$\begin{cases} B_1(f) = \frac{L_1 \cdot i_1(f)}{N_1 \cdot A_{e1}} \\ B_2(f) = \frac{L_2 \cdot i_2(f)}{N_2 \cdot A_{e2}} \end{cases} \quad \text{Eq.II. 39}$$

Avec $B_1(f)$ et $B_2(f)$ sont les décompositions en série de Fourier des inductions correspondantes aux inductances L_1 et L_2 . Nous précisons que la valeur maximale de l'induction des noyaux en ferrite choisis pour notre application est égale à $B_{max} = 300$ mT. Les flux totaux maximaux (Φ_1 et Φ_2) correspondants aux inductances (L_1 et L_2) sont alors déduits dans l'équation Eq.II. 40. Les FFT des flux sont indiquées à la Figure II. 28.

$$\begin{cases} \Phi_1(f) = N_1 \cdot B_1(f) \cdot A_{e1} = L_1 \cdot i_1(f) \\ \Phi_2(f) = N_2 \cdot B_2(f) \cdot A_{e2} = L_2 \cdot i_2(f) \end{cases} \quad \text{Eq.II. 40}$$

Ainsi, les pertes fer volumiques sont exprimées par l'équation Eq.II. 41.

$$\begin{cases} P_{v1} = k_{st} \cdot |B_1(f)|^{\alpha_{st}} \cdot f^{\beta_{st}} \\ P_{v2} = k_{st} \cdot |B_2(f)|^{\alpha_{st}} \cdot f^{\beta_{st}} \end{cases} \quad \text{Eq.II. 41}$$

Les pertes fer sont alors calculées en multipliant la somme des pertes fer volumique par le volume du noyau (V_e). On obtient donc l'équation Eq.II. 42. Nous précisons que nous supposons qu'on est en régime linéaire du matériaux (pas de saturation).

$$\begin{cases} P_{fer1} = V_{e1} \cdot \sum_{i=1}^h P_{v1} \\ P_{fer2} = V_{e2} \cdot \sum_{i=1}^h P_{v2} \end{cases} \quad \text{Eq.II. 42}$$

h , étant le nombre des termes de la décomposition en série de Fourier de $B_1(f)$ et $B_2(f)$.

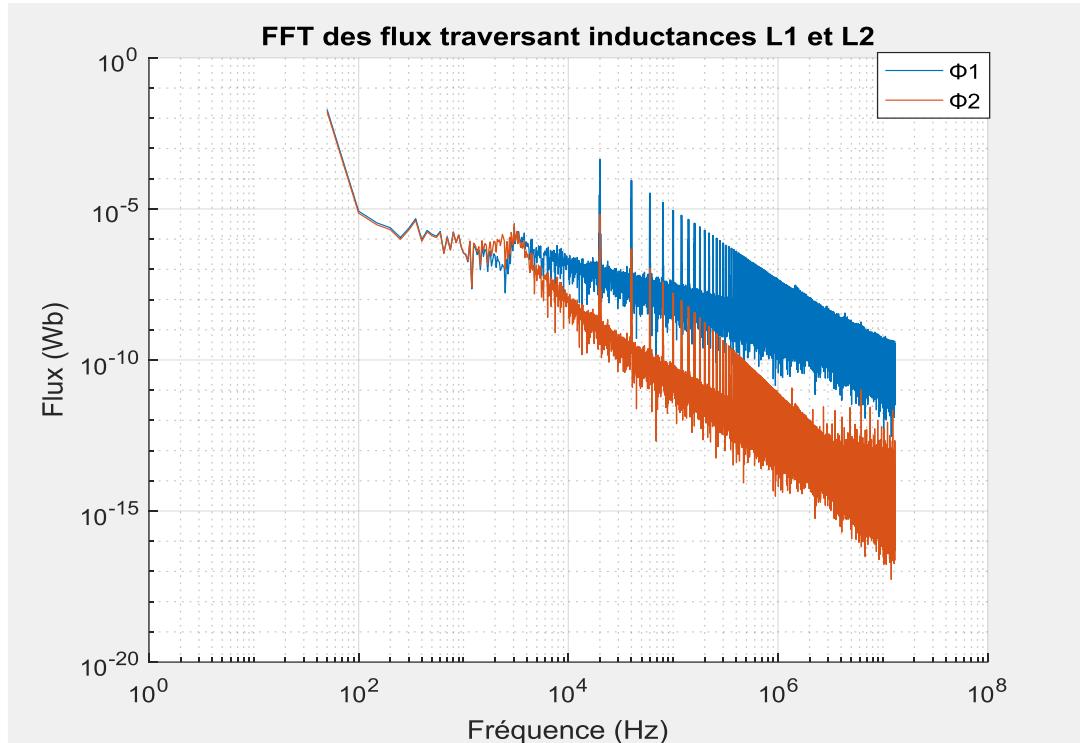


Figure II. 28. Décompositions en série de Fourier des flux traversant les inductances

Nous remarquons sur la Figure II. 28 que l'essentiel de flux est à 50 Hz (fréquence du réseau). Cela explique pourquoi les pertes fer dans une inductance sont faibles.

IV.2.3. Déduction des pertes totales

Les pertes totales dans les inductances sont obtenues en additionnant les pertes joule et les pertes fer dans celle-ci. Nous appelons P_{tot1} et P_{tot2} les pertes totales dans L_1 et L_2 dont les expressions sont indiquées à l'équation Eq.II. 43.

$$\begin{cases} P_{tot1} = P_{j1} + P_{fer1} \\ P_{tot2} = P_{j2} + P_{fer2} \end{cases} \quad \text{Eq.II. 43}$$

IV.3. Calcul de la résistance équivalente série (Etape 7)

On peut définir que les pertes sont proportionnelles au produit du carré du courant efficace et de la résistance équivalente série (ESR : Equivalent Serial Resistance) comme indiquée à l'équation Eq.II. 44.

$$P_{tot}(f) \propto ESR \cdot I_{heff}(f)^2 \quad \text{Eq.II. 44}$$

Nous en déduisons donc ESR_1 et ESR_2 dans Eq.II. 45.

$$\begin{cases} ESR_1 = \sum \frac{P_{tot1}(f)}{I_{1heff}(f)^2} \\ ESR_2 = \sum \frac{P_{tot1}(f)}{I_{2heff}(f)^2} \end{cases} \quad \text{Eq.II. 45}$$

ESR_1 et ESR_2 seront utilisées plus loin dans le chapitre IV sur la commande du système.

IV.4. Evaluation de la température du circuit (Etape 8)

Dans la réalité, un modèle thermique d'un circuit magnétique contient une résistance thermique de convection entre le noyau et l'ambiant (l'air), une résistance thermique de conduction entre les conducteurs et le noyau et une résistance thermique de convection des conducteurs vis-vis de l'ambiant. Nous les nommerons respectivement R_{thfe} , R_{cufe} et R_{thcu} (Cf. Figure II. 29.b).

Cependant, dans le cas d'un noyau magnétique en pot *PM* (modèle qui sera utilisé dans notre application) :

- les conducteurs sont fortement couplés sur le noyau central du pot. Donc toute la chaleur créée par les pertes joule dans les conducteurs est quasi-intégralement transmise au noyau central, ce qui se traduit par une faible valeur de R_{cufe} et par conséquent la température du cuivre T_{cu} et celle du fer T_{fe} sont quasi-identiques ($T_{cu} \approx T_{fe}$). Donc R_{cufe} peut être négligée.

- la surface de convection du noyau avec l'air est très importante devant celle des conducteurs, nous avons donc $R_{thfe} \ll R_{thcu}$.

Le schéma thermique se simplifie donc selon la Figure II. 29.c. La Figure II. 29 montre la simplification du modèle thermique du pot *PM* sous ces hypothèses.

Partant de la Figure II. 29.c, l'expression de la résistance thermique R_{thfe} , et par conséquent de l'écart de température ΔT , est indiquée à l'équation Eq.II. 46 ci-dessous.

$$R_{thfe} = \frac{\Delta T}{P_{fer} + P_j} \Rightarrow \Delta T = R_{th} \cdot (P_{fer} + P_j) \quad \text{Eq.II. 46}$$

Quelques valeurs de la résistance thermique pour trois noyaux sont données par le constructeur [51] : Noyau *PM74/59*, $R_{thfe} = 9,5 \text{ K/W}$; Noyau *PM87/70*, $R_{thfe} = 8 \text{ K/W}$ et Noyau *PM114/93*, $R_{thfe} = 6 \text{ K/W}$.

Ces noyaux sont choisis pour déterminer les valeurs du Tableau II. 4.

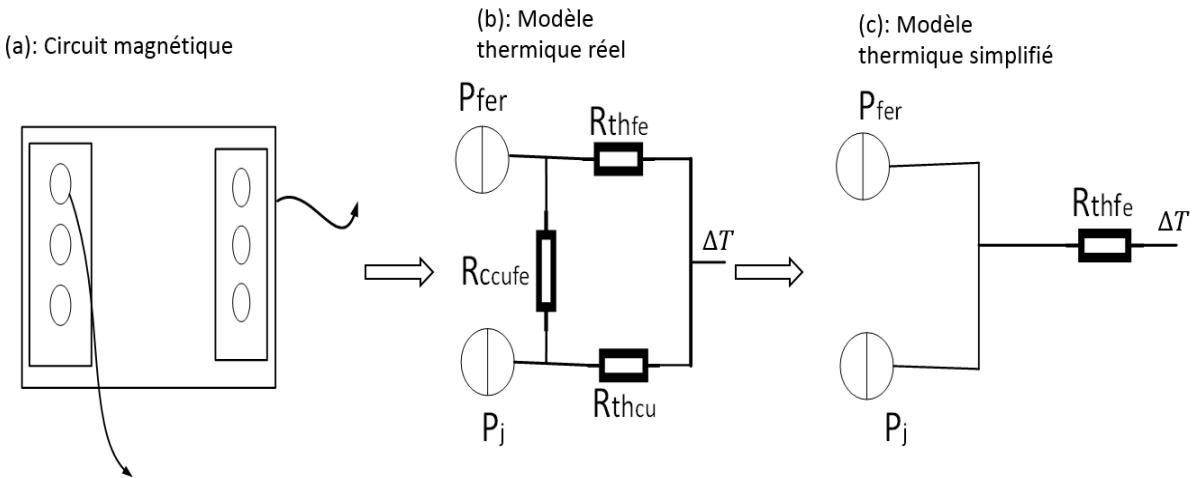


Figure II. 29. Modèles thermiques d'un circuit magnétique : R_{thfe} , résistance de convection entre le noyau et l'ambiant ; R_{ccufe} , résistance de conduction entre les conducteurs et le noyau; R_{thcu} , résistance de convection des conducteurs vis-vis de l'ambiant.

D'autre part on définit l'écart de température comme suit :

$$\Delta T = T_{max} - T_{amb} \quad \text{Eq.II. 47}$$

Avec : T_{amb} et T_{max} sont les températures ambiante et maximale respectivement.

- **Récapitulatif de la méthode**

L'étape 1 de la méthode de dimensionnement (présentée en annexe B.1) a permis de calculer les dimensions du conducteur suivantes : section du cuivre, $S_{cu} = 1,2 \text{ mm}^2$; diamètre du cuivre, $D_{cu} = 1,2 \text{ mm}$. Ces paramètres calculés du conducteur nous renseignent sur le choix du conducteur qu'il faut utiliser pour réaliser les bobinages des inductances.

Comme annoncé au paragraphe IV.1, nous allons utiliser (et comparer) deux types des conducteurs (classique et divisé) dont les dimensions sont [52] :

- Fil classique AWG : Section du cuivre $S_{cu} = 1,29 \text{ mm}^2$; diamètre du cuivre $D_{cu} = 1,29 \text{ mm}$; diamètre du fil $D_{fil} = 1,39 \text{ mm}$; section du fil $S_{fil} = 1,39 \text{ mm}^2$.
- Fil divisé : section du cuivre $S_{cu} = 1,2576 \text{ mm}^2$; diamètre du fil $D_{fil} = 1,9 \text{ mm}$; nombre des brins $N_b = 10$; section du brin $S_b = \frac{S_{cu}}{N_b} = 0,126 \text{ mm}^2$; diamètre du brin

$$D_b = \sqrt{\frac{4 \cdot S_b}{\pi}} = 0,4 \text{ mm} ; \text{ section du fil } S_{fil} = \pi \frac{D_{fil}^2}{4} = 2,84 \text{ mm}^2.$$

Ainsi, la méthode de dimensionnement en 8 étapes permet de calculer les éléments du Tableau II. 3 (pour plus des précisions, voir annexe B).

Tableau II. 3. Eléments dimensionnés en utilisant un noyau par inductance

Type de fil	Fil classique (plein) :		Fil divisé :	
	AWG		Nombre de brin $N_b = 10$	
Inductance (mH)	$L_1 = 3,5$	$L_2 = 3$	$L_1 = 3,5$	$L_2 = 3$
Produit des aires calculé (mm^4)	$A_{pL1} = 408200$	$A_{pL2} = 314800$	$A_{L1} = 829800$	$A_{pL2} = 640000$
Noyau adapté	pot PM87	pot PM74	pot PM114	pot PM114
Section du fer (mm^2)	$A_e = 910$	$A_e = 790$	$A_e = 1720$	$A_e = 1720$
Longueur moyenne d'une spire (mm)	$L_n = 158$	$L_n = 140$	$L_n = 210$	$L_n = 210$
Produit des aires du noyau (mm^4)	$A_{pn1} = 597870$	$A_{pn2} = 349180$	$A_{pn1} = 1840400$	$A_{pn2} = 1840400$
Volume du noyau (mm^3)	$V_{pm87} = 133000$	$V_{pm74} = 101000$	$V_{pm114} = 344000$	$V_{pm114} = 344000$
Nombre des spires	$N_1 = 162$	$N_2 = 141$	$N_1 = 86$	$N_2 = 65$
Induction maximale (mT)	$B_{max} = 282$	$B_{max} = 300$	$B_{max} = 281$	$B_{max} = 299$
Entrefer (mm)	$e_1 = 8,6$	$e_2 = 6,6$	$e_1 = 4,5$	$e_2 = 3$
Pertes joule (W)	$P_{j1} = 15,7$	$P_{j2} = 12,11$	$P_{j1} = 9,97$	$P_{j2} = 7,5$
Pertes fer (mW)	$P_{fer1} = 5$	$P_{fer2} = 5,6$	$P_{fer1} = 12,9$	$P_{fer2} = 18,7$
Pertes totales dans chaque inductance (W)	$P_{tot1} \approx 16$	$P_{tot2} \approx 12$	$P_{tot1} \approx 9,97$	$P_{tot2} \approx 7,5$
ESR (Ω)	$ESR_1 = 0,51$	$ESR_2 = 0,39$	$ESR_1 = 0,32$	$ESR_2 = 0,24$
Ecart de température ($^{\circ}\text{C}$)	$\Delta T_1 = 128$	$\Delta T_2 = 114$	$\Delta T_1 = 60$	$\Delta T_2 = 45$
Pertes totales dans les inductances (W)	$P_{tot} = P_{tot1} + P_{tot2} = 28$		$P_{tot} = P_{tot1} + P_{tot2} = 17,47$	

D'après le Tableau II. 3, notre circuit ne sature pas car l'induction maximale (B_{max}) calculée grâce à l'équation Eq.II. 39 est bien inférieure (ou égale) à celle du noyau ($B_{max} = 300 \text{ mT}$).

D'autre part, le Tableau II. 3 montre que le conducteur plein est à éviter même s'il présente l'avantage de la possibilité de choisir des petits noyaux moins volumineux et moins coûteux par rapport au fil divisé. Du point de vue thermique, la température maximale pour les noyaux choisis est de $T_{max} = 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$ [51] et la température ambiante dans un pays chaud comme le Tchad est d'environ $T_{amb} = 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ [53]. Nous observons que partant de $T_{amb} = 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$, les températures absolues ($\Delta T_1 + T_{amb}$ et $\Delta T_2 + T_{amb}$) sont incompatibles avec la limite de fonctionnement des composants (L_1 et L_2) dans le cas du fil classique. Par contre, le fonctionnement est possible dans le cas du fil divisé. C'est pour cette raison que nous allons utiliser le fil divisé pour le restant de ce travail.

D'après, le Tableau II. 3, le fil divisé a aussi ses avantages et inconvénients : les pertes joule donc les pertes totales sont diminuées (car les nombres des spires sont réduits) par rapport au fil classique (17,47 W vs 28 W), les températures conviennent bien pour une application au Tchad mais le noyau utilisé *PM114* est trop volumineux et surtout trop cher.

Nous allons donc appliquer dans le paragraphe suivant, une astuce de fragmentation d'inductance permettant d'optimiser le choix des noyaux tout en utilisant le fil divisé.

IV.5. Subdivision des inductances

Afin de réduire le volume et le coût de fabrication des inductances (tout en utilisant du fil divisé), nous nous sommes proposés de fractionner les inductances et de rechercher un optimum de fractionnement. Cela permettrait de choisir des petits noyaux moins volumineux et moins chers et par conséquent, impactera le volume et le prix global des inductances.

IV.5.1. Fractionnement d'une inductance par deux

Dans un premier temps, on divise chaque inductance par deux.

On a donc : $L_1' = \frac{L_1}{2} = 1,75 \text{ mH}$ et $L_2' = \frac{L_2}{2} = 1,5 \text{ mH}$. Les expressions des produits des aires sont les suivantes (pour plus de détails, voir annexe B) :

$$\begin{cases} A_{pL_1'} = k_B \cdot \frac{L_1' \cdot I_{1max}^2}{\sqrt{2} \cdot k_F \cdot J_1 \cdot B_{max}} = 414900 \text{ mm}^4 \\ A_{pL_2'} = k_B \cdot \frac{L_2' \cdot I_{2max}^2}{\sqrt{2} \cdot J_2 \cdot k_F \cdot B_{max}} = 320000 \text{ mm}^4 \end{cases} \quad \text{Eq.II. 48}$$

- Choix des noyaux

Sachant que le noyau devra présenter un produit des aires supérieur ou égal à celui calculé, nous pouvons choisir comme noyau pour l'inductance L_1' le Pot PM87 (dont le produit des aires est : $A_{pn1}' = 597870 \text{ mm}^4$) et le pot PM74 ($A_{pn2}' = 349180 \text{ mm}^4$) pour L_2' .

Ensuite, on reprend la méthode ci-haut utilisée. C'est-à-dire à partir de l'étape 5 jusqu'à l'évaluation de la température.

IV.5.2. Fractionnement d'une inductance par trois

Si maintenant on divise chaque inductance par trois, on obtient trois valeurs d'inductances élémentaires. La réalisation d'une inductance sera comme suit :

$$L_1'' = \frac{L_1}{3} = 1,167 \text{ mH} \text{ et } L_2'' = \frac{L_2}{3} = 1 \text{ mH.}$$

$$\begin{cases} A_{pL_1}'' = k_B \cdot \frac{L_1'' \cdot I_{1max}^2}{\sqrt{2} \cdot k_F \cdot J_1 \cdot B_{max}} = 276600 \text{ mm}^4 \\ A_{pL_2}'' = k_B \cdot \frac{L_2'' \cdot I_{2max}^2}{\sqrt{2} \cdot J_2 \cdot k_F \cdot B_{max}} = 213300 \text{ mm}^4 \end{cases} \quad \text{Eq.II. 49}$$

On peut alors choisir le pot PM74 ($A_{pn1}'' = A_{pn2}'' = 349180 \text{ mm}^4$) pour réaliser les inductances. Il en est de même pour ce cas : on reprend la méthode à partir de l'étape 5 jusqu'à l'évaluation de température. Nous nous arrêtons à la division par trois car à cette étape, nous avons constaté que les pertes joule augmentent, de même pour le volume. Les résultats obtenus sont récapitulés au Tableau II. 4.

Tableau II. 4. Paramètres des inductances élémentaires

Type de fil	Fil divisé :					
	Nombre de brins $N_b = 10$					
Nombre de division	Solution non fractionnée		Division par deux		Division par trois	
Inductance élémentaire (mH)	$L_1 = 3,5$	$L_2 = 3$	$L_1' = 1,75$	$L_2' = 1,5$	$L_1'' = 1,167$	$L_2'' = 1$
Produit des aires calculé (mm^4)	$A_{pL_1} = 829800$	$A_{pL_2} = 640000$	$A_{pL_1}' = 414900$	$A_{pL_2}' = 320000$	$A_{pL_1}'' = 276600$	$A_{pL_2}'' = 213300$
Noyau adapté	pot PM114	pot PM114	pot PM87	pot PM74	pot PM74	pot PM74

Produit des aires du noyau (mm ⁴)	$A_{pn1} = 1840400$	$A_{pn2} = 1840400$	$A_{pn1}' = 597870$	$A_{pn2}' = 349180$	$A_{pn1}'' = 349180$	$A_{pn2}'' = 349180$
Volume du noyau (mm ³)	$V_{pm114} = 344000$	$V_{pm114} = 344000$	$V_{pm87} = 133000$	$V_{pm74} = 101000$	$V_{pm74} = 101000$	$V_{pm74} = 101000$
Nombre des spires	$N_1 = 86$	$N_2 = 65$	$N_1 = 81$	$N_2 = 71$	$N_1 = 62$	$N_2 = 47$
Entrefer (mm)	$e_1 = 4,5$	$e_2 = 3$	$e_1 = 4,3$	$e_2 = 3,3$	$e_1 = 3,3$	$e_2 = 2,2$
Pertes joule (W)	$P_{j1} = 9,97$	$P_{j2} = 7,5$	$P_{j1} = 7,12$	$P_{j2} = 5,49$	$P_{j1} = 4,9$	$P_{j2} = 3,64$
Pertes fer (mW)	$P_{fer1} = 12,91$	$P_{fer2} = 18,7$	$P_{fer1} = 5,52$	$P_{fer2} = 5,45$	$P_{fer1} = 5,28$	$P_{fer2} = 5,6$
Pertes totales (W)	$P_{tot1} = 9,97$	$P_{tot2} = 7,5$	$P_{tot1} \approx 7,12$	$P_{tot2} \approx 5,49$	$P_{tot1} \approx 4,9$	$P_{tot2} \approx 3,64$
ESR (Ω)	$ESR_1 = 0,32$	$ESR_2 = 0,24$	$ESR_1 = 0,46$	$ESR_2 = 0,36$	$ESR_1 = 0,47$	$ESR_2 = 0,36$
Ecart de température (°C)	$\Delta T_1 = 60$	$\Delta T_2 = 45$	$\Delta T_1 = 57$	$\Delta T_2 = 52$	$\Delta T_1 = 47$	$\Delta T_2 = 35$

La Figure II. 30 montre le volume global des passifs (volume du ferrite) en fonction du nombre et du type des noyaux. Le volume 1 correspond au volume de la ferrite de l'inductance L_1 tandis que le volume 2 correspond à celui de la ferrite de l'inductance L_2 .

Nous pouvons remarquer que l'optimum du volume se trouve lorsqu'on utilise deux noyaux de types *PM87* pour fabriquer L_1 et deux noyaux *PM74* pour réaliser L_2 . Ainsi, on obtient une réduction du volume des noyaux de 20,36 % et 39,5 % respectivement par rapport à la solution non fractionnée (avec un seul noyau par inductance).

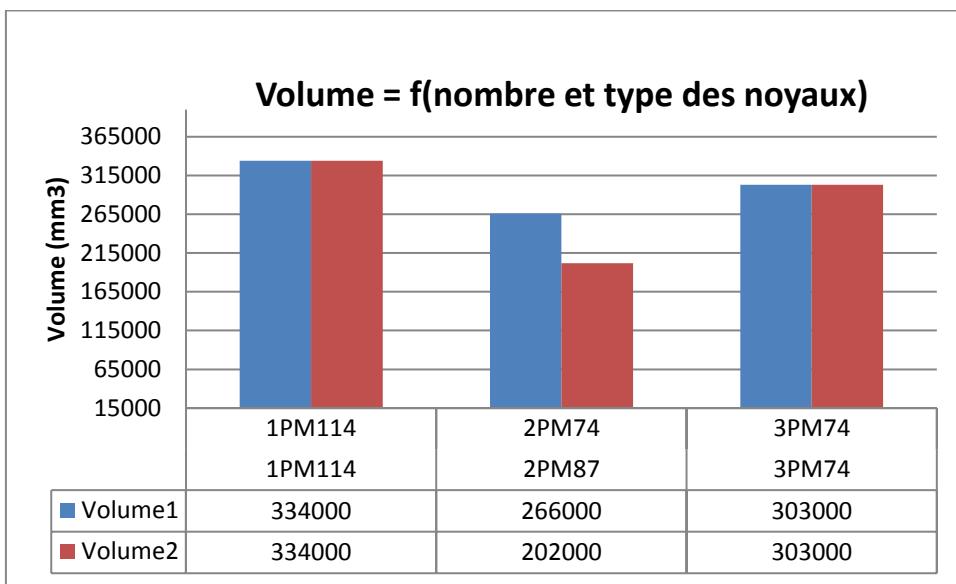


Figure II. 30. Volume du fer en fonction du nombre et type des noyaux

Les prix des noyaux choisis sont indiqués au Tableau II. 5. Ces prix sont trouvés chez le vendeur « Farnell » lorsqu'on achète au moins trois composants, ils seraient plus bas pour des achats en grande quantité mais on peut supposer que leurs valeurs relatives resteraient semblables. Ainsi, même si un prix à l'unité n'a pas grand sens, il reflète la tendance si le dispositif était fabriqué en grande quantité.

Tableau II. 5. Prix des noyaux en ferrite

Nombre et types des noyaux	Coût
1 × PM114	Prix unitaire* : 141,61 €
1 × PM74	Prix unitaire : 46,93 €
1 × PM87	Prix unitaire : 49,26 €
2 × PM74	$\Delta\text{coût}_{\text{relatif}} = -33,7 \%$
2 × PM87	$\Delta\text{coût}_{\text{relatif}} = -30,4 \%$
3 × PM74	$\Delta\text{coût}_{\text{relatif}} = -0,58 \%$
3 × PM87	$\Delta\text{coût}_{\text{relatif}} = +4,4 \%$

* : prix de référence

D'après le Tableau II. 5, nous constatons qu'à l'optimum de volume ($2 \times PM87$ et $2 \times PM74$) correspond un optimum de coût. En effet, la variation du coût relatif ($\Delta\text{coût}_{\text{relatif}}$) est respectivement de 30,4 % pour les deux noyaux ($2 \times PM87$) de l'inductance L_1 et de 33,7 % pour les deux noyaux ($2 \times PM74$) de l'inductance L_2 par rapport à la solution avec un seul

noyau *PM114* par inductance. En d'autres termes, si nous utilisons deux noyaux *PM87* pour réaliser l'inductance L_1 , il y a un gain de 30,4 % par rapport à la solution non fragmentée où on utilise un noyau *PM114* par inductance. De même, si nous utilisons deux noyaux *PM74* pour réaliser L_2 , le gain est de 33,7 % par rapport à la solution avec un noyau *PM114*. En revanche, le cas de trois noyaux par inductance semble moins intéressant du point de vue de coût, car le gain pour L_2 n'est que de 0,58 % comparé à la solution avec un seul noyau *PM114*. Pour l'inductance L_1 , il n'y a pas de gain car la variation du coût relatif est positive. Ce qui veut dire que le coût de trois noyaux *PM87* est supérieur à celui d'un noyau *PM114* et donc il n'y a aucun intérêt d'utiliser trois noyaux *PM87* pour réaliser L_1 .

Le Tableau II. 6 indique dans ce cas les éléments des inductances équivalentes reconstituées pour une phase.

Tableau II. 6. Paramètres des inductances reconstituées (une phase)

Type de fil	Fil divisé (fil divisé) : Nombre de brin $N_b = 10$			
	Division par deux		Division par trois	
Inductance équivalente (mH)	$L_1 = 3,5$	$L_2 = 3$	$L_1 = 3,5$	$L_2 = 3$
Volume du noyau (mm ³)	$V_{2pm87} = 266000$	$V_{2pm74} = 202000$	$V_{3pm74} = 303000$	$V_{3pm74} = 303000$
Pertes joule (W)	$P_{j1} = 14,24$	$P_{j2} = 10,98$	$P_{j1} = 14,7$	$P_{j2} = 10,92$
Pertes fer (mW)	$P_{fer1} = 11,04$	$P_{fer2} = 10,9$	$P_{fer1} = 15,84$	$P_{fer2} = 16,8$
Pertes totales dans chaque inductance (W)	$P_{tot1} \approx 14,24$	$P_{tot2} \approx 10,98$	$P_{tot1} \approx 14,7$	$P_{tot2} \approx 10,92$
Pertes totales dans les deux inductances (W)	$P_{tot} = P_{tot1} + P_{tot2} = 25,22$		$P_{tot} = P_{tot1} + P_{tot2} = 25,62$	

Par comparaison avec le Tableau II. 3, les pertes sont légèrement augmentées dans le cas du fil divisé (mais elles sont toujours faibles par rapport au cas du fil classique). En effet, les pertes totales sont passées de 17,4 W dans le cas du fil divisé avec un noyau par inductance à 25,22 W dans le cas du fil divisé avec deux noyaux par inductance et de 17,4 W à 25,62 W

dans celui du fil divisé avec trois noyaux par inductance. Cependant, ces pertes restent toujours faibles par rapport au cas du fil plein où les pertes totales sont égales à 28 W.

V. Conclusion

Ce chapitre a été consacré à la modélisation du système *PV* classique connecté au réseau électrique. Après une brève description, nous avons abordé dans la deuxième partie le dimensionnement classique du filtre *LCL*. Dans la troisième partie, nous avons démontré que le fil divisé est le mieux adapté par rapport au fil plein car il permet de réduire les pertes joule tout en minimisant l'échauffement des composants passifs. Ensuite, nous avons optimisé la réalisation des inductances du filtre en les fragmentant. Nous avons montré que cela a permis de sélectionner des petits noyaux moins volumineux et de plus faibles coûts. En particulier, nous avons montré qu'il y a un optimum de volume et coût pour lequel on obtient un gain en volume de 20,36 % lorsqu'on utilise deux noyaux par inductance et un gain en coût de 30,4% pour l'inductance L_1 ainsi qu'un gain en volume et en coût de respectivement 39,5 % et 33,7 % pour l'inductance L_2 (par rapport à la solution classique). Néanmoins les pertes ont augmenté de 17,4 W à 25,22 W.

Même si les pertes augmentent, le niveau des pertes est de l'ordre de la dizaine de watts et donc assez négligeable. La différence des pertes entre les deux solutions n'est que de 7,82 W. Cette augmentation reste tolérable au regard du volume et du coût des inductances. Donc nous pensons que notre méthode de dimensionnement a tout son intérêt dans une application *PV* pour une utilisation en Afrique où le coût de l'installation l'emporte sur le rendement.

Nous allons maintenant nous intéresser au dimensionnement du système *PV* utilisant un onduleur multi-niveaux dans le troisième chapitre.

Chapitre III : Modélisation et dimensionnement du système PV connecté au réseau utilisant un onduleur multi-niveaux

Chapitre III. Modélisation et dimensionnement du système PV connecté au réseau utilisant un onduleur multi-niveaux

Sommaire :

I.	Introduction.....	114
II.	Description du système PV connecté au réseau de distribution électrique utilisant un onduleur entrelacé	114
III.	Modélisation des constituants de la chaîne de conversion du système PV connecté au réseau de distribution électrique.....	116
III.1	Commande de l'onduleur entrelacé.....	116
III.2	Etude de l'onduleur entrelacé.....	117
III.2.1	Mise en équation des tensions : approche temporelle.....	118
III.2.2	Approche fréquentielle.....	123
III.2.2.1	Calcul des tensions	124
III.2.2.2	Calcul des courants.....	125
III.2.2.3	Ondulations de courants	126
III.2.3	Etude comparative des pertes dans un onduleur classique et multi-niveaux	128
III.2.3.1	Modèles de pertes des semi-conducteurs des onduleurs.....	129
III.2.3.2	Pertes dans l'onduleur classique.....	134
III.2.3.3	Pertes dans l'onduleur entrelacé.....	134
IV.	Eléments passifs du filtre <i>LCL</i>	138
IV.1	Dimensionnement physique de l'inductance <i>L1</i>	140
IV.2	Choix technologique du condensateur <i>C</i> du filtre et calcul des pertes dans <i>C</i> et <i>Rf</i> ..	142
V.	Bilan des pertes et calcul de rendement	143
VI.	Evaluation du coût et comparaison des volumes des filtrages	144
VI.1.	Evaluation du coût du filtre passif	145
VI.2.	Comparaison des volumes des filtrages	149
VII.	Etude technico-économique	150
VIII.	Conclusion	154

I. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la modélisation et au dimensionnement d'un système *PV* connecté au réseau de distribution électrique en utilisant un onduleur entrelacé à q cellules en parallèle par phase. En particulier, nous allons nous intéresser au nombre des cellules (q) qui optimise les pertes dans les semi-conducteurs et dans les passifs ainsi que le rendement et le coût financier.

Nous avons vu au chapitre I que les convertisseurs multi-niveaux fournissent des formes d'onde de meilleure qualité [42], [32], [31], [29]. Cela se traduit par une réduction de l'ondulation de courant et de la tension et par conséquent une diminution des pertes causées par les harmoniques hautes fréquences [42], [31], [54], [43], [28], [32], [29]. Il est alors possible d'utiliser des composants passifs de plus faibles calibres moins couteux et moins volumineux. L'adaptation d'une architecture *PV* innovante utilisant un onduleur multi-niveaux dans ce domaine peut donc permettre une réduction de coût de fabrication, un gain en rendement, en fiabilité et en qualité d'énergie [54]. C'est ce que nous allons aborder dans ce chapitre.

II. Description du système PV connecté au réseau de distribution électrique utilisant un onduleur entrelacé

La Figure III. 1 montre l'architecture proposée du système *PV* connecté au réseau électrique à l'aide d'un onduleur entrelacé. On rappelle que comme dans le chapitre II, la partie continue *DC* du système (*GPV*, Boost et MPPT) ne sera pas étudiée ici. Nous allons donc étudier uniquement la partie alternative *AC* qui constitue le cœur de nos travaux. Dans ce cas, l'architecture de notre système est composée du même générateur *PV* (*GPV*) que celui du chapitre II (qui sera remplacé par une source de tension V_{dc} plus tard), d'un onduleur entrelacé, d'un filtre *LCL* et du réseau de distribution. Chaque phase de l'onduleur est composée de q bras. Les inductances de liaison forment le premier étage du filtre *LCL*.

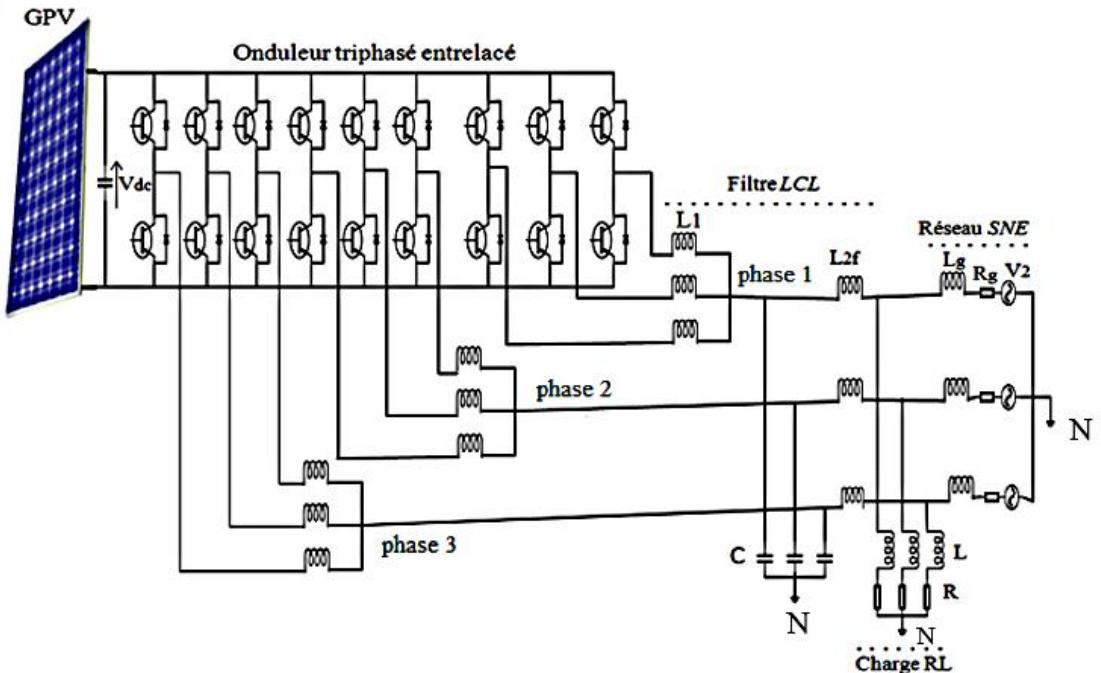


Figure III. 1. Architecture innovante du système PV connecté au réseau électrique
(exemple à trois bras par phases : $q = 3$)

Comme mentionné au chapitre I, l'onduleur multi-niveaux se trouve sous des formes multiples, notamment : multi-niveaux série ou multi-niveaux parallèle. Notre choix s'est porté sur le multi-niveaux parallèle à cellules magnétiquement indépendantes (onduleur entrelacé) pour des raisons de fiabilité du système. En effet, l'onduleur parallèle se décline en deux catégories : onduleur entrelacé à cellules magnétiquement indépendantes ou couplées. L'onduleur parallèle à cellules magnétiquement couplées permet de réduire davantage le volume [32], [29], [28] mais en cas de défaut sur l'une de cellules, les autres sont impactées [28]. Ceci limite la fiabilité du système. De plus, dans notre application, le critère de réduction de volume n'est pas le plus déterminant. Les efforts de conception porteront sur la fiabilité de fonctionnement et sur le coût financier. Le choix de l'onduleur entrelacé non couplé s'impose donc de lui-même.

III. Modélisation des constituants de la chaîne de conversion du système PV connecté au réseau de distribution électrique

III.1 Commande de l'onduleur entrelacé

L'onduleur est commandé par une modulation de largeur d'impulsion (*MLI*) intersective en boucle ouverte. On ne s'intéresse à aucune stratégie de régulation particulière dans cette partie. Le schéma de principe de la commande *MLI* intersective de l'onduleur est indiqué à la Figure III. 2. La commande des trois bras est obtenue par comparaison d'une onde modulante sinusoïdale (V_j^* ; $j = 1, 2, 3$) de fréquence $f = 50$ Hz à q ondes porteuses triangulaires hautes fréquences ($f_{sw} = 20$ kHz). Les q porteuses sont décalées de $\frac{T_{sw}}{q}$ (T_{sw} étant la période de commutation) et les trois tensions sinusoïdales de références V_j^* sont déphasées de $\frac{2\pi}{3}$. Les deux interrupteurs d'une même cellule de commutation sont complémentaires $K_i = \overline{K'_i}$ ($i = 1, 2, 3, \dots, q$).

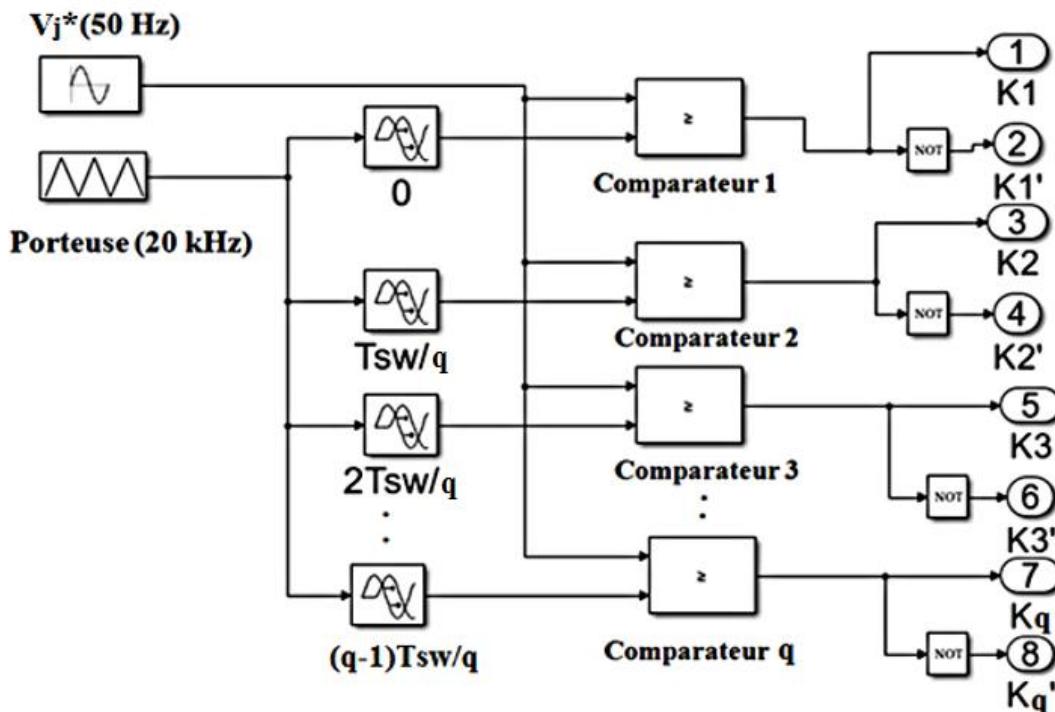


Figure III. 2. Commande MLI de l'onduleur entrelacé (pour une phase)

Dans le cas où l'on considère une phase ($j = 1$) d'onduleur à quatre cellules de commutation ($q = 4$), les courbes caractéristiques de la *MLI* sont indiquées à la Figure III. 3.

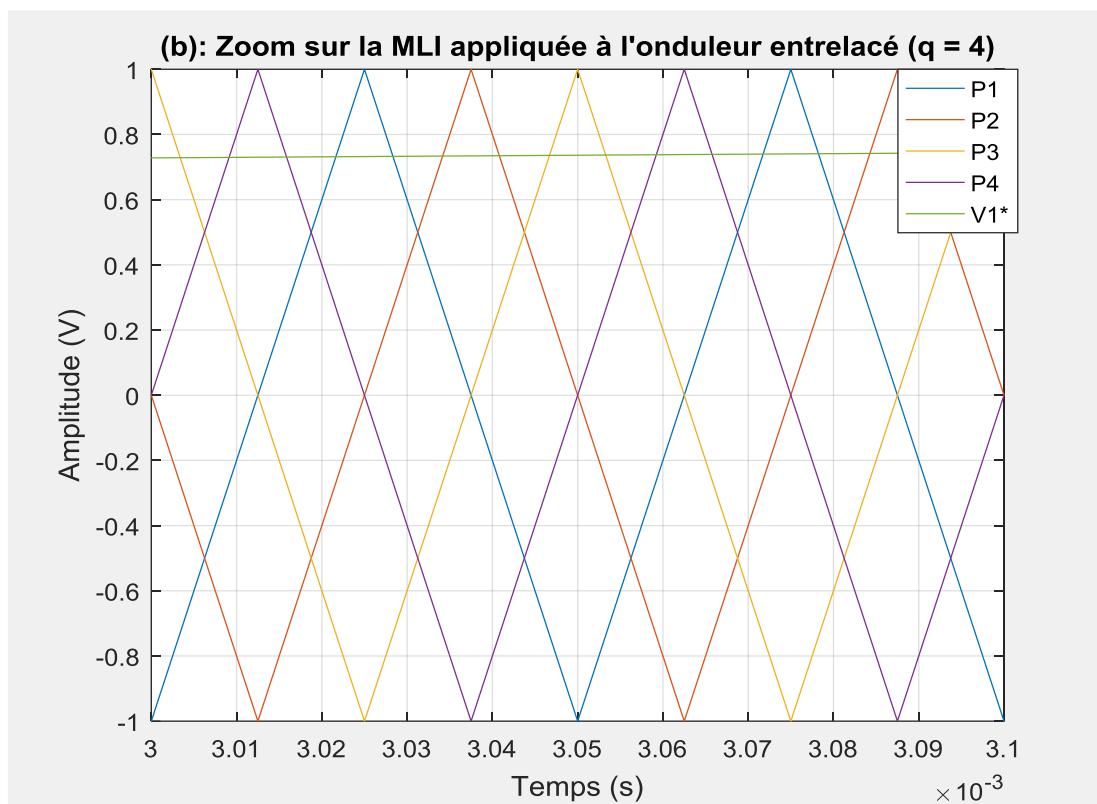


Figure III. 3.Comparaison des ondes porteuses et onde modulante (onduleur entrelacé à $q = 4$)


Avec V_1^* est l'onde modulante et P_i est le vecteur de l'onde porteuse ($P_i ; i = 1, 2, 3, 4$).

Nous allons à présent aborder l'étude de l'onduleur entrelacé dans le paragraphe suivant.

III.2 Etude de l'onduleur entrelacé

Les hypothèses posées au chapitre II seront conservées : Le générateur photovoltaïque (*GPV*) et les condensateurs d'entrée de l'onduleur sont représentés par deux sources de tension en série $V_{dc}/2$. Le point commun est appelé « neutre fictif ». L'influence des consommateurs branchés sur le réseau n'est pas prise en compte ici. La Figure III. 4 représente le système de conversion sous ces hypothèses.

Le système étant symétrique, nous ne nous intéresserons ici qu'à une seule phase.

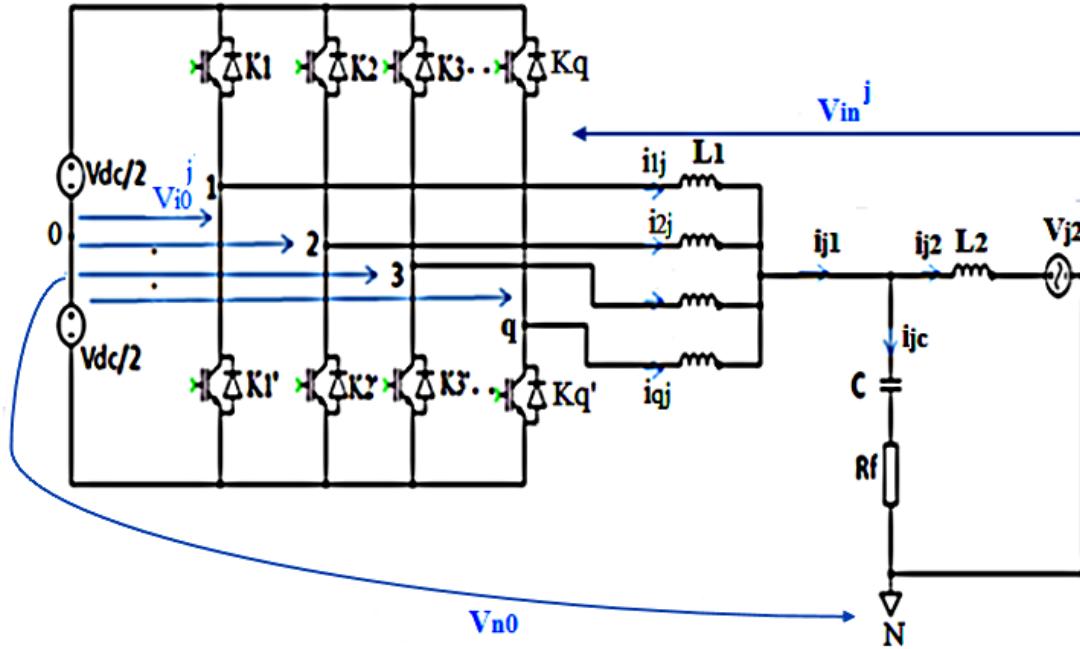Figure III. 4. Schéma simplifié du système PV connecté au réseau avec un onduleur entrelacé ($q = 4$)

Les q inductances L_1 représentent les inductances du filtre du côté onduleur ; L_2 est l'inductance du filtre du côté réseau. Comme dans le chapitre II, l'inductance L_2 représente le regroupement de l'ensemble des inductances du côté réseau BT : $L_2 = L_{2f} + L_g$. L_{2f} est l'inductance du filtre du côté réseau et L_g est l'inductance équivalente du réseau BT au point de connexion de l'onduleur, C est le condensateur du filtre, R_f est la résistance d'amortissement. Nous noterons les grandeurs suivantes : V_{i0}^j le vecteur tension de cellules, V_{in}^j le vecteur de tension simple côté onduleur, V_{j2} le vecteur de tension simple du réseau, i_{ij} le vecteur du courant traversant les cellules de commutation de l'onduleur, q le nombre de cellules, i_{jc} le courant traversant le condensateur, i_{j1} et i_{j2} les courants de sortie du côté onduleur et réseau. L'indice j désigne le numéro de la phase ($j = 1, 2, 3$) alors que i désigne le rang des cellules entrelacées d'une phase j ($i = 1, 2, \dots, q$).

III.2.1 Mise en équation des tensions : approche temporelle

a) Calcul des tensions aux bornes des cellules de commutation

Comme dans le cas de l'onduleur classique, les tensions par rapport au neutre fictif notées V_{i0}^j prennent des valeurs discrètes comme le montre Eq.III.1.

$$\begin{cases} V_{i0}^j = \frac{V_{dc}}{2}, si K_i = 1 et K_i' = 0 \\ V_{i0}^j = -\frac{V_{dc}}{2}, si K_i = 0 et K_i' = 1 \end{cases} \quad Eq.III.1$$

b) Calcul de la tension de mode commun

En appliquant la loi de maille sur la Figure III. 4, on obtient Eq.III.2:

$$V_{i0}^j - V_{in}^j - V_{n0} = 0 \quad Eq.III.2$$

Donc en déroulant Eq.III.2, on obtient les systèmes d'équations suivants pour les trois phases de l'onduleur à q cellules entrelacées :

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{10}^1 - V_{1n}^1 - V_{n0} = 0 \\ V_{20}^1 - V_{2n}^1 - V_{n0} = 0 \\ \cdot \\ V_{q0}^1 - V_{qn}^1 - V_{n0} = 0 \\ V_{10}^2 - V_{1n}^2 - V_{n0} = 0 \\ V_{20}^2 - V_{2n}^2 - V_{n0} = 0 \\ \cdot \\ V_{q0}^2 - V_{qn}^2 - V_{n0} = 0 \\ V_{10}^3 - V_{1n}^3 - V_{n0} = 0 \\ V_{20}^3 - V_{2n}^3 - V_{n0} = 0 \\ \cdot \\ V_{q0}^3 - V_{qn}^3 - V_{n0} = 0 \end{array} \right. \quad Eq.III.3$$

En sommant les éléments de l'équation Eq.III.3, en supposant que l'ensemble des tensions simples forment un systèmes équilibrés de $3 \cdot q$ phases, la deuxième colonne de l'équation Eq.III.3 disparait.

Ainsi, l'équation Eq.III.3 peut s'écrire sous la forme :

$$\sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^q V_{i0}^j - 3 \cdot q \cdot V_{n0} = 0 \quad Eq.III.4$$

Par conséquent, la tension de mode commun s'exprime par :

$$V_{n0} = \frac{\sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^q V_{i0}^j}{3 \cdot q} \quad Eq.III.5$$

Cette expression va être utilisée plus bas pour calculer les tensions simples de l'onduleur.

c) Calcul des tensions simples de l'onduleur entrelacé

Connaissant la tension de mode commun V_{n0} (Cf. Eq.III.5) et le vecteur de tension des cellules V_{i0}^j (Cf. Eq.III.1), en utilisant l'équation Eq.III.2 nous pouvons déduire l'expression du vecteur de tension simples de l'onduleur comme suit :

$$V_{in}^j = V_{i0}^j - V_{n0} \quad \text{Eq.III.6}$$

Intéressons-nous maintenant aux formes d'onde de l'onduleur entrelacé.

d) Formes d'onde des tensions d'onduleur entrelacé

Les formes d'onde des tensions V_{i0}^j par rapport au neutre fictif, de la tension de mode commun V_{n0} , des tensions de l'onduleur V_{in}^j (par rapport au neutre du réseau N) et des tensions V_{jn} aux bornes des condensateurs et des résistances d'amortissement sont respectivement données par les Figure III. 5, Figure III. 7, Figure III. 8 et Figure III. 9. Nous appellerons V_{jn} la « tension commune » par la suite. Il est à rappeler que ces formes d'onde sont obtenues par un calcul sous Matlab à partir des équations Eq.III.1 à Eq.III.6.

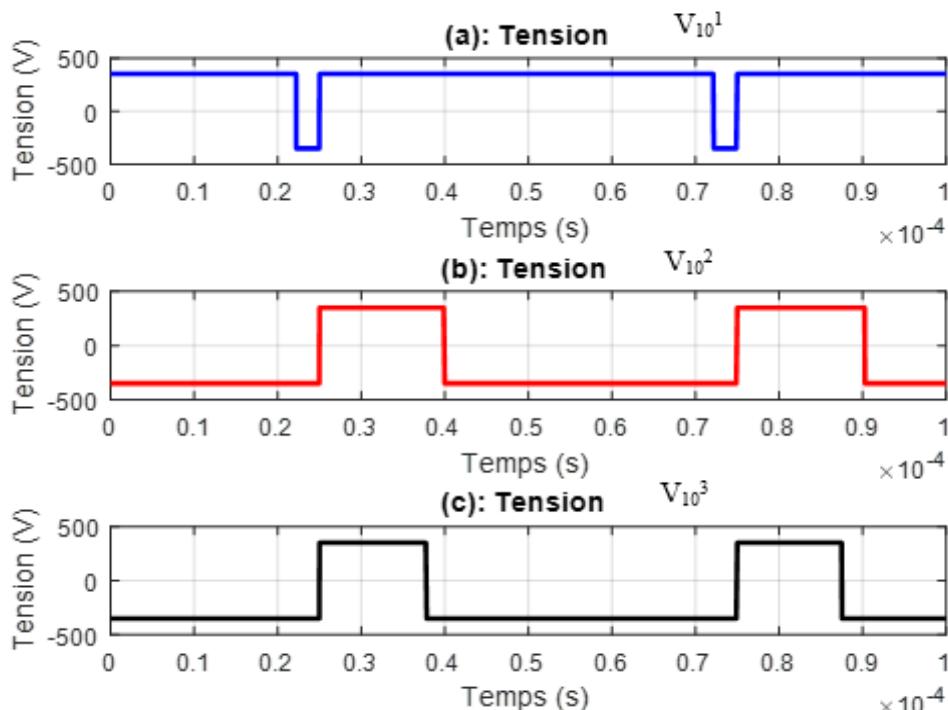


Figure III. 5. Tensions simples par rapport au neutre fictif d'onduleur

On note que la somme des trois tensions par rapport au neutre fictif n'est jamais nulle à chaque instant comme l'indique la Figure III. 6.

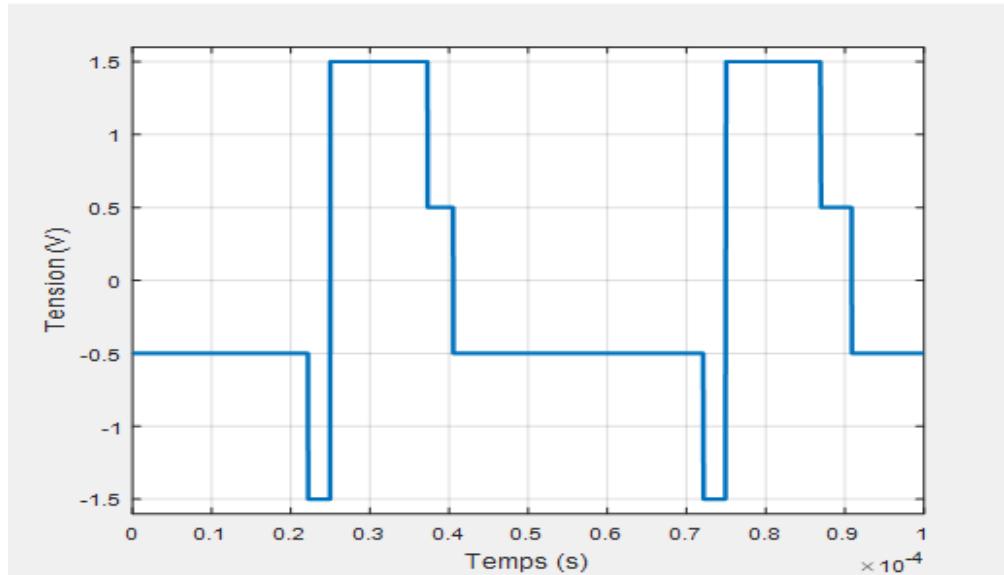


Figure III. 6. Somme des tensions (V_{10}^1 , V_{10}^2 et V_{10}^3) de l'onduleur par rapport au neutre fictif

La Figure III. 7 indique que la tension de mode commun n'est jamais nulle il faut donc la prendre en compte lors du dimensionnement du filtre. En effet, les tensions par rapport au neutre fictif (V_{10}^1 , V_{10}^2 et V_{10}^3) ne forment pas un système triphasé équilibré à cause de la présence de la composante homopolaire.

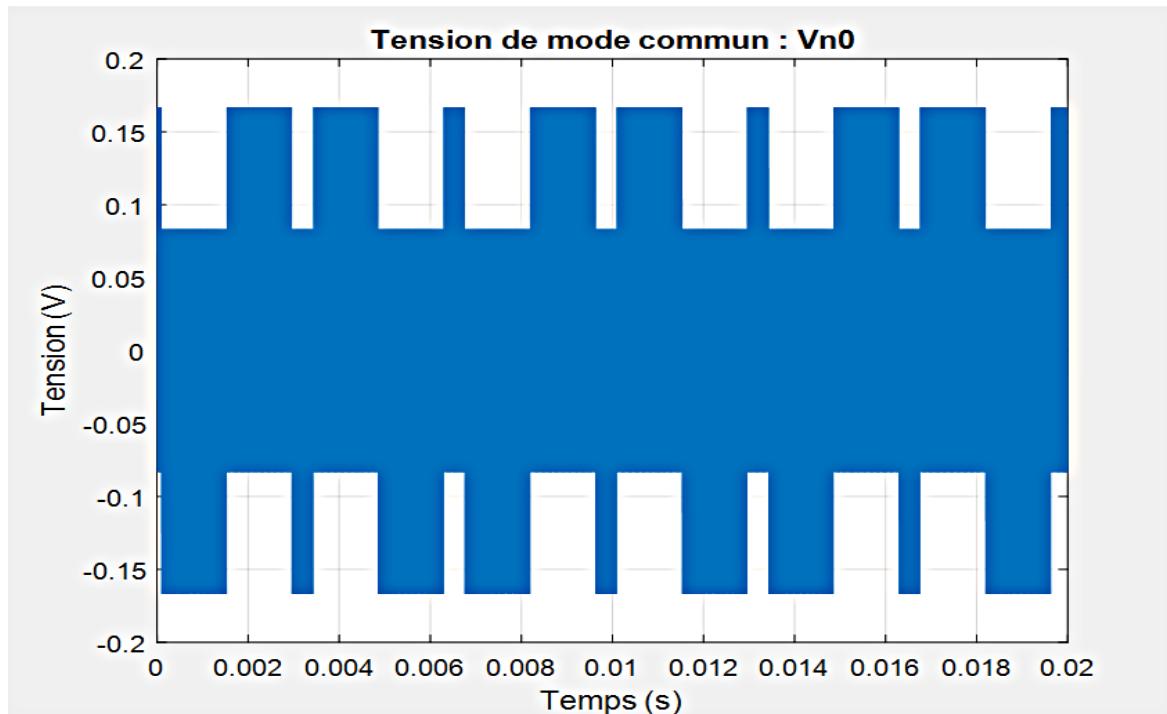


Figure III. 7. Tension de mode commun (exemple à trois quatre bras par phase $q = 4$)

La Figure III. 8 montre le caractère multi-niveaux des tensions simples. En effet, les niveaux accessibles de ces tensions sont fonction du nombre de cellules par phases ($N_n = q + 1$). De plus, la commande décalée permet d'augmenter la fréquence de découpage apparente d'un facteur q ($f_{sw_app} = q \cdot f_{sw}$). Ainsi, d'un point de vue spectral et à fréquence de découpage équivalente, les harmoniques liées au découpage seront repoussées dans une gamme plus élevée de fréquence. De plus, le nombre élevé de niveaux permet de réduire l'amplitude de ces harmoniques. Ces deux effets cumulés facilitent d'autant le filtrage, réduisant ainsi la valeur des éléments passifs (L_1 , L_2 , ou C), leur volume et leur coût.

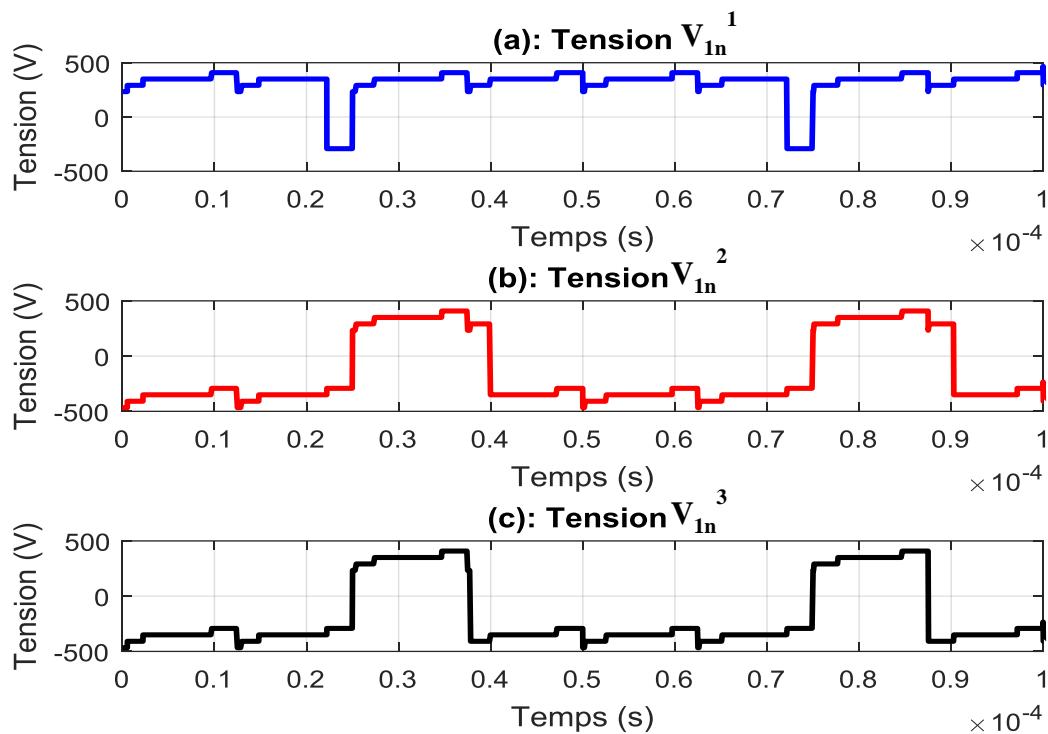


Figure III. 8. Tension simples d'onduleur (par rapport au neutre du réseau N)

La Figure III. 9, montre la tension triphasée de sortie de l'onduleur (tension commune calculée) aux bornes des condensateurs (et des résistances d'amortissement). Leurs formes sont quasiment sinusoïdales car elles sont filtrées par le condensateur de $C = 1,5 \mu\text{F}$. Ces tensions forment bien un système triphasé équilibré.

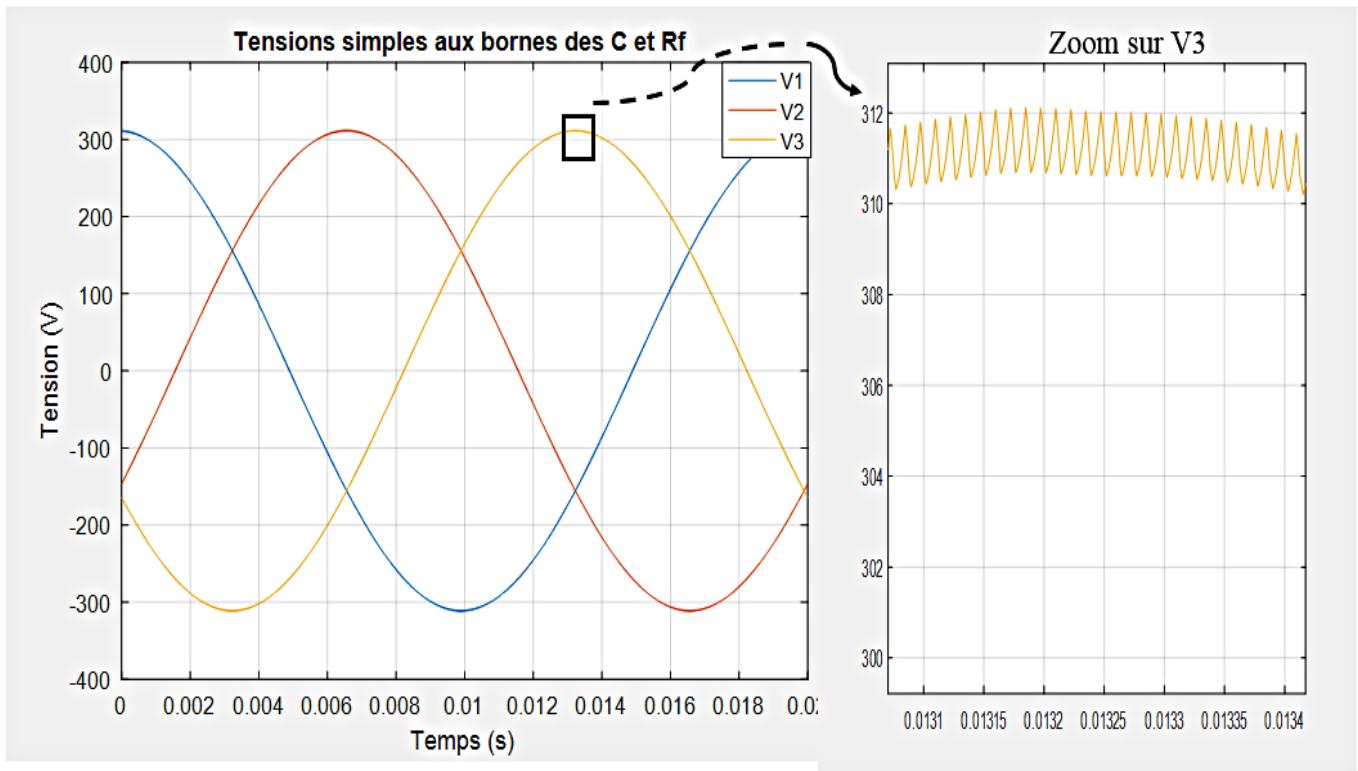
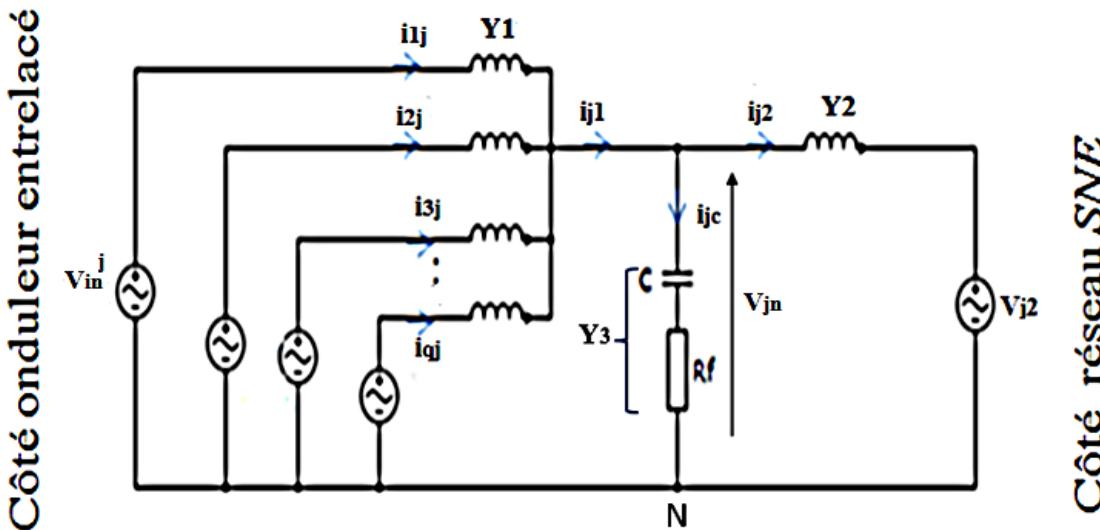


Figure III. 9. Tensions de sortie de l'onduleur (tension commune) : exemple à $q = 4$, $L_1 = 3,5 \text{ mH}$, $L_2 = 3 \text{ mH}$, $C = 1,5 \mu\text{F}$ et $R_f = 3,86 \Omega$.

Par ailleurs, le jeu d'équations précédent va aussi servir à calculer les courants du côté onduleur et réseau et ainsi déterminer leurs ondulations.

III.2.2 Approche fréquentielle

L'étude fréquentielle a pour but de déterminer numériquement les ondulations de tension et de courant en vue de dimensionner les éléments passifs du filtre *LCL* tout en respectant la norme *IEEE1547* [12] d'interconnexion des systèmes électriques au réseau. Pour cela le système *PV* raccordé au réseau *SNE* utilisant un onduleur entrelacé peut encore être simplifié comme dans la Figure III. 10. Nous allons utiliser ce schéma pour étudier ces grandeurs (tensions et courants) dans le domaine fréquentiel pour ensuite déterminer les courants et leurs ondulations qui permettent de dimensionner les éléments passifs du filtre *LCL*.

Figure III. 10. Schéma simplifié du filtre *LCL* (admittances)

On s'intéresse d'abord au calcul des tensions avant d'aborder le calcul des courants.

III.2.2.1 Calcul des tensions

Dans cette représentation (Cf. Figure III. 10), les q tensions V_{in}^j représentent les décompositions fréquentielles (*FFT*) des tensions prises entre le neutre et le point flottant des bras de la phase considérée. En pratique, cette *FFT* est calculée à partir de la description temporelle présentée précédemment. Par raison de symétrie du système, une seule phase sera investiguée. Ces tensions seront notées : $V_{in}^1(f)$

La tension $V_{jn}(f)$ peut être exprimée (à chaque valeur de fréquence) par la relation de Millman, généralisé au fonctionnement à q cellules, qui lie les tensions, les courants et les admittances Y_1 , Y_2 et Y_3 comme indiquée à l'équation Eq.III.7.

$$V_{jn}(f) = \frac{Y_1(f) \cdot \sum_{i=1}^q V_{in}^i(f) + V_{j2}(f) \cdot Y_2(f)}{q \cdot Y_1(f) + Y_2(f) + Y_3(f)} \quad \text{Eq.III.7}$$

Les admittances Y_1 , Y_2 , et Y_3 s'expriment en fonction de la fréquence par :

$$\begin{cases} Y_1(f) = \frac{1}{j \cdot L_1 \cdot 2 \cdot \pi \cdot f} \\ Y_2(f) = \frac{1}{j \cdot L_2 \cdot 2 \cdot \pi \cdot f} \\ Y_3(f) = \frac{1}{R_f + \frac{1}{j \cdot C \cdot 2 \cdot \pi \cdot f}} \end{cases} \quad \text{Eq.III.8}$$

Les tensions du réseau V_{j2} , sont imposées par le réseau électrique. Elles sont supposées parfaitement sinusoïdales et équilibrées. Par conséquent, elles ne présentent qu'une seule composante fréquentielle à la fréquence du réseau et d'amplitude $220\sqrt{2}$ V.

La Figure III. 11 présente la *FFT* de la tension d'une cellule $V_{1n}^{-1}(f)$ et celle de la tension commune $V_{1n}(f)$ pour une phase d'onduleur entrelacé à quatre cellules de commutation.

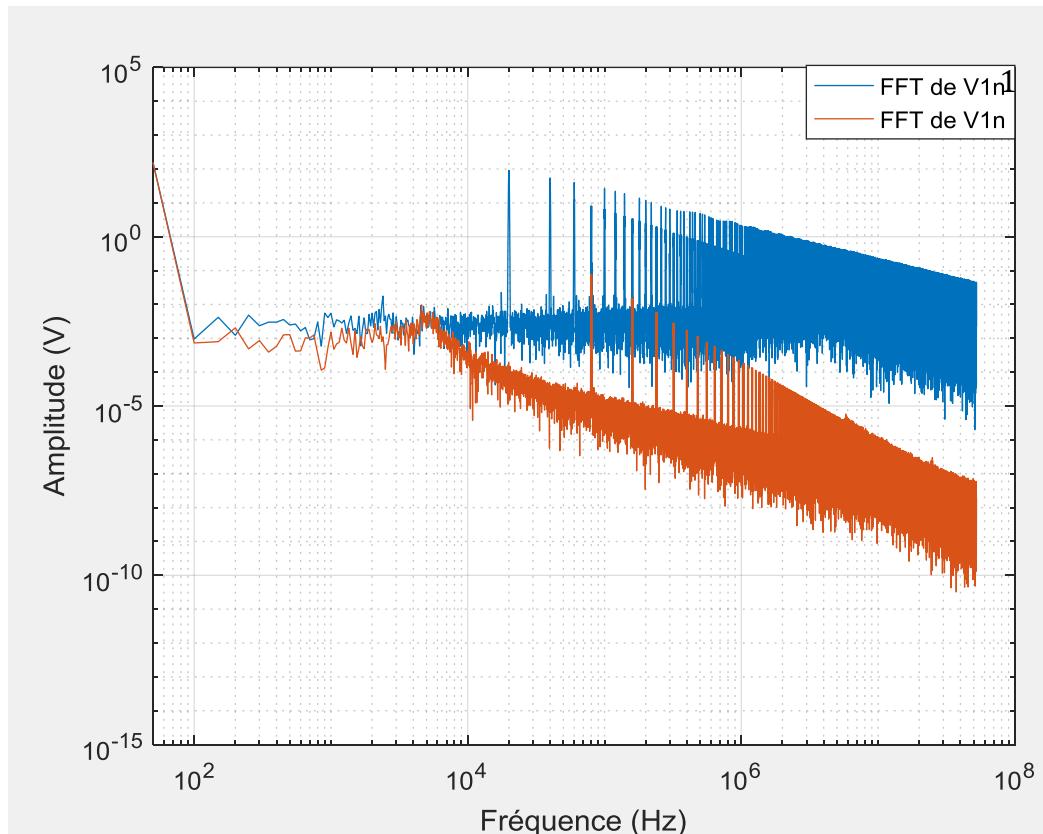


Figure III. 11. FFT des tensions $V_{1n}^{-1}(f)$ et $V_{1n}(f)$ d'une phase d'onduleur (exemple à $q = 4$, $L_1 = 3,5 \text{ mH}$, $L_2 = 3 \text{ mH}$, $C = 1,5 \mu\text{F}$ et $R_f = 3,86 \Omega$)

On peut remarquer effectivement sur la Figure III. 11 que les premiers harmoniques *HF* de la tension d'une cellule V_{1n}^{-1} sont à la fréquence de découpage ($f_{sw} = 20 \text{ kHz}$) tandis que ceux de la tension commune V_{1n} sont repoussés à la fréquence apparente qui est égale à 80 kHz ($q \cdot f_{sw}$) et réduits en amplitude.

III.2.2.2 Calcul des courants

A partir des *FFT* des tensions, les *FFT* des courants d'une cellule d'onduleur i_{ij} et du réseau i_{j2} par phase peuvent être évaluées comme suit :

$$\begin{cases} i_{ij}(f) = \frac{V_{in}^j(f) - V_{jn}(f)}{j.L_1.2.\pi.f} \\ i_{j2}(f) = \frac{V_{jn}(f) - V_{j2}(f)}{j.L_2.2.\pi.f} \end{cases} \quad \text{Eq.III.9}$$

Les courants de sortie des cellules entrelacées i_{j1} peuvent être calculés par :

$$i_{j1}(f) = \sum_{i=1}^q i_{ij}(f) \quad \text{Eq.III.10}$$

Les courants circulant dans les condensateurs sont calculés par :

$$i_{j1}(f) = \frac{V_{jn}(f)}{R_f + \frac{1}{j.C.2.\pi.f}} \quad \text{Eq.III.11}$$

A présent que les courants sont calculés, intéressons-nous à leurs ondulations.

III.2.2.3 Ondulations de courants

Nous rappelons que pour dimensionner les éléments passifs du filtre (L_1 , L_2 et C), il est nécessaire de calculer les ondulations des courants qui les traversent.

Pour connaître les ondulations maximales des courants, une méthode identique à celle mise en place au chapitre II est utilisée :

- Les *FFT* des ondulations des courants sont évaluées à partir des *FFT* de ces derniers, en y soustrayant la composante fondamentale.
- Les enveloppes supérieures et inférieures de l'ondulation du courant sont extraites et leurs différences ont été effectuées. Les enveloppes supérieures et inférieures de l'ondulation du courant du réseau (i_{12}) seront notées i_{2sup} et i_{2inf} respectivement.

Nous traçons leurs allures sur la Figure III. 12. Nous avons choisi de nous intéresser uniquement au courant du côté réseau mais la même chose peut être faite pour le courant du côté d'onduleur (i_{11}).

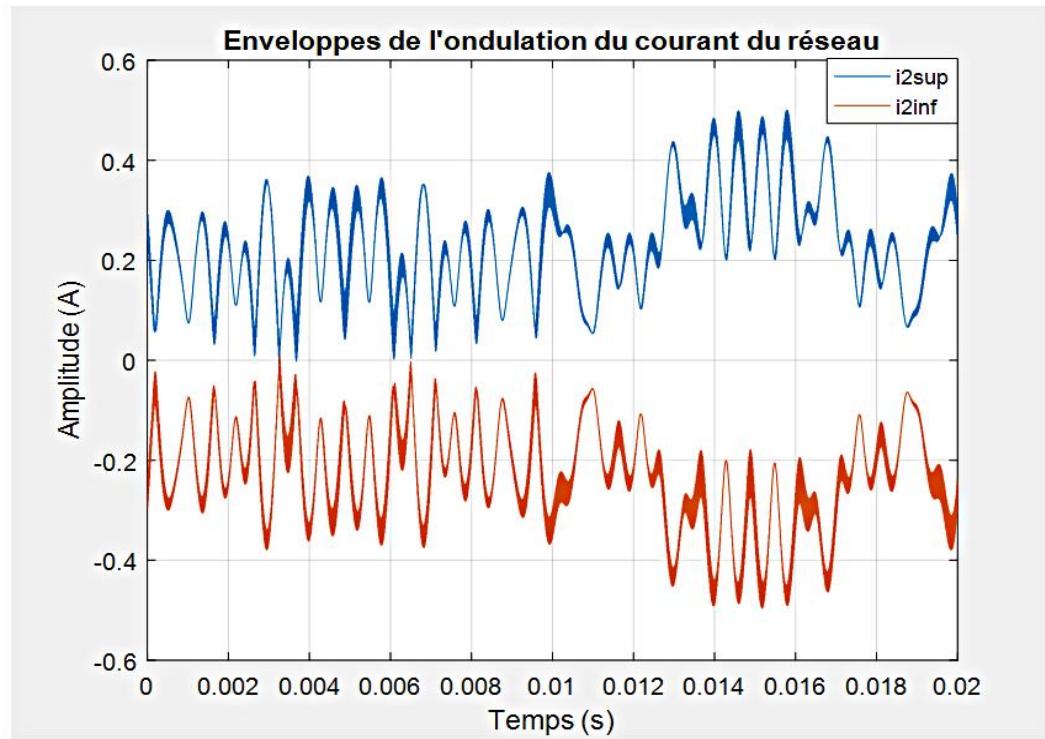


Figure III. 12. Enveloppes du courant du côté du réseau i_{12} (exemple à $q = 4$, $L_1 = 3,5 \text{ mH}$, $L_2 = 3 \text{ mH}$, $C = 1,5 \text{ nF}$ et $R_f = 3,86 \Omega$)

Remarque : pour mettre en évidence les enveloppes supérieures et inférieures de la Figure III. 12, nous avons volontairement pris une valeur différente du condensateur ($C = 1,5 \text{ nF}$ au lieu de $C = 1,5 \mu\text{F}$) par rapport à l'exemple précédent de la Figure III. 11 car avec une valeur de $C = 1,5 \mu\text{F}$, l'ondulation du courant est tellement faible que les deux enveloppes (supérieures et inférieures) sont quasi-confondues.

Les enveloppes supérieures ($i_{1,2sup}$) et inférieures ($i_{1,2inf}$) sont déterminées par un programme Matlab qui repère les instants où l'ondulation du courant passe par un maximum local et affecte les valeurs associées à $i_{1,2sup}$ et les valeurs correspondant aux instants où l'ondulation du courant passe par un minimum local sont affectées à $i_{1,2inf}$. Les détails concernant l'extraction de ces enveloppes sont donnés au chapitre II (paragraphe II.2).

Les ondulations du courant i_{11} et i_{12} notées respectivement par δi_1 et δi_2 sont alors obtenues en effectuant la différence entre leurs enveloppes comme l'indique l'équation Eq.III.12.

$$\delta i_{1,2} = i_{sup1,2} - i_{inf1,2} \quad \text{Eq.III.12}$$

L'évolution temporelle de l'ondulation du courant du réseau δi_2 est montrée à la Figure III. 13 sur une période du réseau. Nous précisons qu'il s'agit ici de l'ondulation absolue et non pas de

l'ondulation relative. Dans le chapitre II, nous avons présenté aussi bien l'ondulation absolue que l'ondulation relative (Cf. Figure II. 16 et Figure II. 17).

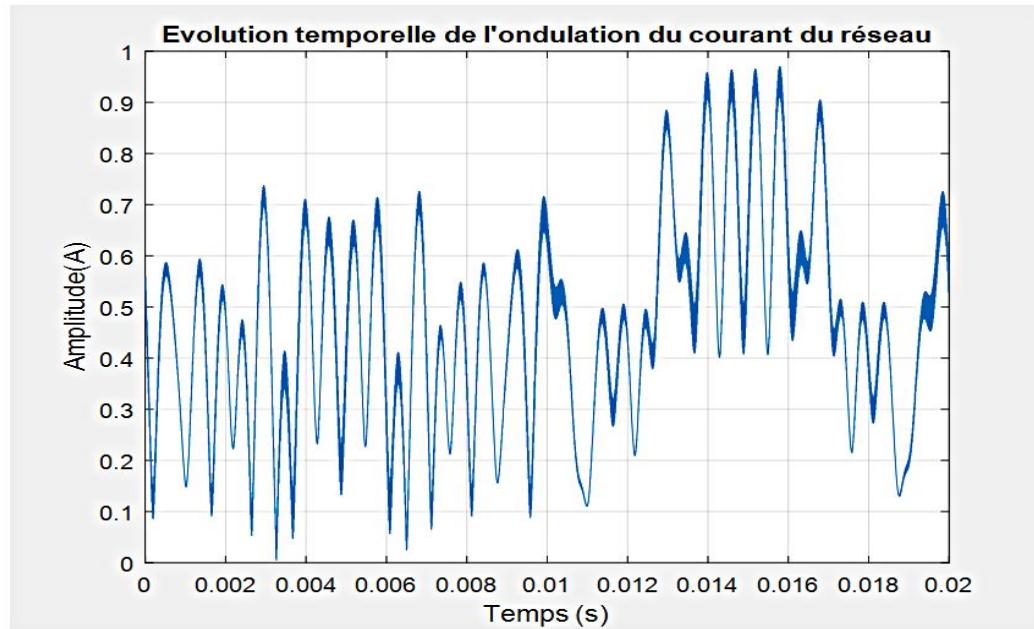


Figure III. 13. Evolution temporelle de l'ondulation du courant du réseau

Nous pouvons maintenant faire varier la valeur des éléments L_1 , L_2 et C , en tenant compte de leurs valeurs maximales et minimales définies par la norme IEEE1547 [12] et observer les évolutions des ondulations maximales des courants d'onduleur et du réseau (notées $\Delta i_{1\max}$ et $\Delta i_{2\max}$) et ainsi déterminer les valeurs des éléments L_1 , L_2 , C et R_f qui respectent cette norme. Il est évident qu'à contraintes d'ondulations égales, les éléments passifs du filtre (L_1 , L_2 , C et R_f) doivent être plus faibles avec un onduleur multi-niveaux qu'avec un onduleur classique.

Nous allons d'abord aborder le calcul des pertes avant de revenir au choix des éléments L_1 , L_2 , C et R_f .

III.2.3 Etude comparative des pertes dans un onduleur classique et multi-niveaux

Le dimensionnement de l'onduleur passe par le choix des interrupteurs de puissance. Ce choix repose sur deux aspects qui déterminent le calibre des semi-conducteurs à adopter : le courant qui traverse les interrupteurs et la tension que ces derniers doivent maintenir à l'état bloqué [29].

Le but de cette étude est de comparer deux systèmes PV : l'un avec onduleur classique et l'autre avec onduleur entrelacé. Dans ce cas, les contraintes en tensions sur les interrupteurs de

puissance (*IGBT* et diodes) sont toutes identiques. En effet, les interrupteurs doivent bloquer la pleine tension du bus *DC* ($V_{dc} = 700$ V) lorsqu'ils sont à l'état bloqué. On rappelle que la tension V_{dc} est gardée constante pour les deux onduleurs.

Il reste à déterminer le calibre en courant. Pour un onduleur triphasé entrelacé à q cellules et à puissance nominale $P_n = 5,2$ kW, le courant maximal (fondamental + ondulation) dans chaque cellule est égal à : $I_{imax} = \frac{P_n \cdot \sqrt{2}}{3 \cdot V_2 \cdot q} + \Delta i_{i max}$. Avec $V_2 = 220$ V est la tension efficace en sortie de l'onduleur et $\Delta i_{i max}$ est l'ondulation maximale du courant de cellules. Les valeurs de $\Delta i_{i max}$ sont indiquées dans le Tableau III. 3 (voir paragraphe IV). Par exemple pour un nombre de cellules $q = 2$, les contraintes en courant sont : $I_{imax} = \frac{5200\sqrt{2}}{3 \cdot 220 \cdot 2} + 2,5 = 8,07$ A. Si $q = 1$, on retrouve l'onduleur classique et dans ce cas : $I_{imax} = \frac{5200\sqrt{2}}{3 \cdot 220} + 1,49 = 12,63$ A.

Donc les interrupteurs (*IGBT* et diodes) qui seront choisis, doivent pouvoir supporter une tension de 700 V et un courant de 12,63 A si l'onduleur est classique, et de 8 A si l'onduleur est à deux cellules entrelacées.

III.2.3.1 Modèles de pertes des semi-conducteurs des onduleurs

Avant de s'intéresser au calcul des pertes, il est nécessaire de déterminer les éléments qui interviennent dans ce calcul. Pour simplifier, on calcule les pertes dans un seul bras d'onduleur pour ensuite extraire le calcul dans le cas de l'onduleur classique et dans celui de l'onduleur entrelacé en multipliant le calcul par $3 \cdot q$ (q étant le nombre des cellules). La Figure II. 14 montre un bras d'onduleur de tension.

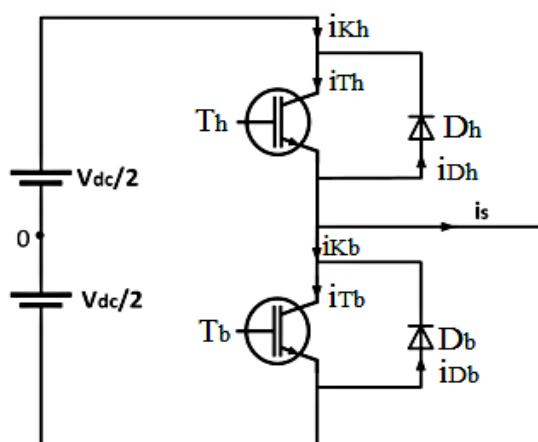


Figure III. 14. Un bras d'onduleur

a) Fonction de modulation

On définit f_1 la fonction de modulation de l'interrupteur du haut et f_2 celle de l'interrupteur du bas. f_1 et f_2 sont complémentaires ($f_2 = 1 - f_1$). L'interrupteur étant composé d'un transistor et d'une diode (Cf. Figure III. 14), la fonction de modulation d'un interrupteur vaut 1 si le transistor de l'interrupteur est commandé. Elle vaut 0 dans le cas contraire. C'est-à-dire :

$$f_1 = \begin{cases} 1 & \text{si } T_h \\ 0 & \text{si } \overline{T_h} \end{cases} \quad \text{Eq.III.13}$$

$$f_2 = \begin{cases} 1 & \text{si } T_b \\ 0 & \text{si } \overline{T_b} \end{cases} \quad \text{Eq.III.14}$$

b) Courant dans l'interrupteur

En nous basant sur la Figure III. 14, on s'aperçoit que dans le cas de l'interrupteur du haut, lorsque le courant de sortie est positif ($i_s > 0$), c'est le transistor T_h qui est passant et la diode D_h est bloquée. Et lorsqu'il est négatif ($i_s < 0$), c'est D_h qui conduit et T_h bloqué. En ce qui concerne l'interrupteur du bas, c'est l'inverse : si $i_s > 0$, D_b conduit et T_b bloqué et si $i_s < 0$, D_b est bloquée et T_b est passant. Le Tableau III. 1 indique les états d'un interrupteur en fonction du courant de sortie.

Tableau III. 1. Etats d'un interrupteur en fonction du courant de sortie

f_1	$i_s > 0$	$i_s < 0$
1	T_h	D_h
0	D_b	T_b

Ce raisonnement du Tableau III. 1 permet de déterminer les courants dans les interrupteurs à l'équation Eq.III.16. En effet, le courant dans un interrupteur dépend de la fonction de modulation associée à cet interrupteur, du courant de sortie et du signe de ce dernier. La fonction $\text{signe}(i_s)$ est définie comme suit :

$$\text{signe}(i_s) = \begin{cases} 1 & \text{si } i_s > 0 \\ -1 & \text{si } i_s < 0 \end{cases} \quad \text{Eq.III.15}$$

$$\begin{cases} i_{T_h} = f_1 \cdot i_s \cdot \frac{\text{signe}(i_s)+1}{2} \\ i_{D_h} = f_1 \cdot i_s \cdot \frac{\text{signe}(i_s)-1}{2} \\ i_{T_b} = f_2 \cdot i_s \cdot \frac{\text{signe}(i_s)-1}{2} \\ i_{D_b} = f_2 \cdot i_s \cdot \frac{\text{signe}(i_s)+1}{2} \end{cases} \quad \text{Eq.III.16}$$

c) Expression des courants moyen I_{moy} et efficace I_{eff}

Le courant moyen et le courant efficace dans l'interrupteur, sont calculés à partir de l'expression du courant traversant l'interrupteur indiquée à l'équation Eq.III.16. Pour simplifier, on note i_{Kj} , le courant traversant un interrupteur ($j = h, b$). D'autre part $i_{Kj} = i_{Tj}$ si le transistor est passant et $i_{Kj} = -i_{Dj}$ si c'est la diode qui conduit (Cf. Figure III. 14). Ensuite, on appelle I_{moy} et I_{eff} la valeur moyenne et efficace du courant i_{Kj} respectivement. I_{moy} et I_{eff} sont alors déterminés d'après la relation Eq.III.17 ci-contre.

$$\begin{cases} I_{moy} = \frac{1}{T} \int_0^T i_{Kj}(t) dt \\ I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T (i_{Kj}(t))^2 dt} \end{cases} \quad \text{Eq.III.17}$$

d) Energie de commutation E_{com}

Dans le cas d'un transistor, l'énergie de commutation se dissipe en deux énergies : l'énergie de commutation à l'état « *ON* » notée E_{ON} et l'énergie de commutation à l'état « *OFF* » notée E_{OFF} . Dans le cas d'une diode, on note l'énergie de recouvrement de la diode par E_{rec} qui représente les pertes au blocage dues au recouvrement de la diode [31] (les pertes à l'amorçage d'une diode sont quasi-nulles). Pour déterminer ces énergies, on utilise les courbes de la Figure III. 15 qui définit l'évolution des énergies de commutation en fonction du courant. Pour déterminer les expressions des énergies de commutation, on utilise une approximation polynomiale de ces courbes dont la forme est donnée par l'équation Eq.III.18.

$$E_{com} = aI^2 + bI + c \quad \text{Eq.III.18}$$

En numérisant les courbes de la Figure III. 15 et en utilisant la fonction « Curve Fitting » de Matlab, on trouve les coefficients du polynôme de l'équation Eq.III.18, comme suit :

- Pour un transistor (E_{ON} et E_{OFF}) : $a_{ON} = 0,0035$, $b_{ON} = 0,072$ et $c_{ON} = 0,208$;
 $a_{OFF} = -0,0011$, $b_{OFF} = 0,12$ et $c_{OFF} = 0,012$.
- Pour une diode (E_{rec}) : $a_{rec} = -0,0019$, $b_{rec} = 0,072$ et $c_{rec} = 0,13$.

Remarque : Pour le calcul des pertes, nous avons considéré le module 1,2 kV/10 A de chez « infineon » (référence : FS10R12VT3) qui satisfait à notre cahier des charges en termes de : courant maximal, tension du bus *DC* et fréquence de commutation.

Ainsi, on obtient les équations Eq.III.19 et Eq.III.20. $i_{T_{ON}}$ et $i_{T_{OFF}}$ sont le courant du transistor lorsqu'il est passant et bloqué respectivement et $i_{D_{rec}}$ est le courant de recouvrement d'une diode.

$$\begin{cases} E_{ON} = a_{ON} \cdot i_{T_{ON}}^2 + b_{ON} \cdot i_{T_{ON}} + c_{ON} \\ E_{OFF} = a_{OFF} \cdot i_{T_{OFF}}^2 + b_{OFF} \cdot i_{T_{OFF}} + c_{OFF} \end{cases} \quad \text{Eq.III.19}$$

$$E_{rec} = a_{rec} \cdot i_{D_{rec}}^2 + b_{rec} \cdot i_{D_{rec}} + c_{rec} \quad \text{Eq.III.20}$$

Finalement, les énergies mises en jeu lors des commutations des interrupteurs de l'onduleur E_{com} sont obtenues en sommant les énergies de commutation du transistor et l'énergie de recouvrement de la diode.

$$E_{com} = E_{ON} + E_{OFF} + E_{rec} \quad \text{Eq.III.21}$$

Remarque : ces calculs sont itérés à chaque période de commutation et sommés sur la durée d'une période du réseau (Cf. Eq.III.17).

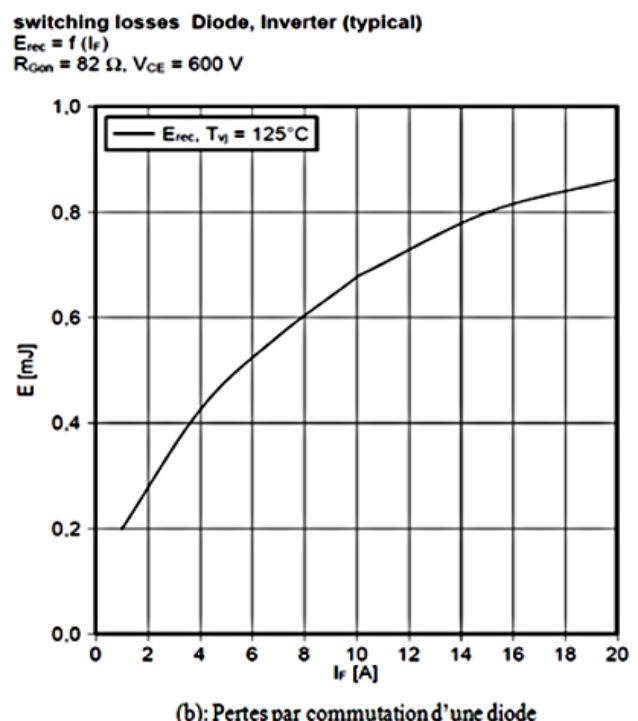
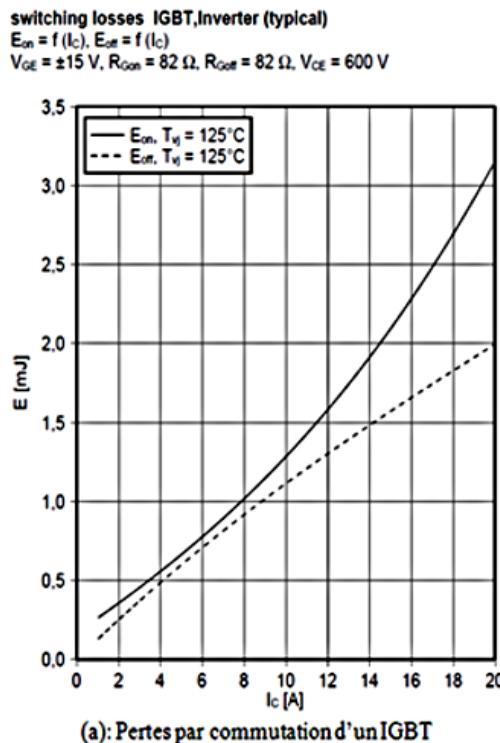


Figure III. 15. Energies de commutation d'un IGBT et d'une diode E_{ON} : amorçage de l'IGBT, E_{OFF} : blocage de l'IGBT, E_{rec} : recouvrement de la diode (module 1,2 kV/10 A, FS10R12VT3) [55]

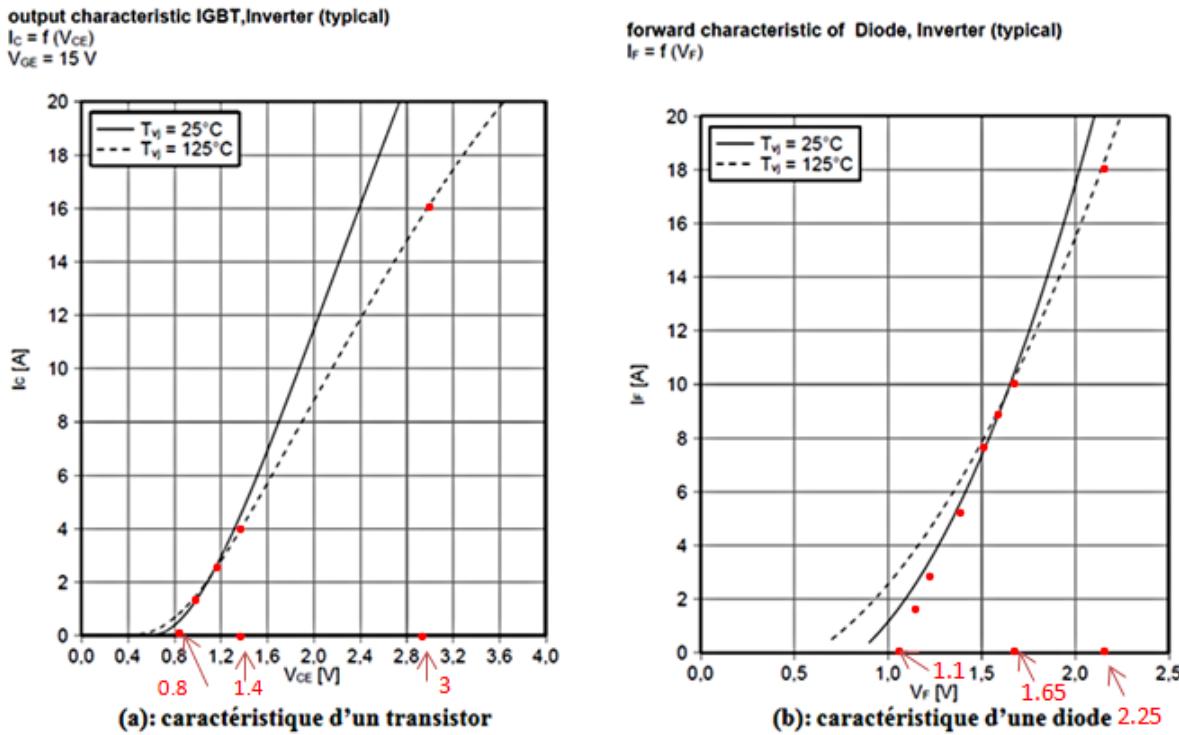


Figure III. 16. Courbes caractéristiques d'un transistor *IGBT* et d'une diode données par le constructeur (module 1,2 kV/10 A, FS10R12VT3) [55]

e) Tension de seuil V_0 et résistance R_{on} de l'interrupteur

De la même manière, pour déterminer V_0 et R_{on} , on utilise les courbes caractéristiques du constructeur indiquées à la Figure III. 16. On se place dans le cas d'une température de jonction $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$ (courbes en pointillé). Suivant les courbes en pointillé de Figure III. 16.a (pour l'*IGBT*) et Figure III. 16.b (pour la diode), on prélève deux points qui permettent d'effectuer le calcul de pente afin de déterminer R_{on} . En projetant vers le bas, la pente formée par les deux points considérés, l'intersection de cette projection et l'axe des abscisses nous donne directement la tension de seuil V_0 . Le Tableau III. 2 détaille le calcul des éléments R_{on} et V_0 de l'interrupteur.

Tableau III. 2. Détermination de résistance R_{on} et de tension de seuil V_0 d'un interrupteur

<i>IGBT</i>	Courant I_C (A)	Tension V_{CE} (V)	Résistance R_{on} (Ω)	Tension V_0 (V)
<i>IGBT</i>	4	1,4	$\frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_c} = 0,13$	0,8
	16	3		
<i>Diode</i>	Courant I_F (A)	Tension V_F (V)	Résistance R_{on} (Ω)	Tension V_0 (V)
<i>Diode</i>	10	1,65	$\frac{\Delta V_F}{\Delta I_F} = 0,075$	1,1
	18	2,25		

Nous rappelons ici que les composants du Tableau III. 2 sont ceux des Figure III. 15 et Figure III. 16 précédentes c'est-à-dire le module 1,2 kV/10 A (FS10R12VT3).

A présent que tous les éléments intervenant dans le calcul des pertes dans un onduleur sont connus, nous nous intéressons au calcul des pertes aussi bien dans le cas de l'onduleur classique que dans celui de l'onduleur entrelacé (onduleur multi-niveaux).

III.2.3.2 Pertes dans l'onduleur classique

Lorsque $q = 1$, on retrouve l'onduleur classique. Les pertes dans les semi-conducteurs sont composées des pertes par conduction P_{cond} et pertes par commutation P_{com} . Il est à signaler que nous devons adapter les énergies par rapport à la tension d'utilisation du système [31] : $V_{dc} = 700$ V au lieu de $V_{CE} = 600$ V (V_{CE} tension indiquée dans le datasheet). Cette adaptation, nous la faisons en multipliant le calcul par le rapport $\frac{V_{dc}}{V_{CE}}$. Dans ce cas, les pertes par commutation P_{com} ainsi que les pertes par conduction P_{cond} sont données par l'équation Eq.III.22.

$$\begin{cases} P_{com} = \frac{V_{dc}}{V_{CE}} (E_{com} \cdot f_{sw}) \\ P_{cond} = \frac{V_{dc}}{V_{CE}} (V_0 \cdot I_{moy} + R_{on} \cdot I_{eff}^2) \end{cases} \quad \text{Eq.III.22}$$

Avec : I_{moy} , I_{eff} , V_0 , R_{on} et E_{com} sont respectivement le courant moyen dans l'interrupteur, le courant efficace, la tension de seuil, la résistance à l'état passant de l'interrupteur et l'énergie de commutation précédemment déterminés.

Les pertes totales dans les semi-conducteurs sont alors données à l'équation Eq.III.23 :

$$P_{tot_sc} = \frac{V_{dc}}{V_{CE}} (E_{com} \cdot f_{sw} + V_0 \cdot I_{moy} + R_{on} \cdot I_{eff}^2) \quad \text{Eq.III.23}$$

Intéressons-nous aux pertes dans l'onduleur entrelacé.

III.2.3.3 Pertes dans l'onduleur entrelacé

a) Pertes sans homothétie

Imaginons que quel que soit le nombre de cellules par phase on ne change pas le calibre en courant des interrupteurs :

- Les pertes par commutation ne dépendent que de la tension coupée et de la capacité de sortie C_{oss} . En somme, à calibre de tension donné, l'énergie de commutation ne dépend que de la surface du silicium et donc du calibre en courant. Plus il va y avoir de cellules, plus il y aura de pertes par commutation, comme indiqué dans l'équation Eq.III.24.

$$P_{com} = \frac{V_{dc}}{V_{CE}} (q \cdot E_{com} \cdot f_{sw}) \quad \text{Eq.III.24}$$

- Les pertes par conduction dépendent à la fois de :
 - Tension de seuil : V_{on} à peu près constante quelle que soit la géométrie de la puce
 - La résistance à l'état passant R_{on} : d'autant plus faible que la surface du silicium est grande.
 - Courant coupé : qui diminue avec le nombre de cellules

$$P_{cond} = \frac{V_{dc}}{V_{CE}} \left[V_0 \cdot \frac{I_{moy}}{q} + R_{on} \cdot \left(\frac{I_{eff}}{q} \right)^2 \right] \quad \text{Eq.III.25}$$

Au final les pertes totales ($P_{com} + P_{cond}$) dans les semi-conducteurs sont exprimées par l'équation Eq.III.26.

$$P_{tot_sc} = \frac{V_{dc}}{V_{CE}} \left[q \cdot E_{com} \cdot f_{sw} + V_0 \cdot \frac{I_{moy}}{q} + R_{on} \cdot \left(\frac{I_{eff}}{q} \right)^2 \right] \quad \text{Eq.III.26}$$

Si le nombre de cellules par phases q devient grand, les pertes par conduction tendent à s'annuler tandis que les pertes par commutation continuent à augmenter avec le nombre de cellules. Les pertes totales deviennent donc quasi-égales aux pertes par commutation et deviennent très grandes pour un nombre important de cellules comme le montre la Figure III. 17.

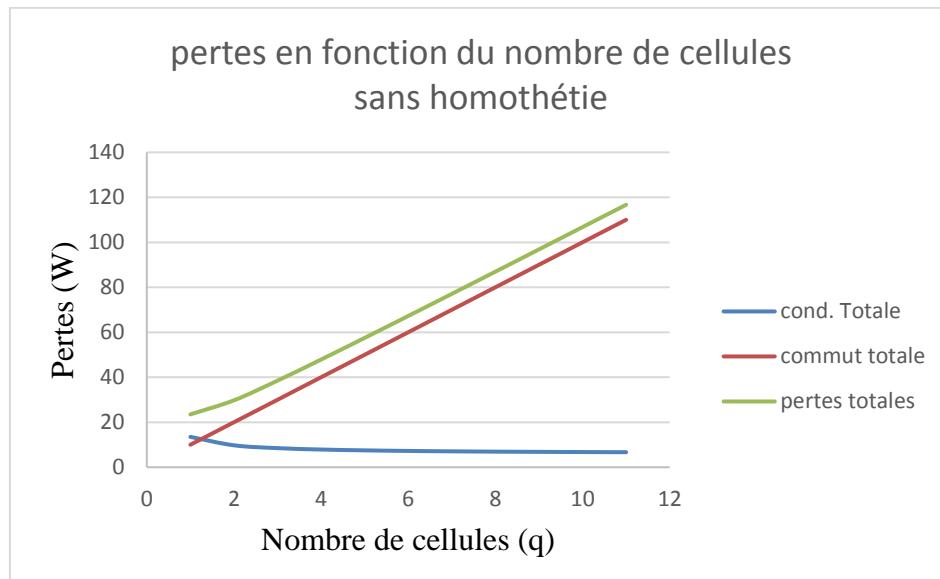


Figure III. 17. Evolution des pertes dans le semi-conducteur en fonction du nombre de cellules q : sans homothétie sur la surface des IGBT

b) Pertes avec homothétie

Maintenant, si on adapte mieux le calibre en courant des transistors : on va supposer que les calibres en courant existent de manière continue. On divise la surface de silicium de chaque transistor par le nombre de cellules q .

- La tension V_0 est inchangée
- La nouvelle résistance R_{on} est proportionnelle au nombre de cellules q
- La capacité de sortie C_{oss} et donc l'énergie de commutation est divisée par le nombre de cellules

Les pertes par commutation pour 1 phase du convertisseur deviennent :

$$P_{com} = \frac{V_{dc}}{V_{CE}} \left(q \cdot \frac{E_{com}}{q} \cdot f_{sw} \right) = \frac{V_{dc}}{V_{CE}} (E_{com} \cdot f_{sw}) \quad \text{Eq.III.27}$$

Avec E_{com} est l'énergie de commutation de l'interrupteur pour $q = 1$. Les pertes par commutation deviennent indépendantes du nombre de cellules.

Les pertes par conduction pour 1 phase du convertisseur sont :

$$P_{cond} = \frac{V_{dc}}{V_E} \left[\left(V_0 \cdot \frac{I_{moy}}{q} + q \cdot R_{on} \cdot \left(\frac{I_{eff}}{q} \right)^2 \right) \cdot q \right] = V_0 \cdot I_{moy} + R_{on} \cdot (I_{eff})^2 \quad \text{Eq.III.28}$$

En appliquant les règles d'homothétie, les pertes totales dans les semi-conducteurs sont alors indépendantes du nombre de cellules par phase comme indiquées dans l'équation Eq.III.29.

$$P_{tot_sc} = \frac{V_{dc}}{V_{CE}} \left[E_{com} \cdot f_{sw} + V_0 \cdot I_{moy} + R_{on} \cdot (I_{eff})^2 \right] \quad \text{Eq.III.29}$$

Avec R_{on} est la résistance à l'état passant pour $q = 1$. Encore une fois, les pertes par conduction deviennent indépendantes du nombre de cellules et égales aux pertes pour $q = 1$, comme l'indique la Figure III. 18.

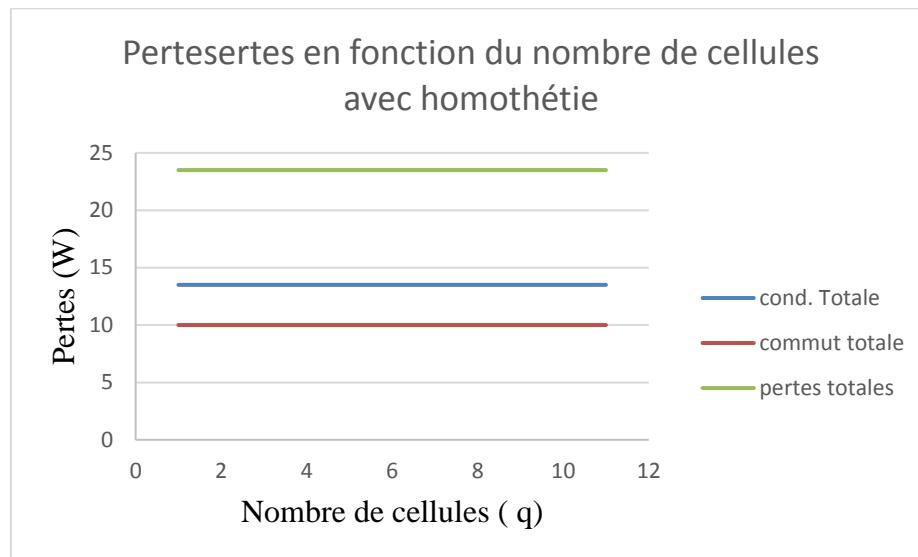


Figure III. 18. Evolution des pertes dans le semi-conducteur en fonction du nombre de cellules q : avec homothétie sur la surface des IGBT

- **Explication de l'algorithme du calcul des pertes**

Pertes par commutation : On part de l'approximation polynomiale de l'énergie de commutation des courbes constructeurs des pertes (Cf. Figure III. 15). Ensuite, on numérise les courbes à l'aide d'un logiciel appelé « plotDigitizer » et en utilisant la fonction « Curve Fitting » de Matlab, on obtient les coefficients du polynôme de l'équation Eq.III.18 comme suit :

- Pour un transistor : $a_{ON} = 0,0035$, $b_{ON} = 0,072$ et $c_{ON} = 0,208$;
 $a_{OFF} = -0,0011$, $b_{OFF} = 0,12$ et $c_{OFF} = 0,012$.
- Pour une diode: $a_{rec} = -0,0019$, $b_{rec} = 0,072$ et $c_{rec} = 0,13$.

Ces coefficients sont ensuite utilisés pour estimer les énergies de commutations à l'amorçage et au blocage (E_{ON} et E_{OFF}) du transistor ainsi que l'énergie de recouvrement de la diode (E_{rec}) indiquées respectivement aux équations Eq.III.19 et Eq.III.20. On obtient donc l'énergie de commutation d'un interrupteur en sommant ces éléments (E_{ON} , E_{OFF} et E_{rec}) comme l'indique l'équation Eq.III.21. Ce calcul est fait pour les deux interrupteurs du bras de l'onduleur. On calcule ainsi les pertes par commutation en utilisant leurs formules indiquées au paragraphe III.2.3.2 ou III.2.3.3 selon que l'on considère l'onduleur classique ou entrelacé.

Pertes par conduction : On calcule d'abord les courants moyen et efficace (I_{moy} et I_{eff}) dans l'interrupteur comme indiquée à l'équation Eq.III.17. Puis, on utilise les courbes du constructeur (Cf. Figure III. 16) pour déterminer la résistance à l'état passant R_{on} et la tension de seuil V_0 de l'interrupteur (transistor + diode) comme indiqué au Tableau III. 2. On calcule

ainsi les pertes par conduction de chaque élément de l'interrupteur (transistor et diode) en utilisant leurs formules indiquées au paragraphe III.2.3.2 ou III.2.3.3 suivant l'onduleur considéré (classique ou entrelacé). Les pertes par conduction d'un interrupteur sont obtenues en sommant les pertes dues à la conduction d'un transistor et celles dues à la conduction d'une diode ($P_{cond_k_j} = V_{0T} \cdot I_{moy_{Tj}} + R_{oT} \cdot I_{eff_{Tj}}^2 + V_{0D} \cdot I_{moy_{Dj}} + R_{onD} \cdot I_{eff_{Dj}}^2 ; j = h, b$). Les pertes par conduction d'un bras d'onduleur sont alors obtenues en sommant les pertes de deux interrupteurs du bras.

Enfin, les pertes totales d'un bras d'onduleur sont calculées en sommant les pertes par commutation et les pertes par conduction. Pour obtenir les pertes totales de l'onduleur, on multiplie par $3 \cdot q$. Tous ces calculs sont effectués par un programme Matlab.

Maintenant que les semi-conducteurs de l'onduleur sont dimensionnés, nous allons aborder le dimensionnement des éléments passifs du filtre *LCL*. On signale que les résultats du calcul des pertes seront consignés plus tard dans le paragraphe V (Cf. Tableau III. 5).

IV. Eléments passifs du filtre LCL

Nous avons choisi de conserver les mêmes valeurs des éléments (L_1 , L_2 , C et R_f) que celles dimensionnées au chapitre II avec un onduleur classique. C'est-à-dire $L_1 = 3,5$ mH, $L_2 = 3$ mH, $C = 1,5$ µF et $R_f = 3,86$ Ω. Ce choix est motivé par deux raisons principales :

La première raison est que le critère de la qualité de l'énergie est favorisé au détriment du critère de la réduction du volume. En effet, des valeurs grandes des éléments passifs permettent des faibles ondulations de courants donc un meilleur rendement du système tandis que des faibles valeurs des éléments passifs impliquent une réduction du volume (au Tchad le critère de volume est secondaire). De plus, nous allons voir plus loin que même en utilisant plusieurs inductances L_1 pour entrelacer les cellules de l'onduleur multi-niveaux, le volume n'augmente pour autant pas (pour $q = 3$) par rapport au cas classique (voir paragraphe VI.2). Ceci s'explique par le fait que dans le cas de l'onduleur entrelacé, l'inductance L_1 est partagée entre les q cellules par phase. Cela permet de choisir des petits noyaux moins volumineux et impactera par conséquent le volume global des inductances.

La deuxième raison est liée à la fiabilité du système. En effet, nous souhaitons que notre filtre *LCL* passe toujours la norme IEEE1547 [12] même si on se place dans le cas extrême c'est - à - dire en cas de pertes des cellules de commutation et qu'on se retrouve qu'avec une seule cellule active ($q = 1$), ce qui ne serait pas le cas si les éléments (L_1 , L_2 , C et R_f) ont des valeurs plus faibles que leurs valeurs actuelles. Nous précisons qu'en cas des pertes de cellules,

notre système injectera une puissance réduite de $\frac{P_n}{q}$ (q étant le nombre de cellules).

On peut donc dire que nous avons choisi de conserver approximativement le même volume de filtre dans les deux cas d'onduleur mais que les ondulations seront plus faibles avec un onduleur multi-niveaux. Ceci engendrera une diminution des pertes donc une augmentation du rendement.

En utilisant ces valeurs d'éléments passifs (L_1 , L_2 , C et R_f) dans un programme Matlab, nous faisons varier le nombre de cellules q et calculons les ondulations maximales des courants de cellules i_{ij} (Δi_{imax}), du courant i_{1j} de sortie de l'onduleur (Δi_{1max}) et du courant du côté du réseau i_{2j} (Δi_{2max}). Le Tableau III. 3 indique l'évolution de ces ondulations en fonction du nombre de cellules q .

Tableau III. 3. Ondulation en fonction du nombre des cellules

q	1	2	3	4	5	6	7	8
Δi_{imax} (A)	1,49	2,5	2,3	2,5	2,43	2,5	2,47	2,5
Δi_{1max} (A)	1,49	0,84	0,47	0,38	0,32	0,27	0,22	0,19
Δi_{2max} (mA)	22	7,2	3,9	0,9	0,56	0,87	0,27	0,21

La Figure III. 19 indique les évolutions des ondulations des courants indiquées dans le Tableau III. 3.

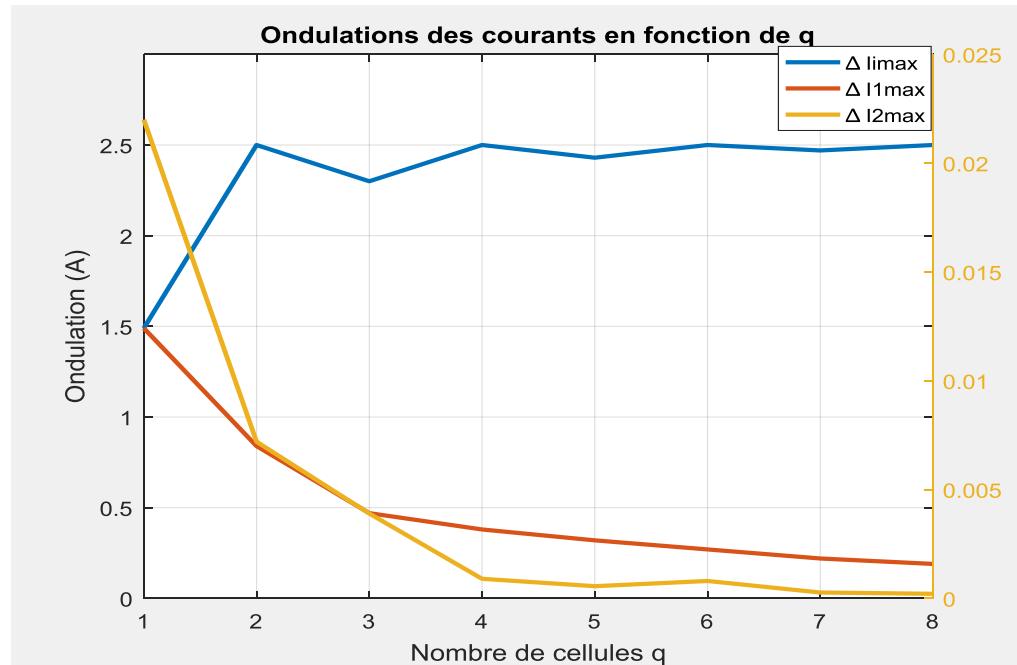


Figure III. 19. Ondulations des courants en fonction de q

Nous constatons que l'ondulation du courant en sortie de l'onduleur Δi_{1max} (courbe en rouge) ainsi que celle du courant du réseau Δi_{2max} (en jaune) ont tendance à diminuer avec le nombre de cellules par bras q . Par contre, l'ondulation du courant de cellules Δi_{imax} (en bleu) est quasi-constante puisque l'inductance L_1 est conservée constante (même s'il existe quelques écarts qui peuvent être dues au pas de calcul). Cette ondulation est grande pour un nombre des cellules supérieur à un ($q > 1$). Cela se justifie par le fait que l'entrelacement diminue l'ondulation du courant de sortie Δi_{1max} mais augmente l'ondulation du courant de cellules Δi_{imax} . Cette remarque confirme ce qu'on trouve dans la littérature [27], [42], [32], [29] et [31]. Par ailleurs nous constatons que Δi_{imax} n'apparaît pas aux mêmes instants. Nous pensons que cela peut être dû à l'influence des autres bras de l'onduleur.

D'autre part, l'ondulation du courant traversant l'inductance L_2 notée Δi_{2max} est plus faible dans le cas de l'onduleur entrelacé ($q > 1$) que dans celui de l'onduleur classique ($q = 1$). Cela veut dire qu'à inductance L_2 constante, le rendement est amélioré dans le cas du système avec onduleur entrelacé.

Bien que la valeur de L_1 soit constante, le dimensionnement physique de L_1 change en fonction du nombre des cellules q . En effet, L_1 est systématiquement utilisée pour entrelacer les cellules de l'onduleur (Cf. Figure III. 4 et Figure III. 10). Le dimensionnement physique de l'inductance L_1 change donc en fonction du courant qui la traverse. Par contre, l'inductance côté réseau L_2 n'est pas directement concernée par cet entrelacement. Son dimensionnement physique effectué dans le chapitre II peut donc être conservé d'autant plus que sa valeur est laissée constante. Par conséquent, le dimensionnement physique concerne uniquement l'inductance du côté onduleur L_1 .

IV.1 Dimensionnement physique de l'inductance L_1

Comme annoncé précédemment, le dimensionnement physique dans ce chapitre consistera à redimensionner uniquement l'inductance du côté onduleur L_1 en fonction du nombre de cellules q . Le but de ce dimensionnement est le même que celui du chapitre II c'est-à-dire : choisir un noyau magnétique pour l'inductance, calculer les pertes dans les passifs et évaluer la température du composant. La méthode de dimensionnement, inspirée des travaux [49], est la même que celle du cas classique présentée au chapitre II et dont les détails (de l'étape 1 à l'étape 5) ont été faits en annexe B. La seule différence dans le cas de l'onduleur entrelacé est que le nombre de cellules q interviendra systématiquement dans le calcul du courant efficace. Cette méthode nous a permis de calculer les éléments du Tableau III. 4 pour le convertisseur multicellulaire avec un nombre de cellules q tel que : $1 \leq q \leq 8$. On constate que

le courant efficace I_{eff} ne décroît pas forcément en $1/q$ à cause de l'augmentation de l'ondulation des courants de cellules (dues à l'effet d'entrelacement).

Tableau III. 4. Dimensionnement physique de L_1 avec un onduleur multicellulaire (pour une phase)

Symbol	Signification	Valeur								Unité
q	Nombre des cellules	1	2	3	4	5	6	7	8	
I_{eff}	Courant efficace	7,88	5,4	3,96	3,4	2,97	2,7	2,52	2,38	A
J_1	Densité du courant	7,28	5,86	6,05	5,45	6,3	5,43	5,08	4,82	A/mm ²
S_{cu1}	Section du cuivre calculée	1,2	0,921	0,654	0,623	0,471	0,497	0,496	0,493	mm ²
S_{cu}	section du cuivre du conducteur choisi	1,2576	0,924	0,616	0,616	0,493	0,493	0,493	0,493	mm ²
N_b	nombre de brins du fil divisé	10	15	10	10	8	8	8	8	
S_{fil}	section du fil (y compris l'isolant)	2,84	2,193	1,5	1,5	1,223	1,223	1,223	1,223	mm ²
k_B	Coefficient de remplissage	2,36	2,37	2,43	2,43	2,48	2,48	2,48	2,48	
k_F	coefficient de foisonnement	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
A_{pL1}	produit des aires calculé	414900	410900	223100	186700	126900	125300	97900	95400	mm ⁴
Noyau	type du noyau choisi	PM87	PM87	E6527	E6527	PM62	PM62	E5521	E5521	
A_{pn}	produit des aires du noyau	597870	597870	232725	232725	153900	153900	99120	99120	mm ⁴
N_1	nombre de spires	81	103	131	115	95	89	135	128	
e_1	longueur d'entrefer	4,3	3,5	3,3	2,6	1,9	1,6	2,3	2,1	mm
P_{j1}	pertes joule	7,12	3,1	4,17	2,12	0,7	0,47	0,52	0,42	W
P_{fer1}	pertes fer	5,52	3,02	1,9	1,98	1,94	2,18	1,77	1,72	mW
$P_{tôt1}$	pertes totales dans une inductance élémentaire	7,12	3,1	4,17	2,12	0,7	0,47	0,52	0,42	W
$P_{tôtL1}$	pertes totales dans l'ensemble des inductances	14,24	6,2	12,51	8,48	3,5	2,82	3,64	3,36	W
R_{th}	résistance thermique	8	8	6,5	6,5	12	12	8	8	K/W
ΔT	écart de température	57	25	27	14	8,4	5,64	4,16	3,36	°C

Les éléments de la troisième colonne ($q = 1$) sont ceux de l'inductance L_1 du cas optimal du chapitre II (deux noyaux par inductance). Il est à rappeler que dans le cas classique optimisé, le nombre de cellules est certes égal à un ($q = 1$) mais les inductances sont fragmentées en deux inductances en série.

Nous remarquons d'après le Tableau III. 4 que les pertes joule et par conséquent les pertes totales dans l'inductance L_1 sont améliorées avec un onduleur multicellulaire (onduleur entrelacé) par rapport à un onduleur classique optimisé ($q = 1$) malgré l'optimisation du système classique dans le chapitre II. En effet, en regardant le Tableau III. 4, le meilleur cas en termes des pertes est celui où le nombre de cellules est égal à six ($q = 6$) : $P_{tôtL1} = 2,82$ W. Le pire cas dans le cas du multicellulaire ($q > 1$) est celui où $q = 3$ dans lequel on trouve des

pertes égales à $P_{t\hat{o}tL1} = 12,51 \text{ W}$. Cependant, ce pire cas du multicellulaire reste meilleur que le cas classique optimisé ($q = 1$) où les pertes sont égales à $P_{t\hat{o}tL1} = 14,24 \text{ W}$. Nous remarquons également que les pertes fer sont toujours négligeables (on rappelle que les ondulations traversant les inductances sont faibles donc les pertes fer sont négligeables). Par conséquent, les pertes dans les inductances sont essentiellement composées des pertes joule.

S'agissant de la température, là aussi, l'onduleur multicellulaire est avantageux. En effet, le Tableau III. 4 montre que l'écart de température est d'autant plus faible que le nombre de cellules est élevé. Cela veut dire que les inductances dimensionnées dans ce cas sont susceptibles de fonctionner en haute température, donc mieux adaptées aux pays chauds comme le Tchad (car pour $T_{amb} = 40^\circ\text{C}$, les températures absolues $\Delta T + T_{amb}$ sont compatibles avec la limite de fonctionnement des composants où $T_{max} = 100^\circ\text{C}$).

IV.2 Choix technologique du condensateur C du filtre et calcul des pertes dans C et R_f

La valeur du condensateur de notre filtre étant $C = 1,5 \mu\text{F}$, nous avons choisi le condensateur dont les spécifications sont les suivantes [56] :

Capacité : $C = 1,5 \mu\text{F}$; tolérance de capacité : 10 % ; tension DC : 420 V ; tension AC : 220 V ; écart de température $-40/+110^\circ\text{C}$; température nominale : 105°C ; facteur de dissipation (ou angle de pertes) : $tg\delta = 0,1\%$ (pour les fréquences de 1 à 100 kHz).

D'autre part, la résistance interne du condensateur R_s s'exprime en fonction de l'angle de pertes comme dans l'équation Eq.III.30. Les pertes dans le condensateur et la résistance d'amortissement R_f sont par conséquent indiquées dans l'équation Eq.III.31.

$$R_s = \frac{tg\delta}{C \cdot 2\pi f} \quad \text{Eq.III.30}$$

f est la fréquence à laquelle le condensateur est caractérisé (1 à 100 kHz).

$$P_{C_R_f} = \sum R_s \cdot I_c(h)^2 + \sum R_f \cdot I_c(h)^2 \quad \text{Eq.III.31}$$

$I_c(h)$ est la valeur efficace de la décomposition en série de Fourier du courant traversant le condensateur.

Le premier terme de l'équation Eq.III.31 représente les pertes dans le condensateur tandis que le second terme représente les pertes dues à la résistance d'amortissement R_f .

Nous allons nous intéresser maintenant au bilan des pertes, au calcul de rendement et évaluer le coût du filtre passif.

V. Bilan des pertes et calcul de rendement

Tout d'abord, on va s'intéresser au bilan de pertes qui permet de calculer le rendement du système.

Le Tableau III. 5 ci-dessous indique le bilan des pertes de l'ensemble du système (onduleur + filtre) en fonction du nombre des cellules q . Ce tableau prend en compte le fait que le système est un système triphasé : les pertes dans les passifs calculées dans les paragraphes précédents sont multipliées ici par 3 tandis que les pertes dans les semi-conducteurs sont multipliées par $3 \cdot q$ (q étant le nombre des cellules par phase). De plus, concernant les pertes dans les passifs, nous avons également pris en compte les pertes (joule et fer) dans les inductances côté réseau L_2 du cas optimal (deux noyaux par inductance : Cf. Tableau II. 6) qu'on a multiplié ici par trois (système triphasé). Donc les pertes dans ce tableau sont celles de l'ensemble du système triphasé (onduleur +filtre LCL). Signalons aussi que les pertes dans les semi-conducteurs considérées dans ce tableau sont celles calculées avec une homothétie sur les semi-conducteurs (adaptation des semi-conducteurs en fonction q).

Tableau III. 5. Pertes et rendement du système en fonction de nombre des cellules (en triphasé)

Symbol	Signification	Valeur								Unité
		1	2	3	4	5	6	7	8	
q	nombre des cellules									
P_j	pertes joule	75,66	51,54	70,47	58,38	43,44	41,4	43,86	43,02	W
P_f	pertes fer	65,82	50,82	49,8	56,46	61,8	71,94	69,87	73,98	mW
P_{C_Rf}	pertes dans C et R_f	0,75	0,23	0,12	0,09	0,08	0,08	0,074	0,07	W
P_{tot_LCL}	pertes totales du filtre	76,47	51,82	70,6	58,53	43,58	41,55	44	43,16	W
P_{cond}	pertes par conduction	54,24	54,79	53,74	53,46	53,31	53,8	54,35	55,51	W
P_{com}	pertes par commutation	232,73	168,8	150,19	139,47	132,64	128	124,83	122,43	W
P_{tot_Sc}	pertes totales dans les semi-conducteurs	286,97	223,59	203,93	192,93	185,95	181,8	179,18	177,94	W
P_{tot}	pertes totales du système	363,44	275,41	274,54	251,46	229,53	223,35	223,18	221,1	W
η	rendement du système	93,01	94,7	94,72	95,17	95,58	95,71	95,71	95,75	%

Remarque : $P_{tot_LCL} = P_j + P_f + P_{C_Rf}$ et $P_{tot} = P_{tot_LCL} + P_{tot_Sc}$.

Nous constatons sur le Tableau III. 5 que les pertes diminuent avec l'augmentation du nombre des cellules q . Contrairement à ce qui est montré à la Figure III. 18, les pertes dans les semi-conducteurs ne sont pas constantes dans le Tableau III. 5 (elles dépendent de q). Nous pensons que cela est dû au fait que nos transistors (IGBT) ne commutent pas rapidement. En effet, dans un MOSFET (ou IGBT très rapide), les pertes par commutation ne dépendent que

de la capacité de sortie C_{oss} et de la tension commutée E . L'homothétie permet donc de réduire C_{oss} et donc garder les pertes par commutation constantes. Dans notre cas, les pertes par commutation dépendent fortement du courant à cause de la topologie de l'IGBT (en fait de sa résistance de grille qui rend sa commutation plus lente). De plus, la variation n'est pas linéaire mais quadratique. Par exemple, quand on passe de $q = 1$ à $q = 2$, le courant maximal passe de 12,63 A à 8 A (environ) : Les pertes par commutation pour un transistor sont déjà divisées par un facteur 2 (plus ou moins à cause de la non linéarité). Par conséquent, sans homothétie, les pertes par commutation sont constantes. L'application de l'homothétie couramment utilisée pour les MOSFETs fait chuter ici les pertes par commutation d'un facteur q (à peu près).

La Figure III. 20 indique le rendement du système en fonction du nombre des cellules par phase q . On remarque que le rendement est meilleur pour un nombre de cellules élevé. En particulier, ce rendement devient quasi-constant pour un nombre avoisinant les six cellules. Cela est normal car plus q augmente et plus les ondulations et donc les pertes sont faibles.

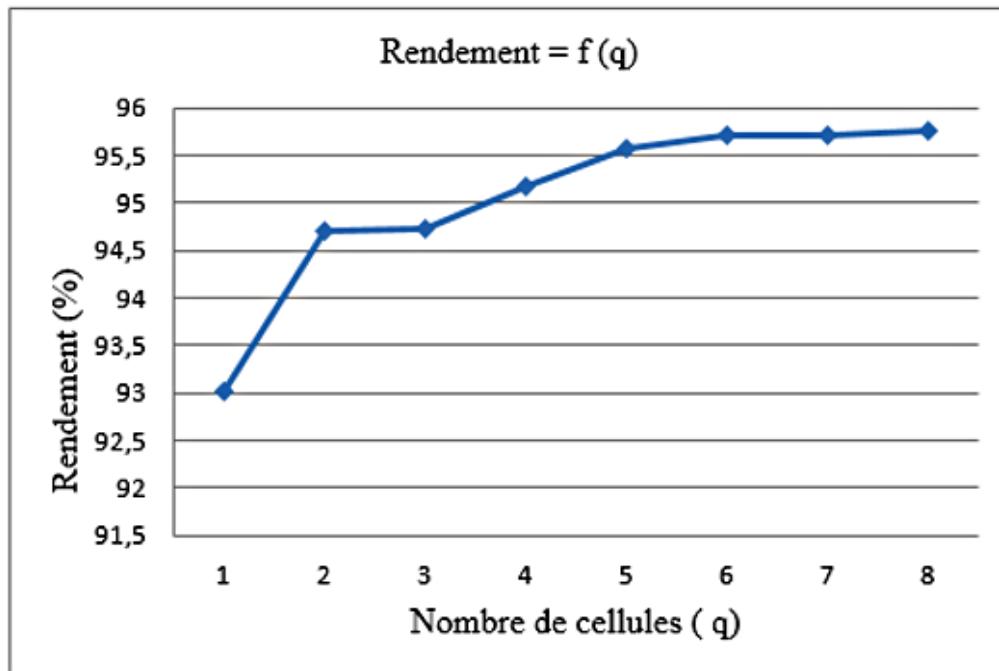


Figure III. 20. Rendement en fonction du nombre des cellules

VI. Evaluation du coût et comparaison des volumes des filtrages

Nous commençons par évaluer le coût du filtre passif seul avant d'aborder la comparaison des volumes des filtrages. Car à ce niveau de puissance ($P_n = 5,2 \text{ Kw}$ où $I_{eff} = 7,87\text{A}$), il est difficile d'évaluer le coût de l'onduleur. En effet, dans le cas de l'onduleur entrelacé, nous

avons besoin d'un module dont le calibre en courant est égal à $\frac{7,87}{q} \text{ A}$. Or le module le plus petit (et le moins coûteux) que nous avons trouvé chez le vendeur « Mouser » est le module « FS10R12VT3 ; 1,5 kV/10 A » qui coûte 14,41 €. Pour réaliser un onduleur entrelacé avec ce module, nous devons en utiliser plusieurs. Par exemple pour $q = 3$, on doit prendre 3 modules « FS10R12VT3 » pour réaliser un onduleur entrelacé triphasé. Cela va forcément augmenter le coût par rapport à un onduleur classique où un seul module suffit pour notre application (s'il existait un module de $\frac{7,87}{3} = 2,6 \text{ A}$, il serait moins cher et là on pourra comparer). Donc il n'existe actuellement pas sur le marché des puces adaptées à notre cahier des charges (avec onduleur entrelacé) et par conséquent, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le coût de l'onduleur. C'est pourquoi seul le coût du filtre sera évalué ici.

VI.1. Evaluation du coût du filtre passif

Afin d'évaluer le coût de fabrication des inductances du filtre, il est nécessaire de connaître la masse du cuivre utilisé pour la réalisation de ces inductances. En effet, le prix d'achat du cuivre est, au moment de la rédaction de ce document, de [57], [58] : $Prix_{cu} \approx 5 \text{ €/kg}$.

a) Coût de cuivre

- **Masse volumique du cuivre**

On note $M_{v_{cu}}$ la masse volumique du cuivre. Cette masse est égale à $M_{v_{cu}} = 8,96 \text{ g.cm}^{-3}$ [59].

- **Volume du cuivre**

Le volume du cuivre s'exprime par :

$$V_{cu} = N_1 \cdot S_{cu} \cdot L_n \quad \text{Eq.III.32}$$

Avec : V_{cu} est le volume du cuivre, N_1 est le nombre des spires, S_{cu} est la section du cuivre et L_n est la longueur moyenne d'une spire.

D'où la masse du cuivre M_{cu} (en g) :

$$M_{cu} = M_{v_{cu}} \cdot V_{cu} \quad \text{Eq.III.33}$$

Donc le coût du cuivre est :

$$Coût_{cu} = Prix_{cu} \cdot M_{cu} \quad \text{Eq.III.34}$$

b) Coût des noyaux

Le prix unitaire d'un noyau varie en fonction de la quantité qu'on achète. Le Tableau III. 6 ci-dessous présente les prix des quelques noyaux chez le vendeur Farnell en fonction de la quantité.

Tableau III. 6. Prix en fonction du type et nombre du noyau [56]

Type de noyau	Prix unitaire
Noyau PM87/70 en ferrite N27	46,74 € (pour 5+)
Noyau PM74/59 en ferrite N27	43,09 € (pour 5+)
Noyau PM62/49 en ferrite N27	14,91 € (pour 10+)
Noyau E65/27 en ferrite N27	6,25 € (pour 5+)
Noyau E55/21 en ferrite N87	3,33 € (pour 10+)

On note $Prix_{noyau}$, le prix unitaire d'un noyau et $nombre_{noyau}$, le nombre des noyaux qu'il faut pour réaliser une inductance. Le coût des noyaux est donc égal au prix unitaire du noyau fois le nombre des noyaux comme l'indique l'équation Eq.III.35.

$$Coût_N = Prix_{noyau} \cdot nombre_{noyau} \quad \text{Eq.III.35}$$

Ainsi, le coût de fabrication d'une inductance est égal au coût du cuivre plus le coût des noyaux comme l'indique l'équation Eq.III.36.

$$\begin{cases} Coût_{L_1} = Coût_{Cu_1} + Coût_{NL_1} \\ Coût_{L_2} = Coût_{Cu_2} + Coût_{NL_2} \end{cases} \quad \text{Eq.III.36}$$

c) Coût du condensateur et de la résistance d'amortissement

- Coût du condensateur C

Le condensateur choisi coûte 1,46 € par pièce, le coût des trois condensateurs (système triphasé) est égal à [56] : $Coût_C = 4,38$ €.

- Coût de la résistance d'amortissement R_f

Il en est de même, nous avons choisi une résistance chez Farnell qui coûte 0,116 €. Par conséquent, le coût de résistance pour le système triphasé vaut : $Coût_{R_f} = 0,348$ €.

Ainsi, les coûts théoriques du filtre LCL en fonction du nombre des cellules q et le rendement sont présentés au Tableau III. 7.

Tableau III. 7. Coût du filtre et rendement du système (triphasé)

Symbol	Signification	Valeur								Unité
q	Nombre de cellules	1	2	3	4	5	6	7	8	
Inductance côté onduleur L_1										
NL_1	Nombre et type des noyaux	6PM87	6PM87	9E65	12E65	15PM62	18PM62	21E55	24E55	
N_1	Nombre des spires total	486	618	1179	1380	1425	1602	2835	3072	
V_{cuL_1}	Volume du cuivre	85730	109020	207980	243430	251370	282590	500090	541900	mm ³
V_{eN1}	Volume du noyau	798000	798000	707850	943800	930000	1116000	921900	1053600	mm ³
M_{cu1}	Masse du cuivre	768,1	976,8	1863,5	2181,2	2252,3	2532	4480,8	4855,4	g
$Coût_{Cu1}$	Coût du cuivre	3,84	4,88	9,32	10,9	11,26	12,66	22,4	24,27	€
$Prix_{noyau}$	Prix de noyau	46,74	46,74	6,25	6,25	14,91	14,91	3,33	3,33	€
$Coût_{NL_1}$	Coût total des noyaux	280,44	280,44	56,25	75	223,65	268,38	69,93	79,92	€
$Coût_{L_1}$	Coût de L_1	284,28	285,32	65,57	85,91	234,91	281,04	92,33	104,19	€
Inductance côté réseau L_2										
NL_2	Nombre et type des noyaux	6PM74	//	//	//	//	//	//	//	
N_2	Nombre des spires total	426	426	426	426	426	426	426	426	
V_{cuL_2}	Volume du cuivre	75146	75146	75146	75146	75146	75146	75146	75146	mm ³
V_{eN2}	Volume du noyau	606000	//	//	//	//	//	//	//	mm ³
M_{cu2}	Masse du cuivre	673,31	//	//	//	//	//	//	//	g
$Coût_{Cu2}$	Coût du cuivre	3,36	//	//	//	//	//	//	//	€
$Prix_{noyau}$	Prix de noyau	43,09	//	//	//	//	//	//	//	€
$Coût_{NL_2}$	Coût total des noyaux	258,54	//	//	//	//	//	//	//	€
$Coût_{L_2}$	Coût de L_1	261,9	//	//	//	//	//	//	//	€
Coût total du filtre LCL										
$Coût_C$	Coût de C	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	€
$Coût_{Rf}$	Coût de R_f	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	€
$Coût_{filtre}$	Coût du filtre	550,91	551,95	332,20	352,54	501,54	547,67	358,96	370,83	€
η	Rendement	97,75	97,94	97,6	97,84	98,13	98,16	98,11	98,1	%
r	Indicateur coût/rendement	5,92	5,83	3,5	3,7	5,24	5,72	3,75	3,87	€/%

Remarque : dans le cas de l'inductance L_2 , les colonnes d'une même ligne sont identiques car nous avons choisi de conserver L_2 constante quel que soit le nombre de cellules par phase q . Le rapport entre le coût du filtre et le rendement du système est égal à : $r = \frac{Coût_{filtre}}{\eta}$. Nous avons intérêt à augmenter le rendement tout en diminuant le coût du système par conséquent cet indicateur (r) doit être le plus faible possible.

La Figure III. 21 montre le coût du filtre LCL en fonction du nombre des cellules q .

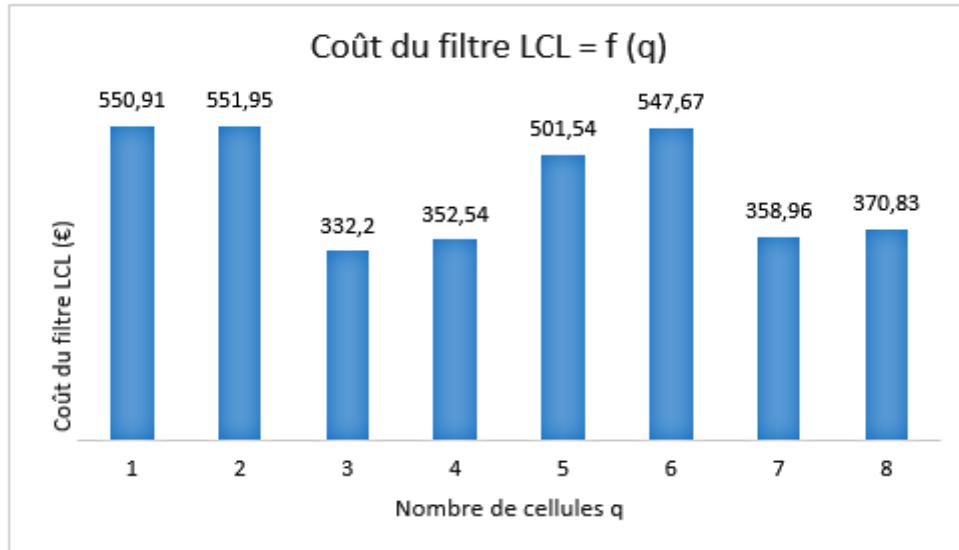


Figure III. 21. Coût du système en fonction du nombre des cellules

On remarque sur la Figure III. 21 que de point de vue du coût du filtre, le nombre optimal des cellules est obtenu lorsqu'on entrelace trois cellules de commutation ($q = 3$). En effet, lorsque $q = 3$, le filtre présente le coût le plus bas ($\text{Coût}_{\text{filtre}} = 332,2 \text{ €}$) pour un rendement de 94,72 %. Cependant, le cas où $q = 4$ semble également être intéressant. Car le coût du système y est égal à 352,54 € pour un rendement de 95,17 %. Donc il y a une réduction sur le coût du filtre de 39,6 % (218,71 €) pour $q = 3$ et de 36 % (198,4 €) pour $q = 4$ par rapport au cas avec onduleur classique optimisé : $q = 1$ ($\text{Coût}_{\text{filtre}} = 550,91 \text{ €}$ et $\eta = 93,01 \%$).

D'autre part, deux autres cas sont également intéressants. Il s'agit de : $q = 7$ où on a un coût égal à 358,96 € et un rendement de 95,71 % et $q = 8$ où on a un coût égal à 370,83 € et un rendement de 95,75 %. Néanmoins ces deux derniers cas rendent le système plus encombrant car les volumes V_{cuL_1} et V_{eN1} y sont très élevées (Cf. Tableau III. 7).

La Figure III. 22 présente le rapport entre le coût du filtre et le rendement du système (r). Cet indicateur montre également que le nombre de cellules optimal est $q = 3$ ($r = 3,5$ pour $q = 3$).

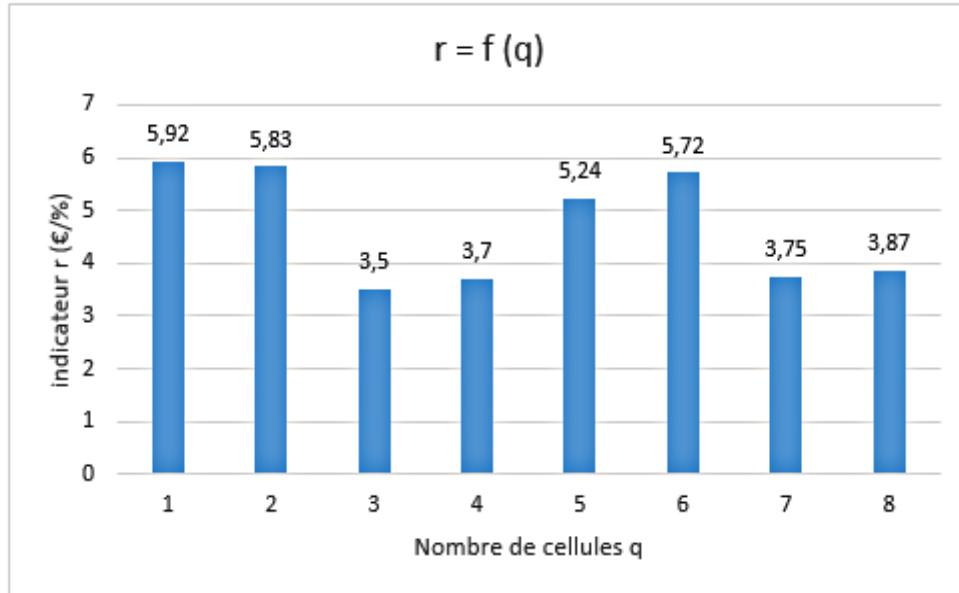


Figure III. 22. Rapport coût/rendement en fonction du nombre des cellules

Nous allons nous intéresser à présent à la comparaison des volumes des deux solutions optimales ($q = 3$ et $q = 4$) par rapport au volume d'un onduleur classique ($q = 1$).

VI.2. Comparaison des volumes des filtrages

Nous choisissons de comparer le volume de l'inductance côté onduleur L_1 uniquement car l'inductance côté réseau L_2 , le condensateur C ainsi que la résistance d'amortissement R_f sont gardés constants pour les deux structures de l'onduleur (classique et multi-niveaux). Seule L_1 change. En se basant sur le Tableau III. 7, le volume de L_1 se calcule comme dans l'équation Eq.III.37.

$$V_{L1} = V_{cuL1} + V_{eN1} \quad \text{Eq.III.37}$$

Avec V_{cuL1} et V_{eN1} sont les volumes du cuivre et des noyaux.

a) Comparaison pour $q = 1$ et $q = 3$

$$\text{Le rapport volumique est : } \gamma_1 = \frac{V_{L1_q=3}}{V_{L1_q=1}} = \frac{207980+707850}{85730+798000} \approx 1,03 \Rightarrow V_{L1_q=3} \approx V_{L1_q=1}$$

Avec : $V_{L1_q=1}$ et $V_{L1_q=3}$ sont les volumes de l'inductance L_1 lorsque $q = 1$ et $q = 3$ respectivement.

On constate que pour $q = 3$, $\gamma_1 \approx 1$: les deux volumes $V_{L1_q=1}$ et $V_{L1_q=3}$ sont quasi-identiques. Ce qui veut dire que le volume n'a pas augmenté malgré l'utilisation de plusieurs composants passifs pour réaliser L_1 , dans le cas de l'onduleur entrelacé.

b) Comparaison pour $q = 1$ et $q = 4$

Le rapport volumique est : $\gamma_2 = \frac{V_{L1_q=4}}{V_{L1_q=1}} = \frac{243430+943800}{85730+798000} \approx 1,34 \Rightarrow V_{L1_q=4} > V_{L1_q=1}$

Avec : $V_{L1_q=1}$ et $V_{L1_q=4}$ sont les volumes de l'inductance L_1 lorsque $q = 1$ et $q = 4$ respectivement.

On constate que pour $q = 4$, $\gamma_2 > 1$: le volume $V_{L1_q=4}$ a augmenté de 34 % par rapport au volume de la solution classique où $q = 1$.

Par conséquent, si nous souhaitons favoriser le volume et le coût plutôt que le rendement du système, il y a un intérêt à choisir la solution à onduleur entrelacé avec $q = 3$. Mais si nous devrions privilégier le rendement au détriment du volume, alors il faudra utiliser un onduleur entrelacé avec $q = 4$. Dans tout le cas, il y a un intérêt d'utiliser un onduleur multi-niveaux (entrelacé) au détriment de l'onduleur classique ($q = 1$) car la différence en termes de coût est de 39,6 % pour $q = 3$ et de 36 % pour $q = 4$ par rapport au cas classique. Ajouter à cela, la fiabilité que les systèmes multi-niveaux permettent d'obtenir du fait de l'utilisation de plusieurs cellules en parallèle.

VII. Etude technico-économique

Dans ce paragraphe, nous allons étudier les deux solutions optimales d'onduleur entrelacé précédemment déterminées afin de décider en nous basant sur une étude économique, quelle solution optimale faut-il choisir pour notre application. Nous rappelons ici les deux cas optimums précédemment choisis : $q = 3$ et $q = 4$. Pour simplifier, on note C_3 et η_3 le coût et le rendement du système lorsque $q = 3$; C_4 et η_4 , le coût et le rendement du système si $q = 4$ ($C_3 = 332,2$ €, $\eta_3 = 94,72\%$, $C_4 = 352,54$ € et $\eta_4 = 95,17\%$). Par ailleurs, le coût du kilowatt heure (kWh) au Tchad (tarif de base) est de 0,12 € / kWh. Il sera appelé *Prix_{achat}*.

Ces éléments seront utilisés plus bas pour discuter sur le choix optimal du système de point de vue économique.

a) Irradiance de la ville de N'djamena

Pour commencer l'étude technicoéconomique, nous allons nous intéresser d'abord à l'irradiance de la ville de N'djaména où notre système sera utilisé. Nous avons besoin de cette irradiance pour ensuite déterminer l'énergie produite par les panneaux qui seront choisis plus

loin et en fonction du prix d'achat, nous déterminerons laquelle des deux solutions optimales permet de réaliser le plus de gain.

La Figure III. 23 montre l'irradiance globale de la ville de N'djamena pour le 1^{er} jour du mois de Mars, tracé à partir des données météorologiques « SoDa météo » disponibles dans [53]. Ces données météorologiques sont l'irradiation solaire (en Wh/m²) et la température T (en K) qui sont mesurées toutes les quinze minutes (15 mn). Pour calculer et tracer l'irradiance notée G (en W/m²), nous avons divisé l'irradiation solaire par $\frac{1}{4}$ d'heure (15 mn). Par ailleurs nous avons choisi de montrer l'irradiance du mois de Mars car c'est le début des mois les plus chauds au Tchad (et les plus ensoleillés), bien que la technologie *PV* ait besoin plus de l'irradiance que de la température (il est connu que le rendement d'un panneau *PV* diminue avec la température).

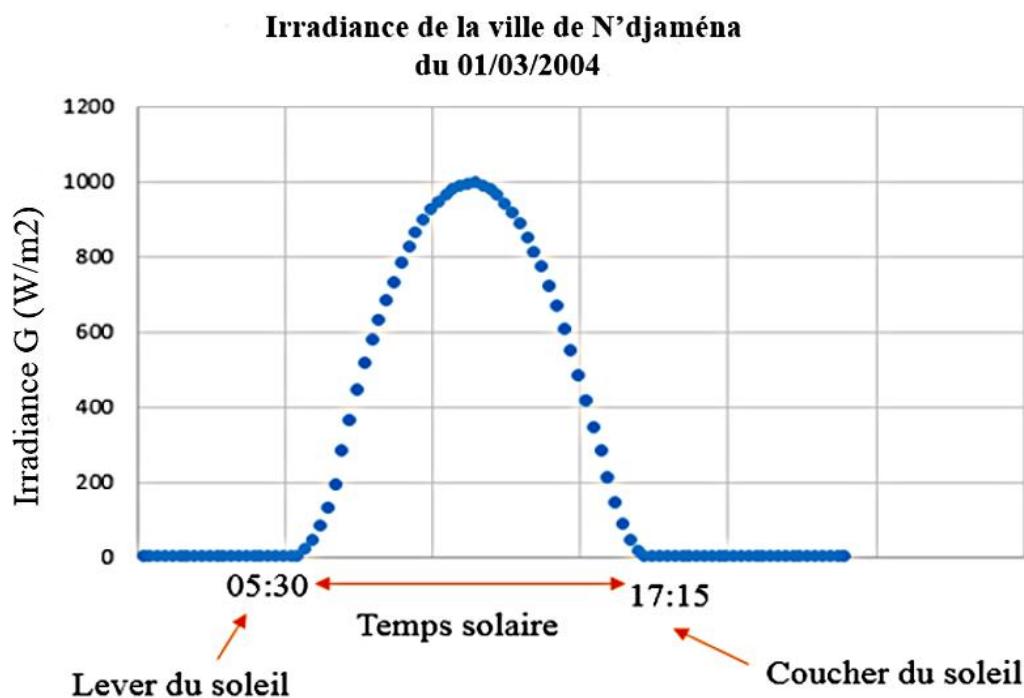


Figure III. 23. Irradianc journalière au Tchad

Nous constatons qu'au milieu du temps solaire, nous avons une irradiance maximale ($G = 995,16 \text{ W/m}^2$). Ce pic d'irradiance est obtenu à exactement 11h30. A cet instant, l'irradiance au Tchad est presque égale à celle obtenue en condition normalisée notée G_r ($G_r = 1000 \text{ W/m}^2$).

Nous allons à présent nous intéresser à l'énergie que nos onduleurs pourront convertir annuellement, en supposant qu'ils connectent au réseau électrique, un générateur

photovoltaïque (*GPV*) formé par un ensemble des panneaux de type « Sunmodule Plus SW260 Poly » [60] et en considérant ces données météorologiques « SoDa météo » [53].

b) Energie produite annuellement

Les caractéristiques du panneau *PV* susmentionné aux conditions normalisées (irradiance de référence : $G_r = 1000 \text{ W/m}^2$ et température de référence : $T_r = 25^\circ\text{C}$) sont les suivantes [60] :

- Puissance maximale : $P_{pv} = 260 \text{ W}_c$
- Rendement du panneau : $\eta = 15,51 \%$
- Le coefficient de puissance en fonction de la température : $K_t = -0,41 \%$

Selon les données dont nous disposons, la température au Tchad est d'environ égale à $T = 40^\circ\text{C}$ et l'irradiance, dans le meilleur cas, selon la Figure III. 23 est de $G = 995,16 \text{ W/m}^2$ (le 1^{er} Mars 2004 à 11h30) [53]. Donc les paramètres électriques du panneau *PV* considéré deviennent :

- Puissance maximale : $P_{pv}' = 244 \text{ W}_c$
- Rendement du panneau : $\eta' = 14,56 \%$

P_{pv}' et η' sont calculés grâce aux relations suivantes :

$$P_{pv}' = P_{pv} \cdot [1 + K_t(T - T_r)] \quad \text{Eq.III.38}$$

$$\eta' = \eta \cdot [1 + K_t(T - T_r)] \quad \text{Eq.III.39}$$

La surface élémentaire du panneau *PV* peut être calculée comme suit :

$$S_{PV_el} = \frac{P_{pv}'}{\eta' \cdot G} \quad \text{Eq.III.40}$$

Par application numérique, on trouve : $S_{PV_el} = 1,68 \text{ m}^2$.

D'autre part, la puissance nominale totale de notre cahier des charges est de $P_n = 5,2 \text{ kW}$. Ceci donne le nombre de panneau *PV* qu'il faut pour notre application : $N_{pv} = \frac{P_n}{P_{pv}'} = 21$. On définit S_{PV} la surface totale de l'ensemble des panneaux *PV* (*GPV*) comme l'indique l'équation Eq.III.41.

$$S_{PV} = N_{pv} \cdot S_{PV_el} \quad \text{Eq.III.41}$$

Ainsi, la puissance électrique est égale à :

$$P_{elec} = S_{PV} \cdot \eta' \cdot G [1 + K_t(T - T_r)] \quad \text{Eq.III.42}$$

Ensuite, grâce aux données dont nous disposons [53], nous nous sommes intéressés à l'irradiance et à la température de la ville de N'djamena de tous les jours de l'année qu'on note respectivement par G_i et T_i (de 01/02/2004 au 31/01/2005). Cela permet de calculer la puissance électrique de tous les jours sur l'année comme suit :

$$P_{elec_i} = S_{PV} \cdot \eta' \cdot G_i [1 + K_t(T_i - T_r)] \quad \text{Eq.III.43}$$

Nous rappelons que les données météorologiques « SoDa météo » [53] sont mesurées chaque 15 mn (1/4 d'heure). Pour calculer l'énergie produite annuellement notée Wh_{elec_a} il suffit de multiplier la puissance P_{elec_i} par 1/4 et de la sommer sur le nombre des quarts d'heure de l'année comme indiquée à l'équation Eq.III.44.

$$Wh_{elec_a} = \sum_{i=1}^{X_i} \frac{P_{elec_i}}{4} \quad \text{Eq.III.44}$$

Avec $X_i = 365 \times 24 \times 4$ représente le nombre des quarts d'heure de l'année considérée (de 01/02/2004 au 31/01/2005).

Le total de l'énergie restituée (énergie convertie par notre onduleur entrelacé) notée Wh_{rq} ($q = 3$ ou 4), est égal à Wh_{elec_a} fois le rendement de l'onduleur η_q ($q = 3$ ou 4) comme suit :

$$Wh_{rq} = Wh_{elec_a} \cdot \eta_q \quad \text{Eq.III.45}$$

Donc le gain généré par chaque onduleur entrelacé noté $Gain_q$ ($q = 3$ ou 4) est égal au total de l'énergie restituée (Wh_r) fois le prix d'achat ($Prix_{achat} = 0,12 \text{ €/kWh}$) :

$$Gain_q = Wh_{rq} \cdot Prix_{achat} \quad \text{Eq.III.46}$$

On définit $Diff_{gain}$, la différence entre le gain obtenu en utilisant l'onduleur à $q = 4$ cellules et celui avec $q = 3$ cellules comme suit :

$$Diff_{gain} = Gain_4 - Gain_3 \quad \text{Eq.III.47}$$

Ainsi, nous obtenons sur l'année :

- ✓ L'énergie électrique produite par les panneaux PV : $Wh_{elec_a} = 11098 \text{ kWh}$
- ✓ Le gain avec l'onduleur à $q = 3$: $Gain_3 = 1261,4 \text{ €}$
- ✓ Le gain avec onduleur à $q = 4$: $Gain_4 = 1267,4 \text{ €}$
- ✓ La différence de gain avec onduleur à $q = 3$ et à $q = 4$: $Diff_{gain} = 6 \text{ €}$.

Donc la différence de gain sur une année est de 6 €. D'autre part, la différence de coût du filtre entre les deux solutions est de 20,34 € (Cf. Tableau III. 7). Ce chiffre peut être atteint en 3,4 ans (3 ans et 4 mois). En d'autres termes, le filtre associé à l'onduleur entrelacé à $q = 4$ est plus cher de 20,34 € par rapport à la solution avec onduleur entrelacé à $q = 3$. Mais

comme son rendement est plus élevé, il permet de rembourser la somme de 20,34 € en 3 ans et 4 mois.

Par conséquent, à long terme, il est préférable de choisir la solution où $q = 4$ qui a le rendement le plus élevé ($C_4 = 352,54$ €, $\eta_4 = 95,17\%$) au lieu de la solution où $q = 3$ ($C_3 = 332,2$ € et $\eta_3 = 94,72\%$).

VIII. Conclusion

Ce chapitre a traité le dimensionnement d'un système *PV* connecté au réseau électrique utilisant un onduleur multi-niveaux entrelacé. Après une description du système, nous nous sommes intéressés au dimensionnement de ce système dans un contexte d'utilisation au Tchad où la fiabilité, le coût et le rendement du système ont été mis en avant.

Le dimensionnement du système a dégagé deux valeurs du nombre de cellules optimales : pour $q = 3$ et pour $q = 4$. En particulier, nous avons vu que l'utilisation de l'onduleur entrelacé a permis de réduire le coût du filtre de 39,6 % pour $q = 3$ et de 36 % pour le cas où $q = 4$ par rapport à la solution classique optimisé ($q = 1$). De point de vue rendement du système, le cas $q = 4$ ($\eta_4 = 95,17\%$) est plus intéressant que celui où $q = 3$ ($\eta_3 = 94,72\%$) tandis que du point de vue volume c'est l'inverse.

Pour une application *PV* au Tchad, la diminution du volume n'est pas le critère le plus déterminant par rapport au coût. D'où, il sera intéressant d'opter pour la solution à $q = 4$.

Nous allons à présent aborder dans le chapitre IV le contrôle-commande des systèmes *PV* connectés au réseau.

Chapitre IV : Stratégies des contrôles-commandes des systèmes PV connectés au réseau de distribution électrique

Chapitre IV. Stratégies des contrôles-commandes des systèmes PV connectés au réseau

Sommaire :

I.	Introduction.....	159
II.	Commande PQ découpée appliquée au système PV classique connecté au réseau de distribution électrique.....	159
II.1.	Modélisation du système en vue de la commande PQ découpée	160
III.1.	Commande PQ découpée appliquée au système PV connecté au réseau de distribution électrique utilisant un onduleur entrelacé.....	168
III.1.1.	Commande PQ découpée non équilibrante	168
III.1.2.	Commande PQ découpée équilibrante	171
IV.	Résultats de simulation et interprétations.....	174
IV.1.	Résultats de simulation du système classique	174
IV.2.	Résultats de simulation du système avec onduleur entrelacé.....	182
V.	Conclusion.....	190

I. Introduction

La maximisation du transfert de puissance de la source d'énergie vers le réseau de distribution et l'optimisation de la dynamique du système dépendent de la technologie des convertisseurs statiques utilisés et de leurs algorithmes de contrôle-commande [22], [61].

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser au contrôle-commande des deux systèmes étudiés dans les chapitres II et III : système *PV* connecté au réseau avec onduleur classique et système *PV* connecté au réseau avec onduleur entrelacé. Pour le dernier cas, nous allons nous intéresser uniquement au cas optimal qui optimise le coût et le rendement déterminé au chapitre III. C'est-à-dire l'onduleur à 4 cellules entrelacées ($q = 4$). Une commande de type *PQ* découpée sera appliquée pour les deux systèmes. L'avantage de cette commande est qu'elle permet de contrôler séparément la puissance active *P* et réactive *Q*, permettant ainsi de compenser cette dernière pour éviter un déséquilibre du réseau. De plus, comme la commande se fait dans le repère de Park, elle permet de contrôler un système triphasé avec seulement deux régulateurs *PI* (Cf. Figure IV. 1).

Enfin, nous allons également aborder l'influence de la consommation de nos voisins sur notre système.

II. Commande *PQ* découpée appliquée au système *PV* classique connecté au réseau de distribution électrique

La commande *PQ* découpée (appelée aussi commande Watt-Var découpée) a largement été appliquée au système *PV* classique connecté au réseau. Comme par exemple dans les travaux de [1] [62], [33] et [11]. On rappelle que, la partie continue *DC* du système (*GPV*, *Boost* et *MPPT*) ne sera pas étudiée ici. Nous allons donc étudier uniquement la partie alternative *AC* qui constitue le cœur de nos travaux. Dans ce cas, le système est composé, d'un onduleur triphasé dont la tension d'entrée V_{dc} provenant du générateur *PV*, d'un filtre *LCL* et du réseau de distribution électrique caractérisé par son impédance, sa fréquence et sa tension efficace. Le synoptique de cette commande (en boucle fermée) est indiqué à la Figure IV. 1. Son principe repose essentiellement sur la transformée de Park, l'asservissement du courant dans le repère de Park, le découplage des composantes directe I_d et en quadrature I_q du courant ainsi que la compensation des composantes directe V_{2d} et en quadrature V_{2q} de la tension du réseau.

Onduleur classique (3 ~)

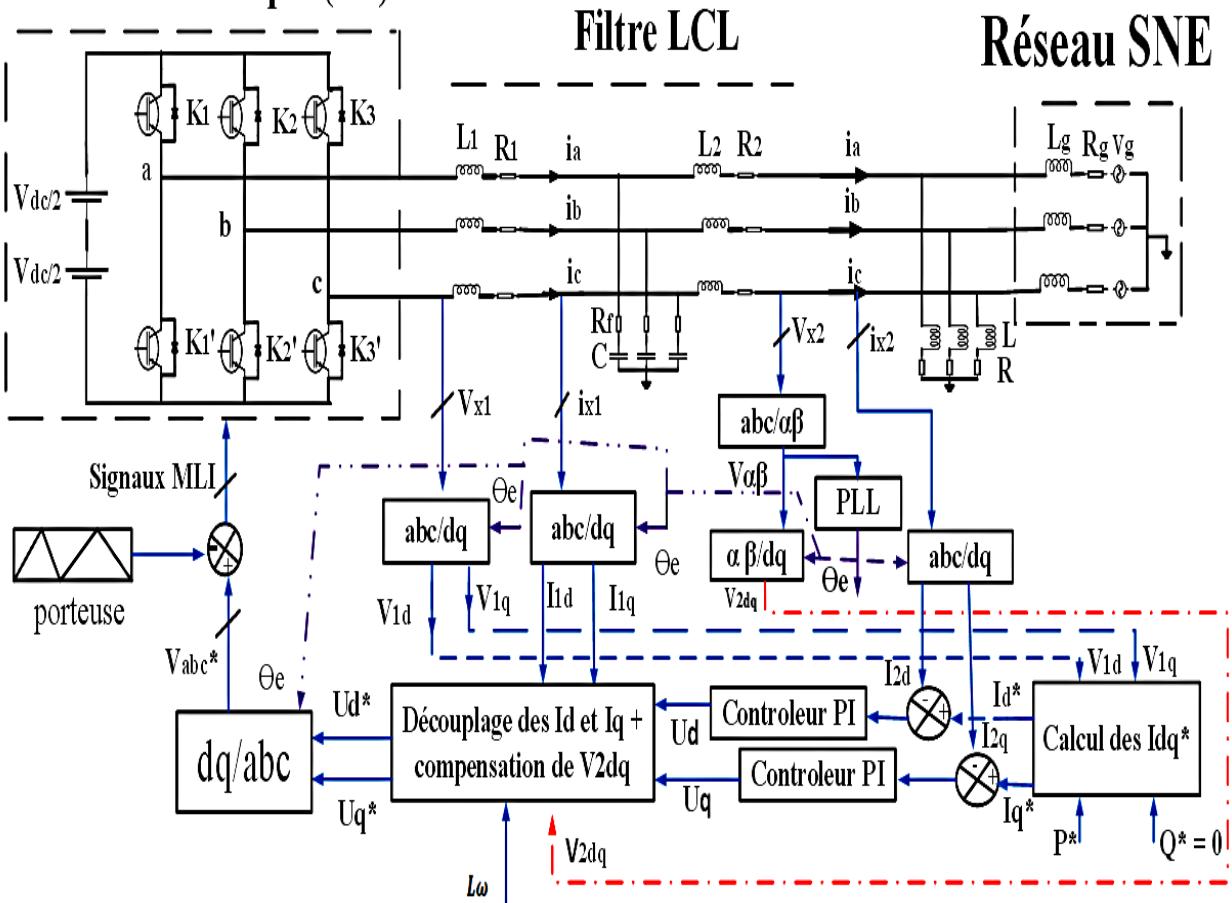


Figure IV. 1. Contrôle en boucle fermée du système PV avec une commande PQ

II.1. Modélisation du système en vue de la commande PQ découplée

Afin de faciliter l'étude, nous rappelons à la Figure IV. 2, le schéma de raccordement de l'onduleur classique au réseau lorsqu'on tient compte d'une phase. Où $x = a, b, c$ est le nom de la phase, V_1 , V_2 , i_1 et i_2 sont respectivement les tensions simples et les courants du côté onduleur et réseau, L_1 et L_2 sont respectivement les inductances du filtre du côté onduleur et réseau, C est le condensateur du filtre, i_c est le courant traversant le condensateur et R_f est la résistance d'amortissement du filtre.

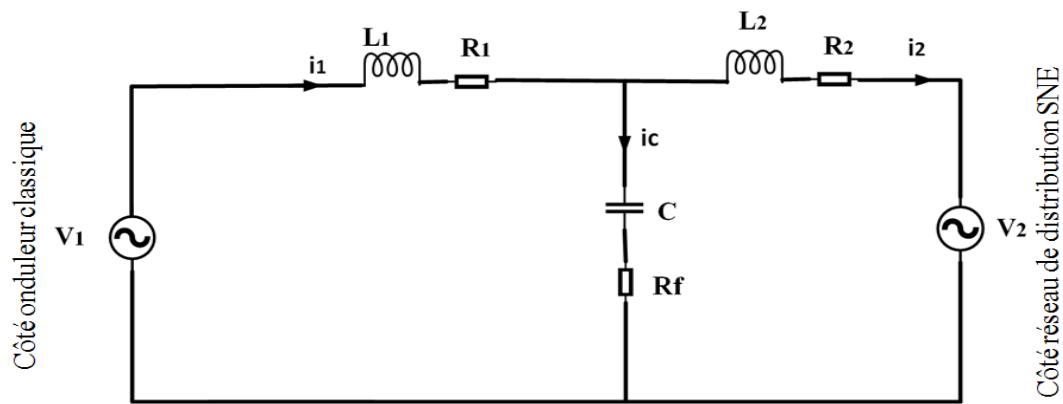


Figure IV. 2. Schéma simplifié de raccordement de l'onduleur classique au réseau électrique à l'aide du filtre LCL

Signalons que : l'inductance L_2 représente le regroupement de l'ensemble des inductances du côté réseau BT et R_2 est sa résistance interne : $L_2 = L_{2f} + L_g$. Avec L_{2f} est l'inductance du filtre du côté réseau et L_g est l'inductance équivalente du réseau BT au point de connexion de l'onduleur (pour plus de détails, voir l'annexe A).

a) Modèles mathématiques

La loi de nœuds appliquée à la Figure IV. 2 permet d'écrire l'équation Eq.IV.1.

$$i_1 = i_c + i_2 \quad \text{Eq.IV.1}$$

Comme dans le chapitre II (paragraphe II.3.3.b), nous allons négliger le courant traversant le condensateur i_c (à 50 Hz) devant le courant qui sera réellement injecté au réseau i_2 (on rappelle que le rôle du condensateur est de filtrer la tension du réseau vis-à-vis de la fréquence de découpage. Son impédance est donc grande à 50 Hz). Dans ce cas, $i_1 = i_2 = i$ et l'équation régissant le comportement du schéma de la Figure IV. 2 est égale à :

$$V_1 = L \frac{di}{dt} + Ri + V_2 \quad \text{Eq.IV.2}$$

Avec L et R sont l'inductance et la résistance totales du système ($L = L_1 + L_2$ et $R = R_1 + R_2$).

En effectuant la transformée de Park sur l'équation Eq.IV.2, le modèle mathématique devient celui de l'équation Eq.IV.3.

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} I_d \\ I_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{R}{L} & \omega \\ -\omega & -\frac{R}{L} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_d \\ I_q \end{pmatrix} + \frac{1}{L} \begin{pmatrix} V_{1d} - V_{2d} \\ V_{1q} - V_{2q} \end{pmatrix} \quad \text{Eq.IV.3}$$

En développant l'équation Eq.IV.3, on obtient l'équation Eq.IV.4.

$$\begin{cases} L \frac{dI_d}{dt} = -RI_d + L\omega I_q + V_{1d} - V_{2d} \\ L \frac{dI_q}{dt} = -RI_q - L\omega I_d + V_{1q} - V_{2q} \end{cases} \quad \text{Eq.IV.4}$$

On pose :

$$\begin{cases} U_d = L\omega I_q + V_{1d} - V_{2d} \\ U_q = -L\omega I_d + V_{1q} - V_{2q} \end{cases} \quad \text{Eq.IV.5}$$

Avec : ω est la pulsation du réseau ($\omega = 2\pi f_r$), I_d et I_q sont la composante directe et en quadrature du courant, V_{1d} et V_{2d} sont les composantes directes de la tension du côté onduleur et réseau tandis que V_{1q} et V_{2q} en sont les composantes en quadrature.

b) Fonction de Transfert du filtre

En appliquant la transformée de Laplace sur l'équation Eq.IV.5, nous obtenons la fonction de transfert du filtre (C est négligé) à l'équation Eq.IV.6. Où p est l'opérateur de Laplace.

$$\begin{cases} H_d(p) = \frac{I_d(p)}{U_d(p)} = \frac{1}{L \cdot p + R} \\ H_q(p) = \frac{I_q(p)}{U_q(p)} = \frac{1}{L \cdot p + R} \end{cases} \quad \text{Eq.IV.6}$$

D'après l'équation Eq.IV.6, il s'agit d'un système du premier ordre. Par conséquent, des contrôleurs conventionnels de type *PI* suffisent pour contrôler le système [63].

D'autre part, la fonction de transfert du contrôleur *PI* est donnée [49] à l'équation Eq.IV.7.

$$C_{p1}(p) = k_{p1} + \frac{k_{i1}}{p} \quad \text{Eq.IV.7}$$

Avec k_{p1} , k_{i1} sont les paramètres du contrôleur *PI* (k_{p1} est le gain proportionnel et k_{i1} est la constante intégrale).

c) Boucle de régulation du courant

En utilisant les équations Eq.IV.6 et Eq.IV.7, la boucle de régulation du courant peut être élaborée comme indiquée à la Figure IV. 3.

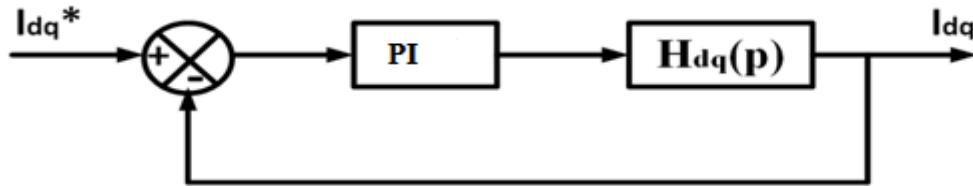


Figure IV. 3. Boucle de régulation du courant

La Fonction du Transfert en Boucle Ouverte (FTBO) du système de la Figure IV. 3 est donc indiquée à l'équation Eq.IV.8.

$$FTBO(p) = C_{p1}(p) \cdot H_{dq}(p) = \frac{k_{p1} + \frac{k_{i1}}{p}}{L \cdot p + R} \quad \text{Eq.IV.8}$$

La Fonction de Transfert en Boucle Fermée (FTBF) de la Figure IV. 3 est alors égale à :

$$FTBF(p) = \frac{FTBO(p)}{1 + FTBO(p)} = \frac{(k_{p1} \cdot p + k_{i1})/L}{p^2 + \left(\frac{R+k_{p1}}{L}\right)p + \frac{k_{i1}}{L}} \quad \text{Eq.IV.9}$$

- Calcul des paramètres k_{p1} et k_{i1} du correcteur PI**

Le calcul des paramètres k_{p1} et k_{i1} du régulateur PI est fait analytiquement. La FTBF étant un système de second ordre, nous rappelons, dans l'équation Eq.IV. 10 le dénominateur de la fonction de transfert normalisée d'un système de second ordre.

$$p^2 + 2z\omega_i p + \omega_i^2 \quad \text{Eq.IV. 10}$$

Avec z et ω_i sont respectivement le facteur d'amortissement et la pulsation propre du système [11]. En identifiant l'équation Eq.IV. 10 avec le dénominateur de l'équation Eq.IV.9, les paramètres du contrôleur PI utilisé dans la Figure IV. 3 sont obtenus comme suit :

$$\begin{cases} k_{p1} = 2z\omega_i L - R \\ k_{i1} = L\omega_i^2 \end{cases} \quad \text{Eq.IV.11}$$

Pour $L = L_1 + L_2 = 6,5 \text{ mH}$ et $R = R_1 + R_2 = 1,7 \Omega$ (voir annexe A) on obtient : $t_{i1} = \frac{L}{R} =$

3,82 ms (le temps de réponse du système), $\omega_{i1} = \frac{1}{t_i} = 261,78 \text{ rad/s}$. De plus, on choisit un facteur d'amortissement unitaire ($z = 1$) afin d'annuler les oscillations du système [11]. Finalement, on obtient : $k_{p1} = 2,21$ et $k_{i1} = 751,46 [\text{s}^{-1}]$.

Remarque : le gain de proportionnalité (k_{p1}) est sans unité.

- Opération de découplage et compensation

Les paramètres k_{p1} et k_{i1} du régulateur *PI* de la Figure IV. 3 ont été calculés sans tenir compte du découplage des composantes directe et en quadrature du courant (I_d et I_q) de l'équation Eq.IV.4. Afin de contrôler séparément la composante directe I_d et en quadrature I_q du courant et par conséquent la puissance active et réactive (P et Q), nous devons éliminer les termes de couplage ($L\omega I_q$ et $L\omega I_d$) et compenser les composantes de la tension du réseau (V_{2d} et V_{2q}).

Donc on pose :

$$\begin{cases} U_d^* = U_d - L\omega I_q + V_{2d} \\ U_q^* = U_q + L\omega I_d + V_{2q} \end{cases} \quad \text{Eq.IV.12}$$

Le schéma de la commande *PQ* découpée est ainsi montré à la Figure IV. 4.

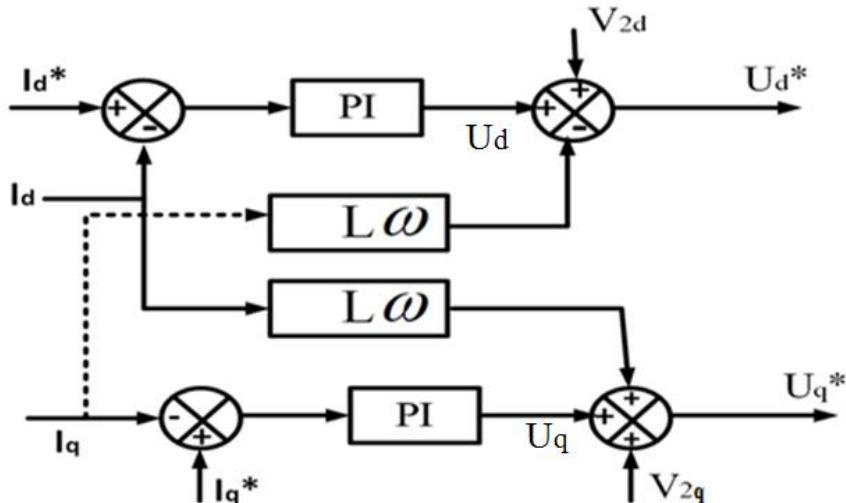


Figure IV. 4. Commande *PQ* découplée

Les deux régulateurs *PI* comparent les courants de références (I_d^* et I_q^*) avec les courants de sortie de l'onduleur (I_d et I_q) afin d'apporter les corrections nécessaires pour obtenir une erreur statique nulle. Ensuite, les termes de perturbation sont éliminés pour obtenir une

référence U_d^* égale à l'amplitude maximale de la tension du réseau et une référence U_q^* égale à zéro ($U_d^* = 220 \cdot \sqrt{2}$ V et $U_q^* = 0$) lorsque le système est synchronisé.

- **Mise en évidence de la commande MLI dans le cas de l'onduleur classique**

La *MLI* classique a déjà été évoquée au chapitre II (paragraphe II.3.3), toutefois nous rappelons sur la Figure IV. 5, le schéma de principe de cette *MLI* qui contrôle l'onduleur triphasé classique. Pour des raisons de simplicité, la commande *MLI* choisie dans ce travail est de type *MLI* interjective (sinus-triangle). La boucle du courant génère les tensions de références U_d^* et U_q^* (Cf. Figure IV. 4) qui sont transformées en utilisant la transformée de Park inverse pour obtenir trois tensions des références dans le repère *abc* notées V_{abc}^* (de fréquence $f_r = 50$ Hz). Chacune de ces tensions est utilisée comme référence pour être comparée à une onde haute fréquence dite porteuse (de fréquence $f_{sw} = 20$ kHz) afin de générer les signaux de commande *MLI* pour les interrupteurs de l'onduleur.

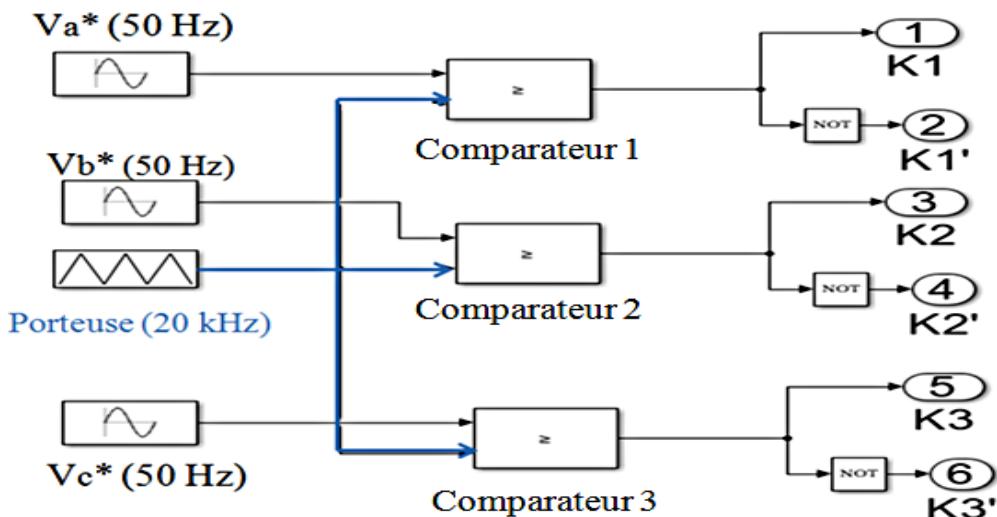


Figure IV. 5. MLI interjective pour le contrôle de l'onduleur classique triphasé

Comme l'indique la Figure IV. 5, les références sont à la fréquence du réseau ($f_r = 50$ Hz) tandis que celle de la porteuse est à la fréquence de découpage des interrupteurs ($f_{sw} = 20$ kHz). Afin d'éviter tout court-circuit, les deux interrupteurs d'une même cellule de commutation sont complémentaires ($K_i = \overline{K'_i}$) ; $i = 1,2,3$ est le numéro de la cellule.

- **Calcul du courant de référence**

Les expressions des puissances active P et réactive Q dans le repère de Park sont indiquées à l'équation Eq.IV. 13 [11].

$$\begin{cases} P = \frac{3}{2}(V_{1d}I_d + V_{1q}I_q) \\ Q = \frac{3}{2}(V_{1q}I_d - V_{1d}I_q) \end{cases} \quad \text{Eq.IV. 13}$$

Nous déduisons de l'équation Eq.IV. 13, les expressions du courant de référence dans le repère de Park comme suit :

$$\begin{cases} I_d^* = \frac{2}{3} \left(\frac{P^*V_{1d} + Q^*V_{1q}}{V_{1d}^2 + V_{1q}^2} \right) \\ I_q^* = \frac{2}{3} \left(\frac{P^*V_{1q} - Q^*V_{1d}}{V_{1d}^2 + V_{1q}^2} \right) \end{cases} \quad \text{Eq.IV.14}$$

Avec P^* est la référence de la puissance active (P^* provient du générateur PV) et Q^* est celle de la puissance réactive ($Q^* = 0$ VAR).

d) Boucle de verrouillage de phase (PLL)

Afin de synchroniser notre système avec le réseau de distribution, il est nécessaire d'utiliser une boucle à verrouillage de phase *PLL* (de l'anglais, Phase Locked Loop). Dans la littérature, plusieurs types de *PLL* sont présentées. Nous avons choisi la *PLL* basée sur la transformée de Park présentée dans [64] et [65] pour sa simplicité, sa robustesse et surtout qu'elle est adaptée à notre commande (commande faite dans le repère de Park). Le schéma de principe de cette *PLL* est indiqué à la Figure IV. 6.

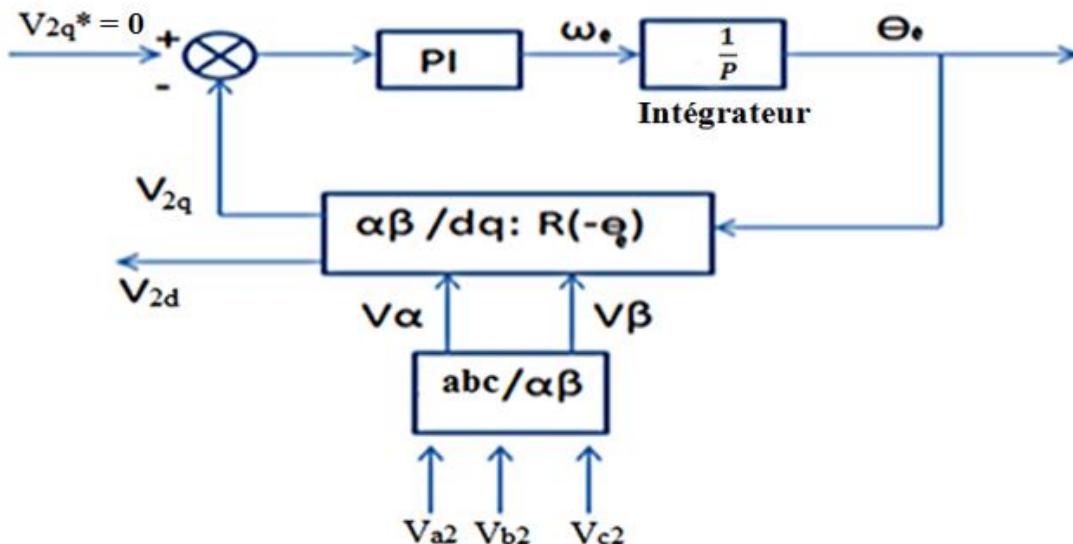


Figure IV. 6. Boucle à verrouillage de phase PLL

Le principe de cette *PLL* consiste à appliquer une transformation de Park sur la tension triphasée du réseau V_{x2} ($x = a, b, c$ est le nom de la phase) et d'en asservir la composante en quadrature V_{2q} à zéro ($V_{2q}^* = 0$).

Premièrement, une transformée de Concordia est appliquée sur V_{x2} pour obtenir deux tensions dans le repère diphasé $V_{\alpha\beta}$. Ensuite, on effectue une rotation de $R(-\theta_e)$ afin d'obtenir deux tensions dans le repère de Park V_{2dq} [64].

Ainsi, nous obtenons l'équation Eq.IV.15.

$$\begin{pmatrix} V_{2d} \\ V_{2q} \end{pmatrix} = V_2 \sqrt{3} \begin{pmatrix} \cos(\theta_r - \theta_e) \\ \sin(\theta_r - \theta_e) \end{pmatrix} = V_2 \sqrt{3} \begin{pmatrix} \cos(\Delta\theta) \\ \sin(\Delta\theta) \end{pmatrix} \quad \text{Eq.IV.15}$$

Avec : $V_2 = 220$ V, est la tension efficace du réseau, θ_e est l'angle estimé par la *PLL* et θ_r est l'angle du réseau ($\theta_r = \omega t$).

La *PLL* sera synchronisée lorsque $\theta_e = \theta_r$. Cette condition est satisfaite si le régulateur *PI* de la Figure IV. 6 parvient à asservir V_{2q} à zéro.

- **Calcul des paramètres (k_{p2} et k_{i2}) du régulateur *PI* de la *PLL***

En considérant des faibles variations de $\Delta\theta$, le terme $\sin(\Delta\theta)$ tend vers $\Delta\theta$ [65]. On a donc : $\Delta\theta = \theta_r - \theta_e$. Dans ce cas, le schéma simplifié de la *PLL* est celui de la Figure IV. 7.

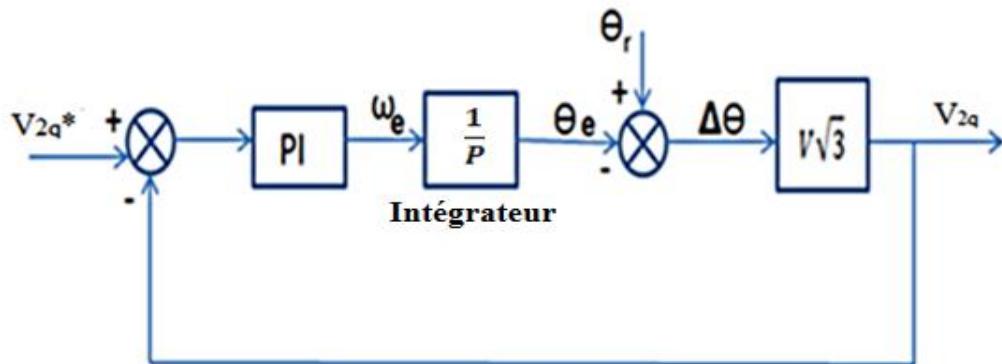


Figure IV. 7. Schéma simplifié de la *PLL*

Par analogie avec l'équation Eq.IV.7, la fonction de transfert du régulateur *PI* utilisé dans la Figure IV. 7 est égale à :

$$C_{p2}(p) = k_{p2} + \frac{k_{i2}}{p} \quad \text{Eq.IV.16}$$

La fonction de transfert en boucle ouverte du système de la Figure IV. 7 est la suivante :

$$G(p) = \frac{V_{2q}(p)}{V_{2q}^*(p)} = -V\sqrt{3} \cdot \left(\frac{k_{p2} + \frac{k_{i2}}{p}}{p} \right) \quad \text{Eq.IV.17}$$

La fonction de transfert en boucle fermée peut être écrite comme dans l'équation Eq.IV.18.

$$H(p) = \frac{G(p)}{1+G(p)} = \frac{-V\sqrt{3}(k_{i2} + k_{p2} \cdot p)}{p^2 - V\sqrt{3} \cdot k_{p2} \cdot p - V\sqrt{3} \cdot k_{i2}} \quad \text{Eq.IV.18}$$

En utilisant les équations Eq.IV. 10 et Eq.IV.18 on trouve les paramètres du correcteur *PI* dans l'équation Eq.IV.19 qui suit :

$$\begin{cases} k_{p2} = \frac{-2z\omega_{i1}}{V\sqrt{3}} \\ k_{i2} = \frac{-\omega_{i1}^2}{V\sqrt{3}} \end{cases} \quad \text{Eq.IV.19}$$

Avec : $\omega_{i2} = \frac{1}{T_{i2}}$ est la pulsation propre du système, T_{i2} est le temps de réponse du système de la Figure IV. 7 et z est le facteur d'amortissement. Nous fixons arbitrairement $T_{i2} = 10$ ms de façons à avoir une réponse rapide du système et $z = 1$ pour éliminer les oscillations du système. Cela permet d'obtenir : $k_{p2} = -0.5$ et $k_{i2} = -25$ [s⁻¹].

On va s'intéresser à présent à la commande du système utilisant un onduleur entrelacé (onduleur multi-niveaux).

III. Commande *PQ* découpée appliquée au système *PV* connecté au réseau de distribution électrique utilisant un onduleur entrelacé

Dans ce paragraphe, nous allons adapter la commande *PQ* découpée appliquée au système classique au nouveau système *PV* proposé (utilisant un onduleur entrelacé). Nous réalisons la commande *PQ* découpée appliquée à l'onduleur entrelacé de deux manières : commande *PQ* non équilibrante et commande *PQ* équilibrante.

III.1. Commande *PQ* découpée non équilibrante

La Figure IV. 8 indique le schéma de principe de la commande *PQ* découpée non équilibrante appliquée à l'onduleur entrelacé connecté au réseau électrique. Cette commande est similaire à celle appliquée au système classique à la différence que dans la partie *MLI*, quatre porteuses régulièrement déphasées de $\frac{T_{sw}}{4}$ sont utilisées.

Onduleur à 4 cellules entrelacées


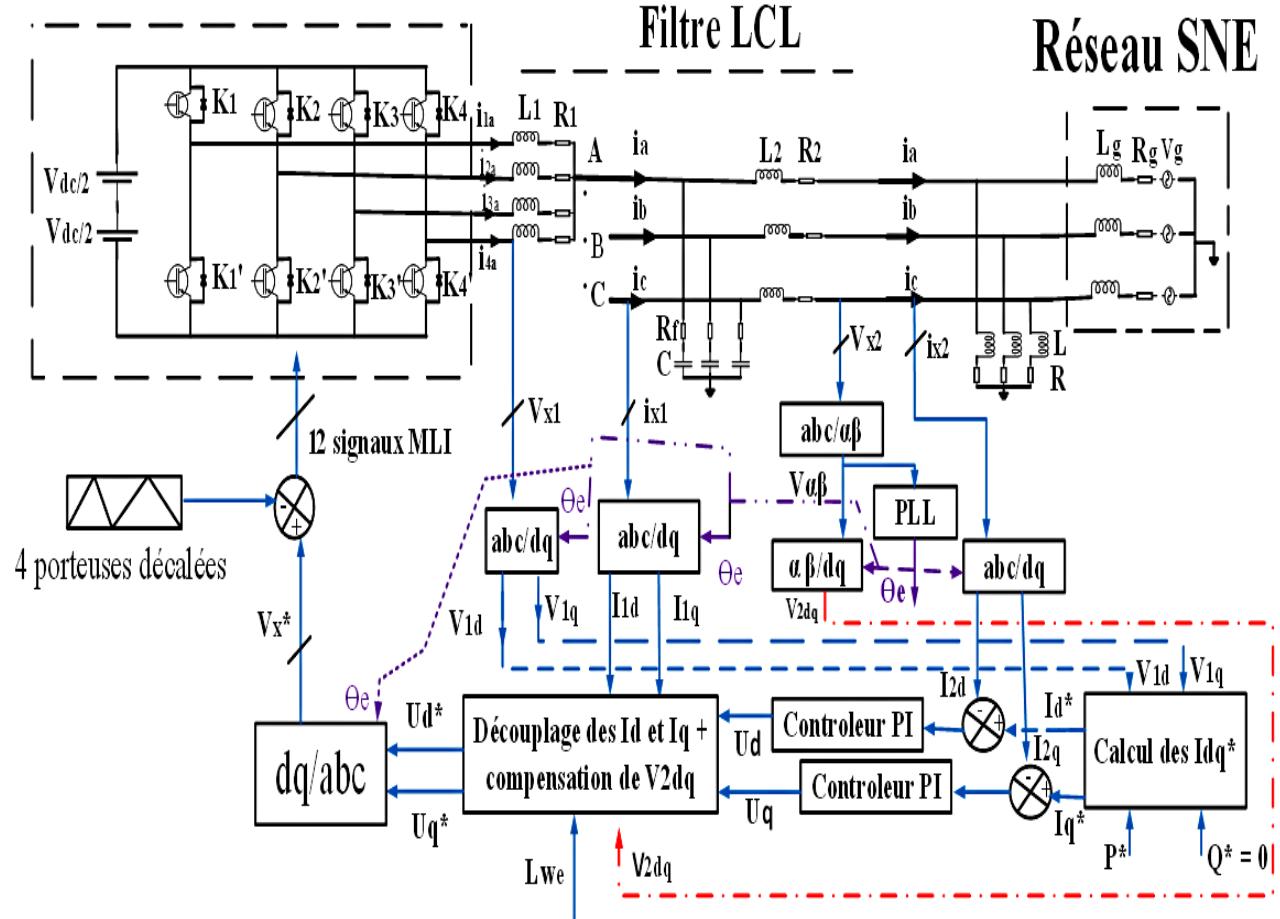


Figure IV. 8. Commande PQ découplée non équilibrante en boucle fermée

Par analogie avec la Figure IV. 2 du système classique, le schéma de la Figure IV. 8 peut aussi être simplifié comme dans la Figure IV. 9. On rappelle que cette Figure IV. 9 n'est autre que celle de la Figure III. 10 du chapitre III dans laquelle nous avons tenu compte des résistances internes (R_1 et R_2) et posé (pour faciliter la lecture) : $V_{in}^j = V_1$, $V_{j2} = V_2$, $i_{1j} = i_{1x}$, $i_{j1} = i_1$, $i_{j2} = i_2$ et $i_{jc} = i_c$. Avec V_1 , V_2 , i_1 et i_2 sont respectivement les tensions simples et courants du côté onduleur et réseau, L_1 et L_2 sont respectivement les inductances du filtre du côté onduleur et réseau, R_1 et R_2 sont les résistances internes aux inductances (L_1 et L_2), i_{ix} est le vecteur courant des cellules ($i = 1, 2, 3, 4$ est le numéro de la cellule), C est le condensateur du filtre, i_c est le courant traversant le condensateur et R_f est la résistance d'amortissement.

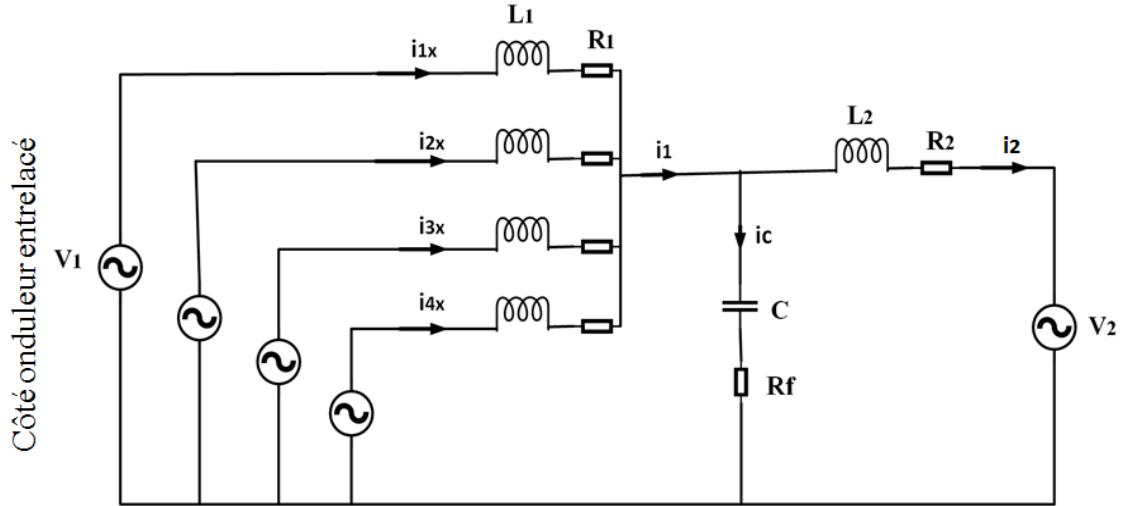Dans cette partie, nous contrôlons directement le courant i_1 de sortie de l'onduleur et le courant i_2 injecté au réseau, sans tenir compte de l'équilibrage de courants i_{ix} traversant les cellules. Le courant de sortie de l'onduleur étant égal à la somme des courants des cellules ($i_1 = \sum_{i=1}^4 i_{ix}$).



Côté réseau de SNE

Figure IV. 9. Schéma simplifié du filtre LCL connectant un onduleur entrelacé au réseau

Comme nous l'avons mentionné ci-haut, la commande PQ découpée développée pour le système classique est valable ici également. La seule différence est au niveau de la partie HF : La commande MLI . Nous allons mettre en évidence cette MLI .

- Mise en évidence de la commande MLI dans le cas de l'onduleur entrelacé**

La MLI qui contrôle l'onduleur entrelacé a également été présentée au chapitre III (paragraphe III.1), mais nous la rappelons sur la Figure IV. 10. Là aussi la commande MLI est de type MLI intersective. La boucle du courant génère les tensions de références U_d^* et U_q^* qui sont transformées dans Park inverse pour obtenir trois tensions sinusoïdales dans le repère abc notées V_x^* ($x = a, b, c$). Chacune de ces tensions est utilisée comme référence pour être comparée à une porteuse afin de générer les signaux de commande MLI aux interrupteurs de l'onduleur. Nous signalons que les quatre porteuses sont régulièrement décalées de $\frac{T_{sw}}{4}$ (T_{sw} étant la période de commutation). Signalons que comme dans le cas de l'onduleur classique, les trois tensions de références V_x^* sont déphasées de $\frac{2\pi}{3}$ et les deux interrupteurs d'une même cellule de commutation sont complémentaires $K_i = \overline{K'_i}$ ($i = 1, 2, 3, 4$ est le numéro de la cellule).

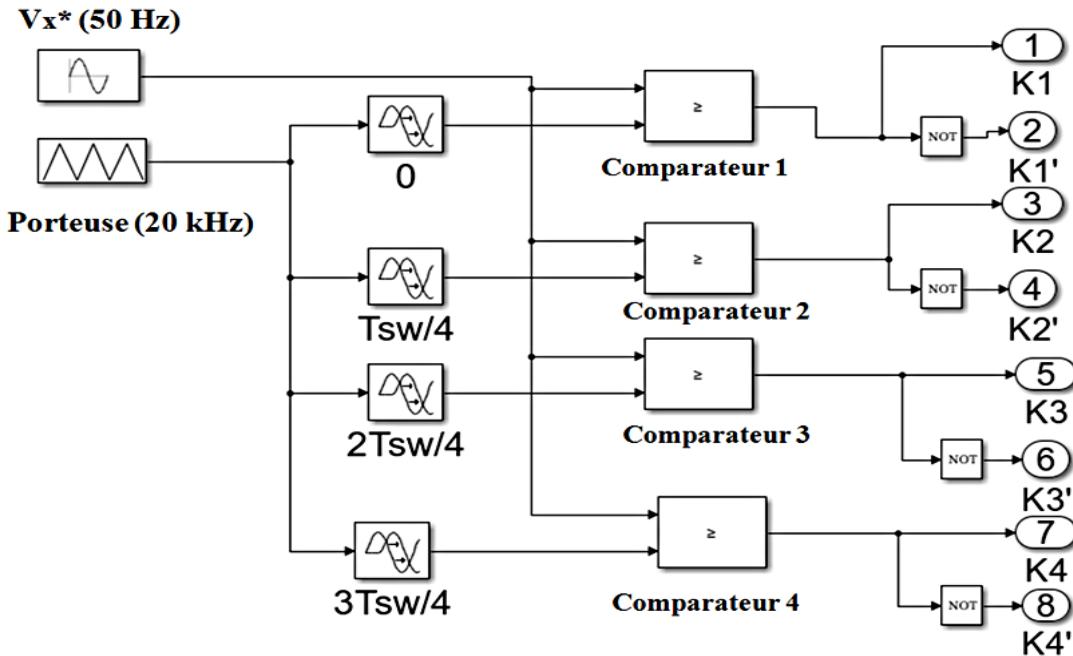


Figure IV. 10. Commande MLI d'une phase d'onduleur entrelacé

Là aussi, la fréquence de la tension de référence est égale à 50 Hz tandis que celle de la porteuse est de 20 kHz (Cf. Figure IV. 10).

III.2. Commande PQ découpée équilibrante

Dans cette méthode de contrôle, nous ajoutons une boucle d'équilibrage à la commande précédente. Ainsi, la commande *PQ* découpée équilibrante permet non seulement de contrôler le flux de courant de sortie mais également et surtout, elle permet l'équilibrage de courants traversant les cellules. Cet équilibrage des courants de cellules est très important dans la mesure où il permet de distribuer équitablement la puissance de sortie entre les quatre cellules de commutation et par conséquent, améliorer la fiabilité du système [32], [29], [31], [61]. La Figure IV. 11 montre le schéma de la commande *PQ* découpée équilibrante.

Ainsi, la commande *PQ* découpée équilibrante contient deux boucles de régulation de courant : une boucle externe pour le contrôle du courant de sortie et une boucle interne pour l'équilibrage de courant des cellules (Cf. Figure IV. 11 en rouge en continu).

Onduleur à 4 cellules entrelacées

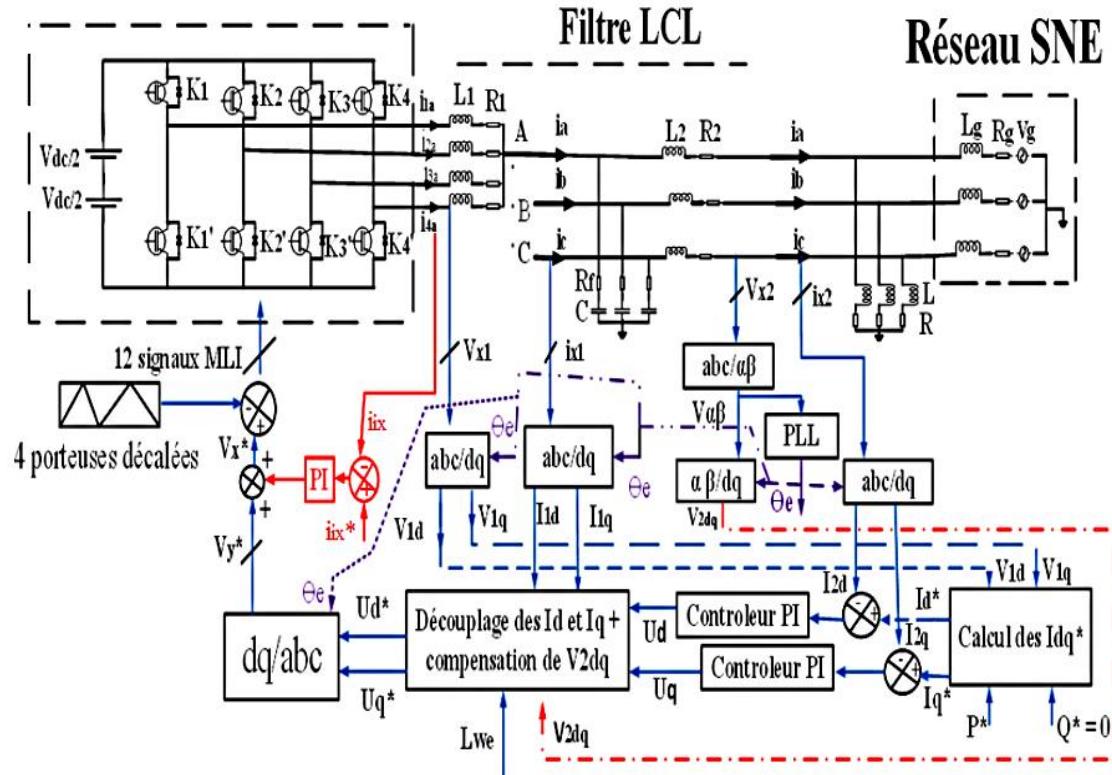


Figure IV. 11. Commande PQ découpée équilibrante de l'onduleur entrelacé

- Boucle de régulation interne : équilibrage**

La boucle de l'équilibrage combinée avec la *MLI* est montrée à la Figure IV. 12.

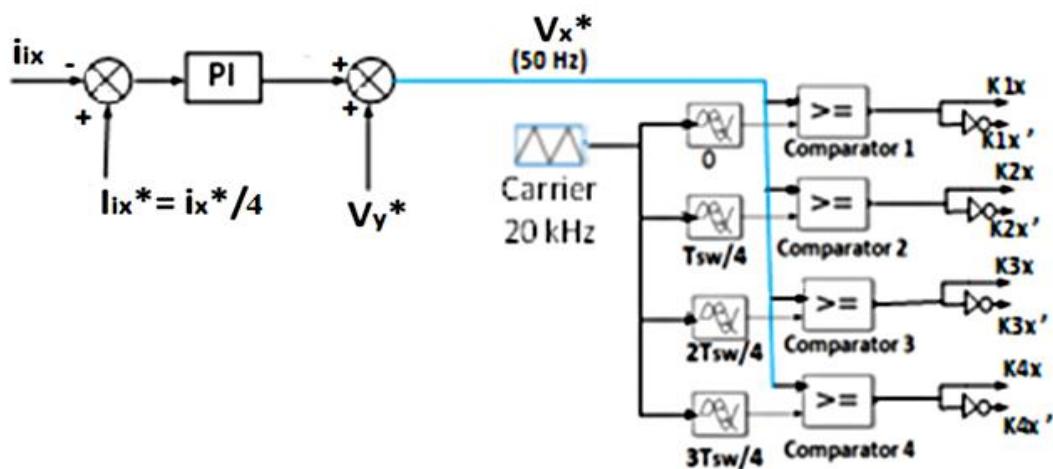


Figure IV. 12. Boucle de l'équilibrage + MLI

Avec : i_{ix} est le vecteur courant des cellules tandis que i_{ix}^* en est la référence obtenue après transformation de Park inverse et division de la référence du courant de sortie par le nombre des cellules ($i_{ix}^* = \frac{i_x^*}{4}$), $i = 1, 2, 3, 4$ est l'identifiant (numéro) de la cellule, V_y^* est le vecteur des tensions de référence obtenu après transformée de Park avant l'équilibrage, $y = 1, 2, 3$ est le nombre de phase avant l'équilibrage et V_x^* est le vecteur des tensions de référence obtenues après l'opération d'équilibrage (a, b, c est le nom de la phase).

Notre commande PQ découplée équilibrante peut être assimilée à une commande en cascade avec une boucle externe pour le contrôle du courant de sortie et une boucle interne pour le contrôle du courant des cellules (équilibrage). La boucle interne doit être rapide par rapport à la boucle interne pour obtenir une stabilité du système (on pourrait même utiliser des simples correcteurs proportionnels P qui sont plus rapide les régulateurs PI).

Donc, de point de vue de commande (et en négligeant l'effet du condensateur), le système est divisé en deux sous-systèmes : sous -système 1 (paramètres : L_1 et R_1) et sous -système 2 (paramètres : L_2 et R_2).

Soient $t_{i3} = \frac{L_1}{R_1}$ et $t_{i4} = \frac{L_2}{R_2}$ les constantes de temps correspondantes aux deux sous -systèmes précités. Les paramètres du PI de la boucle interne sont déterminés suivant l'équation Eq.IV.20 tandis que ceux du PI de la boucle externe sont déterminés selon l'équation Eq.IV.21. Avec $\omega_{i3} = \frac{1}{t_{i3}}$ et $\omega_{i4} = \frac{1}{t_{i4}}$ sont les pulsations propres des sous-systèmes ci-haut mentionnés.

$$\begin{cases} k_{p3} = 2z\omega_{i3}L_1 - R_1 \\ k_{i3} = L_1\omega_{i3}^2 \end{cases} \quad \text{Eq.IV.20}$$

$$\begin{cases} k_{p4} = 2z\omega_{i4}L_2 - R_2 \\ k_{i4} = L_2\omega_{i4}^2 \end{cases} \quad \text{Eq.IV.21}$$

En considérant le même facteur d'amortissement ($z = 1$), on trouve les paramètres du PI de la boucle interne comme suit : $k_{p3} = 0,5$ et $k_{i3} = 71,43 [s^{-1}]$. Ceux du PI de la boucle externe sont : $k_{p4} = 1,71$ et $k_{i4} = 974,81 [s^{-1}]$.

Nous allons maintenant présenter les résultats de simulation des commandes précédemment développées en utilisant les bibliothèques Simulink et SimpowerSystems de Matlab. Nous signalons que même si nous avons négligé l'effet des condensateurs dans le calcul des paramètres des régulateurs PI , nous avons tenu compte de ces condensateurs dans les modèles de simulation (Simulink/SimpowerSystems).

IV. Résultats de simulation et discussion

Quelques résultats de ces travaux ont été publiés dans [54], [66] et [61].

Nous rappelons que les voisins connectés au même point de connexion (*PCC*) que notre système sont représentés par la charge *RL* (Cf. Figure IV. 1, Figure IV. 8 et Figure IV. 11).

Afin de valider les commandes développées, nous allons considérer les deux scénarios suivants :

- **Scenario 1 : puissance PV variable et charge RL débranchée**

Dans un premier temps, on ne néglige la charge *RL* (pas de consommation des voisins). C'est à croire que seul notre système est connecté au point commun de connexion (*PCC*) du transformateur public. On fixe la référence de la puissance réactive à zéro ($Q^* = 0$) et on fait varier la référence de la puissance active de la manière suivante :

- A $t \in [0 \ 1]$ s, $P^* = 5,2$ kW,
- A $t \in [1 \ 2]$ s, $P^* = 3,2$ kW,
- A $t \in [2 \ 3]$ s, $P^* = 5,2$ kW.

- **Scenario 2 : puissance PV constante et charge RL branchée**

Dans un deuxième temps, on laisse constante la puissance active générée par notre système ($P^* = 5,2$ kW) tout en fixant la puissance réactive à zéro ($Q^* = 0$) et on imagine que les voisins (charge *RL*) se mettent à consommer une partie de notre puissance :

- A $t \in [0 \ 1]$ s, charge *RL* ne consomme pas de la puissance de notre système,
- A $t \in [1 \ 2]$ s, la charge *RL* consomme une partie de la puissance de notre système.

IV.1. Résultats de simulation du système classique

a) Résultats de simulation du système classique avec le scenario 1

Les résultats de simulation de la commande appliquée au système classique, avec le scenario 1, sont les suivants :

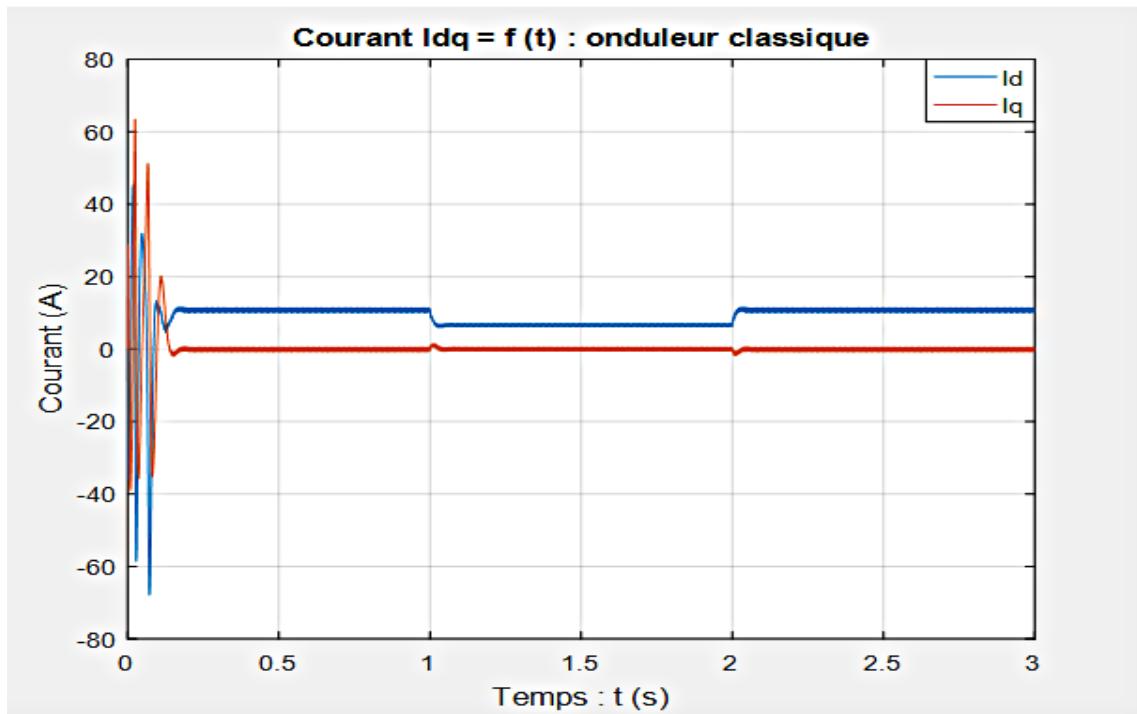


Figure IV. 13. Courant dans le repère de Park (onduleur classique)

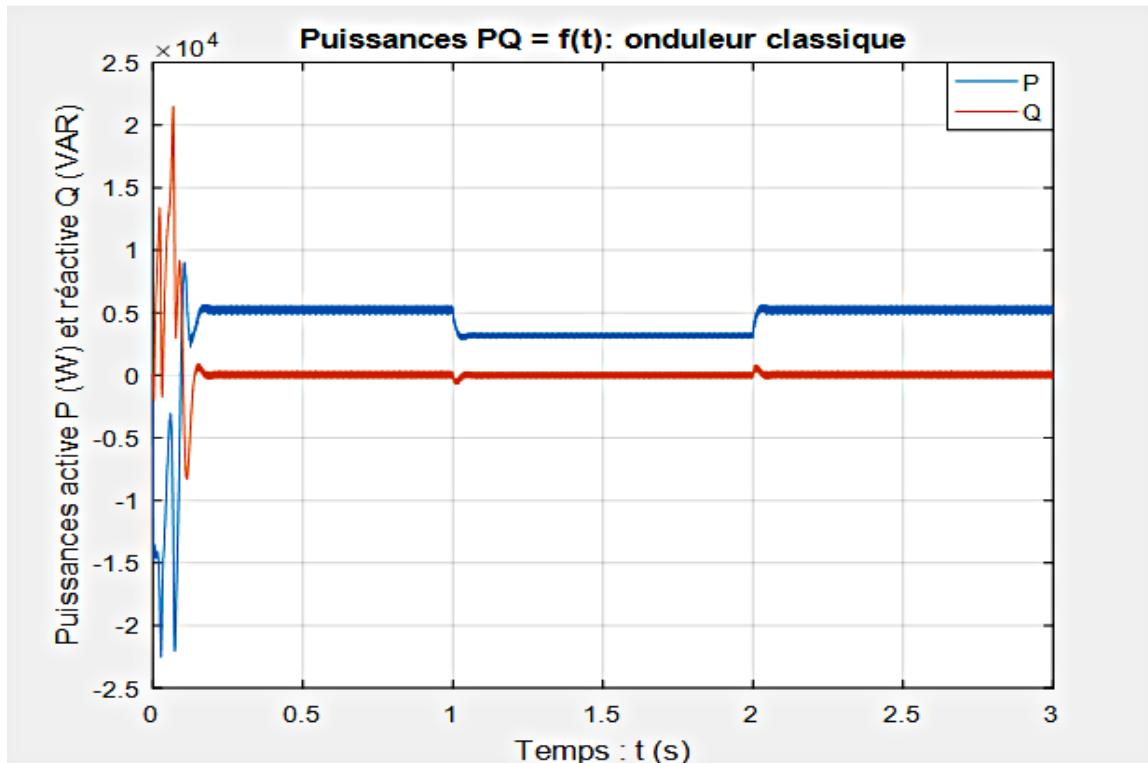


Figure IV. 14. Puissance active et réactive (onduleur classique)

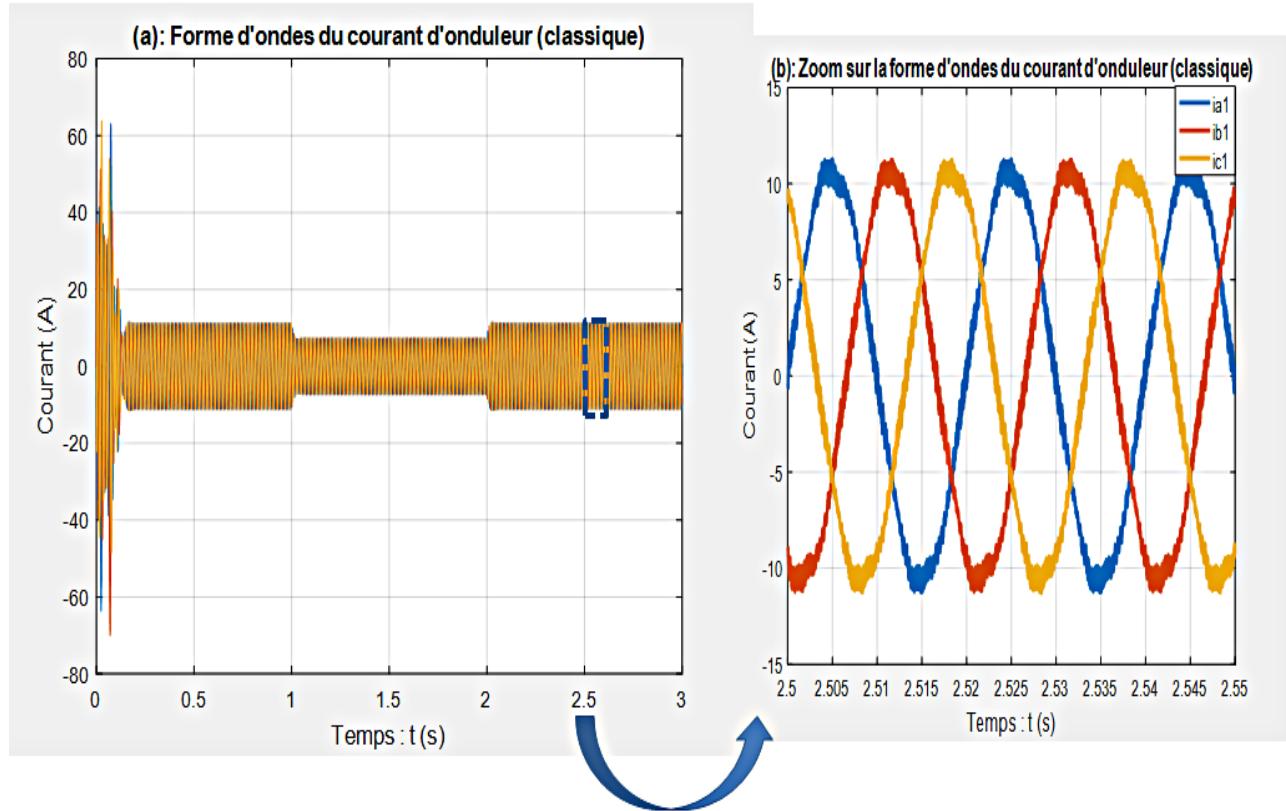


Figure IV. 15. Forme d'ondes du courant de sortie de l'onduleur classique

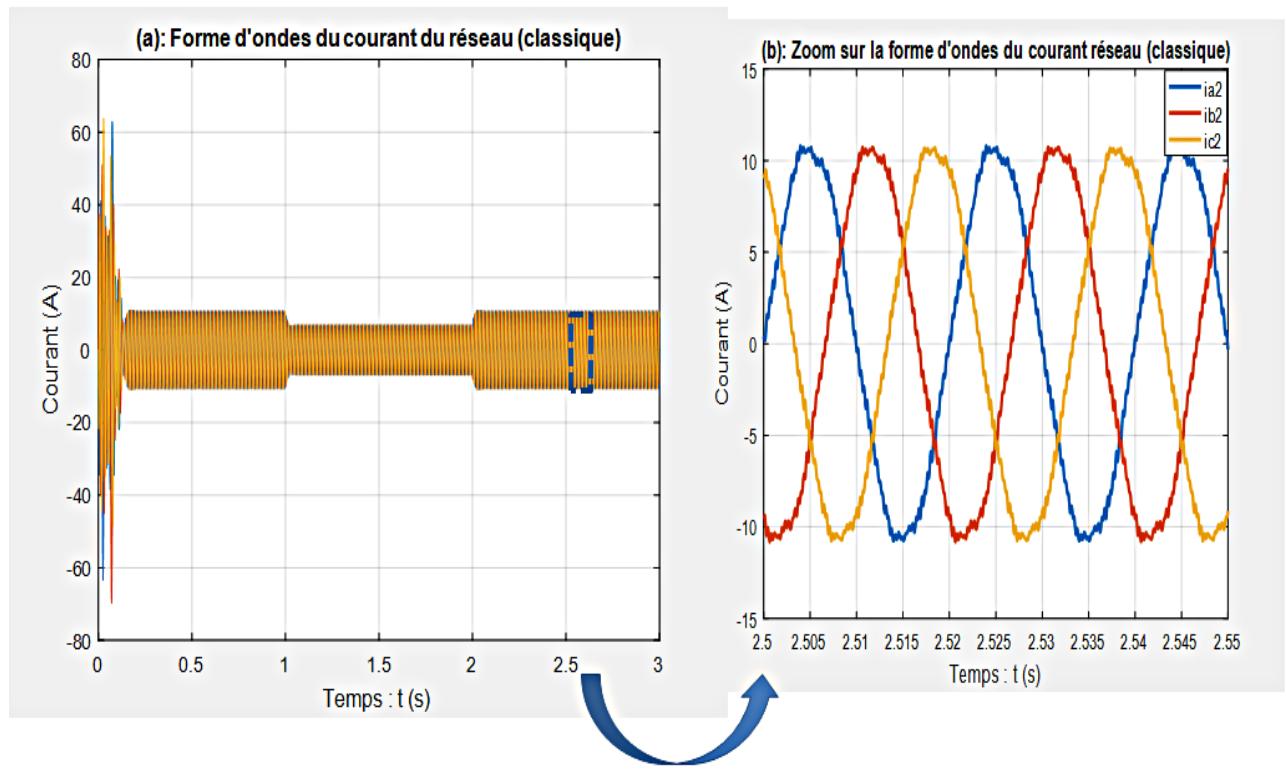


Figure IV. 16. Forme d'ondes du courant du côté réseau (onduleur classique)

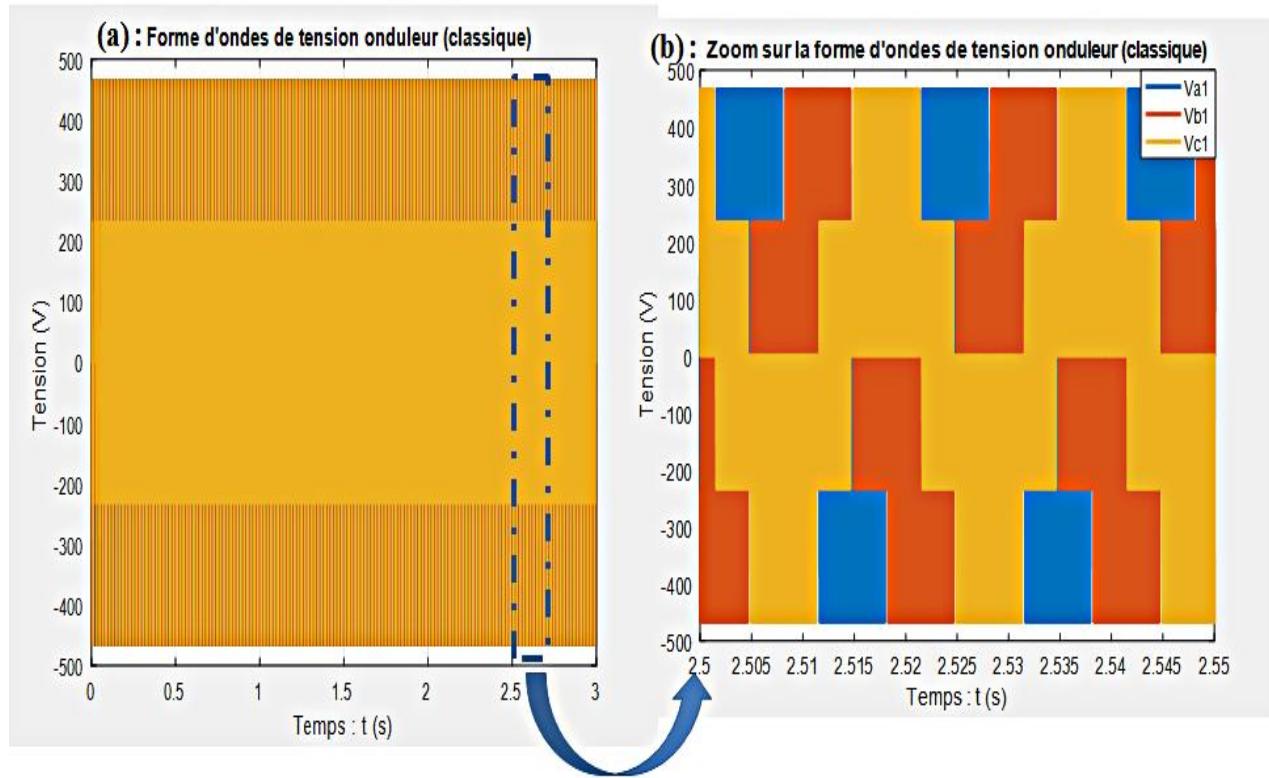


Figure IV. 17. Forme d'ondes de tension de sortie du côté onduleur classique

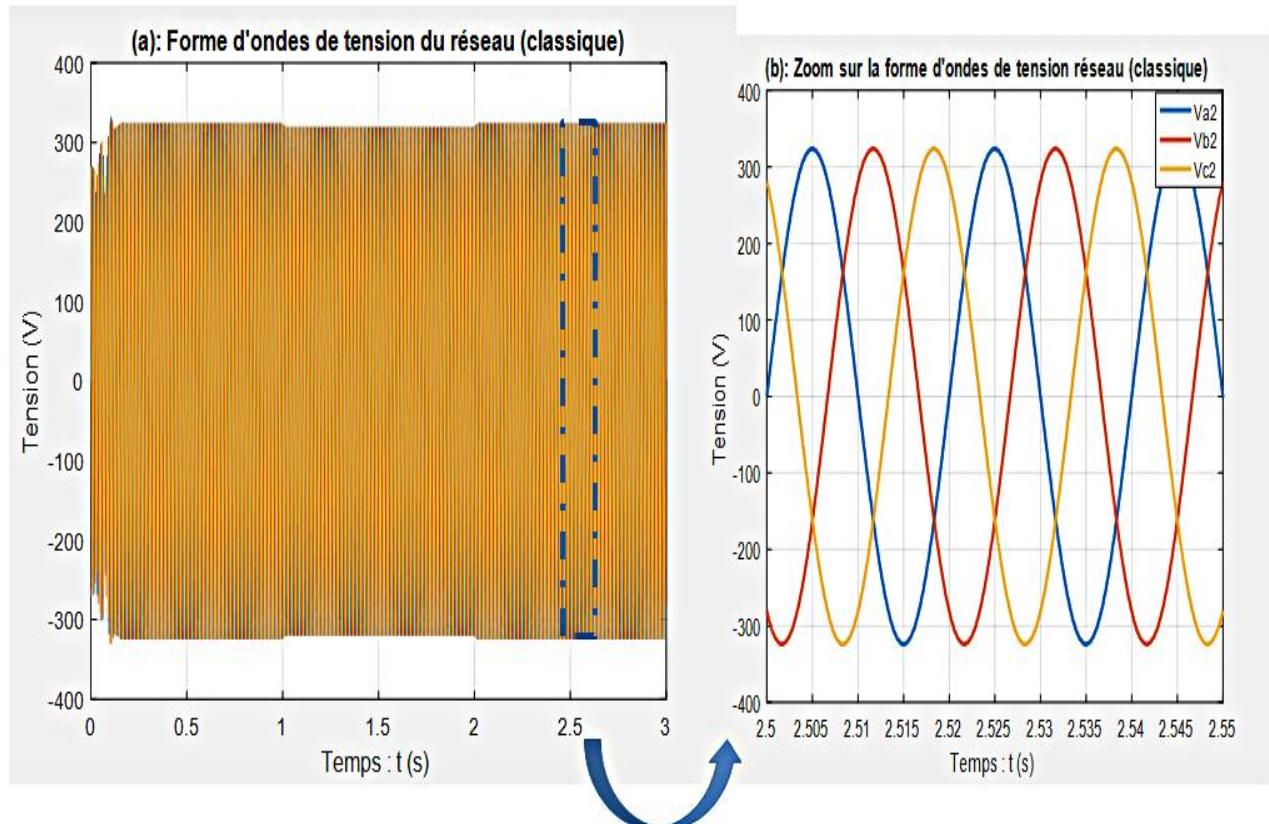


Figure IV. 18. Forme d'ondes de tension du côté réseau (onduleur classique)

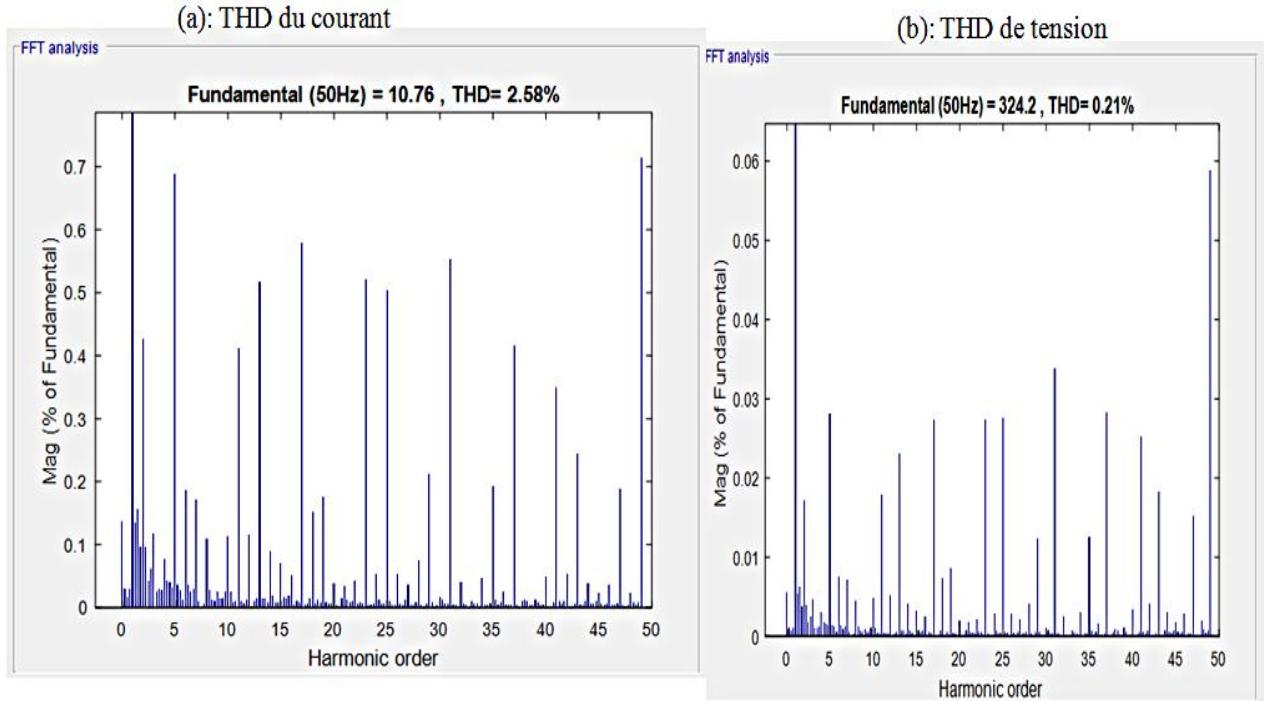


Figure IV. 19. THD du courant et de tension du réseau (onduleur classique)

- Interpretations des résultats obtenus avec le scenario 1 (onduleur classique)**

La Figure IV. 13 montre les composantes directe i_d et en quadrature i_q du courant dans le repère de Park. On peut y remarquer que le courant i_q est quasi-nul en régime permanent tandis que le courant i_d suit la variation de la consigne de la puissance P^* .

La Figure IV. 14 indique la puissance active P et réactive Q . On remarque qu'en régime permanent, la puissance réactive est quasi-nulle tout le temps alors que la puissance active suit sa référence P^* . C'est normal car le courant i_d est l'image de la puissance active P tandis que le courant i_q est l'image de la puissance réactive Q et vice-versa.

Les Figures IV. 15 et IV. 16 présentent les formes d'onde du courant du côté onduleur et réseau respectivement. Là aussi, on peut remarquer la variation du courant en fonction de la consigne de puissance P^* .

Ainsi, ces figures démontrent que la commande développée remplit sa fonction de poursuite de consigne.

Les Figures IV. 17 et IV. 18 montrent les formes d'onde de tension de l'onduleur et du réseau respectivement. En effectuant un zoom, nous pouvons remarquer la différence entre la forme d'onde de tension de l'onduleur (Cf. Figure IV. 17.b) et celle de la tension du réseau (Cf. Figure IV. 18.b) : la tension du réseau est parfaitement sinusoïdale tandis que celle de

l'onduleur ne l'est pas. C'est ce qui explique le fait qu'avec un onduleur classique, il faut un filtre très sélectif et une commande sophistiquée pour arriver à filtrer correctement les harmoniques et ainsi adapter la tension de l'onduleur à celle du réseau.

Enfin la Figure IV. 19 indique le Taux de Distorsion Harmonique (*THD*) du courant et de tension du côté réseau. Le *THD* du courant est de 2,58 % alors que celui de la tension est de 0,21 % pour les cinquante (50) premiers harmoniques. Donc ces deux indicateurs de *THD* respectent bien la norme *IEEE1547* [12] selon laquelle le *THD* du courant et de la tension doivent être inférieurs ou égaux à 5 %. En particulier, le *THD* de la tension est très faible. Nous pensons que c'est dû au fait que le condensateur du filtre est tellement bien dimensionné que la tension est bien filtrée.

b) Résultats de simulation du système classique avec le scenario 2

Afin de mettre en exergue le scenario 2, nous raisonnons sur les puissances actives P et réactives Q du système. Les Figure IV. 20 et IV.21 indiquent les puissances actives et réactives de l'onduleur (P_{ond} et Q_{ond}), de la charge (P_{ch} et Q_{ch}) et du réseau (P_r et Q_r).

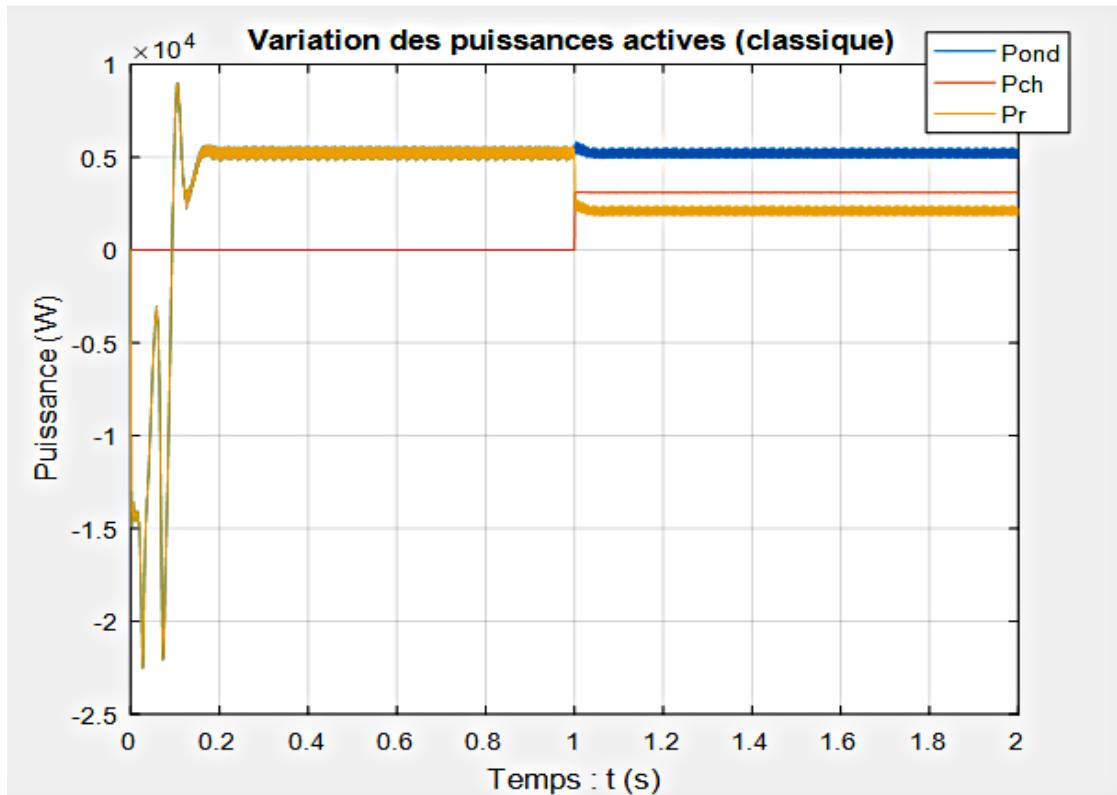


Figure IV. 20. Variation de la puissance active dans le temps (onduleur classique)

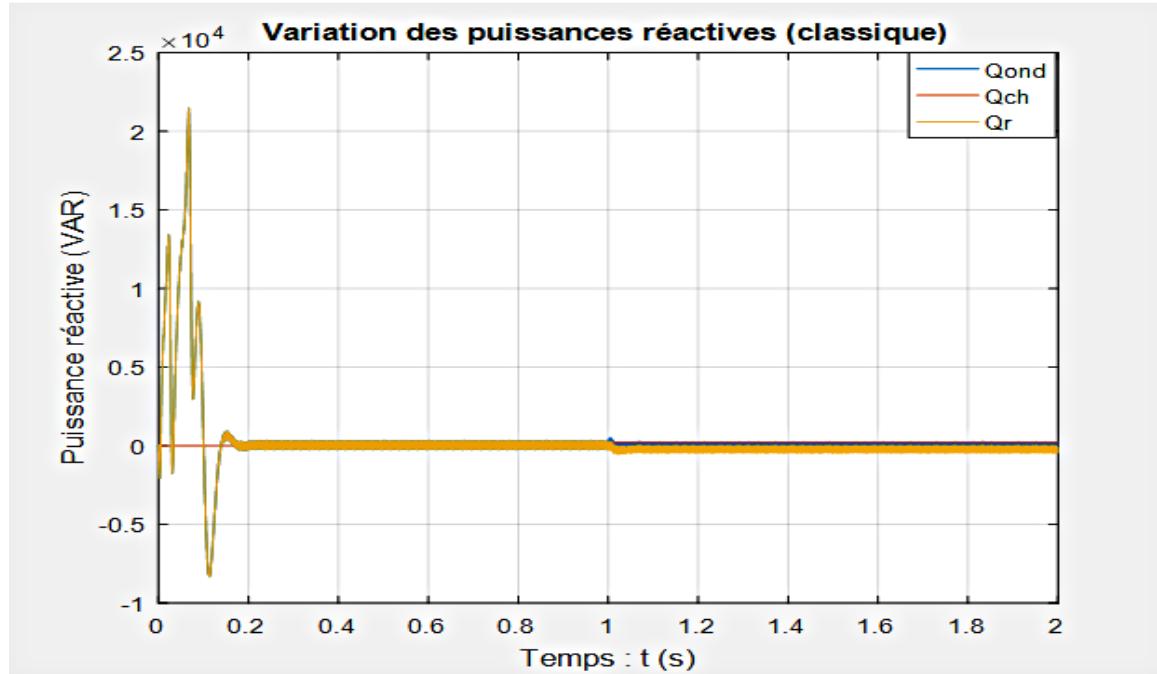


Figure IV. 21. Variation de la puissance réactive dans le temps (onduleur classique)

- **Interpretations des résultats obtenus avec le scenario 2**

La Figure IV. 20 montre la variation de la puissance active. Nous constatons qu'en régime permanent lorsque la puissance de la charge RL est nulle ($P_{ch} = 0$ W), dans l'intervalle du temps $[0 \ 1]$ s, la puissance active du réseau et celle de l'onduleur sont identiques ($P_r = P_{ond} = 5,2$ kW). Cela veut dire que la totalité de la puissance produite par notre système est injectée au réseau. Cependant, lorsque la puissance de la charge est non nulle ($P_{ch} = 3$ kW), dans l'intervalle $[1 \ 2]$ s, une partie de notre puissance alimente la charge et le restant de la puissance (2,2 kW) est injecté au réseau.

La Figure IV. 21 indique la variation de la puissance réactive. Nous pouvons y remarquer que (en régime permanent) dans l'intervalle $[0 \ 1]$ s, la puissance réactive de la charge est nulle ($Q_{ch} = 0$ VAR). Notre système n'injecte pas non plus de la puissance réactive au réseau ($Q_r = Q_{ond} = 0$ VAR). Mais lorsque la charge (voisins) se met à consommer de la puissance active dans l'intervalle $[1 \ 2]$ s, elle génère de la puissance réactive qui sera injectée au réseau. C'est pourquoi la puissance réactive du réseau est légèrement négative dans cet intervalle ($Q_r < 0$). D'autre part, on constate que lorsque les voisins consomment de notre puissance ($t = 1$ s, $P_{ch} = 3$ kW), il n'y a pratiquement pas de fluctuations. Ce qui veut dire que la consommation des voisins ne déstabilise pas notre système. Donc nous pouvons dire que notre filtre est bien dimensionné en fonction de variations de l'impédance du réseau.

- **Simulation de la PLL**

La Figure IV. 22 montre les courbes de la pulsation et l'angle estimés par la *PLL* que nous avons conçue. Nous pouvons remarquer dans la Figure IV. 22.a qu'en régime permanent, l'amplitude de la pulsation est égale à 314,2 rad/s. Ce qui donne une fréquence égale à celle du réseau (50 Hz). Ceci est conforme à l'objectif recherché qui est d'accrocher la fréquence de notre système à celle du réseau. L'allure de la courbe de l'angle estimé (Cf. Figure IV. 22.b) est bien conforme à celle qu'on peut trouver dans la littérature, par exemple dans les travaux de thèse de [11]. C'est cet angle θ_e qui est utilisé dans la transformée de Park de notre commande *PQ* découpée, pour synchroniser le système avec le réseau.

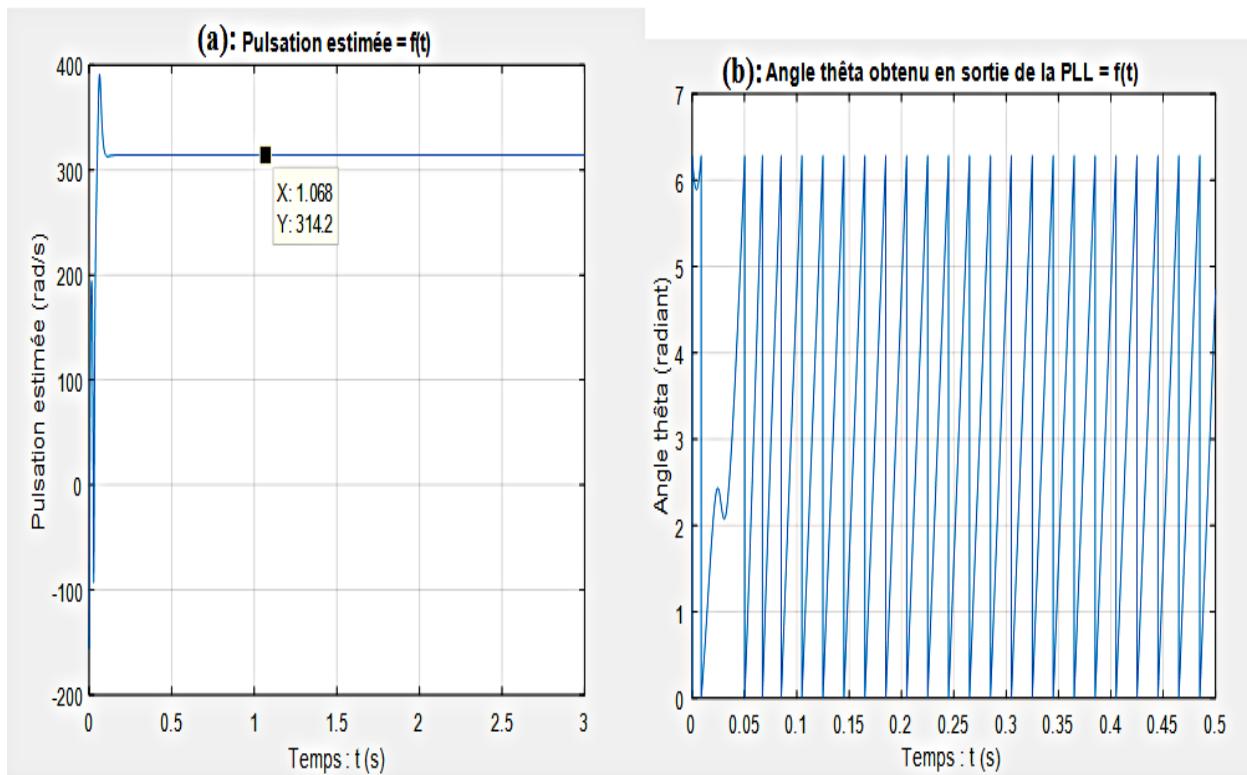


Figure IV. 22. Résultat de simulation de la PLL : pulsation et angle de rotation estimés

Afin de tester la *PLL*, nous superposons la courbe du courant et celle de la tension d'une phase du réseau (la phase *a*). La Figure IV. 23 montre cette superposition des courbes. Nous pouvons remarquer dans cette Figure IV. 23 qu'en régime permanent, les deux courbes sont en phases et ont la même fréquence (50 Hz). D'autre part, le régime permanent est atteint en moins de $t = 150$ ms. Par conséquent, la *PLL* a réussi à synchroniser le système à cet instant.

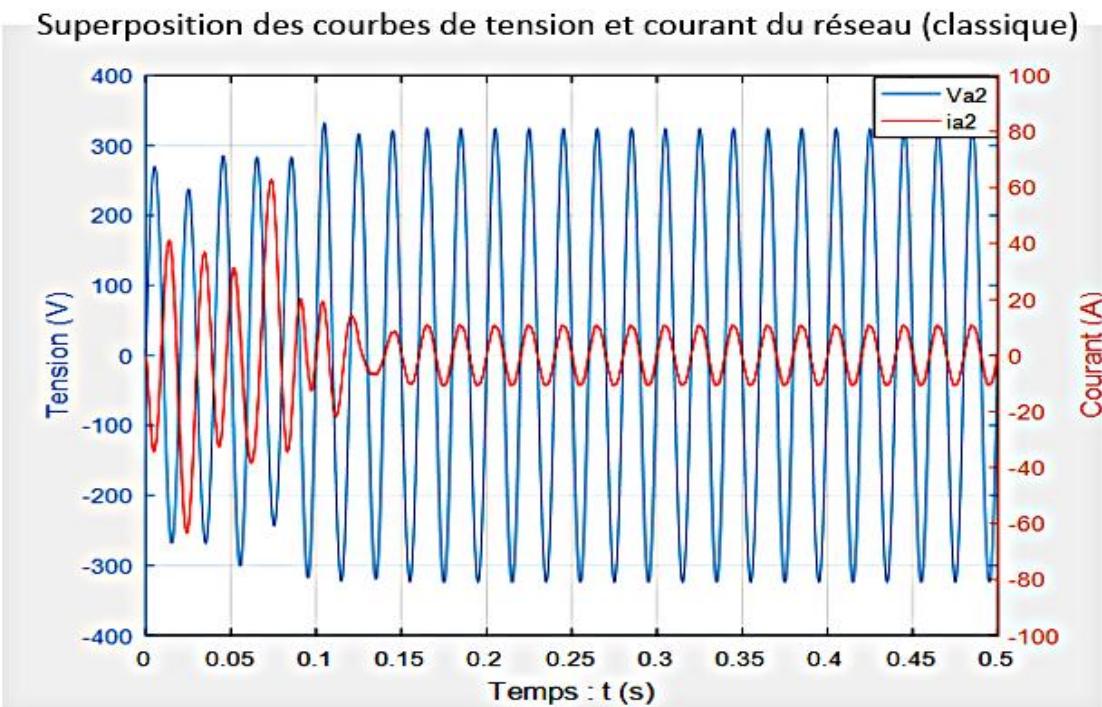


Figure IV. 23. Synchronisation du système (classique) par la PLL

IV.2. Résultats de simulation du système avec onduleur entrelacé

a) Résultats de simulation du système à onduleur entrelacé avec le scenario 1

Les résultats de simulation de la commande appliquée au système utilisant un onduleur entrelacé, avec le scenario 1, sont les suivants :

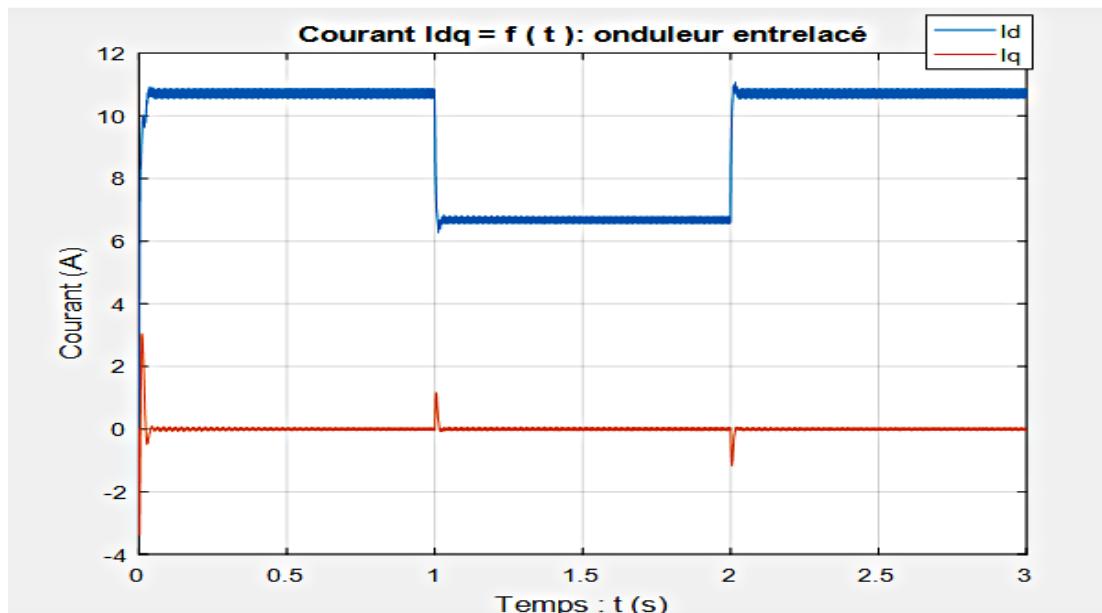


Figure IV. 24. Courant dans le repère de Park (onduleur entrelacé)

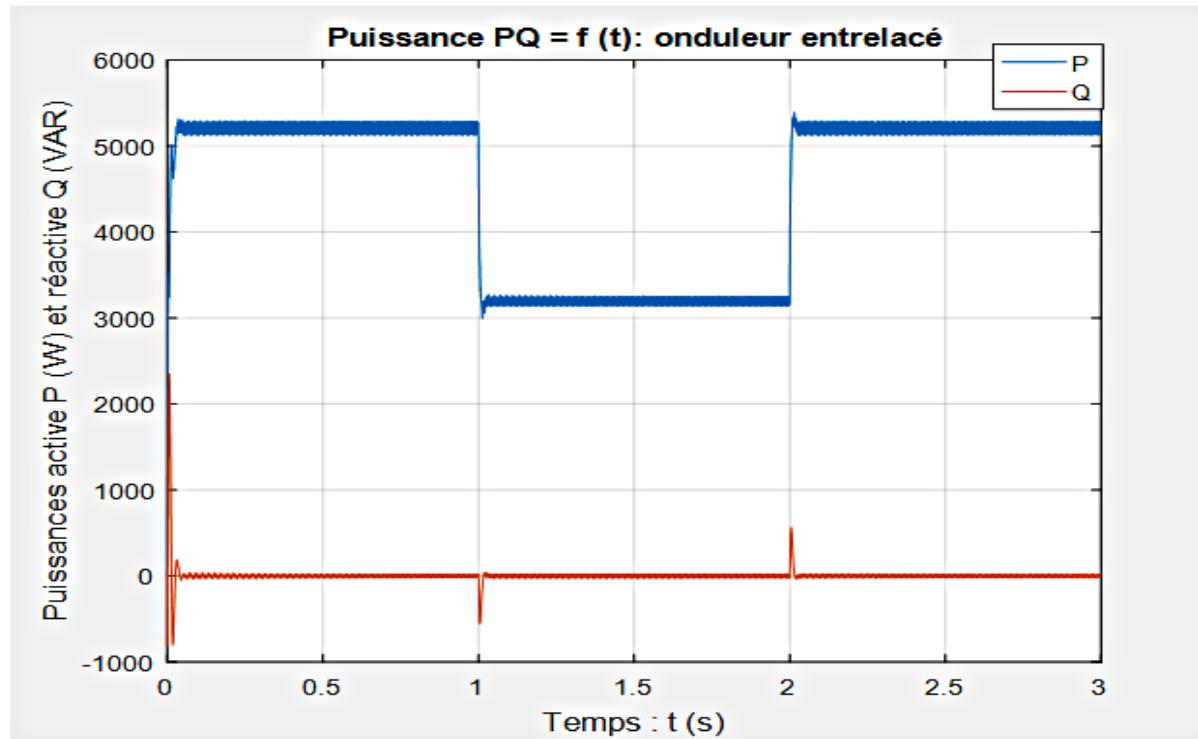


Figure IV. 25. Puissance active et réactive (onduleur entrelacé)

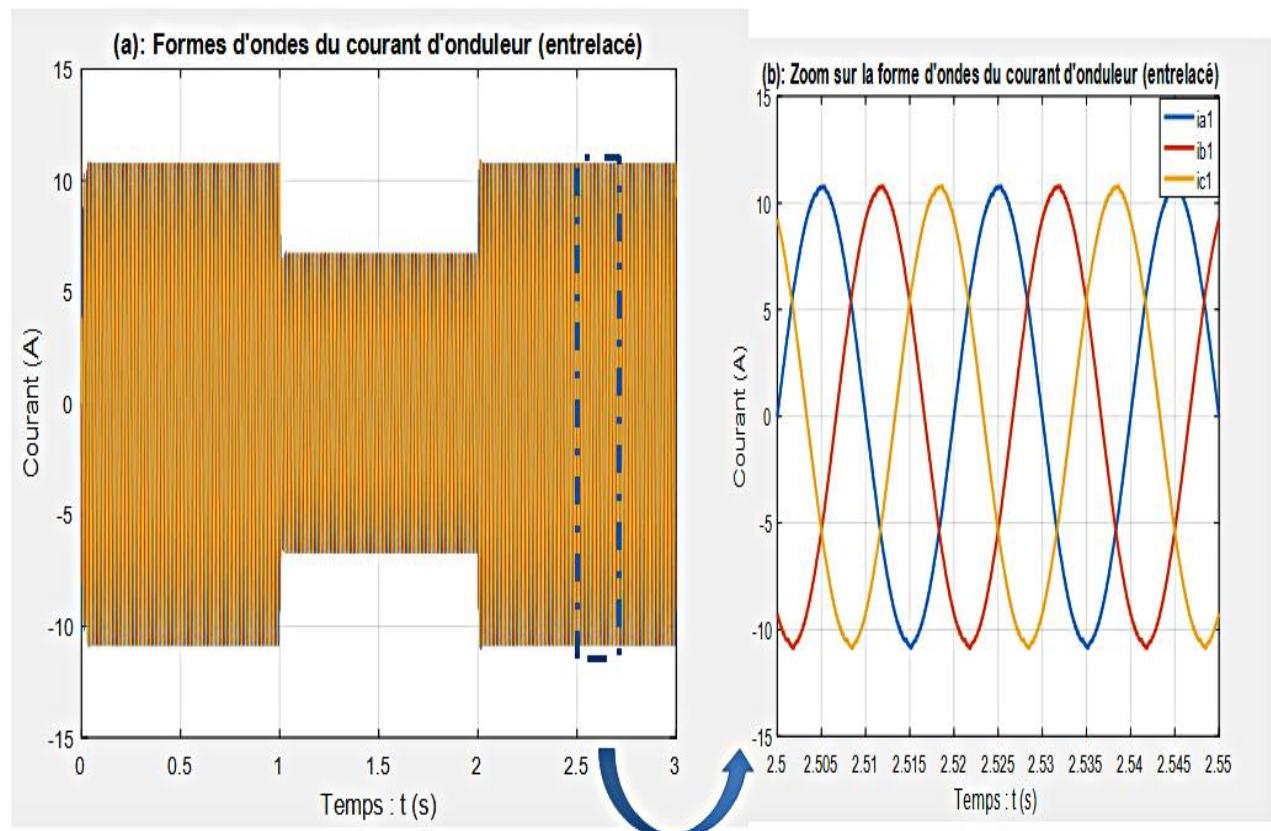


Figure IV. 26. Forme d'ondes du courant de sortie de l'onduleur entrelacé

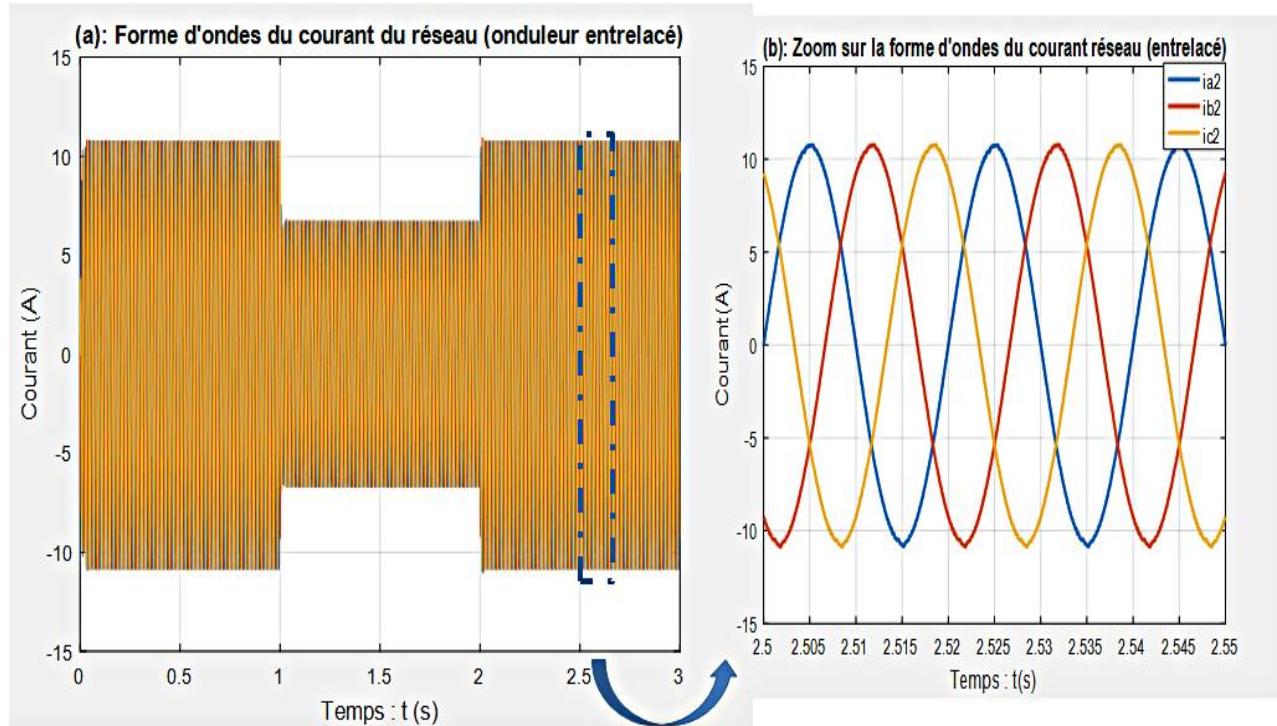


Figure IV. 27. Forme d'ondes du courant du côté réseau (onduleur entrelacé)

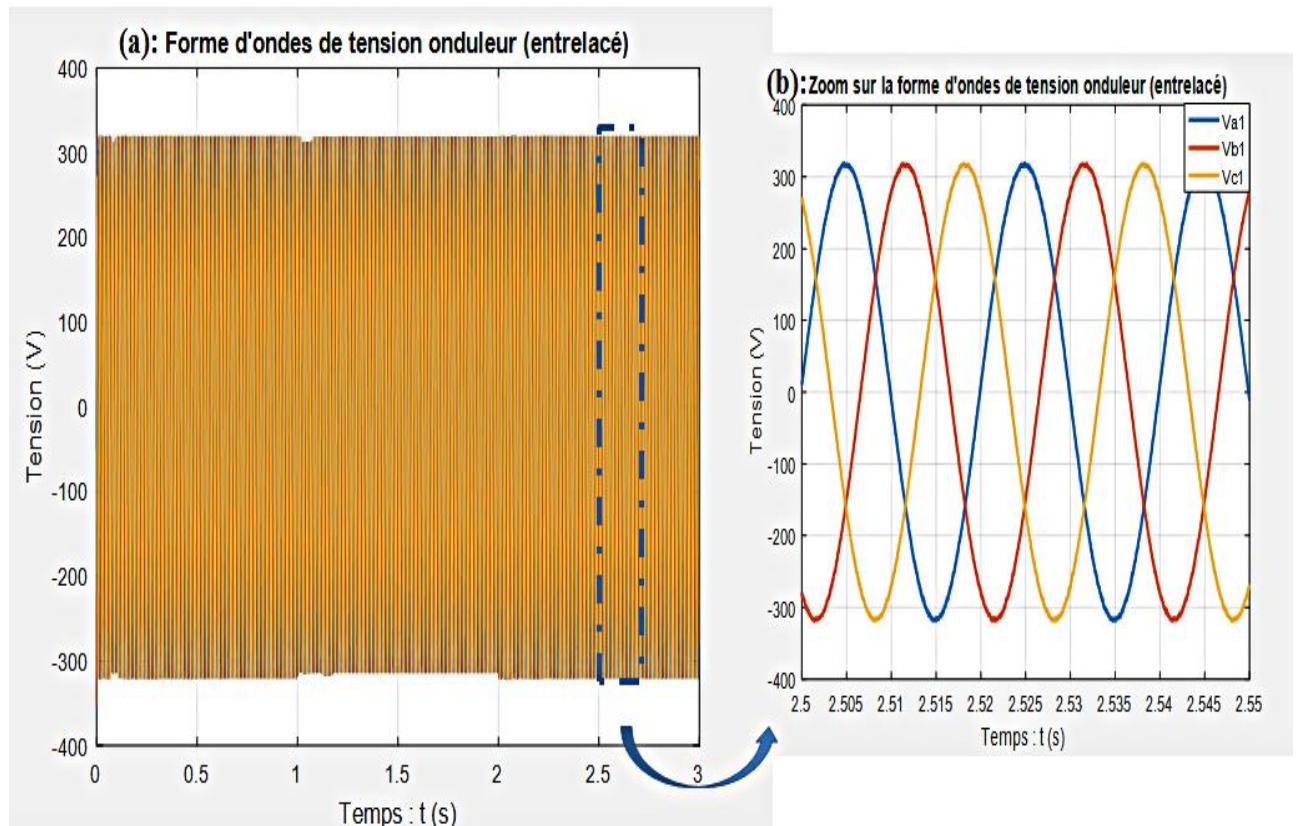


Figure IV. 28. Forme d'ondes de tension de sortie de l'onduleur entrelacé

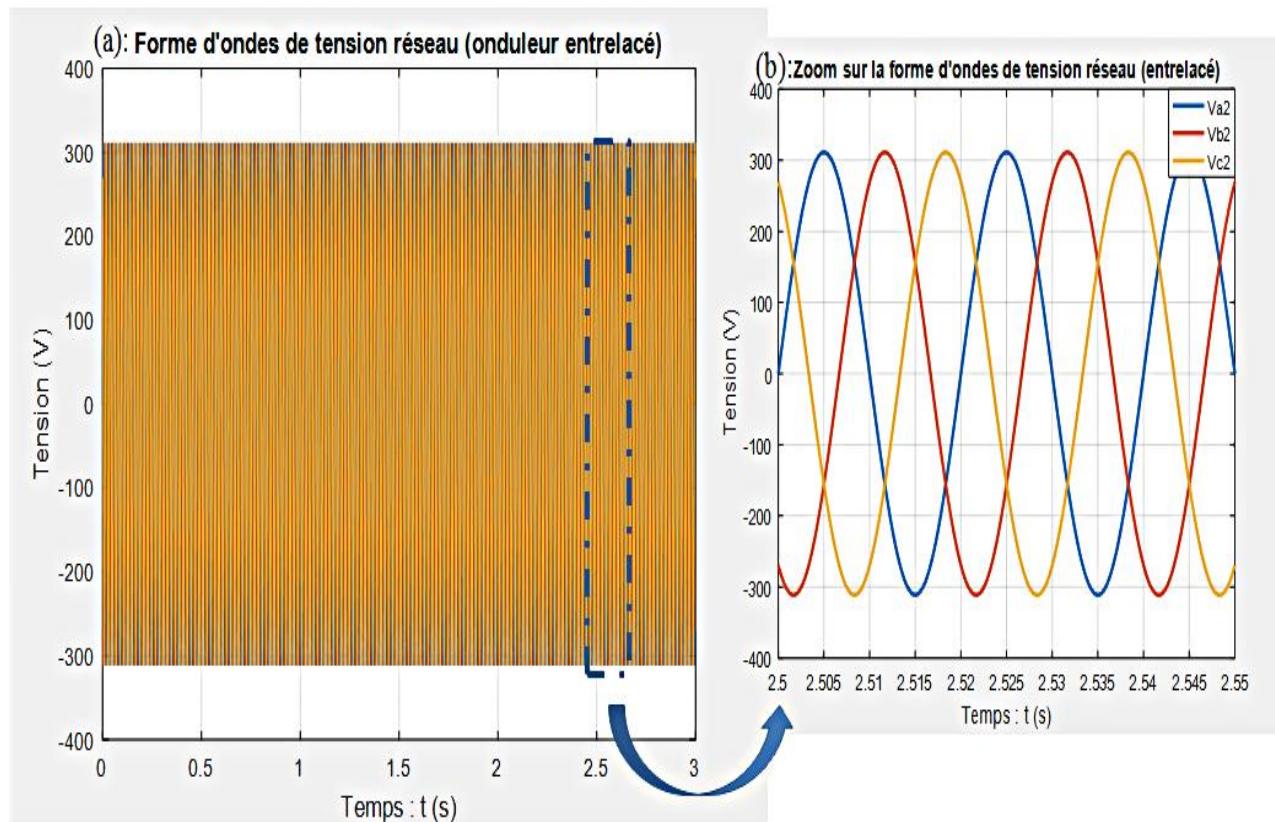


Figure IV. 29. Forme d'ondes de tension du côté réseau (onduleur entrelacé)

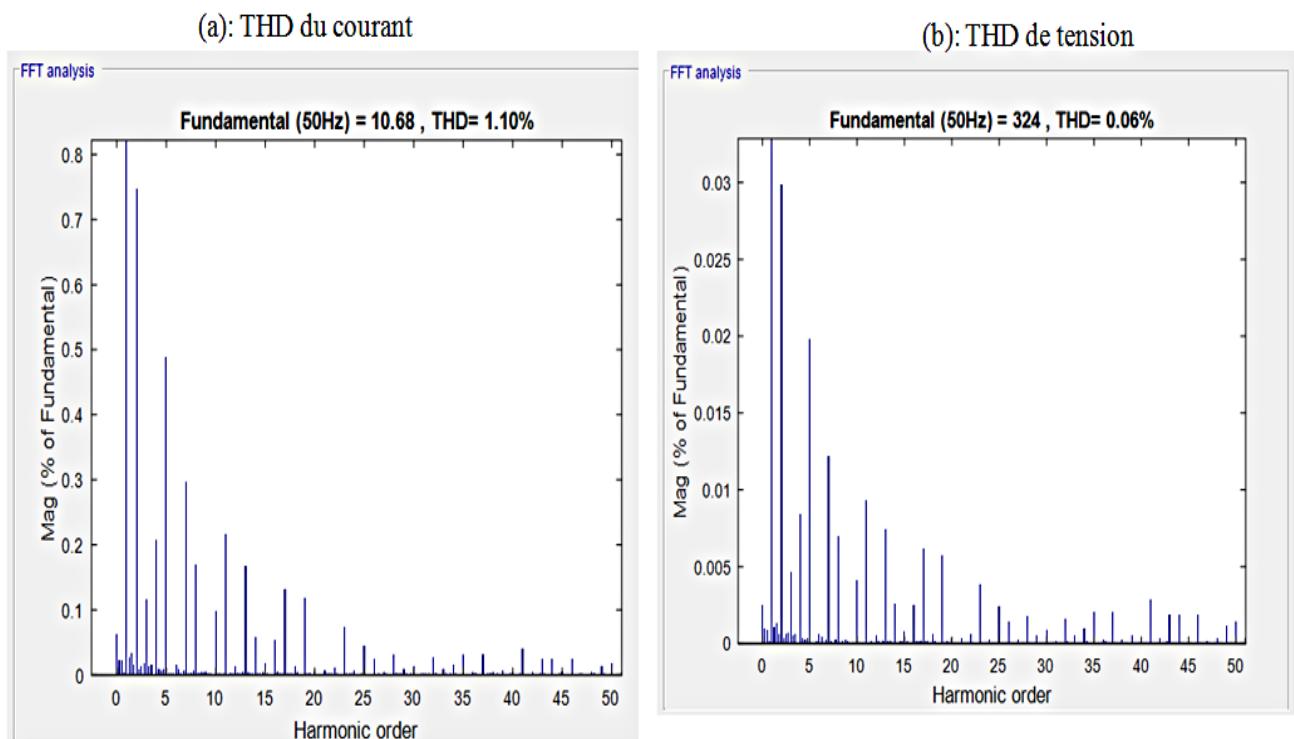


Figure IV. 30. THD du courant et de tension du réseau (onduleur entrelacé)

- **Interpretations des résultats obtenus avec le scénario 1 (onduleur entrelacé)**

La Figure IV. 24 montre les composantes directe I_d et en quadrature I_q du courant dans le repère de Park. On peut y remarquer que le courant I_q est quasi-nul en régime permanent tandis que le courant I_d suit la variation de la consigne de la puissance P^* . La Figure IV. 25 indique la puissance active P et réactive Q . Là aussi, nous remarquons qu'en régime permanent, la puissance réactive est quasi-nulle tout le temps alors que la puissance active suit sa référence P^* .

Les Figures IV. 26 et IV. 27 présentent les formes d'onde du courant du côté onduleur et réseau respectivement. Nous pouvons remarquer la variation du courant en fonction de la consigne de la puissance P^* .

Ainsi, ces figures prouvent que la commande développée, appliquée au système utilisant un onduleur entrelacé, suit les consignes et peut être validée.

Les Figures IV. 28 et IV. 29 présentent les formes d'onde de tension de l'onduleur entrelacé et du réseau. Lorsqu'on effectue un zoom, on peut voir que les deux formes d'ondes de tension sont quasiment sinusoïdales et identiques (Cf. Figure IV. 28.b vs Cf. Figure IV. 29.b). Cela montre le point fort de l'onduleur entrelacé quant à la qualité de sa forme d'onde.

Nous constatons également l'amélioration du régime transitoire des courbes obtenues avec le système à onduleur entrelacé comparé au régime transitoire des courbes du système avec onduleur classique.

Enfin la Figure IV. 30 indique le Taux de Distorsion Harmonique (*THD*) du courant et de tension du côté réseau. Le *THD* du courant et de la tension sont respectivement de 1,1 % et 0,06 % pour les cinquante (50) premiers harmoniques. Contrairement aux indicateurs de *THD* obtenus par le système classique (2,58 % et 0,21%), les indicateurs de *THD* du système utilisant un onduleur entrelacé sont bien meilleurs.

- **Commande PQ équilibrante vs commande PQ non équilibrante**

Afin de mettre en évidence la comparaison entre la commande PQ équilibrante et la commande PQ non équilibrante, les courbes des courants des cellules de l'onduleur entrelacé dans les deux cas sont montrées aux Figures IV. 31 et IV. 32.

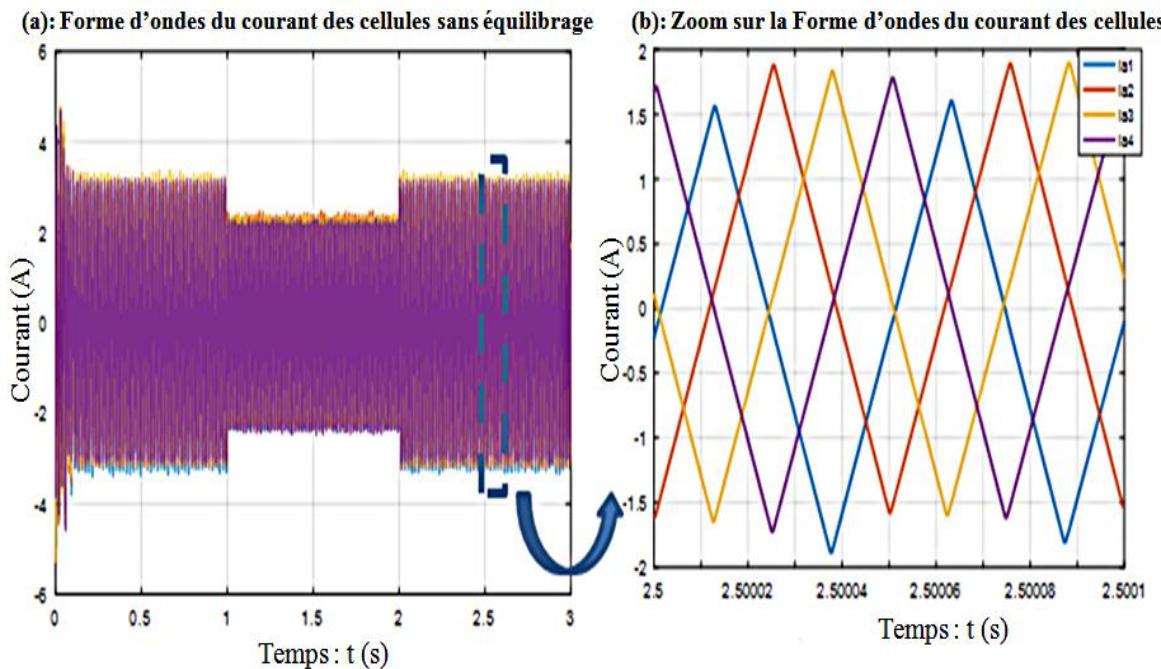


Figure IV. 31. Courants des cellules: commande non équilibrante (onduleur entrelacé)

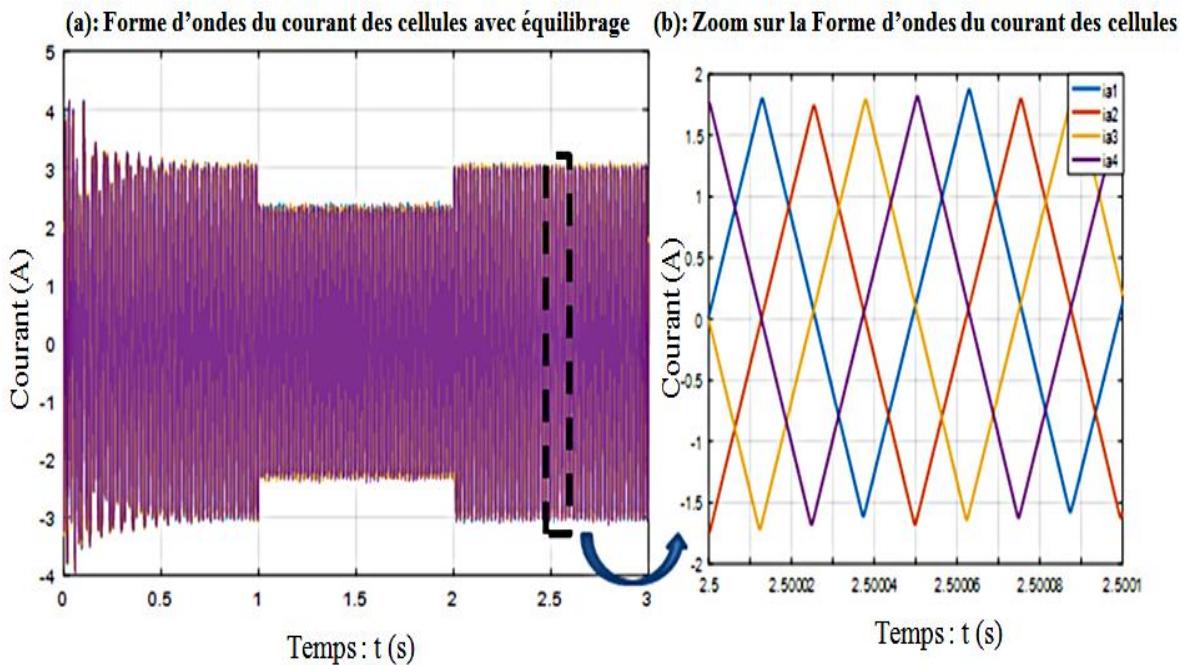


Figure IV. 32. Courants des cellules: commande équilibrante (onduleur entrelacé)

On s'aperçoit dans la Figure IV. 31 que les courants de cellules ne sont pas tous identiques. La courbe en bleu qui correspond à celle du courant de la cellule a₁ (i_{a1}) est différente par rapport aux courbes des courants des autres cellules. Après équilibrage, nous obtenons la Figure IV. 32 où l'on peut voir que les courants des quatre cellules sont tous identiques.

Afin de tester la *PLL* dans le cas du système à onduleur entrelacé, la courbe du courant et celle de la tension d'une phase du réseau sont superposées à la Figure IV. 33. Nous pouvons remarquer que dès l'instant $t = 25$ ms, les deux courbes sont en phases et ont la même fréquence (50 Hz). Par conséquent, la *PLL* a réussi à synchroniser le nouveau système à cet instant. Il est à noter que le temps de synchronisation dans le cas du système à onduleur entrelacé est réduit par rapport au système classique ($t = 25$ ms vs = 150 ms).

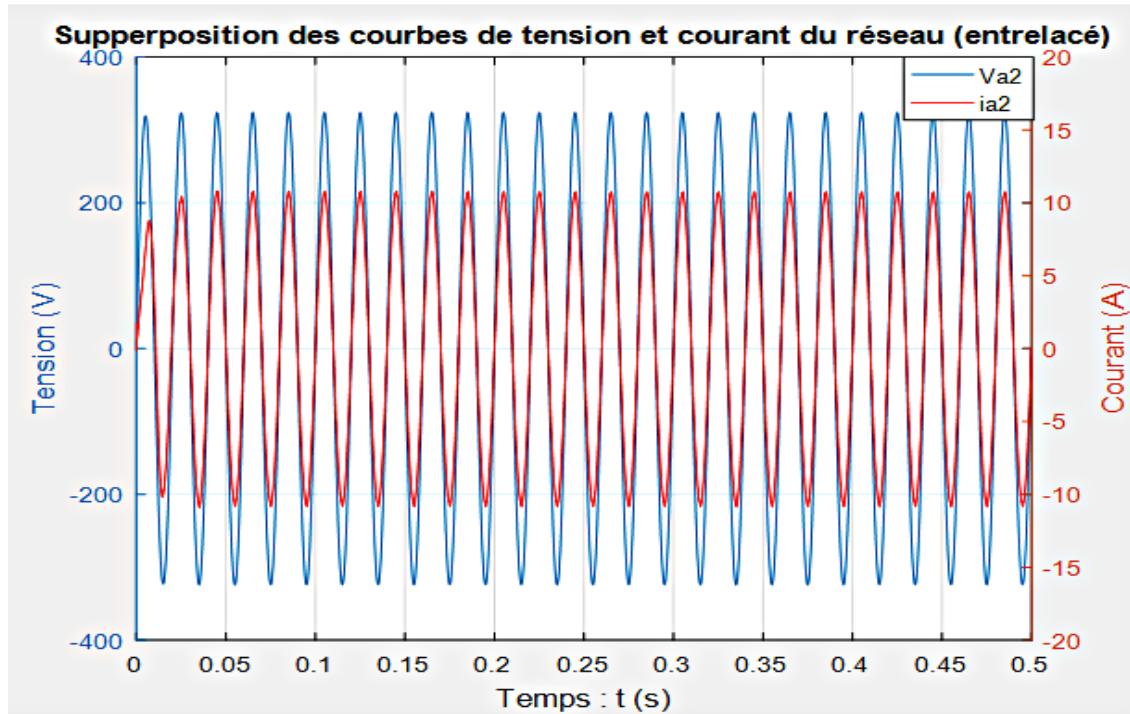


Figure IV. 33. Synchronisation du système (avec onduleur entrelacé) par la PLL

b) Résultat de simulation du système à onduleur entrelacé avec le scenario 2

La Figure IV. 34 montre la variation de la puissance active. Nous pouvons y remarquer que lorsque la puissance de la charge est nulle ($P_{ch} = 0$ W), dans l'intervalle du temps [0 1]s, la puissance active du réseau et celle de l'onduleur sont identiques ($P_r = P_{ond} = 5,2$ kW). Cela veut dire que la totalité de la puissance produite par notre système est injectée au réseau. Par contre, lorsque la puissance de la charge est non nulle ($P_{ch} = 3$ kW), dans l'intervalle du temps [1 2]s, une partie de notre puissance alimente la charge et le restant de la puissance (2,2 kW) est injecté au réseau.

Enfin, la Figure IV. 35 indique la variation de la puissance réactive. Nous pouvons y voir que dans l'intervalle [0 1]s, en régime permanent, la puissance réactive de la charge est nulle ($Q_{ch} = 0$ VAR). Notre système n'injecte pas de la puissance réactive au réseau ($Q_r = Q_{ond} = 0$ VAR). En revanche, lorsque la charge consomme de la puissance dans

l'intervalle $[1 \text{ } 2]\text{s}$, elle génère de la puissance réactive qui sera injecté au réseau. C'est ce qui explique que la puissance réactive du réseau est négative dans cet intervalle ($Q_r < 0$).

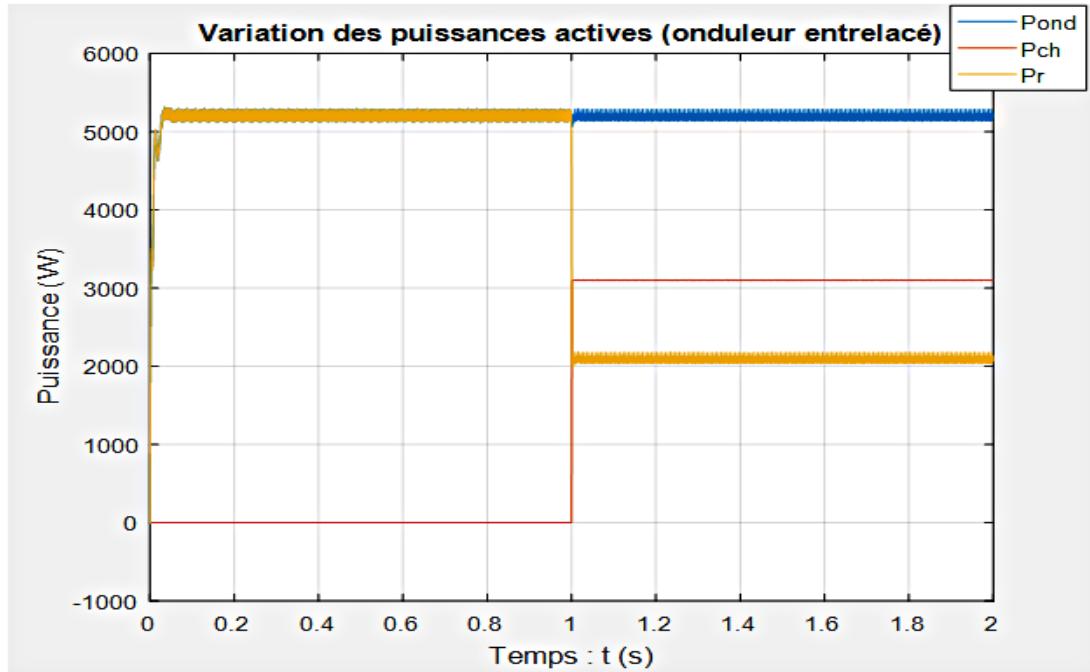


Figure IV. 34. Variation de la puissance active (onduleur entrelacé)

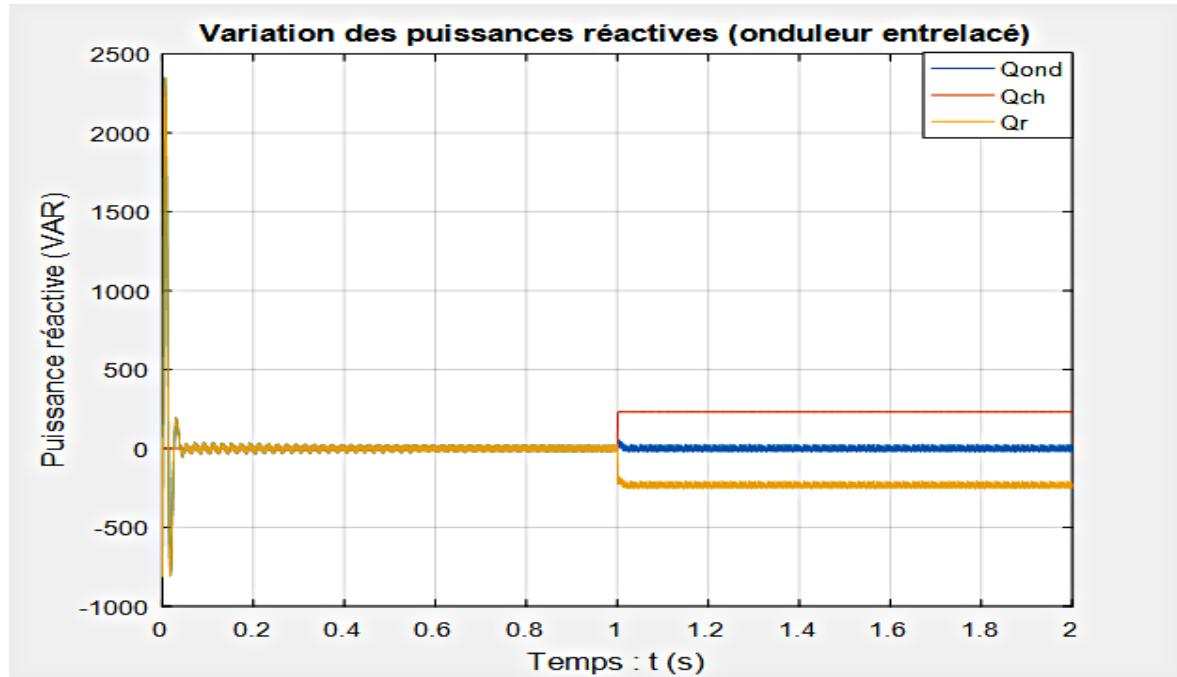


Figure IV. 35. Variation de la puissance de réactive (onduleur entrelacé)

Ainsi, bien que la commande PQ soit performante en termes de poursuite des consignes, elle n'est pas tout à fait adaptée au système PV classique associé à un filtre LCL au regard de

régimes transitoires. En effet, l'utilisation d'un filtre *LCL* complique la commande du système à cause de l'augmentation de l'ordre de celui-ci. Pour contrôler convenablement ce système, on doit utiliser une commande sophistiquée telles que la logique floue, la commande prédictive, la commande par mode glissant, la commande en cascade, etc. [67], [49], [68], [69]. La non adaptation de la commande au système classique peut être observée sur les régimes transitoires dans le cas classique où l'on observe des fluctuations au début des courbes (Cf. Figure IV. 13, Figure IV. 14, Figure IV. 15, Figure IV. 16, Figure IV. 20 et Figure IV. 21). Ces fluctuations peuvent être gênantes pour les éléments passifs et les semi-conducteurs du système.

Par contre, la commande *PQ* semble être bien adaptée au système avec onduleur entrelacé puisque les fluctuations en régime transitoires sont nettement améliorées (Cf. Figure IV. 24, Figure IV. 25, Figure IV. 26, Figure IV. 27, Figure IV. 34 et Figure IV. 35). Donc de point de vue de la commande, on peut dire que nous avons complexifié l'onduleur pour avoir un gain en facilité de commande dans le cas du système avec onduleur entrelacé.

V. Conclusion

Ce chapitre a été consacré au contrôle-commande des systèmes *PV* connectés au réseau avec un onduleur classique et avec un onduleur entrelacé. Une commande *PQ* découpée a été appliquée aux deux systèmes. Dans le cas du système avec onduleur entrelacé, il a été nécessaire d'utiliser une boucle supplémentaire afin d'équilibrer les courants de cellules. Le système est synchronisé par une boucle à verrouillage de phase (*PLL*).

La commande utilisée a réussi à suivre les consignes de la puissance (Q^* et P^*). Elle est telle que notre système n'injecte que de la puissance active au réseau (la puissance réactive étant imposée nulle). Cela permet de ne pas perturber le réseau. Cependant, même si notre système n'injecte pas de la puissance réactive au réseau, notre commande ne prévoit pas une compensation de la puissance réactive générée, non pas par notre système mais, par les voisins qui consomment une partie de notre puissance active tout en générant une puissance réactive injectée vers le réseau.

La *PLL* a également réussi à synchroniser le système classique à $t = 150$ ms et le système à onduleur entrelacé à $t = 25$ ms. Ainsi, nous avons pu constater une nette amélioration du régime transitoire et des formes d'ondes dans le cas du système à onduleur entrelacé comparé au système classique. Il en est de même pour les Taux de Distorsion Harmonique (*THD*). Les *THD* du courant et de tension sont respectivement de 1,1 % et 0,06 % dans le cas du système à onduleur entrelacé contre 2,58 % et 0,21% dans le cas du système classique.

Conclusion générale et perspectives

Conclusion générale et Perspectives

❖ Conclusion générale

Ces travaux de thèse s'inscrivent dans le cadre de la promotion de l'énergie solaire photovoltaïque (*PV*) au Tchad. Après une étude bibliographique des systèmes *PV* connectés au réseau électrique, nous avons choisi d'étudier et de comparer deux systèmes *PV* connectés au réseau de distribution électrique. Il s'agit du système *PV* classique utilisant un onduleur classique (à deux niveaux) et du système *PV* utilisant un onduleur multi-niveaux. En particulier, nous nous sommes intéressés au dimensionnement et au contrôle-commande de ces systèmes dans un contexte d'utilisation au Tchad où les problématiques du coût, de fiabilité du système et de la qualité de l'énergie ont été prises en compte.

Afin de respecter la norme *IEEE1547* d'interconnexion des systèmes électriques, un filtre *LCL* de raccordement a été dimensionné. Le dimensionnement électrique des éléments *LCL* du filtre a été élaboré en utilisant notre propre méthode de dimensionnement basée sur la *FFT* tandis que le dimensionnement physique des inductances du filtre est fait en utilisant la méthode du produit des aires présentée dans les travaux [49]. Dans le but de réduire le coût de fabrication et le volume des inductances du filtre, une solution consistant à fragmenter chaque inductance et de la réaliser en plusieurs petites inductances en série a été adoptée. Cela a permis d'optimiser le choix des noyaux pour les inductances. En effet, avec cette solution, il a été possible de choisir plusieurs petits noyaux moins couteux et moins volumineux. Ainsi une diminution du volume et du coût des noyaux de l'inductance du filtre côté onduleur L_1 de 20,36 % et 30,4 % respectivement a été obtenue par rapport à la solution non fractionnée (avec un seul noyau par inductance). S'agissant de l'inductance côté réseau L_2 , la réduction du volume et du coût des noyaux a été de 39,5 % et 33,7 % respectivement.

Après le dimensionnement du filtre, nous avons abordé le calcul des pertes dans les passifs et dans les semi-conducteurs avant d'évaluer le coût du filtre seul. Le calcul des pertes a permis de calculer le rendement et d'en déduire le nombre optimal des cellules à entrelacer pour réaliser l'onduleur multi-niveaux. Il se trouve qu'il existe deux nombres optimums des cellules qui optimisent les pertes (donc le rendement) et le coût financier. Il s'agit de : $q = 3$ et $q = 4$. Dans le cas où $q = 3$, le coût du filtre a été réduit d'environ 40 % pour un rendement de 94,72 %. Dans le cas où $q = 4$, le coût du filtre est diminué de 36 % pour un rendement de 95,17 %.

Cependant, il a été montré dans le chapitre III que le dernier cas permet de réaliser un gain plus intéressant que le premier du fait de son rendement élevé.

Enfin, une commande PQ découpée a été appliquée pour les deux systèmes. Dans le cas du système à onduleur multi-niveaux, il a été nécessaire de développer une commande de type PQ découpée équilibrante afin d'équilibrer les courants de cellules et permettre ainsi un partage équitable de la puissance de sortie entre les différentes cellules de l'onduleur. De plus une boucle à verrouillage de phase PLL a été intégrée aux systèmes de contrôle-commande afin de synchroniser les systèmes avec le réseau électrique. Par ailleurs, l'impact des voisins connectés sur notre système a été abordé. Nous avons en particulier montré que l'injection de la puissance de notre système sur le réseau dépend de la consommation de nos voisins. Cette puissance peut être consommée localement par les voisins qui, lorsqu'ils se mettent à consommer, génèrent également de la puissance réactive qui sera injectée vers le réseau.

Ainsi, la commande développée permet de suivre les consignes en injectant au réseau une puissance active tout en compensant la puissance réactive (provenant de notre système). Par contre, notre commande n'est pas faite pour compenser la puissance réactive générées par les voisins.

La PLL a synchronisé le système en moins de 150 ms dans le cas classique et en moins de 25 ms dans le cas de l'onduleur entrelacé (multi-niveaux). En outre, nous avons pu constater une amélioration du régime transitoire et des formes d'ondes dans le cas du système à onduleur entrelacé comparé au système classique. Il en est de même pour les Taux de Distorsion Harmonique (THD). Les THD du courant et de tension sont respectivement de 1,1 % et 0,06 % dans le cas du système à onduleur entrelacé contre 2,58 % et 0,21% dans le cas du système classique.

❖ Perspectives

Comme perspectives faisant suite à ces travaux de thèse, il serait intéressant de :

- Intégrer la partie DC (Panneaux, Boost, MPPT) et étudier le système PV complet,
- Etudier la stabilité des systèmes (commande par retour d'états ou par placement de pôle par exemple),
- Développer un banc d'essai et implémenter les algorithmes de commande sur une cible DSP/ FPGA afin de faire des manipulations pratiques,

- Prévoir un amortissement actif du filtre et comparer les résultats avec ceux que nous avons obtenus avec un amortissement passif,
- Implanter une fonction de service au point de raccordement : stabiliser la tension par compensation des fluctuations de l'énergie réactive (causées par les voisins) etc.

Valorisation des travaux :

❖ *Articles de revues internationales*

1 - C. Mahamat, M. Petit, F. Costa, R. Marouani and A. Mami. Balanced Active and Reactive Control Applied to a Grid Connected Five Level Inverter. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) - Volume 8 No 10 October 2017.

2 - C. Mahamat, M. Petit, F. Costa, R. Marouani and A. Mami. Optimized Design of an LCL Filter for Grid Connected Photovoltaic System and Analysis of the Impact of Neighbors' Consumption on the System. Journal of Electrical System JElecSys- volume 13, Issue 4 (December 2017).

❖ *Article de conférence internationale*

C. Mahamat, M. Petit, R. Marouani, C. Gautier, A. Mami and F. Costa. Decoupled PQ control applied to a multicellular parallel inverter for grid-connected photovoltaic system: IEEE Conference Publications: DOI: 10.1109/STA.2016.7952002, 2016 17th International Conference on Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer Engineering (Sousse, Tunisia).

Bibliographie

Bibliographie

- [1] R. MAROUANI, Commande et Réalisation d'un Système Photovoltaïque Raccordé à un Réseau de Distribution, Tunis: Thèse de Doctorat de la Faculté des Sciences de Tunis, Juin 2013.
- [2] M. Chabakata, «SYSTEMES MULTI-SOURCES POUR L'HABITAT ISOLE :ARCHITECTURES ET GESTION DE L'ENERGIE,» chez Polytech'Nantes, *Rapport de Master 2 Recherche SEGE*, Saint Nazaire, Juillet 2014.
- [3] A. T. Singo, Système d'alimentation photovoltaïque avec stockage hybride, Nancy: Thèse de Doctorat, Université Henri Poincaré , Fevrier 2010.
- [4] M. Zandi, Contribution au pilotage des sources hybrides d'énergie électrique, Nancy: Thèse de doctorat, Institut National Polytechnique de Loraine :, Novembre 2010.
- [5] EDF, Le nucléaire en chiffres., Source internet: <https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/le-nucleaire-en-chiffres>, 2014.
- [6] IndependentWHO., Contamination du territoire français par le césium 137, Source internet: <http://independentwho.org/fr/contamination-cesium-137/>, 2001.
- [7] Wikipedia, Laboratoire de Bure, https://fr.wikipedia.org/wiki/Laboratoire_de_Bure, 2017..
- [8] U. i. e. P. f. COP21, «REUNION PARLEMENTAIRE A L'OCCASION DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES,» Paris, Decembre 2015.
- [9] Outilssolaires.com, Rayonnement solaire global sur un plan horizontal, Source internet: <http://outilssolaires.com/developpement-durable/energie-solaire/ensoleillement/>, 2011.
- [10] E. V. a. B. Dumas, Le pico photovoltaïque : macro impact en Afrique ?, Source internet: <http://energypoint.bearingpoint.com/blog/2016/03/07/le-pico-photovoltaïque-macro-impact-en-afric-chapitre-14/> March, 2016.
- [11] V. L. Nguyen, Couplage des systemes photovoltaïques et des véhicules électriques au réseau Problèmes et solutions, Université de Grenoble: Thèse de Doctorat de l'Université de Grenoble, 2014.
- [12] I. Standard 1547, IEEE Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems, 2003.

Bibliographie

- [13] L. F. AFP, Centrale solaire photovoltaïque au Maroc, Source internet: <http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/04/02/97002-20170402FILWWW00068-centrale-solaire-photovoltaique-au-maroc.php>., 2017.
- [14] Equipe ERA - Énergies Renouvelables Afrique., Des centrales solaires PV dans le Sud de la Tunisie, Source internet: Énergies Renouvelables en Afrique: <https://www.energies-renouvelables-afrigue.com/centrales-solaires-pv-sud-tunisie/>, 2016.
- [15] A. O. Diallo, Sénégal : la plus grande centrale électrique solaire d'Afrique de l'Ouest entre en service., Article de presse: Jeune Afrique: <http://www.jeuneafrique.com/368165/economie/senegal-plus-grande-centrale-electrique-solaire-dafrique-de-louest-entre-service/>., 2016.
- [16] S. N. D. d. T. SNE, «Formation Sur le réseau électrique de la SNE,» N'djamena, Avril 2015.
- [17] Ouara Online, Abéché: les routes bitumées sont éclairées, Source internet: <http://hassanabc.blogspot.fr/2010/06/abeche-electrifie.html>, 2010.
- [18] G. Petrone, Photovoltaic MPPT control issues related to mismatched operation., Cachan: Seminaire au Laboiratoire SATIE: University of Salerno – ITALY, 2016.
- [19] L. Hassaine, Onduleurs photovoltaïques connectés au réseau électrique, Maître de recherche B, Division Energie solaire photovoltaïque, E-mail : lhassaine@cder.dz, source internet: http://www.cder.dz/vlib/bulletin/pdf/bulletin_020_05.pdf, 2011.
- [20] S. Vighetti, Systemes photovoltaïques raccordes au reseau : Choix et dimensionnement des etages de conversion, Sciences de l'ingenieur [physics]. Institut National Polytechnique de Grenoble - INPG. Français. <tel-00525110>., 2010.
- [21] F. B. a. S. H. Marco Liserre, «Design and control of an LCL-filter based three-phase active rectifier,» *IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS*, pp. Vol.41, NO.5, 2005.
- [22] M. S. ,. A. A.-D. ,. S. M. M. A. Reznik, «LCL Filter Design and Performance Analysis for Grid Interconnected Systems,» *Power Electronics and Machines in Wind Application (PEMWA)*, IEEE, pp. 1-7, 2012.
- [23] X. L. Z. J. a. D. J. Xu Renzhong, «Design and Research on the LCL Filter in Three-Phase PV Grid-Connected Inverters,» *International Journal of Computer and Electrical Engineering*, pp. Vol. 5, No. 3, 2013.
- [24] L. H. †. M. K. A.E.W.H. Kahlane *, LCL filter design for photovoltaic grid connected systems. Centre de Développement des Energies Renouvelables,, CDER, B.P. 62, Route de l'Observatoire, Bouzaréah, 16340, Algiers, Algeria :: Revue des Energies Renouvelables SIENR'14 Ghardaïa (2014) 227 – 232, 2014.

Bibliographie

- [25] E. H. BAYOUMI, «Three-phase LCL-filter for Grid-connected Inverter Using Cooperative Bacteria Foraging Optimization,» *WESAS TRANSACTIONS ON SYSTEMES and Control*, p. Volume 10, 2015.
- [26] H. Aboub, Commande d'un onduleur neuf niveaux,destiné aux fortes puissances PV, Batna: Mémoire de Magister en Electrotechnique, Université Hadj Lakhdar - Batna, Faculté de Technologie,Département d"Electrotechnique, 2014.
- [27] H. Bin, Convertisseur continu-continu a rapport de transformation élevé pour application pile à combustible, Nancy: Thèse de Doctorat de l'Institut National Polytechnique de Lorraine, 2009.
- [28] S. SANCHEZ, CONTRIBUTION A LA CONCEPTION DE COUPLEURS MAGNETIQUES ROBUSTES POUR CONVERTISSEURS MULTICELLULAIRES PARALLELES, TOULOUSE: DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE TOULOUSE, 2015.
- [29] K. Guepratte, Onduleur triphasé à structure innovante pour application aéronautique (Doctoral dissertation, Université de Grenoble),, Thèse, Grenoble, 2011.
- [30] A. VIDET, Variateur de vitesse à impact electromagnétique reduit : onduleur multiniveaux et, Lille: nouvelles strategies de modulation. Lille : Thèse de Doctorat Genie Electrique de Ecole Centrale de Lille, 2008.
- [31] M. Beltramini, Contribution à l'optimisation de l'ensemble convertisseur/filtres de sortie vis à vis des contraintes CEM, Toulouse: Thèse de Doctorat, Institut National Polytechnique de Toulouse-INPT, Septembre 2011.
- [32] A. Fabien, Onuduleur multicellulaire parallèle à ICT: commande équilibrante, analyse,modélisation, et optimisation des performances CEM, CACHAN: Thèse réalisée au SATIE, ENS-CACHAN, 2011.
- [33] T. M. C. LE, Couplage Onduleurs Photovoltaïques et Réseau, aspects contrôle/commande et rejet de perturbations, GRENOBLE: Thèse de doctorat de Génie électriquede l'Université de Grnoble, 2012.
- [34] Solaredge, Onduleurs monophasés, <https://www.solaredge.com/fr/products/pv-inverter/single-phase#/>.
- [35] SOLARIS-STORE, Onduleur réseau SMA synchrone triphasé TRI POWER STP 6 000 TL, <https://www.solaris-store.com/1401-onduleur-sma-triphase-tripower-stp6000tl.html>.
- [36] M. I. I. T. M. I. A. H. A. M. I. AKIRA NABAE, A New Neutral-Point-Clamped PWM Inverter, *IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS*, VOL. IA-17, NO. 5. SEPTEMBER/OCTOBER 1981, 1981.
- [37] M. I. Peter W. Hammond, A NEW APPROACH TO ENIHANCE POWIER QUALITY FOR MEDIUM VOLTAGE AC DRIVES, *IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS*, VOL. 33, NO. 1, SANUARYffEBRUARY 1997, 1997.

Bibliographie

- [38] M. I. Mario Marchesoni, High-Performance Current Control Techniques for Applications to Multilevel High-Power Voltage Source Inverters, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, VOL. I, NO. 1. JANUARY 1992, 1992.
- [39] J. S. MANGUELLE, CONVERTISSEURS MULTINIVEAUX ASYMÉTRIQUES ALIMENTÉS PAR TRANSFORMATEURS MULTI-SECONDAIRES BASSE-FRÉQUENCE: RÉACTIONS AU RÉSEAU D'ALIMENTATION, Lausanne: Thèse de DOCTEUR ÈS SCIENCES, FACULTÉ SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'INGÉNIEUR, ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE, 2004.
- [40] X. P. a. F. C. L. Xunwei Zhou, A High Power Density, High Efficiency and Fast Transient Voltage Regulator Module with a Novel Current Sensing and Current Sharing Technique, IEEE APEC Conf., 1999, pp. 289–294., 1999.
- [41] P. Z. A. d. C. J. A. C. a. J. U. O. Garcia, An Automotive 16 phases DC-DC Converter, Anchen, Germany: 35th Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference, 2004, pp. 350–355., 2004.
- [42] N. BOUHALLI, Etude et intégration de convertisseurs multicellulaires parallèles, Thèse de Doctorant de l'Université de TOULOUSE, 2009.
- [43] T. M. Pascal Davancens, Etude des convertisseurs multicellulaires parallèles : I.modélisation, Journal de Physique III, EDP Sciences, 1997, 7 (1), pp.143-160.<10.1051/jp3:1997116>. <jpa-00249566>, 1997.
- [44] J. B. a. L. L. Jiri Lettl, Comparison of Diefferent Filter Types for Grid connected Inverter, Marrakesh, MOROCCO, March 20-23: PIERS Proceedings, , 2011.
- [45] Z. Z. S. M. I. F. H. S. L. a. L. Y. Yi Lei, An Improved Virtual Resistance Damping Method for Grid-Connected Inverters with LCL Filters, Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), IEEE conferences publications, DOI: 10.1109/ECCE.2011.6064287, 2011.
- [46] Y. L. Y. H. S. M. I. H. S.-H. C. F. L. F. I. a. F. B. F. I. Weimin Wu, Damping Method for Resonances Caused by LCL-filter_based current-controlled Grid-tied Power Inverters: an overview, IEEE Transactions on Industrial Electronics, DOI:10.1109/TIE.2017.2714143, IEEE Transactions on Industrial Electronics., 2017.
- [47] Z. Y. G. S. X. Y. Timothy CY Wang, Output Filter Design for a Grid-interconnected Three-phase Inverter, Niskayuna, NY 12309, USA: GE Global Research Center, One Research Circle, IEEE, 2003.
- [48] A. E. S. L. M. A. Samuel Vasconcelos Araujo, LCL Filter design for grid-connected NPC inverters in offshore wind turbines, The 7th International Conference on Power Electronics, October 22-26, 2007/EXCO, Daegu, Korea, 2007.
- [49] J.-P. F. e. F. Forest, Alimentations à découpage Convertisseurs à résonance, Principes-composants-modélisation, Bibliothèque de l'ENS-CACHAN, CACHAN: 3e édition DUNOD, Paris, 1999.

Bibliographie

- [50] T. LEQUEU, Calcul des inductances et des transformateurs, Tours: Cours d'Electronique de Puissance, IUT GEII, 2006.
- [51] EPCOS, Catalogue EPCOS : ferrites and accessories, 2013.
- [52] Le Guipage Moderne (LGM), Brochure LGM, L'hay les roses: http://leguipagemoderne.pagesperso-orange.fr/catalogue/Brochure_LGM_FR.pdf, 2017.
- [53] Solar Energy Services for Professionals, OUTPUT COLUMN CONTENT OF HELIOCLIM-3 WEBSERVICES, 2014-2017 MINES ParisTech / Transvalor - Terms of use: <http://www.soda-pro.com/help/helioclim/helioclim-3-outputs>, 2017.
- [54] C. Mahamat, M. Petit, R. Marouani, C. Gautier, A. Mami and F. Costa, Decoupled PQ control applied to a multicellular parallel inverter for grid-connected photovoltaic system, Sousse: IEEE Conference Publications: 17th International Conference on Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer Engineering (STA), 2016.
- [55] Infineon, Technical Information IGBT-Modules FS10R12VT3, 2013.
- [56] Farnell, Film, Metallized Polypropylene, Commercial Grade, R71, 1.5 uF, 10%, 420 V, 105C, Lead Spacing = 15mm, <http://www.farnell.com/datasheets/2203072.pdf>, 2017.
- [57] Bornesfreres , source internet disponible dans : <http://www.bornesfreres.com/nos-tarifs>.
- [58] G2D2, Prix de rachat G2D2 pour les métaux, <https://www.g2d2.com/differents-types-de-metaux/prix-de-rachat-des-metaux/prix-de-rachat-g2d2-pour-les-metaux>, 2018.
- [59] Source internet, Masse volumique de quelques matériaux à 20°C, https://www.chm.ulaval.ca/gecha/chm2904/1_introduction/densites_materiaux.pdf, 2017.
- [60] SolarWorld, Caractéristiques techniques d'un Panneau PV Sunmodule plus SW 260 POLy, http://www.solarworld.de/fileadmin/downloads_new/produkt/sunmodule/datenblaetter/es/poly/poly_260_es.pdf.
- [61] C. Mahamat, M. Petit, F. Costa, R. Marouani and A. Mami, Balanced Active and Reactive Control Applied to a Grid Connected Five Level Inverter, (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 8, No. 10, 2017, 2017.
- [62] N. B. M. O. R. S. L. Abbassen, Modélisation et Commande d'un Système Photovoltaïque Connecté au Réseau Electrique, Bejaia: ICRE'2012 – 15/16 avril 2012 - Université A. Mira - Bejaia, 2012.
- [63] M. A. E. Alali, Contribution à l'Etude des compensateurs actifs des réseaux électriques basse tension, Doctorat de l'Université du Havre, 2002.

Bibliographie

- [64] M. SALIM, CONTRIBUTION A L'OPTIMISATION DES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES PAR DES COMMANDES INTELLIGENTES, Batna: Thèse, Université Hadj Lakhdar Batna, 2013.
- [65] T. K. L. P. M. Y. Hervé FERAL, Raccordement d'une éolienne au réseau électrique d'un bâtiment, Toulouse: Rapport de Projet Long, INP- ENSEEIHT, Janvier 2002, p. ENSEEIHT.
- [66] C. Mahamat, M. Petit, F. Costa, R. Marouani and A. Mami, Optimized Design of an LCL Filter for Grid Connected Photovoltaic System and Analysis of the Impact of Neighbors' Consumption on the System, J.Electrical Systems 13-4(2017):618-632, 2017.
- [67] M. W. N. N. M. B. Ikram Maaoui-Ben Hassine, Model Based Predictive Control For Three-Phase Grid Connected Converter, J. Electrical Systems 11-4 (2015): 463-475, 2015.
- [68] H. O. D. M. A. M. Houssem CHAOUALI (*), Improving the Control Strategy of a Standalone PV Pumping System by Fuzzy Logic Technique, (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications Vol. 8, No. 3, 2017, 2017.
- [69] B. ABDELOUAHAB, TECHNIQUES DE COMMANDE PREDICTIVE ET FLOUE POUR LES SYSTEMES D'ELECTRONIQUE DE PUISSANCE: APPLICATION AUX REDRESSEURS A MLI, UNIVERSITE FERHAT ABBAS - SETIF, Thèse de Doctorat en Electrotechnique, Spécialité : Commande Electrique.
- [70] France Transo, Schneider Electric, transformateurs TPC de distribution HTA/BT, Minera distribution publique: Transformer Datasheet, 2010.
- [71] Wikipedia, La résistivité d'un matériau, <https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistivit%C3%A9>, 2017.
- [72] S. M. I. K. Y. S. S. M. I. S. Y. M. I. R. S. S. M. I. C. F. T. A. N. M. I. J.-S. L. M. I. Yong Liu, LCL Filter Design of 50 kW 60 kHz SiC Inverter with Size and Thermal Considerations for Aerospace Applications., IEEE Transactions on Industrial Electronics, DOI 10.1109/TIE..2677338, 2017.
- [73] M. I. J. F. S. M. I. P. L. S. M. I. a. Y. T. M. I. Xiaoqiang Li, Active Magnetic Decoupling for Improving the Performance of Integrated LCL-Filters in Grid-Connected Converters, IEEE Transactions on Industrial Electronics, DOI:10.1109/TIE.2017.2733445, 2017.
- [74] S. M. I. M. M. L.-C. L. a. C.-W. H. Tsai-Fu Wu, An Improved Resonant Frequency Based Systematic LCL Filter Design Method for Grid-Connected Inverter, IEEE Transactions on Industrial Electronics,DOI: 10.1109/TIE.2017.2682004, 2017.
- [75] M. N. R. J. Thierry MEYNARD, EVOLUTION DES STRUCTURES DE CONVERSION, 2004.
- [76] N. Z. B. J. A. S. Soomaiya Hamid, ReCSDN: Resilient Controller for Software Defined Networks., Department of ComputerScience, FAST National University of Computer and Emerging Sciences,Karachi, Pakistan : (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications,, 2017.

Bibliographie

- [77] E. G. Shahraki, Apport de l'UPFC à l'amélioration de la stabilité transitoire des réseaux électriques, Nancy: Université Henri Poincaré, Nancy-I, 2003.
- [78] A. O. R. M. S.Z.Mohammad Noor, «Single Stage String Inverter for Gridconnected Photovoltaic System with Fuzzy Logic Control (FLC)-based MPPT Technique,» 2016.
- [79] R. Rizzo, An integrated power converter architecture for microgrids with renewable energy sources, J. Electrical Systems 8-3 (2012): 356-366., 2012.
- [80] L. F. I. Remzi Öten and Rui J. P. de Figueiredo, An Efficient Method for L-Filter Design, IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING, VOL. 51, NO. 1, JANUARY, 2003.
- [81] M. J. a. A. C. N. Hamrouni, «New method of current control for LCL-interfaced grid-connected three phase voltage source inverter,» *Revue des Energies Renouvelables*, pp. 13(1), 1-14., 2010.
- [82] B. MULTON, COMPOSANTS PASSIFS (magnétiques et capacitifs) DE L'ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE, Rennes: Cours, ENS de Cachan – Antenne de Bretagne, Mars 2008.
- [83] J.-P. G. M. Sarra, Advanced Control Strategy of a Transformerless Three Phase Shunt Hybrid Power Filter, J. Electrical Systems 10-4 (2014): 445-455, 2014.
- [84] S. J. F. a. B. W. W. Khaled H. Ahmed, Passive Filter Design for Three-Phase Inverter Interfacing in Distributed Generation, Strathclyde University, UK: Electrical Power Quality and Utilisation, Journal Vol. XIII, No. 2, 2007, 2007.
- [85] H. O. M. S. B. Y. D. M. a. A. M. Housse CHAOUALI (*), Energy Management Strategy of a PV/Fuel Cell/Supercapacitor Hybrid Source Feeding an off-Grid Pumping Station, (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 2017.
- [86] A. HOUARI, Contribution A l'étude de micro-réseaux autonomes alimentatés par des sources photovoltaïques, Nancy: Thèse de Doctorat en Génie électrique, Université de Lorraine, Decembre 2012.
- [87] S. T. R. a. S. B. Hakim Bekka, «Power Control Of A Wind GeneratorConnected To The Grid In Front Of Strong Winds,» *Journal of Electrical Systems*, Vols. %1 sur %29-3 (2013), pp. 267-278,, 2013.
- [88] G. FRANTZ, Approche système pour l'étude de la compatibilité électromagnétique des réseaux embarqués, GRENOBLE: Thèse préparée au sein du Laboratoire de Génie Electrique de Grenoble (G2Elab), 2015.
- [89] J.-M. Flaus, La régulation industrielle: régulateurs PID, prédictifs et flous, Livre, Paris: Hermès, ISBN 2-86601-441-3, 1994.

Bibliographie

- [90] A. M. A. H. A. F. Hamoudi, «Sliding Mod Control With Stabilized Switching,» *J. Electrical Systems*, Vols. %1 sur %26-4 (2010), pp. 487-500, 2010.
- [91] V. COSTAN, Convertisseurs Parallèles Entrelacés : Etude des Pertes Fer dans les Transformateurs Inter-cellules, TOULOUSE: Thèse de Doctorat en Génie Electrique, INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE, 2007.
- [92] J.-P. G. C. e. M. H. Boualem BOUKEZATA, Générateur photovoltaïque avec une commande directe de puissance connecté et avec adjonctionde services au réseau de distribution, GRENOBLE: SYMPOSIUM DE GENIE ELECTRIQUE (SGE 2016) : EF-EPF-MGE 2016, 7-9 , FRANCE, JUIN 2016.
- [93] A. C.-P. G. Boualem Boukezata, Système solaire photovoltaïque connecté au réseau électrique et associé à un filtre actif parallèle, Cachan: Symposium de Genie Electrique 2014, Jul 2014, Cachan, France. <hal-01065188>, 2014.
- [94] F. D. C. P. Benoit de METZ-NOBLAT, Calcul des courants de court-circuit, Schneider Electric, cahier technique CT158, 36, 2005.
- [95] M. AIMÉ, Évaluation et optimisation de la bande passante des convertisseurs statiques Application aux nouvelles structures multicellulaires, Toulouse: Thèse de Doctorat en Génie Electrique, INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE, 2003.
- [96] IN SUN WE TRUST, Quel prix pour des panneaux photovoltaïques en 2017 ?, https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/prix-panneaux-photovoltaïques/?utm_expid=112585138-1.9LCGPJWnTnCnDyxbRu5-Ew.0&utm_referrer=https%3A%2Fwww.google.fr%2F, 2017.
- [97] ECO infos Energies renouvelables, Coût et rentabilité d'une installation de panneaux solaires photovoltaïques, <https://www.les-energies-renouvelables.eu/conseils/photovoltaïque/cout-et-rentabilite-dune-installation-de-panneaux-solaires-photovoltaïque>, 2017.
- [98] T. Kovaltchouk, Contributions à la co-optimisation contrôle-dimensionnement sur cycle de vie sous contrainte réseau des houlogénérateurs directs, École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan, 2015. Français. <NNT : 2015DENS0033>. <tel-01206269>.
- [99] S. FERNANDEZ, Comparaison des performances électriques d'un onduleur triphasé deux niveaux à commandes directes et indirectes connecté au réseau, Lille: Thèse de Doctorat en génie électrique de l'Université de Lille 1, Octobre 2013.

Annexes

Annexes

Annexes

Annexe A. Modélisation et calcul des impédances du réseau

Dans les chapitres II, III et IV, nous avons modélisé les systèmes PV sans évoquer l'impédance du réseau ni même celle du câble ou du transformateur auquel notre système est connecté. En réalité, l'inductance du côté réseau L_2 (qu'on peut appeler inductance équivalente du côté réseau) est composée de l'inductance du filtre que nous avons notée L_{2f} , de l'inductance du câble L_c , de l'inductance du transformateur L_t et de celle du réseau BT L_{2g} . Il en est de même pour la résistance équivalente du côté réseau R_2 . Elle est composée de la résistance du filtre R_{2f} (résistance interne de L_{2f}), de la résistance du câble R_c , de la résistance du transformateur R_t et celle du réseau BT R_{2g} comme l'indique la Figure A. 1.

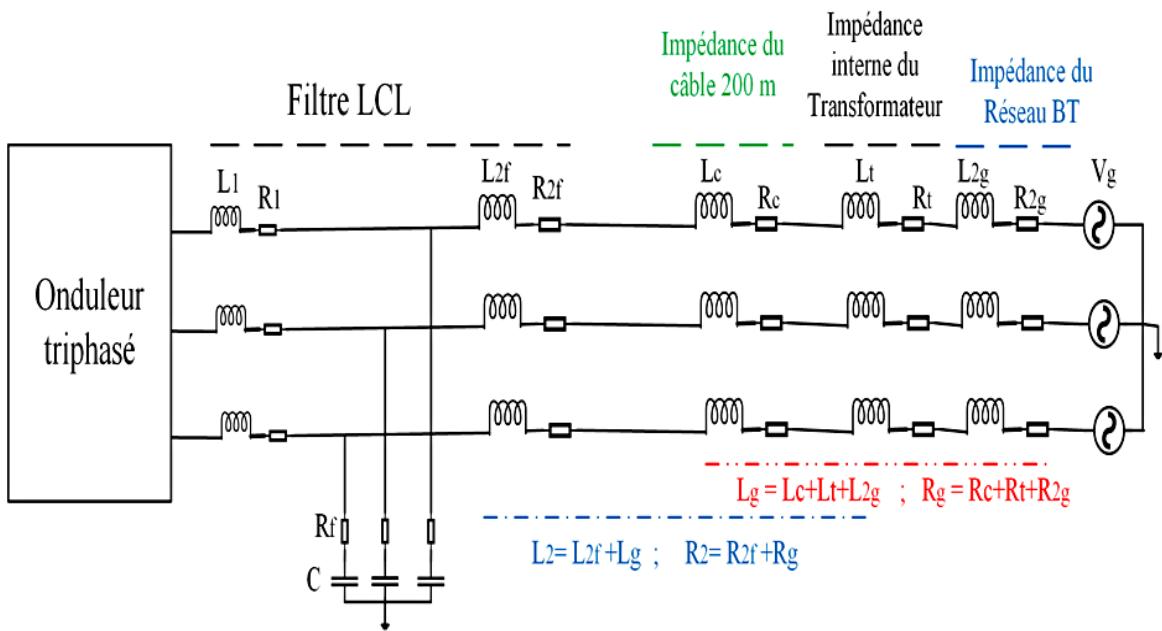


Figure A. 1. Mise en évidence des impédances

L'objectif de cette annexe est donc de mettre en évidence, les éléments du câble, du transformateur et ceux du réseau.

A.1. Modèle Moyenne Tension (MT) du réseau

La ligne Moyenne Tension (MT) considérée du réseau SNE (Société Nationale d'Electrique) a une distance $d = 9,3$ km et une section $S = 185 \text{ mm}^2$ [16] (voir, chapitre I, Figure I.22). Il

s'agit d'une ligne en aluminium de 15 kV. Donc la résistance de cette ligne *MT* est calculée selon l'équation Eq.A.1.

$$R_{1g} = \frac{\rho \cdot d}{s} \quad \text{Eq.A.1}$$

Où ρ est la résistivité de l'aluminium. Dans le cas du Tchad qui est un Pays chaud, avec une température ambiante avoisinant le quarante degré ($T_{amb} = 40^\circ\text{C}$), et la température maximale indiquée dans le datasheet du transformateur utilisé est de $T = 75^\circ\text{C}$.

Donc à $T = 75^\circ\text{C}$, on trouve $\rho = 3,5929 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ (si $T = T_0 = 20^\circ\text{C}$, $\rho = \rho_0 = 2,941 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$) et $R_{1g} = 1,8 \Omega$.

La réactance linéique de la ligne est égale à $X_l = 0,4 \Omega/\text{km}$. Donc l'inductance du réseau *MT* est donnée par :

$$L_{1g} = \frac{X_l \cdot d}{\omega} \quad \text{Eq.A.2}$$

Avec ω est la pulsation du réseau ($\omega = 2\pi f_r$). pour $f_r = 50 \text{ Hz}$, on obtient : $L_{1g} = 11,8 \text{ mH}$.

A.2. Modèle Basse Tension (*BT*) du réseau

Afin de passer du modèle *MT* au modèle *BT*, on utilise le modèle du transformateur indiqué à la Figure A. 2.

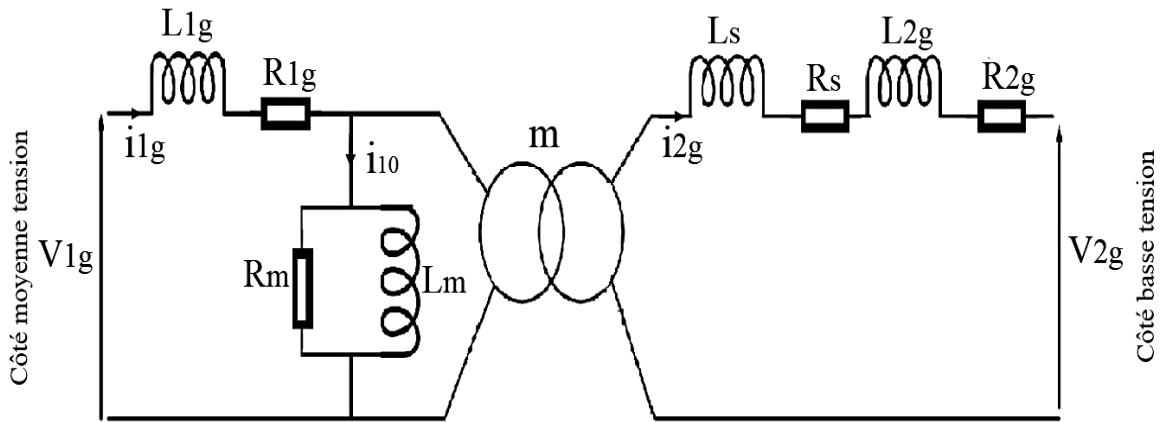


Figure A. 2. Modèle simplifié du transformateur

En négligeant les pertes dans le transformateur, nous pouvons écrire la relation de conservation de la puissance comme suit :

$$V_{1g} \cdot i_{1g} = V_{2g} \cdot i_{2g} \quad \text{Eq.A.3}$$

Avec $V_{1g} = Z_{1g} \cdot i_{1g}$ et $V_{2g} = Z_{2g} \cdot i_{2g}$ et en utilisant l'équation Eq.A.3, on obtient :

$$Z_{2g} = Z_{1g} \cdot \left(\frac{i_{1g}}{i_{2g}} \right)^2 \quad \text{Eq.A.4}$$

D'autre part, le rapport de transformation s'écrit comme suit :

$$m = \frac{V_{2g}}{V_{1g}} = \frac{i_{1g}}{i_{2g}} \quad \text{Eq.A.5}$$

Donc :

$$i_{1g} = m \cdot i_{2g} \quad \text{Eq.A.6}$$

En utilisant Eq.A.6, l'équation Eq.A.4 devient Eq.A.7.

$$Z_{2g} = m^2 \cdot Z_{1g} \quad \text{Eq.A.7}$$

Par conséquent :

$$\begin{cases} R_{2g} = m^2 \cdot R_{1g} \\ L_{2g} = m^2 \cdot L_{1g} \end{cases} \quad \text{Eq.A.8}$$

Avec :

V_{1g} et V_{2g} sont les tensions simples du côté moyenne tension et basse tension respectivement ;

i_{1g} et i_{2g} sont les courants du réseau du côté moyenne et basse tension respectivement ;

Z_{1g} et Z_{2g} sont les impédances du réseau du côté moyenne tension et basse tension ;

R_{1g} et R_{2g} sont les résistances du réseau du côté moyenne tension et basse tension ;

L_{1g} et L_{2g} sont les inductances du réseau du côté moyenne tension et basse tension ;

m est le rapport de transformation.

La capacité (condensateur) de la ligne a également été négligée, par conséquent, l'impédance du réseau est composée uniquement par sa résistance et son inductance.

Les tensions composées du transformateur sont : $U_1 = 15 \text{ kV}$ et $U_2 = 400 \text{ V}$ [16].

Donc $V_{1g} = \frac{U_1}{\sqrt{3}} = 8,66 \text{ kV}$, $V_{2g} = \frac{U_2}{\sqrt{3}} = 230 \text{ V}$ et $m = 0,0267$.

Ainsi, en utilisant Eq.A.8, nous obtenons les paramètres du modèle BT du réseau comme suit :

$R_{2g} = 1,3 \text{ m}\Omega$ et $L_{2g} = 8,4 \mu\text{H}$

Le module de l'impédance du réseau BT est alors indiqué à l'équation Eq.A.9. Où $\omega = 2\pi f_r$ est la pulsation du réseau.

$$Z_{2g} = \sqrt{R_{2g}^2 + (L_{2g} \cdot \omega)^2} \quad \text{Eq.A.9}$$

Pour $f_r = 50$ Hz, nous obtenons $Z_{2g} \approx R_{2g} = 1,3$ mΩ.

A.3. Impédance du transformateur

Le modèle du transformateur considéré est montré à la Figure A. 2. Quelques caractéristiques de ce transformateur sont indiquées au Tableau A. 1 [70].

Tableau A. 1. Caractéristiques du transformateur

Symbol	Paramètre	Valeur	Unité
S_n	Puissance nominal	250	kVA
U_1	Tension composée primaire	15	kV
V_1	Tension simple primaire	8,66	kV
U_{20}	Tension composée du secondaire en circuit ouvert	410	V
V_{20}	Tension simple du secondaire en circuit ouvert	237	V
u_{cc}	Tension de court-circuit	4	%
I_{10}	Courant du circuit ouvert	0,5	%
P_j	Pertes en charge à 75 °C	3250	W
P_f	Pertes en circuit ouvert	300	W

A.4. Test en circuit ouvert et calcul des éléments magnétisants (R_m et L_m)

Les éléments magnétisants R_m et L_m du transformateur sont calculés par un test en circuit ouvert comme suit :

$$R_m = \frac{V_1^2}{P_{10}} \quad \text{Eq.A.10}$$

$$X_m = \frac{V_1^2}{Q_{10}} \quad \text{Eq.A.11}$$

$$L_m = \frac{X_m}{\omega} \quad \text{Eq.A.12}$$

Avec : R_m est la résistance magnétisante ; X_m est la réactance magnétisante ; P_{10} sont les pertes fer actives ; Q_{10} sont les pertes fer réactives et L_m est l'inductance magnétisante.

Les pertes fer actives et réactives sont calculées comme suit :

$$S_{10} = V_1 \cdot I_{10} \quad \text{Eq.A.13}$$

$$I_{10} = 0,5\% \cdot I_{1n} \quad \text{Eq.A.14}$$

$$I_{1n} = \frac{S_n}{3 \cdot V_1} \quad \text{Eq.A.15}$$

D'autre part, les caractéristiques du Tableau A. 1 sont données pour un système triphasé. Pour trouver les pertes fer actives pour une seule phase P_{10} , il suffit de diviser par 3 les pertes en circuit ouvert P_f (pertes fer) comme l'indique l'équation Eq.A.16.

$$P_{10} = \frac{P_f}{3} \quad \text{Eq.A.16}$$

Donc les pertes fer réactives sont calculées par :

$$Q_{10} = \sqrt{S_{10}^2 - P_{10}^2} \quad \text{Eq.A.17}$$

En injectant Eq.A.16 dans Eq.A.10, Eq.A.17 dans Eq.A.11 et en utilisant le Tableau A. 1, nous obtenons : $R_m = 750 \text{ k}\Omega$ et $X_m = 1,854 \cdot 10^5 \Omega$. Finalement, en utilisant Eq.A.12, on obtient $L_m = 590,208 \text{ H}$.

A.5. Test en court-circuit et calcul des éléments en série (R_s et L_s)

La résistance série R_s et l'inductance série L_s du transformateur sont calculés par le test en court-circuit. La formule de la résistance série est montrée à l'équation Eq.A.18.

$$R_s = \frac{P_j}{3 \cdot I_{2n}^2} \quad \text{Eq.A.18}$$

Où I_{2n} est le courant nominal du secondaire.

$$I_{2n} = \frac{S_n}{3 \cdot V_{20}} \quad \text{Eq.A.19}$$

En utilisant les équations Eq.A.18 et Eq.A.19, et en utilisant le Tableau A. 1, on obtient : $R_s = 8,8 \text{ m}\Omega$.

Les principaux paramètres qui permettent de calculer l'inductance série du transformateur L_s sont :

$$V_{2cc} = \frac{u_{cc}}{100} \cdot m \cdot V_1 \quad \text{Eq.A.20}$$

$$S_{cc} = V_{2cc} \cdot I_{2n} \quad \text{Eq.A.21}$$

Pour les pertes actives en court-circuit (ou pertes joules) pour une seule phase P_{cc} , il suffit de considérer les pertes dues à la charge P_j divisées par 3.

$$P_{cc} = \frac{P_j}{3} \quad \text{Eq.A.22}$$

$$Q_{cc} = \sqrt{S_{cc}^2 - P_{cc}^2} \quad \text{Eq.A.23}$$

$$X_s = \frac{Q_{cc}}{I_{2n}^2} \quad \text{Eq.A.24}$$

$$L_s = \frac{X_s}{\omega} \quad \text{Eq.A.25}$$

Avec : V_{2cc} est la tension du secondaire lorsque le primaire est en court-circuit ; S_{cc} sont les pertes apparentes du court-circuit ; P_{cc} sont les pertes actives du court-circuit et X_s est la réactance du transformateur.

En considérant les paramètres ci-dessus, nous obtenons $L_s = 81 \mu\text{H}$.

Notons que nous pouvons négliger la résistance R_m et l'inductance L_m du transformateur d'autant plus que ces éléments ont des valeurs très élevées et sont connectées en parallèle. Par conséquent, la résistance et l'inductance internes du transformateur sont égales aux éléments (résistance et inductance) en série : $L_t = L_s$ et $R_t = R_s$. Donc le module de l'impédance du transformateur est donné dans l'équation Eq.A.26.

$$Z_t = \sqrt{R_t^2 + (L_t \cdot \omega)^2} \quad \text{Eq.A.26}$$

Pour $f_r = 50 \text{ Hz}$, on obtient $Z_t = 27 \text{ m}\Omega$.

A.6. Impédance du câble

Nous supposons que la distance entre le point commun de connexion (*PCC*) et notre installation est $d_1 = 200$ m. Pour cette courte distance, la capacité (condensateur) du câble peut être négligée et le modèle du câble peut être composé uniquement d'une résistance et d'une inductance. De plus, un câble triphasé en aluminium avec une section $S = 6 \text{ mm}^2$ a été choisi. La résistance du câble est calculée dans l'équation Eq.A.27.

$$R_c = \rho \frac{d_1}{S} \quad \text{Eq.A.27}$$

Avec ρ est la résistivité de l'aluminium ($\rho = 3,5929 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ à 75°C). On obtient donc : $R_c = 1,2 \Omega$.

Et l'inductance du câble est calculée dans l'équation Eq.A.28.

$$L_c = \frac{X_c}{\omega} \quad \text{Eq.A.28}$$

Où X_c est la réactance du câble calculée comme suit :

$$X_c = X_l \cdot d_1 \quad \text{Eq.A.29}$$

Avec X_l est la réactance linéique du câble $X_l = 0,08 \text{ m}\Omega/\text{m}$ [16]. En injectant l'équation Eq.A.29 dans Eq.A.28 nous obtenons $L_c = 51 \mu\text{H}$. Le module de l'impédance du câble est donnée par l'équation Eq.A.30.

$$Z_c = \sqrt{R_c^2 + (L_c \cdot \omega)^2} \quad \text{Eq.A.30}$$

Pour $f_r = 50$ Hz, on obtient : $Z_c \approx R_c = 1,2 \Omega$.

A.7. Inductance L_{2f} du filtre et sa résistance interne R_{2f}

L'inductance L_2 a été dimensionnée dans le chapitre II ($L_2 = 3 \text{ mH}$). Nous l'appelons ici, l'inductance équivalente du côté du réseau. D'autre part, cette inductance est la somme de toutes les inductances du côté réseau comme l'indique la Figure A. 1. Par conséquent, l'inductance L_{2f} est déduite dans l'équation Eq.A.31.

$$L_{2f} = L_2 - (L_c + L_t + L_{2g}) = L_2 - L_g \quad \text{Eq.A.31}$$

On trouve donc $L_{2f} = 2,86 \text{ mH}$.

La résistance interne R_{2f} de l'inductance L_{2f} est choisie arbitrairement comme R_1 ($R_{2f} = R_1 = 0,5 \Omega$). D'où la résistance équivalente $R_2 = R_{2f} + R_c + R_t + R_{2g} = 1,7 \Omega$.

Les éléments du filtre *LCL* sont par conséquent résumés dans le Tableau A. 2.

Tableau A. 2. Récapitulatif des éléments passifs du système *PV* connecté au réseau *BT*

Symbol	Paramètre	Valeur	Unité
L_{2g}	Inductance du réseau <i>BT</i>	8,4	μH
L_t	Inductance interne du transformateur	81	μH
L_c	Inductance du câble	51	μH
L_{2f}	Inductance du filtre du côté réseau	2,86	mH
L_2	Inductance équivalente du côté réseau	3	mH
L_1	Inductance du filtre du côté onduleur	3,5	mH
R_{2g}	Résistance du réseau <i>BT</i>	1,3	$\text{m}\Omega$
R_t	Résistance interne du transformateur	8,8	$\text{m}\Omega$
R_c	Résistance du câble	1,2	Ω
R_{2f}	Résistance interne de l'inductance L_{2f}	0,5	Ω
R_2	Résistance équivalente du côté réseau	1,7	Ω
R_1	Résistance interne de l'inductance L_1	0,5	Ω

Annexe B. Méthode des produits des aires de dimensionnement physique des éléments magnétiques

Notre procédure de dimensionnement des éléments magnétiques suit les étapes suivantes.

B.1. choix raisonné de la densité du courant J et calcul de la section du cuivre (Etape 1)

En général, les densités de courant sont comprises entre 1 et 10 A/mm^2 [49]. Nous fixons arbitrairement $J_1 = 7,5 \text{ A/mm}^2$ et $J_2 = 6,5 \text{ A/m}^2$, les densités du courant pour les inductances L_1 et L_2 respectivement.

Or pour les conducteurs circulaires, la formule de la section est celle de l'équation Eq.A.32.

$$S_{\text{cu}} = \pi \cdot r^2 \quad \text{Eq.A.32}$$

Les sections du cuivre des conducteurs sont alors calculées par Eq.A.33.

$$\begin{cases} S_{\text{cu}1} = \frac{I_{1\text{eff}}}{J_1} \\ S_{\text{cu}2} = \frac{I_{2\text{eff}}}{J_2} \end{cases} \quad \text{Eq.A.33}$$

Avec $S_{\text{cu}1}$ et $S_{\text{cu}2}$ sont les sections du cuivre des conducteurs des inductances L_1 et L_2 respectivement. Pour l'exemple choisi nous trouvons $S_{\text{cu}1} = 1,19 \approx 1,2 \text{ mm}^2$ et $S_{\text{cu}2} = 1,21 \approx 1,2 \text{ mm}^2$.

Donc les diamètres du cuivre des conducteurs sont alors calculés à l'équation Eq.A.34.

$$\begin{cases} D_{cu1} = \sqrt{\frac{4 \cdot S_{cu1}}{\pi}} \\ D_{cu2} = \sqrt{\frac{4 \cdot S_{cu2}}{\pi}} \end{cases} \quad \text{Eq.A.34}$$

Avec D_{cu1} et D_{cu2} sont diamètres du cuivre des conducteurs des inductances L_1 et L_2 respectivement. Nous trouvons $D_{cu1} = 1,23 \approx 1,2\text{mm}$ et $D_{cu2} = 1,24 \approx 1,2 \text{ mm}$.

B.2. Calcul de l'épaisseur de peau (Etape 2)

L'épaisseur de peau est exprimée à l'équation Eq.A.35 [49]. Cette épaisseur est seulement indicative car elle ne tient pas compte de l'effet de proximité des conducteurs. On supposera que ce critère est suffisant pour limiter les pertes dans les conducteurs.

$$\delta_0 = \frac{1}{\sqrt{\sigma_0 \cdot \mu \cdot \pi \cdot f_{sw}}} \quad \text{Eq.A.35}$$

Avec $\rho_0 = 0,0172 \mu\Omega \cdot \text{m}$ et $\sigma_0 = \frac{1}{\rho_0} = 58,1 \mu\Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$ sont respectivement la résistivité et la conductivité du cuivre à la température de $T_0 = 20^\circ\text{C}$ [71].

Pour une température quelconque T_1 , la résistivité est :

$$\rho_1 = \rho_0 [1 + \alpha(T_1 - T_0)] \quad \text{Eq.A.36}$$

Avec $\alpha = 0,0038$, le coefficient de température du cuivre [71].

Si on considère une température de $T_1 = 100^\circ\text{C}$, alors la résistivité et la conductivité deviennent : $\rho_1 = 0,0224 \mu\Omega \cdot \text{m}$ et $\sigma_1 = \frac{1}{\rho_1} = 44,6 \mu\Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$. Dans ce cas l'épaisseur de peau devient comme indiquée à l'équation Eq.A.37.

$$\delta_1 = \frac{1}{\sqrt{\rho_0[1+\alpha(T_1-T_0)] \cdot \mu \cdot \pi \cdot f_{sw}}} \quad \text{Eq.A.37}$$

Le résume l'évolution de l'épaisseur de peau suivant la fréquence de découpage.

Tableau A. 3. Epaisseur de peau en fonction de la fréquence

Fréquence	5 kHz	10 kHz	20 kHz	25 kHz	50 kHz
-----------	-------	--------	--------	--------	--------

Epaisseur de peau à 20°C (δ_0)	930 µm	660µm	467µm	417µm	295µm
Epaisseur de peau à 100°C (δ_1)	1100 µm	754µm	533µm	477µm	337µm

B.3. Choix des conducteurs et détermination du coefficient de remplissage k_B (étape 3)

La fréquence de découpage de notre système est fixée à $f_{sw} = 20$ kHz. Le Tableau A.3 permet de connaître l'épaisseur de peau à cette fréquence ($\delta_1 = 533$ µm). D'autre part, nous connaissons les sections et les diamètres du cuivre calculés grâce à l'équation Eq.A.33. La connaissance de ces éléments permet de choisir le type de conducteur qu'il faut pour réaliser les enroulements. Une fois celui-ci choisi, il est facile de déterminer le coefficient de remplissage de la fenêtre du circuit magnétique selon la formule de l'équation Eq.A.38.

$$k_B = \frac{S_{fil}}{S_{Cu}} \quad \text{Eq.A.38}$$

De plus il faudra considérer un coefficient de foisonnement qui prend en compte l'écart entre la forme circulaire du conducteur et la forme rectangulaire de l'isolant du fil comme indiqué à l'équation Eq.A.39.

$$k_F = \frac{S_{cercle}}{S_{carré}} \quad \text{Eq.A.39}$$

Remarque : pour un câble circulaire, $k_F = \frac{\pi r^2}{a^2} = \frac{\frac{\pi}{4} a^2}{a^2} = \frac{\pi}{4} = 0,78$. En général, on adopte une valeur de coefficient de foisonnement $k_F = 0,5$.

B.4. Calcul du produit des aires et choix des noyaux (étape 4)

Pour des raisons économiques, nous choisissons des noyaux en ferrite pour toutes les inductances. Les noyaux en ferrite de type N27 et N87 (manganèse-zinc) ont en général une induction maximale $B_{max} = 300$ mT et sont destinés pour les applications électroniques de puissance [51]. D'autre part, pour la fréquence de découpage choisie ($f_{sw} = 20$ kHz), le N27 permet le meilleur compromis en termes de pertes et de coûts. Donc il sera retenu pour cette étude.

❖ Produit des aires

Pour calculer le produit des aires, il est nécessaire de calculer la surface bobinable S_b et la section du fer A_e .

- **Calcul de la section de fer**

Pour calculer la surface de fer dans le cas d'une inductance, on suppose que le flux magnétique est imposé par les ampères-tours présents dans le bobinage. Si de plus, on considère le cas d'une inductance avec un seul enroulement fonctionnant en régime linéaire (pas de saturation) la première relation du flux maximal Φ_m qui embrasse le circuit est indiquée à l'équation Eq.A.40 [49].

$$\Phi_{max} = N \cdot \varphi_{max} = \frac{N^2}{R_{tot}} \cdot I_{max} = L \cdot I_{max} \quad \text{Eq.A.40}$$

Avec : R_{tot} , la reluctance totale du circuit magnétique ; Φ_{max} , le flux maximal embrassant une inductance (flux total) ; φ_{max} , le flux maximal d'une spire et N , le nombre des spires.

D'autre part, le flux d'une spire s'exprime en fonction de la section du fer A_e (et l'induction maximale B_{max}) par Eq.A.41.

$$\varphi_{max} = B_{max} \cdot A_e \quad \text{Eq.A.41}$$

Donc la relation Eq.A.40 devient Eq.A.42 et la section du fer est tirée de cette dernière à l'équation Eq.A.42.

$$N \cdot B_{max} \cdot A_e = L \cdot I_{max} \quad \text{Eq.A.42}$$

$$A_e = \frac{L \cdot I_{max}}{N \cdot B_{max}} \quad \text{Eq.A.43}$$

- Calcul de la surface bobinable

La surface bobinable s'exprime en fonction du nombre des spires, de la section du cuivre, du coefficient de remplissage k_B et du coefficient de foisonnement k_F comme montrée à l'équation Eq.A.44 [49].

$$S_b = N \cdot S_{cu} \cdot \frac{k_B}{k_F} = N \cdot \frac{I_{eff}}{k_F \cdot J} \cdot k_B \quad \text{Eq.A.44}$$

D'où le produit des aires :

$$A_p = A_e \cdot S_b = k_B \cdot \frac{L \cdot I_{max}^2}{\sqrt{2} \cdot k_F \cdot J \cdot B_{max}} \quad \text{Eq.A.45}$$

Nous appelons A_{pL1} et A_{pL2} , les produits des aires des inductances L_1 et L_2 . Dans ce cas, nous avons l'équation Eq.A.46.

$$\begin{cases} A_{pL1} = k_B \cdot \frac{L_1 \cdot I_{1max}^2}{\sqrt{2} \cdot J_1 \cdot B_{max}} \\ A_{pL2} = k_B \cdot \frac{L_2 \cdot I_{2max}^2}{\sqrt{2} \cdot J_2 \cdot B_{max}} \end{cases} \quad \text{Eq.A.46}$$

❖ Choix des noyaux

Le noyau que nous devons choisir pour une inductance devra présenter un produit des aires supérieur ou égal au produit des aires calculé pour cette inductance [49], [50]. Par exemple, si les produits des aires calculés à l'équation Eq.A.46 donne $A_{pL1} = 408200 \text{ mm}^4$ et $A_{pL2} = 314800 \text{ mm}^4$, nous pouvons choisir le noyau en pot PM87 qui a un produit des aires $A_p = 597870 \text{ mm}^4$ pour réaliser l'inductance L_1 et le pot PM74 dont le produit des aires $A_p = 349180 \text{ mm}^4$ pour l'inductance L_2 .

B.5. Calcul du nombre des spires et de l'entrefer (étape 5)

❖ Le nombre des spires

La connaissance de la section du fer nous permettra de calculer les nombre des spires pour les deux inductances N_1 et N_2 comme indiqué à l'équation Eq.A.47.

$$\begin{cases} N_1 = \frac{L_1 \cdot I_{1max}}{A_e \cdot B_{max}} \\ N_2 = \frac{L_2 \cdot I_{2max}}{A_e \cdot B_{max}} \end{cases} \quad \text{Eq.A.47}$$

❖ Calcul de l'entrefer :

En général, la relation entre l'inductance L , le nombre des pires N et la reluctance totale R_{tot} est donnée à l'équation Eq.A.48 [49], [50].

$$L = \frac{N^2}{R_{tot}} \quad \text{Eq.A.48}$$

Or la reluctance totale est la somme de reluctance du fer et de l'entrefer : équation Eq.A.49.

$$R_{tot} = R_{fer} + R_{entrefer} \quad \text{Eq.A.49}$$

Avec : R_{fer} , la reluctance du fer et $R_{entrefer}$, la reluctance d'entrefer dont les expressions sont :

$$\begin{cases} R_{fer} = \frac{l_e}{\mu_e \cdot \mu_0 \cdot A_e} \\ R_{entrefer} = \frac{e}{\mu_0 \cdot A_e} \end{cases} \quad \text{Eq.A.50}$$

Où l_e est la longueur moyenne de la ligne de champ et e est la longueur de l'entrefer.

En remplaçant R_{fer} et $R_{entrefer}$ par leurs expressions, l'équation Eq.A.51.

$$L = \frac{N^2}{\frac{l_e}{\mu_e \cdot \mu_0 \cdot A_e} + \frac{e}{\mu_0 \cdot A_e}} = \frac{N^2 \cdot \mu_0 \cdot A_e}{\frac{l_e}{\mu_e} + e} \quad \text{Eq.A.51}$$

De plus, si l'on formule l'hypothèse de la concentration de l'énergie électromagnétique dans l'entrefer, l'inductance s'exprime par l'équation Eq.A.52. En effet, pour calculer l'entrefer, on peut faire l'approximation selon laquelle l'énergie électromagnétique dans le noyau est négligeable devant celle de l'entrefer [49]. C'est-à-dire que: $\frac{l_e}{\mu_e} \ll e$.

$$L = \frac{N^2 \cdot \mu_0 \cdot A_e}{\frac{l_e}{\mu_r} + e} \Rightarrow L = \frac{N^2 \cdot \mu_0 \cdot A_e}{e} \quad \text{Eq.A.52}$$

On en déduit donc les longueurs d'entrefers dans l'équation Eq.A.53.

$$\begin{cases} e_1 \approx \frac{N_1^2 \cdot \mu_0 \cdot A_e}{L_1'} \\ e_2 \approx \frac{N_2^2 \cdot \mu_0 \cdot A_e}{L_2'} \end{cases} \quad \text{Eq.A.53}$$

Titre : Analyse et commandes des convertisseurs multi-niveaux pour un générateur photovoltaïque connecté au réseau de distribution électrique.

Mots clés : Dimensionnement, Analyse, contrôle-commande, onduleur multi-niveaux, système PV connecté au réseau

Résumé : Ces travaux de thèse préparés au laboratoire SATIE, s'inscrivent dans la promotion de l'énergie solaire photovoltaïque (PV). Dans ces travaux, nous nous intéressons particulièrement au dimensionnement et au contrôle-commande du système PV connecté au réseau dans un contexte d'utilisation au Tchad où l'on doit tenir compte des problématiques du coût, du rendement, de fiabilité du système et de la qualité de l'énergie. Le réseau considéré est un réseau basse tension BT (220 V) avec une fréquence égale à 50 Hz mais susceptible de varier, auquel on injecte une puissance de 5,2 kW. Une méthode de dimensionnement des éléments passifs du filtre, a été proposée en premier lieu. Dans le but de réduire le coût

de fabrication et le volume du filtre passif, une technique de fragmentation en plusieurs petites inductances en série a été adoptée. Cette technique optimise le volume et le coût du système PV classique. Ensuite, nous avons proposé une nouvelle architecture du système PV connecté au réseau utilisant un onduleur multi-niveaux. L'adaptation de cet onduleur à structure innovante a permis de réduire le coût de fabrication du filtre passif d'environ 40 % par rapport au système classique optimisé, tout en augmentant le rendement. Enfin, une commande *PQ* découpée, utilisant une boucle à verrouillage de phase *PLL* pour synchronisation, a été conçue et appliquée aux deux systèmes PV. Elle est bien adaptée au système avec onduleur multi-niveaux.

Title : Analysis and controls of multi-level converters for a grid connected photovoltaic system

Keywords : Design, Analysis, control, multilevel inverter, grid connected PV system.

Abstract: This PhD work, prepared at SATIE laboratory, is part of the promotion of solar photovoltaic (PV) energy.

In this work, we are particularly interested in design and control of the grid-connected PV system in a context of use in Chad where cost, reliability, efficiency, and energy quality issues of the system should be taken into account. The considered grid is a low voltage grid (220 V) with a frequency equal to fifty hertz (50 Hz) but likely to vary, in which a power of five point two (5.2 kW) is injected. A design method of the filter passive to reduce the filter elements is proposed firstly. In order to reduce manufacturing cost and volume

of the passive filter, we apply a technique consisting of dividing each inductance value and making it in several small inductances in series. This technique optimizes the conventional PV system. Then, we proposed a new grid-connected PV system architecture using a multi-level inverter. The adaptation of this innovative structure has reduced the manufacturing cost of passive filter by nearly 40 % compared to the classical optimized system. Finally, a decoupled *PQ* control, using a phase locked loop for synchronization, has been designed and applied for both systems. It is well adapted to the system with multilevel inverter.

